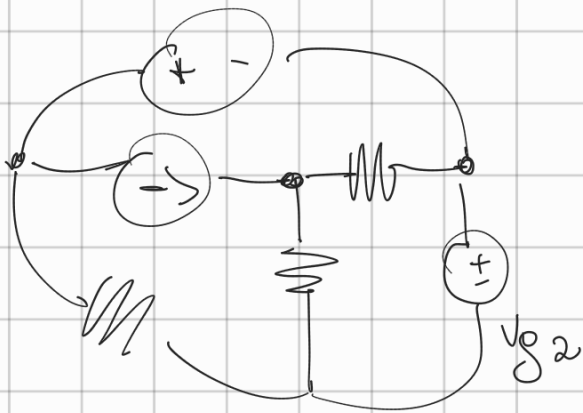


6 Bipoli, $l=6$ n° bipoli, $n=4$ nodi



1 tensione incognita

1 conduttanza in cortico

21 incognite

Risolvere il circuito, determinare le 21 incognite

Stiposizione delle incognite: variabili ausiliarie

e scrivere la sistema di

variabili ausiliarie, e trovare

indipendentemente dalle 21 incognite

INIZIARE con le leggi di Kirchhoff

