

I. ERRATA CORRIGE

A. Parte 1

- 13 Nov. 2008, Es. 2. $V_0 = 16$ V, potenza erogata da generatore di corrente 12 W, potenza erogata da a.o. 80 W.
- 14 Dic. 2007, Es. 1. $V_{eq} = RI$, $R_{eq} = 0$.
- 15 Gen. 2008, Es. 1. $R_L = 3/2$ Ohm, $P_{max} = 1/24$ W.
- 25 Mag. 2011, Es. 1. $V_0 = \frac{6}{5}Ri_0 + \frac{1}{5}RI$.
- 1 Lug. 2011, Es. 1. $V_0 = 4Ri_0$.
- 22 Lug. 2011, Es. 1. Il bipolo ab non e' controllabile in corrente.

B. Parte 2

- 19 Lug. 2012, Es. 3. $i_{lib}(t) = 3 \exp(-2t/5)$, $i_{for}(t) = 2(1 - \exp(-2t/5))$, $i_{tr}(t) = -2 \exp(-2t/5)$, $i_{reg}(t) = 2$.
- 9 Dic. 2008, Es. 2. $\bar{Z}_{carico} = 4$ Ohm. $P_{disp} = 1/32$ W.
- 9 Lug. 2008, Es. 1. $i_{com}(t) = -0.02 \exp(-3t/2) + 0.1 \cos(2t - 53.1^\circ)$ A.
- 9 Lug. 2008, Es. 3. $P_{AB} = 2700$ W, $Q_{AB} = 1500$ VAR, $C_{rif} = 200 \mu$ F.
- 15 Gen. 2008. Es. 1. $i_{lib}(t) = (88/157) \exp(-8t)$, $i_{for}(t) = (5/4)(1 - \exp(-8t))$.
- 15 Gen. 2008, Es. 3. $P_{AB} = 6500$ W, $Q_{AB} = 6260$ VAR, $C_{rif} = 10^{-2}$ F.