


Es. 1 Determinare l'equivalente di Thevenin del bipolo ab con il metodo rapido (determinare insieme v_{eq} e R_{eq}).

Es. 2 L'interruttore S , aperto da lungo tempo, si chiude a $t = 0$. Determinare $v(t)$ per $t \geq 0$, analizzando il circuito nel dominio del tempo. Verificare il risultato a partire da $t = 0^-$ usando il metodo simbolico di Laplace.


Es. 3 Determinare i parametri ibridi h della rete due porte $aa - bb$ usando la definizione operativa.

FIGURE NELLA PAGINA SEGUENTE

1.

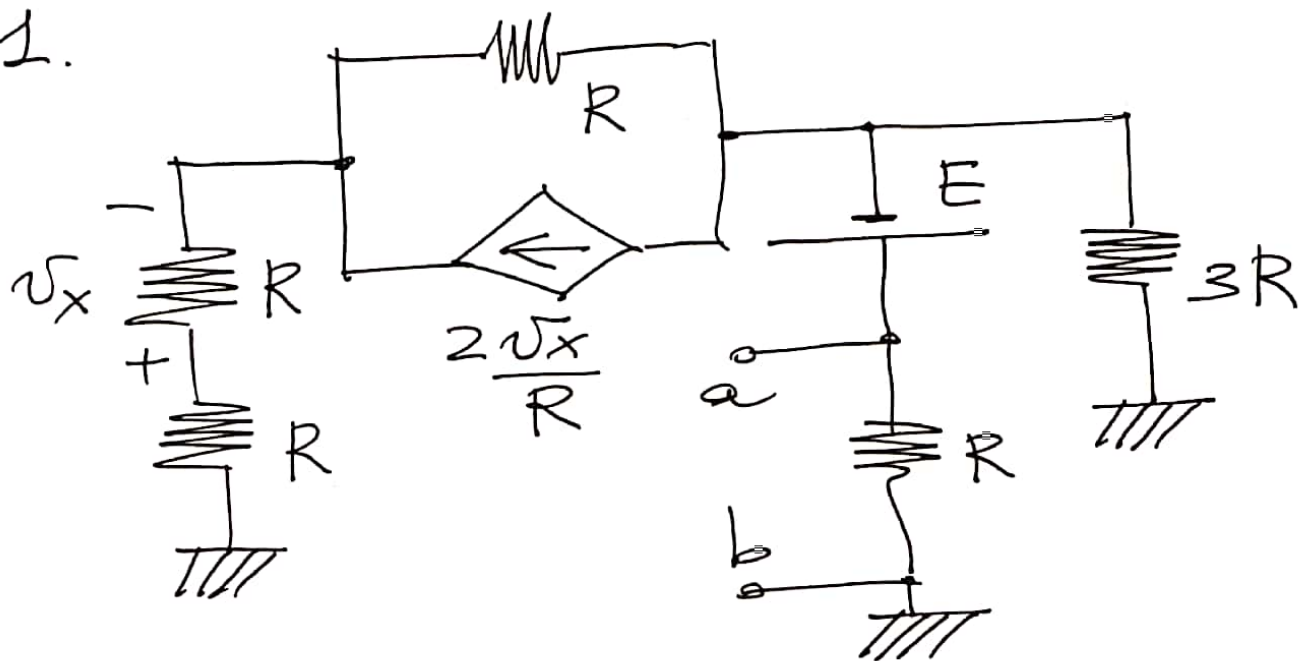

2.

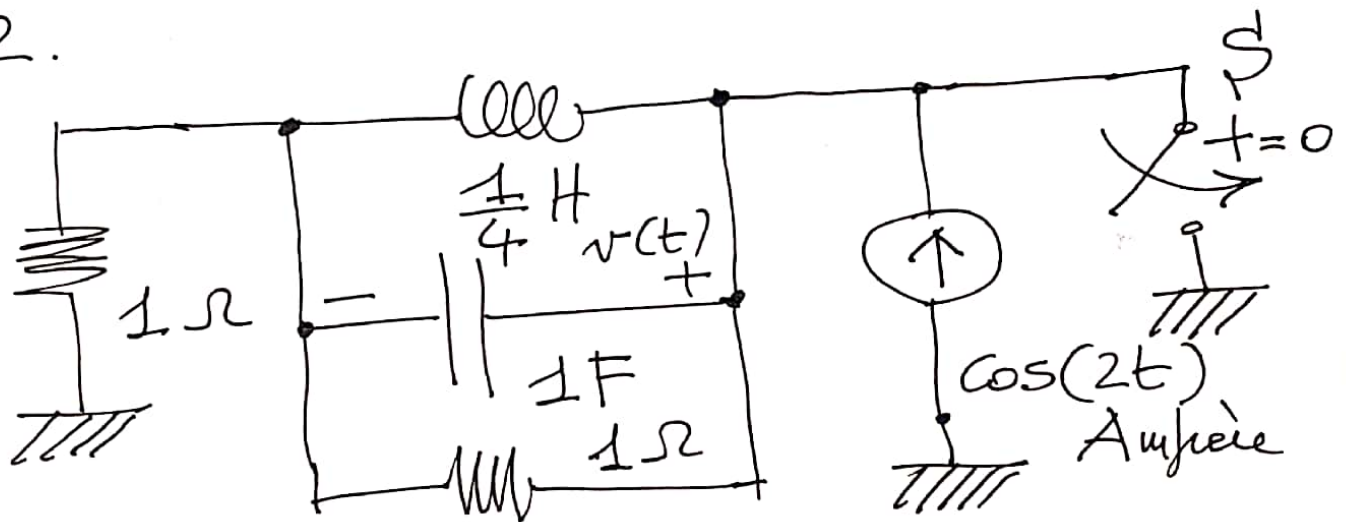

3.

