


Es. 1 Verificare il teorema di Boucherot per il circuito in figura. Determinare l'energia media su un periodo di tipo elettrico contenuta nel circuito.

Es. 2 Determinare l'equivalente di Thevenin del bipolo ab con il metodo rapido (determinare insieme v_{eq} e R_{eq}).


Es. 3 L'interruttore S , aperto da lungo tempo, si chiude a $t = 0$. Determinare $i(t)$, $t > 0$, risposta completa, analizzando il circuito nel dominio del tempo. Verificare il risultato a partire da $t = 0^-$ con il metodo simbolico di Laplace.

FIGURE NELLA PAGINA SEGUENTE

Es. 1.

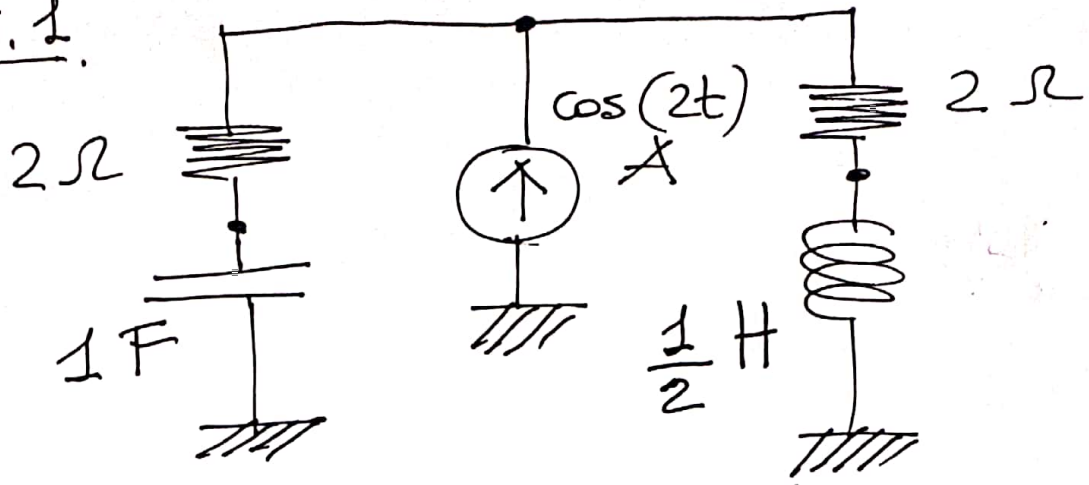

Es. 2

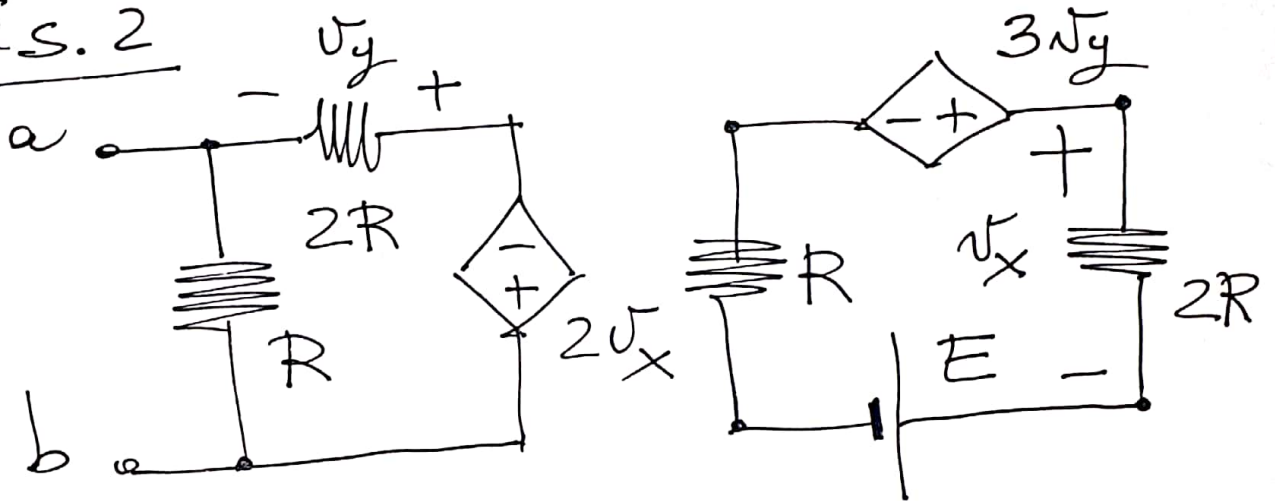

Es. 3

