


Es. 1 L'interruttore S_1 , aperto da lungo tempo, si chiude a $t = 0$, mentre S_2 , chiuso da lungo tempo, si apre a $t = 0$. Determinare $i(t)$, $t > 0$, risposta completa, analizzando il circuito nel dominio del tempo. Verificare il risultato a partire da $t = 0^-$ con il metodo simbolico di Laplace.

Es. 2 Determinare i parametri ibridi h della rete due porte $aabb$ utilizzando la definizione operativa.


Es. 3 Determinare l'equivalente di Thevenin del bipolo ab con il metodo rapido (determinare insieme v_{eq} e R_{eq}).

FIGURE NELLA PAGINA SEGUENTE

Es 1.

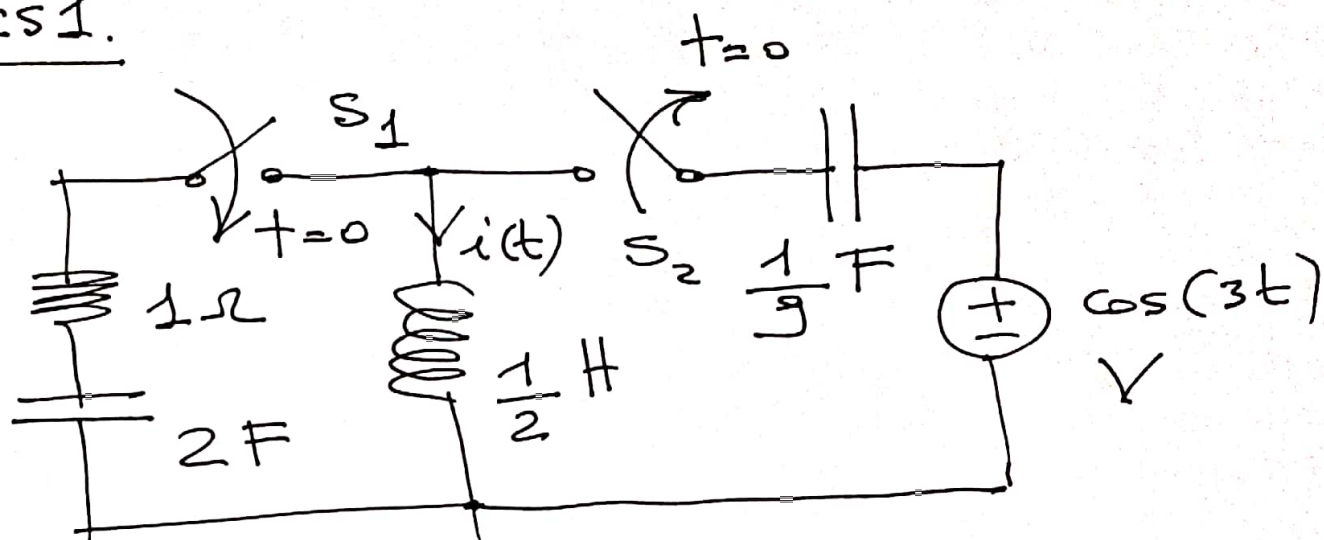

Es 2.

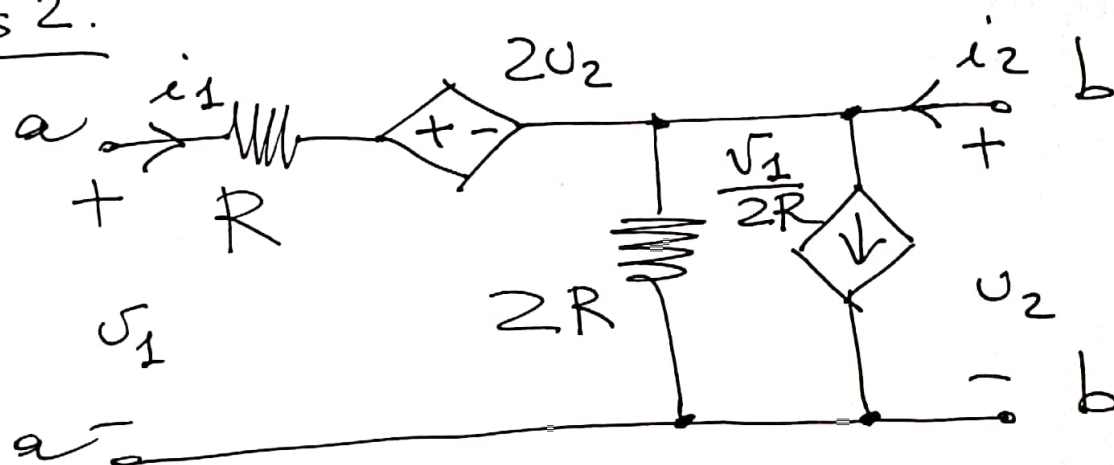

Es 3.

