
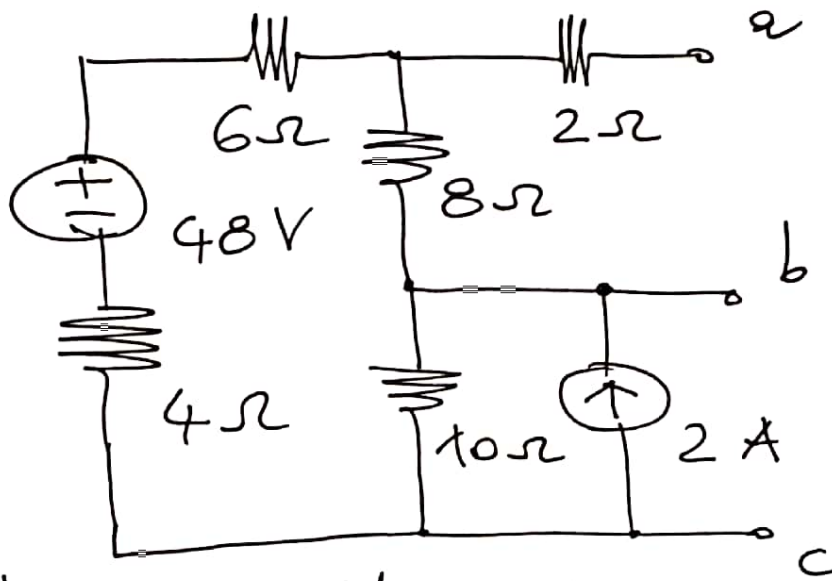


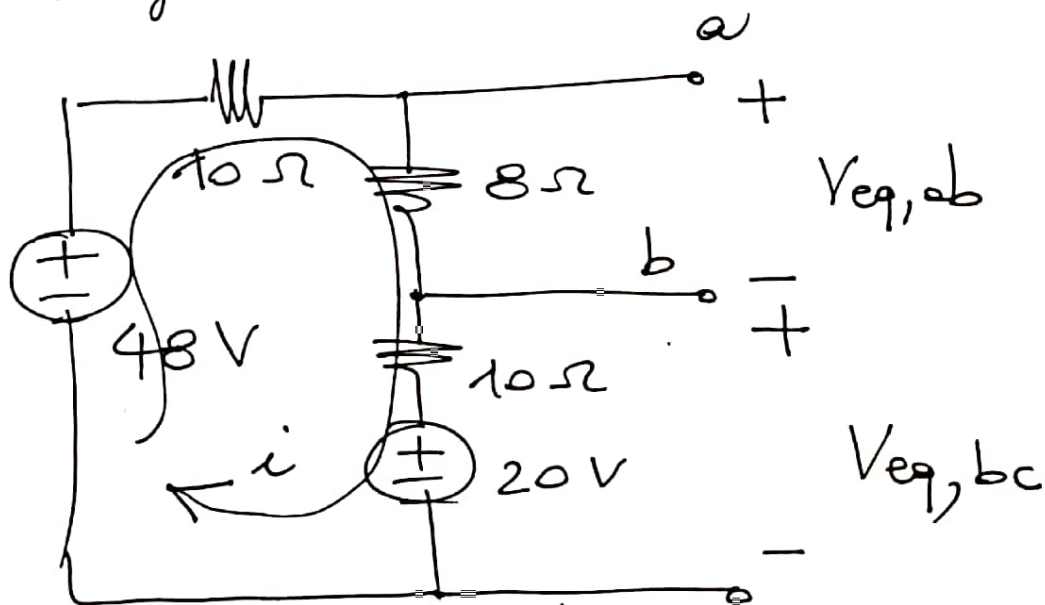E sempre ? Thevenin dipolo ab e dipolo bc ①



Soluzione Mi riconduco a un circuito ad un solo
maglia



Tensioni equivalenti: c


$$KV: -48 + 10i + 8i + 10i + 20 = 0 \Rightarrow$$

$$i = 1 \text{ A}$$

$$V_{eq,ab} = 8i = 8 \text{ V}$$


$$V_{eq,bc} = 10i + 20 = 30 \text{ V}$$

Resistenze equivalenti:

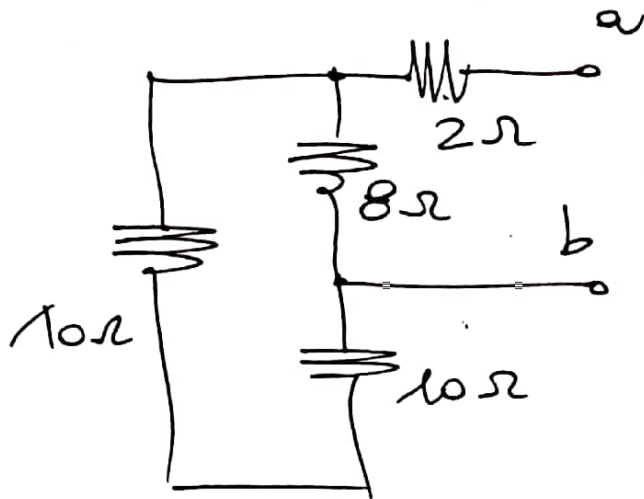



$$R_{eq,ab} = 2 + 8 \parallel 10$$

$$\approx 7.71 \Omega$$

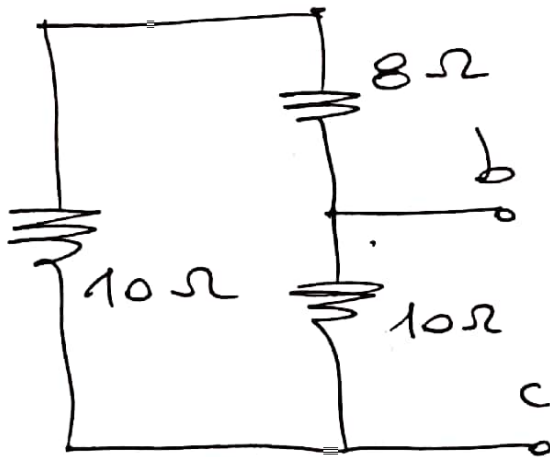






$$R_{eq,bc} = 10 \parallel 18$$

$$\approx 6.43 \Omega$$

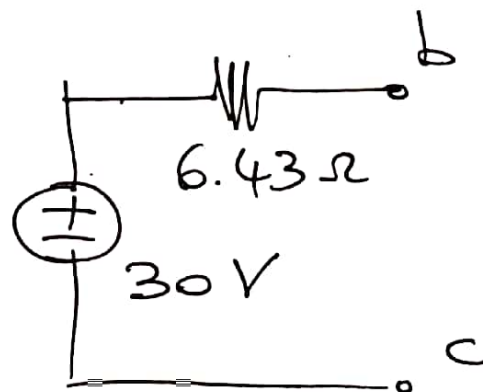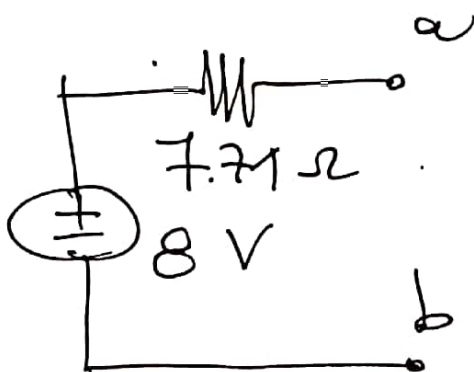


Esempio ? Norton bipolo ab



③

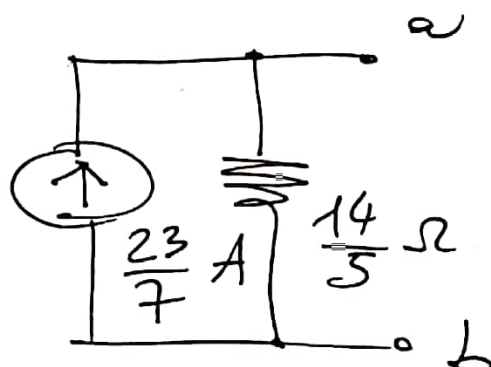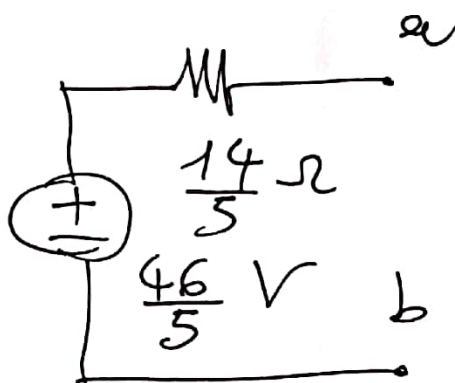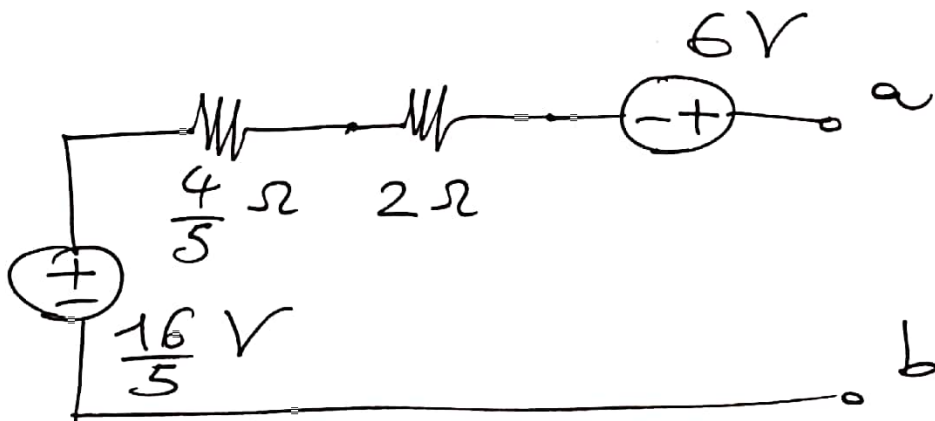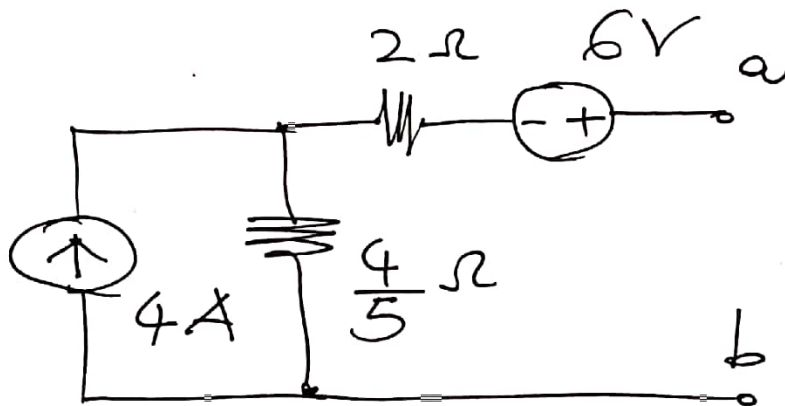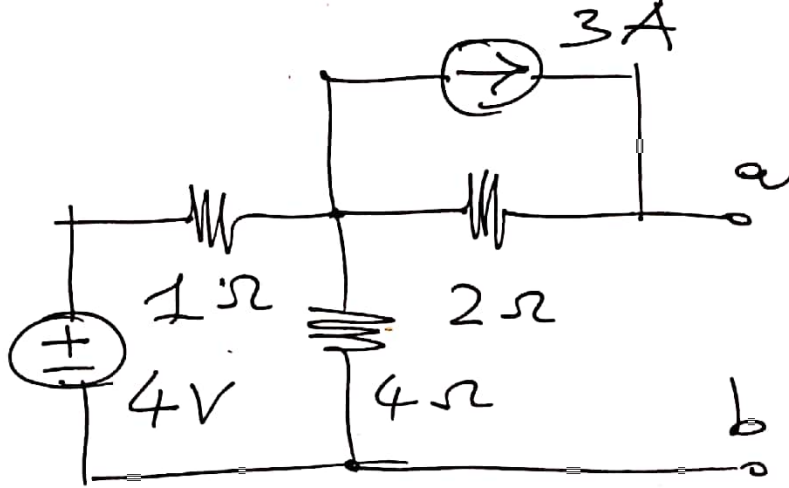

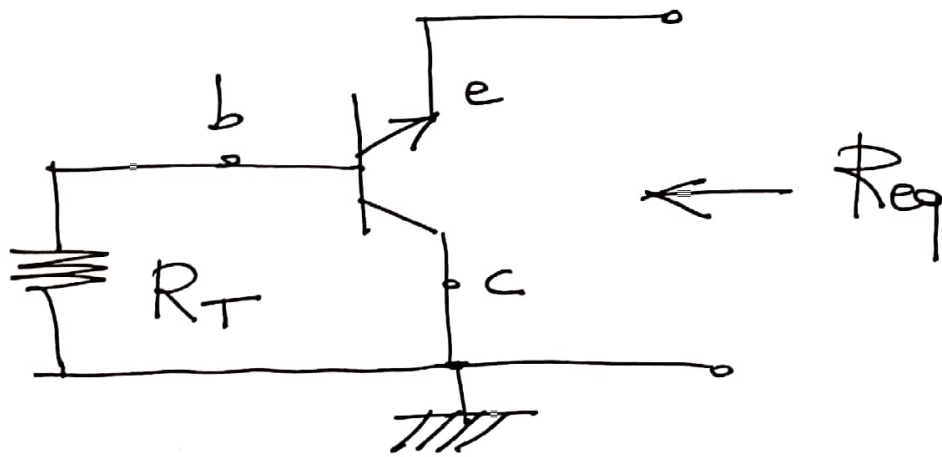Esempio : Determinare R_{eq} usando per ①
il BJT il modello a parametri ibridi
a emettitore comune con $h_{oe} = 0 \Omega^{-1}$.



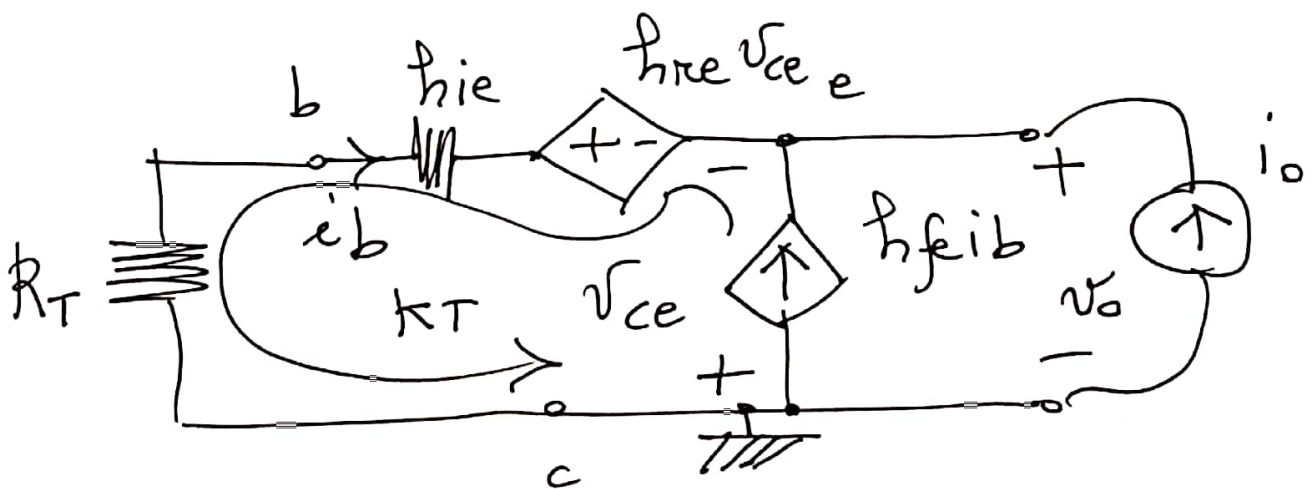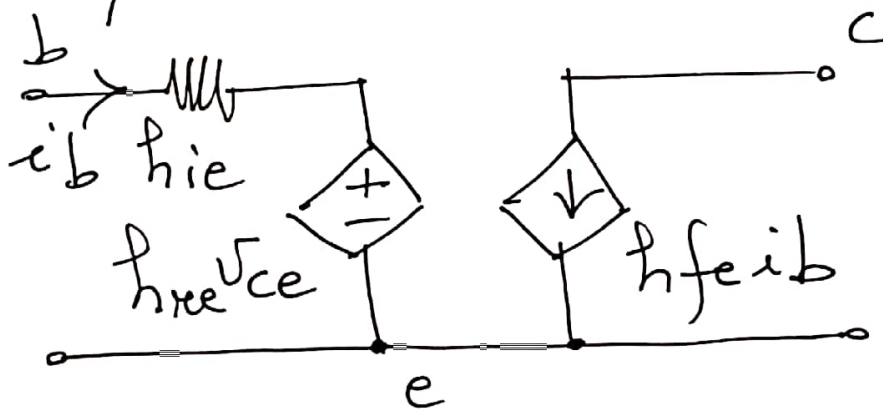Soluzione : usiamo il modello con $h_{oe} = 0 \Omega^{-1}$



(2)

Troviamo le grandezze di controllo i_b e v_{ce} in funzione di i_o , v_o , e altri parametri noti. Si ha:

$$v_{ce} = -v_o$$

KI nodo (e) $\Rightarrow$

$$i_b + h_{fe} i_b = (1 + h_{fe}) i_b = -i_o$$

$$\Rightarrow i_b = -\frac{i_o}{1 + h_{fe}}$$

KV maglia indicata $\Rightarrow$

$$v_o = -h_{re} v_{ce} - (h_{ie} + R_T) i_b$$

$$= h_{re} v_o + \frac{h_{ie} + R_T}{1 + h_{fe}} i_o \Rightarrow$$

$$v_o (1 - h_{re}) = \frac{h_{ie} + R_T}{1 + h_{fe}} i_o \quad \checkmark \Rightarrow$$

$$R_{eq} = \frac{v_o}{i_o} = \frac{h_{ie} + R_T}{(1 + h_{fe})(1 - h_{re})}$$