
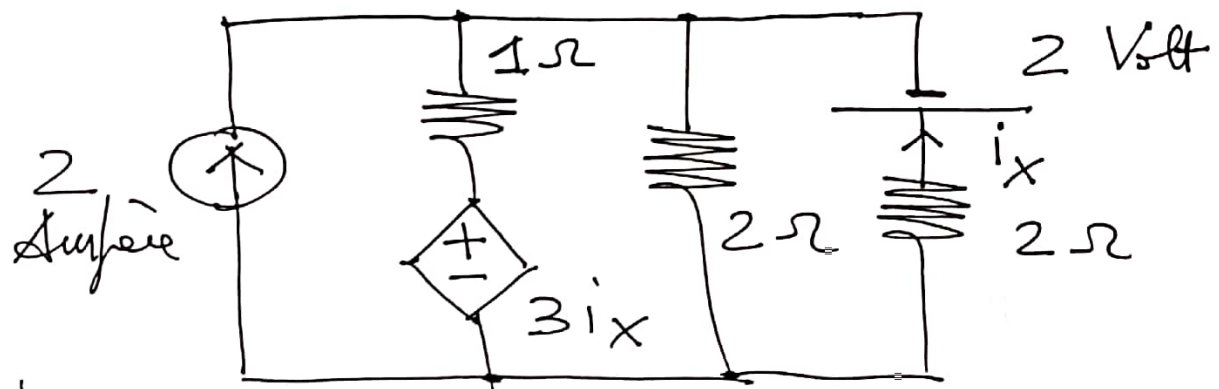


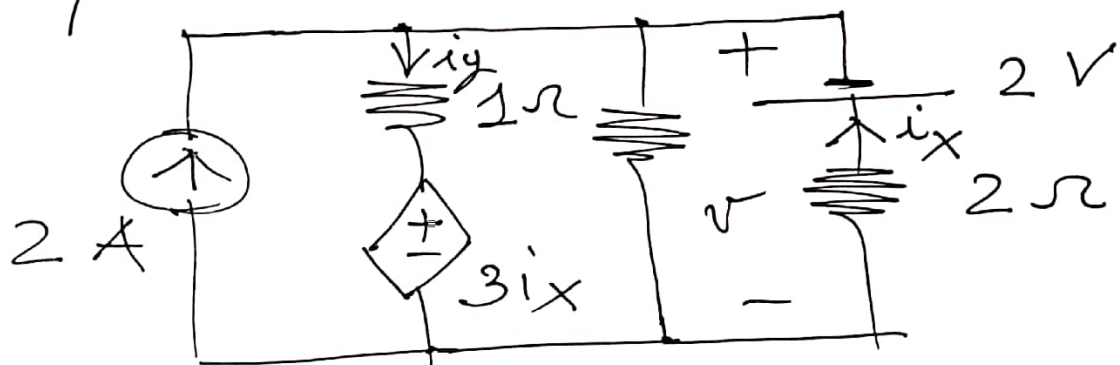Esempio Verificare il teorema di Tellegen ①
per il circuito in figura.



Soluzione.



Si ha:

$$v = \frac{2 + 3i_x - \frac{2}{2}}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i_x$$

$$v = -2 - 2i_x \Rightarrow i_x = -1 - \frac{v}{2}$$

Da cui
$$v = -\frac{4}{7} \text{ V} ; i_x = -\frac{5}{7} \text{ A}.$$

Inoltre:

$$i_x = -1 - \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{7} \right) = -\frac{5}{7} \text{ A}$$

$$v = i_y + 3i_x \Rightarrow i_y = v - 3i_x = -\frac{4}{7} + \frac{15}{7} = \frac{11}{7} \text{ A}.$$

Potenze assorbite dai bipoli:

(2)

$$P_{\text{gen.ve. corrente}} = -2 \cdot v = \frac{8}{7} \text{ W}$$

$$P_{1\Omega} = 1 \cdot i_y^2 = \frac{121}{49} \text{ W}$$

$$P_{\text{gen.ve. controllato}} = 3 i_x \cdot i_y = 3 \left(-\frac{5}{7}\right) \left(\frac{11}{7}\right) = -\frac{165}{49} \text{ W}$$

$$P_{2\Omega_{sx}} = \frac{v^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{16}{49} = \frac{8}{49} \text{ W}$$

$$P_{\text{batterie}} = 2 \cdot i_x = -\frac{10}{7} \text{ W}$$

$$P_{2\Omega_{dx}} = 2 \cdot i_x^2 = 2 \cdot \frac{25}{49} = \frac{50}{49} \text{ W}$$


Si ha:

$$\frac{8}{7} + \frac{121}{49} - \frac{165}{49} + \frac{8}{49} - \frac{10}{7} + \frac{50}{49} =$$


$$= \frac{56 + 121 - 165 + 8 - 70 + 50}{49} = 0.$$

Tellegen è verificato.

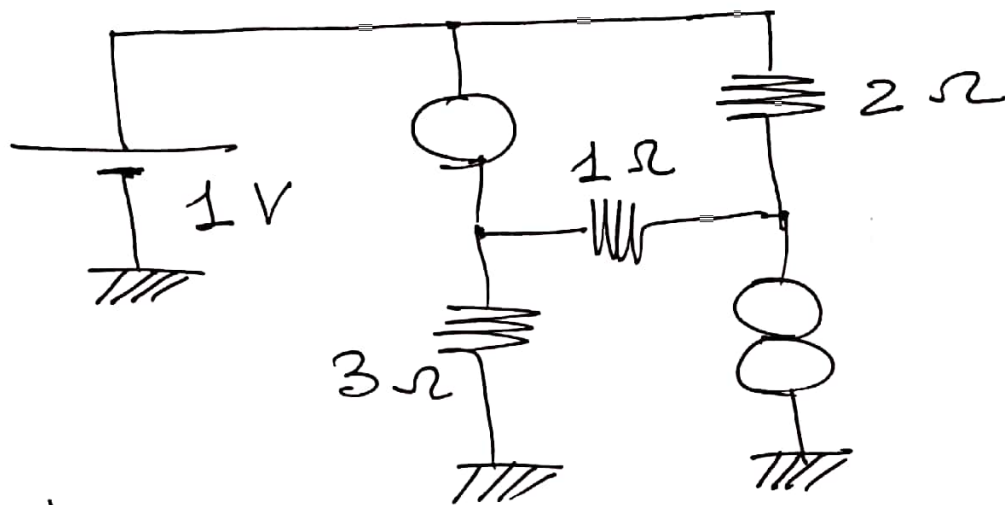Esempio Verificare il teorema di Tellegen per il circuito in figura.



Soluzione

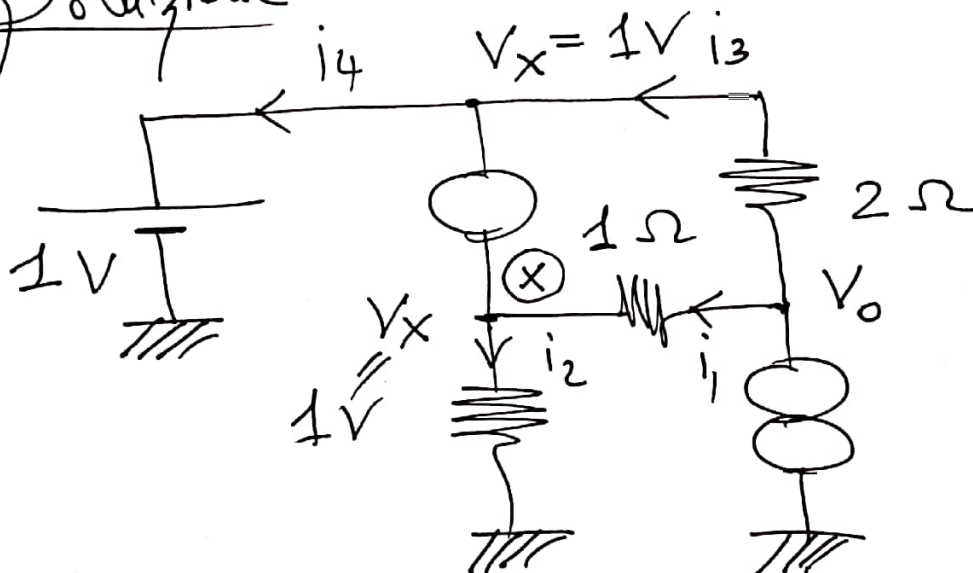


$V_x = 1V$; unica incognita V_0
 KI nodo $\otimes$: $\frac{V_0 - 1}{1} = \frac{1}{3} \Rightarrow \boxed{V_0 = \frac{4}{3} V}$


$\Rightarrow i_1 = i_2 = \frac{1}{3} A$; $i_3 = i_4 = \frac{1}{6} A$.

Ne segue la situazione delle potenze assorbite come in figura.



2

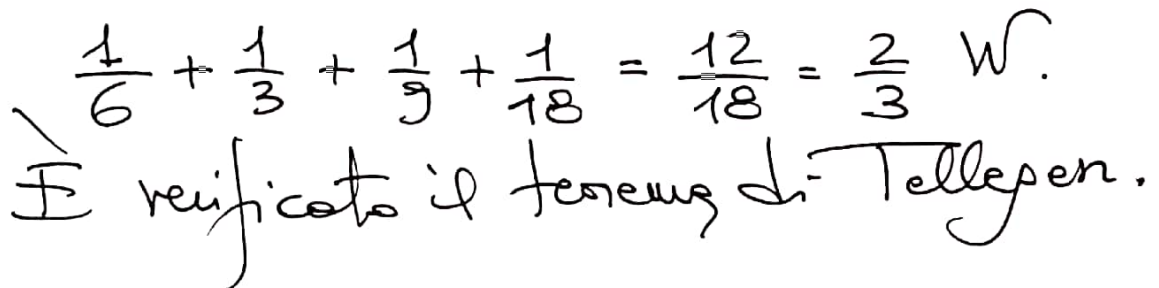

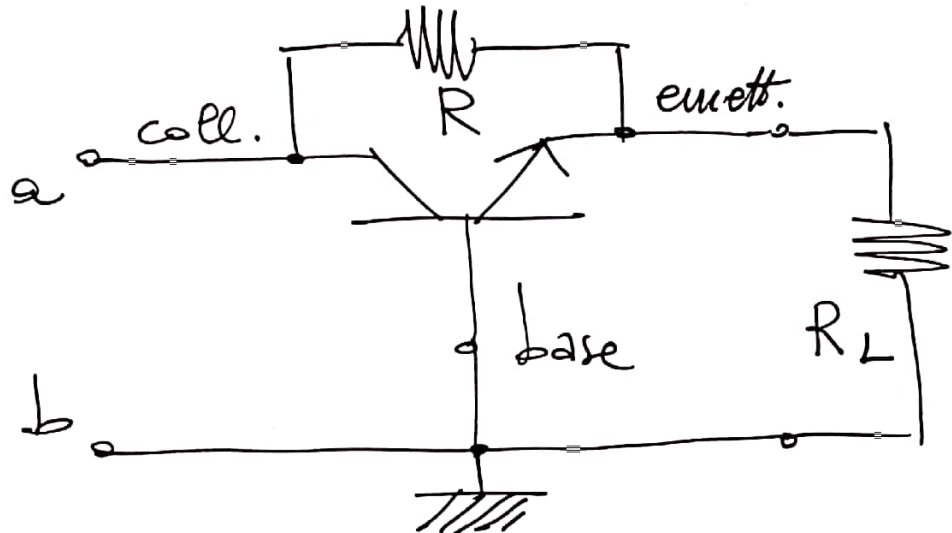
Esempio. ? Reg bipolo ab usando ①
 per il transistor il modello a parametri
 ha a emettitore comune con $h_{re} = 0$
 e $h_{oe} = 0 \text{ Ohm}^{-1}$.



Soluzione

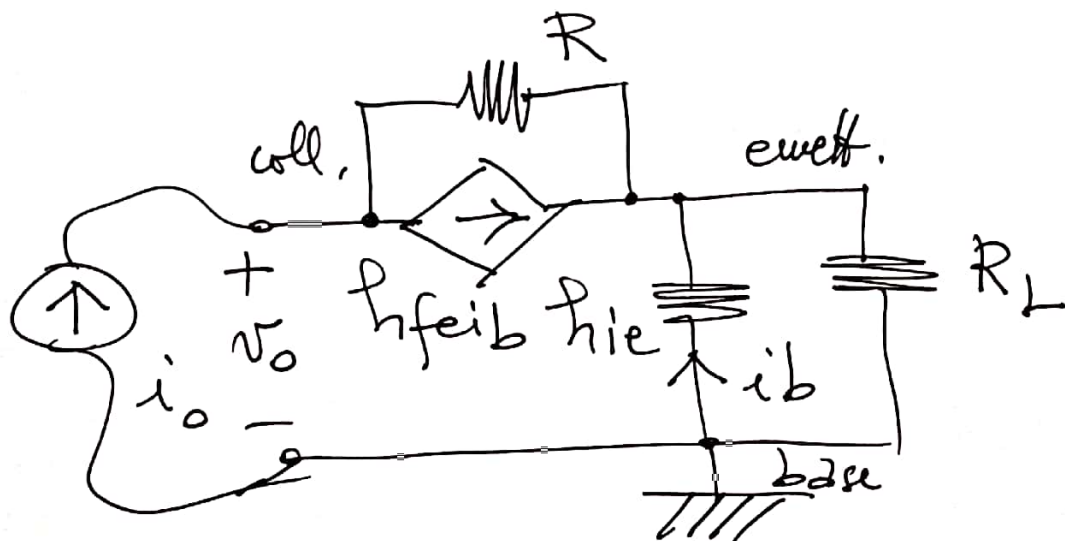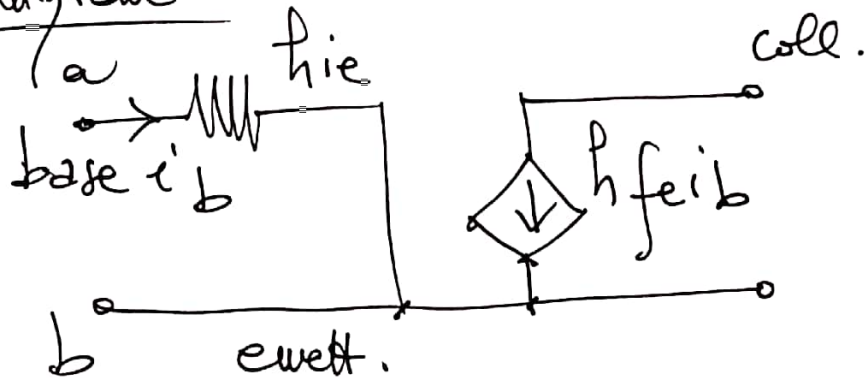

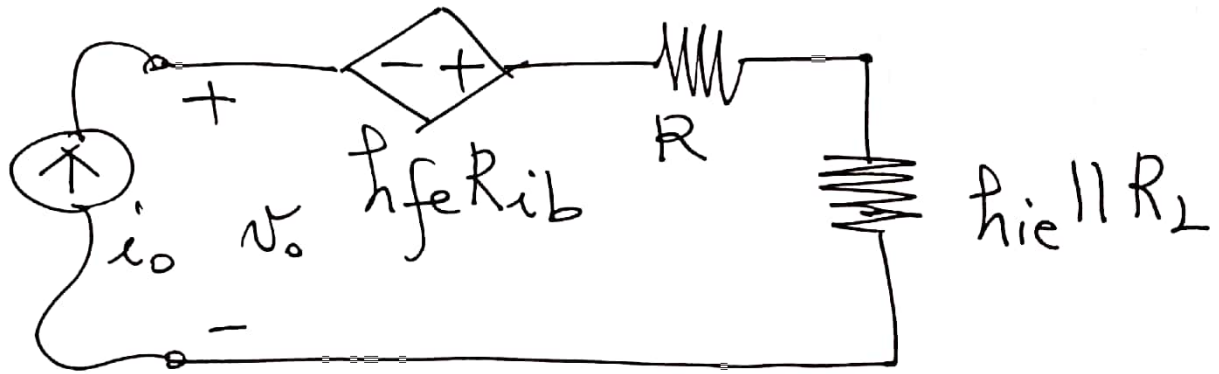
$$i_b = -i_o \frac{\frac{1}{h_{ie}}}{\frac{1}{h_{ie}} + \frac{1}{R_L}} = -i_o \frac{R_L}{R_L + h_{ie}} \quad (2)$$



$$\begin{aligned} v_o &= -h_{fe} R i_b + R i_o + h_{ie} \parallel R_L i_o \\ &= h_{fe} \frac{R R_L}{R_L + h_{ie}} i_o + R i_o + h_{ie} \parallel R_L i_o \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{v_o}{i_o} = h_{fe} \frac{R R_L}{R_L + h_{ie}} + R + h_{ie} \parallel R_L.$$

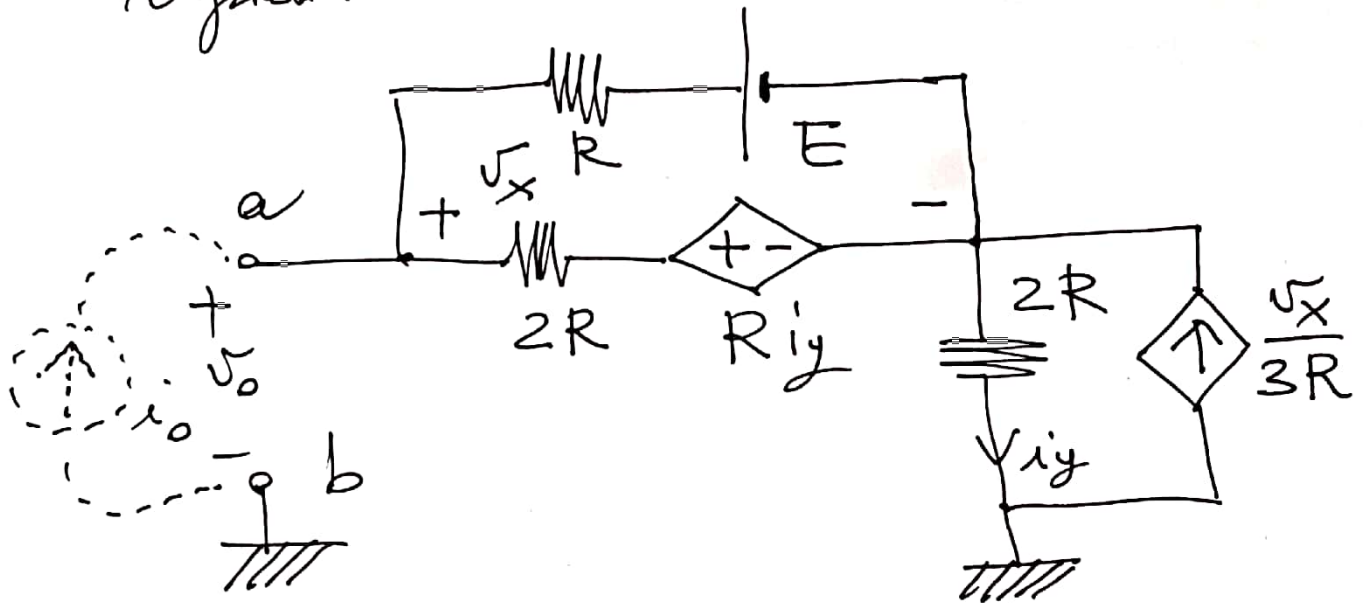Esempio Determinare l'equivalente di Thevenin del bipolo a b usando il metodo nodale. ①



Soluzione Si ha


$$i_o = i_y - \frac{5x}{R}$$

$$v_o = 5x + 2R i_y$$


Risolvendo:

$$5x = \frac{3}{5} v_o - \frac{6}{5} R i_o$$
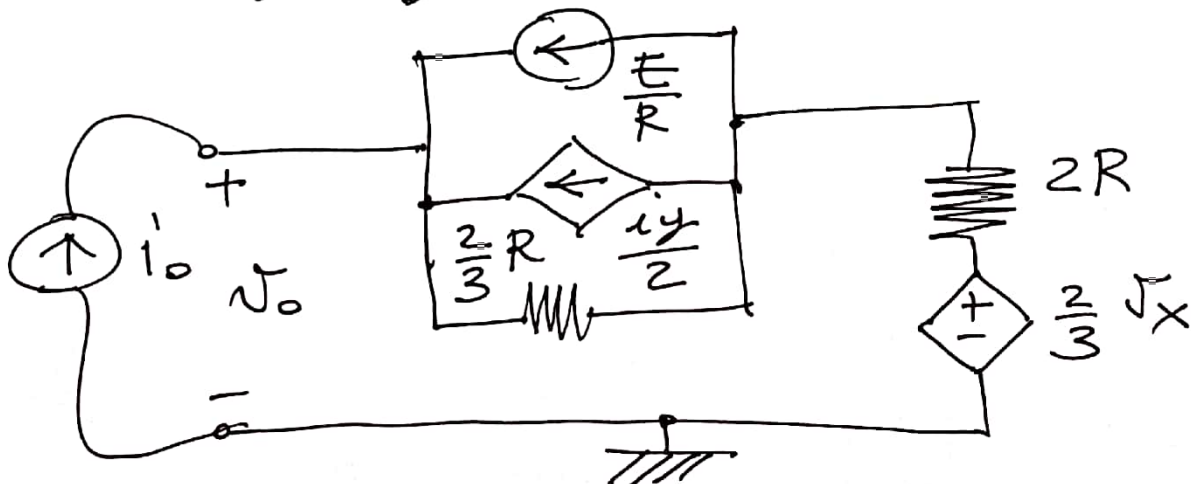
$$i_y = \frac{3}{5} i_o + \frac{v_o}{5R}$$



(2)

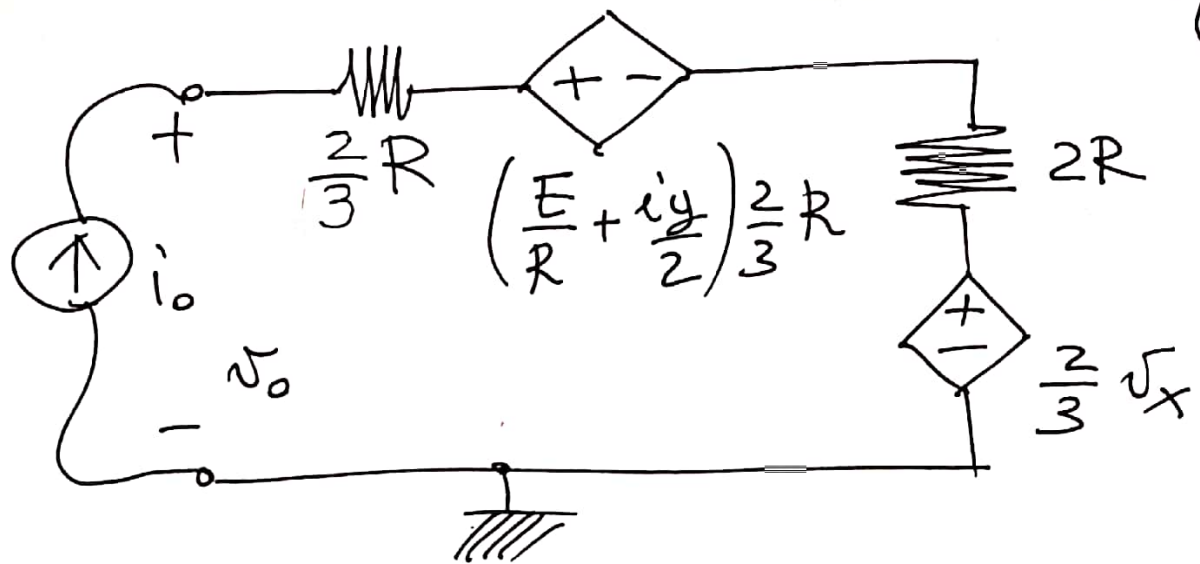


$$v_o = \frac{8}{3} Ri_o + \frac{2}{3} E + \frac{Riy}{3} + \frac{2}{3} v_x$$

$$= \frac{8}{3} Ri_o + \frac{2}{3} E + \frac{Ri_o}{5} + \frac{v_o}{15} + \frac{2}{5} v_o - \frac{4}{5} Ri_o$$

Riorganizzando:


$$v_o = \frac{31}{8} Ri_o + \frac{5}{4} E.$$

Quindi:


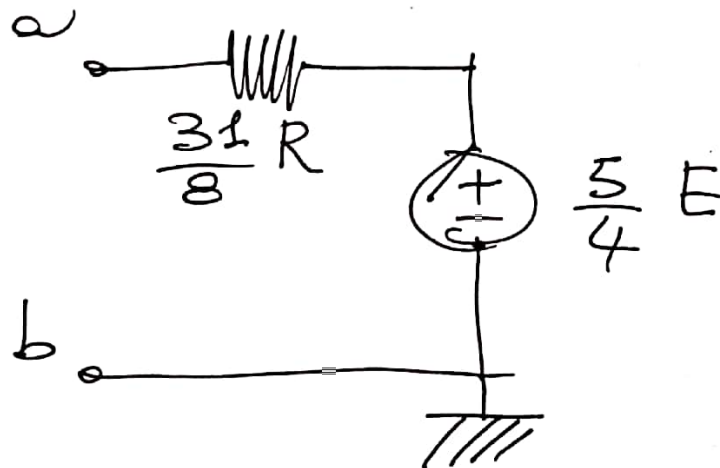


È sempre? Norton si può ab usando
trasformazioni circuitali.

①

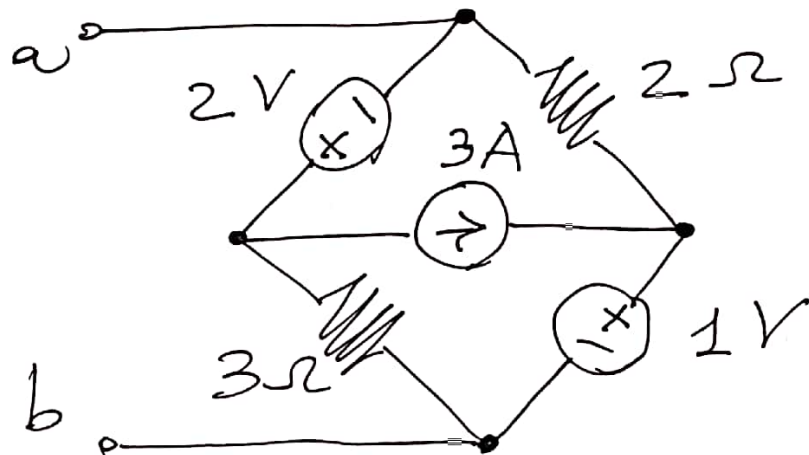

Soluzione:

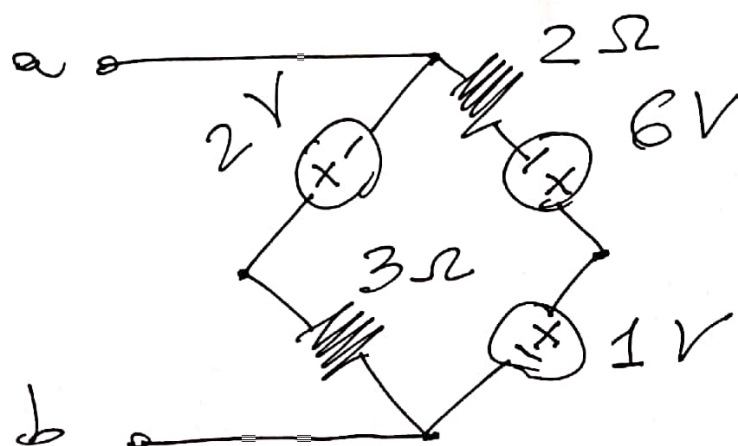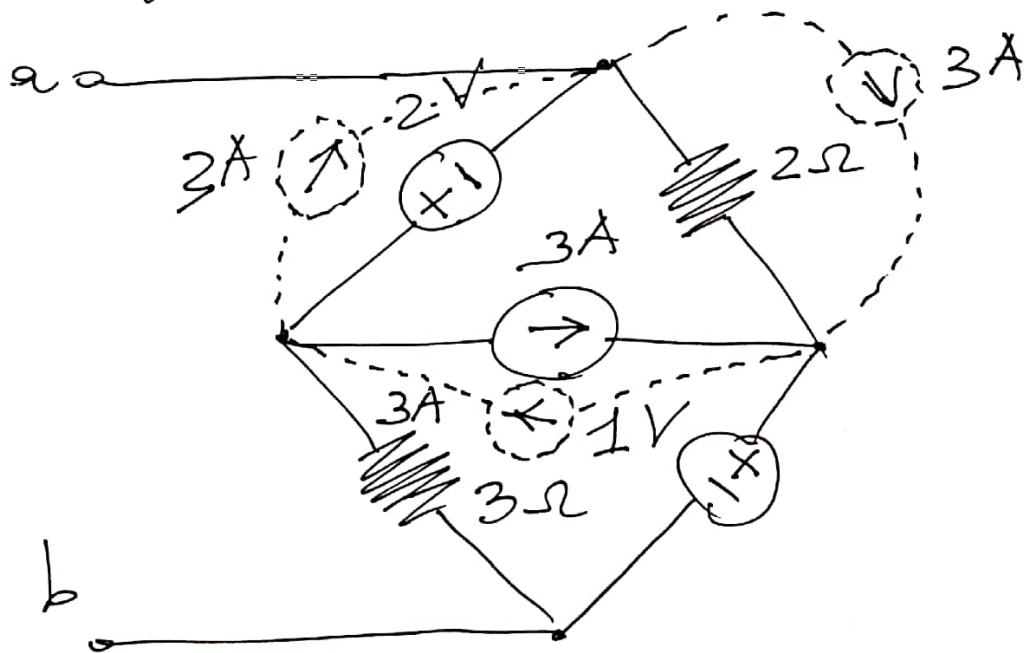

2

