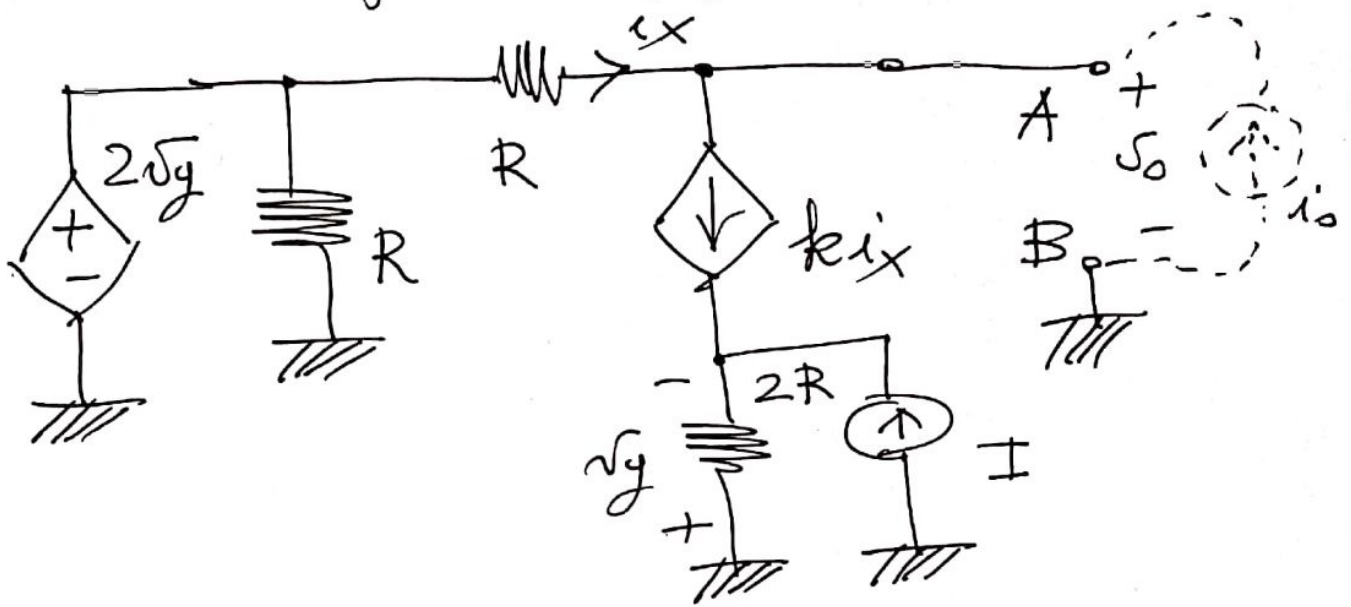


Esempio ? Thevenin di AB con metodo rapido. Il parametro $k \in \mathbb{R}$.



Soluzione Si ha

$$i_x + i_o = k i_x$$

$$(k-1)i_x = i_o$$

1) $k=1 \Rightarrow i_o = 0 \Rightarrow$ il diodo non è controllabile in corrente.

$$2) k \neq 1 \Rightarrow i_x = -\frac{i_o}{1-k}$$

$$v_y = -(I + k i_x) 2R = -2RI - 2R k i_x$$



$$v_y = -2RI + 2R \frac{k}{1-k} i_o$$

$$v_o = -R i_x + 2v_y = \frac{R i_o}{1-k} - 4RI + 4R \frac{k}{1-k} i_o$$


$$v_o = \underbrace{-4RI}_{v_{eq}} + \underbrace{\frac{R}{1-k} [1 + 4k]}_{R_{eq}} i_o, \quad k \neq 1.$$

Esempio ? Thevenin bipoles AB

①

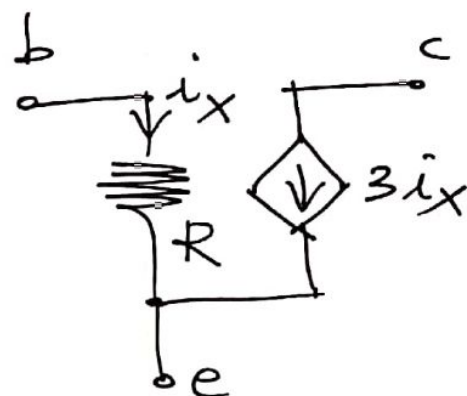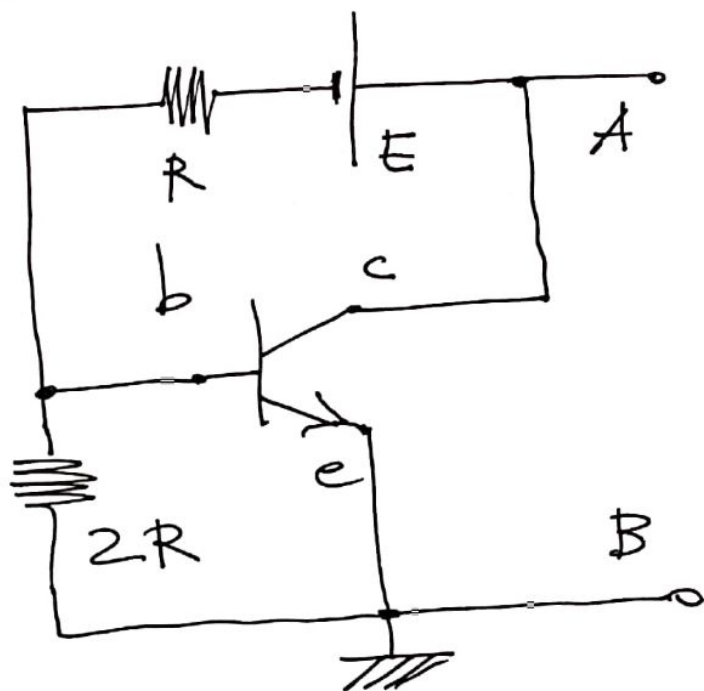

Soluzione. Con 1 metodo rapido'

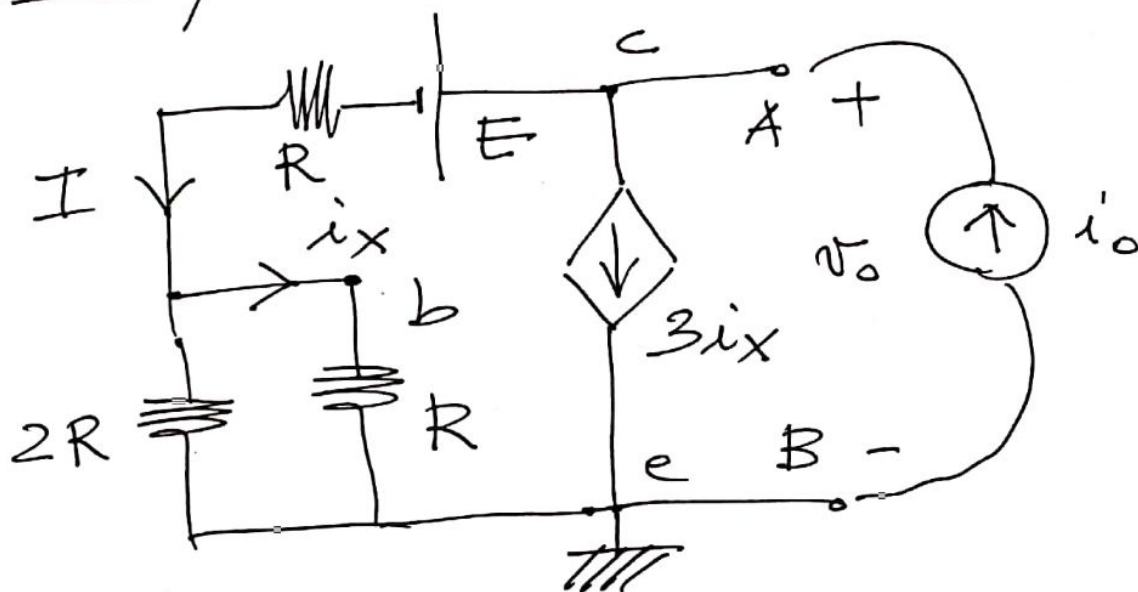


$$\text{Si ha: } I = i_o - 3i_x$$

$$i_x = \frac{2}{3} I \Rightarrow$$

$$\frac{3}{2} i_x = i_o - 3i_x \Rightarrow$$

$$\boxed{i_x = \frac{2}{9} i_o}$$

2

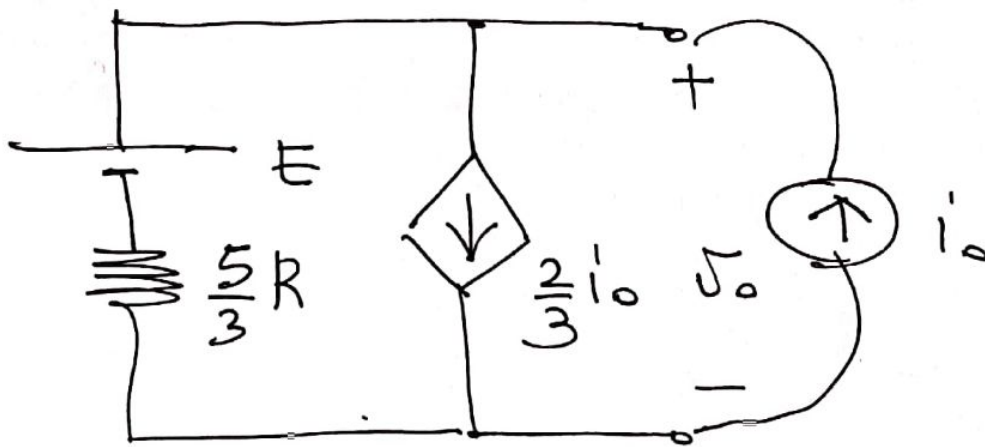


Per Millmann:


$$v_o = \frac{E \frac{3}{5R} - \frac{2}{3} i_o + i_o}{\frac{3}{5R}}$$

$$\frac{3}{5R} v_o = \frac{3}{5R} E + \frac{1}{3} i_o$$

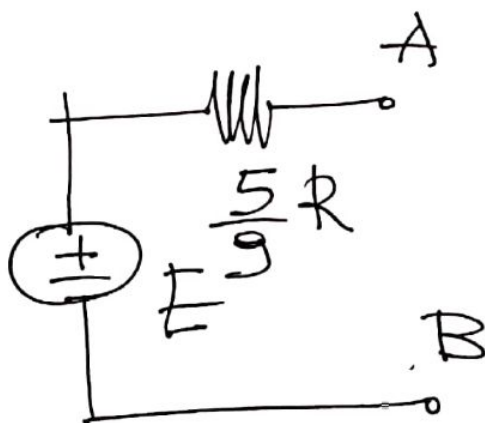
$$v_o = \underbrace{E}_{V_{eq}} + \underbrace{\frac{5}{9} R}_{R_{eq}} i_o$$



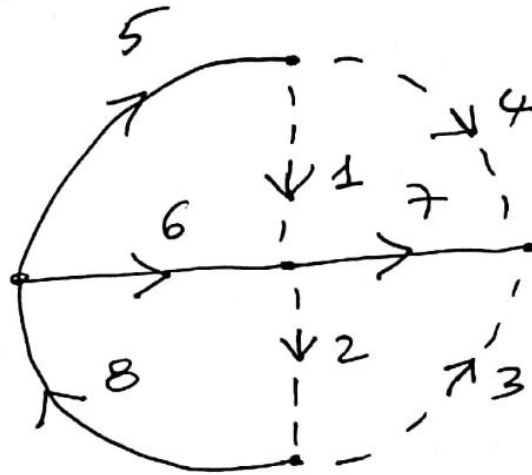Esercizio Determinare le matrici topologiche A dei tagli fondamentali e B delle maglie fondamentali per il grafo orientato in figura. ①



Soluzione

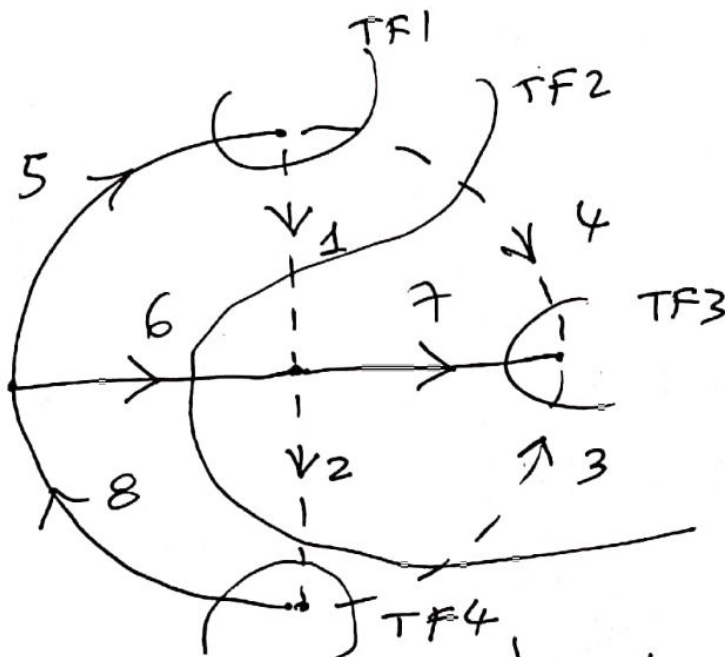

$$\underline{i}_c = \{i_1, i_2, i_3, i_4\} ; \underline{i}_l = \{i_5, i_6, i_7, i_8\}$$


$$K I \quad \left\{ \begin{array}{l} i_5 = i_1 + i_4 \\ i_6 = -i_1 + i_2 - i_3 - i_4 \\ i_7 = -i_3 - i_4 \\ i_8 = i_2 - i_3 \end{array} \right.$$

$$\underline{\dot{i}}_q = \underline{\underline{A}} \underline{\dot{i}}_c$$

$$\underline{\underline{A}} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

②

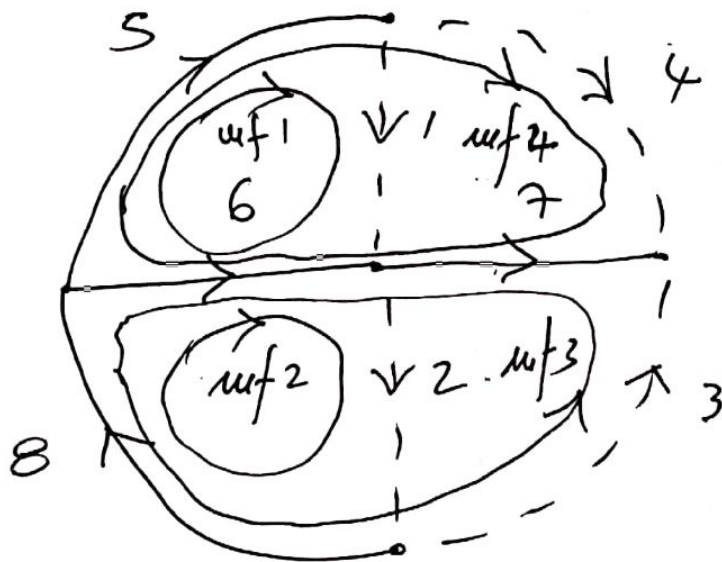

KV
mf

$$\begin{cases} v_1 = -v_5 + v_6 \\ v_2 = -v_6 - v_8 \\ v_3 = v_6 + v_7 + v_8 \\ v_4 = -v_5 + v_6 + v_7 \end{cases}$$

$$\underline{\underline{v}}_c = \underline{\underline{B}} \underline{\underline{v}}_q$$


$$\underline{\underline{B}} =$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Si ha

$$\underline{\underline{A}} = -\underline{\underline{B}}^t$$

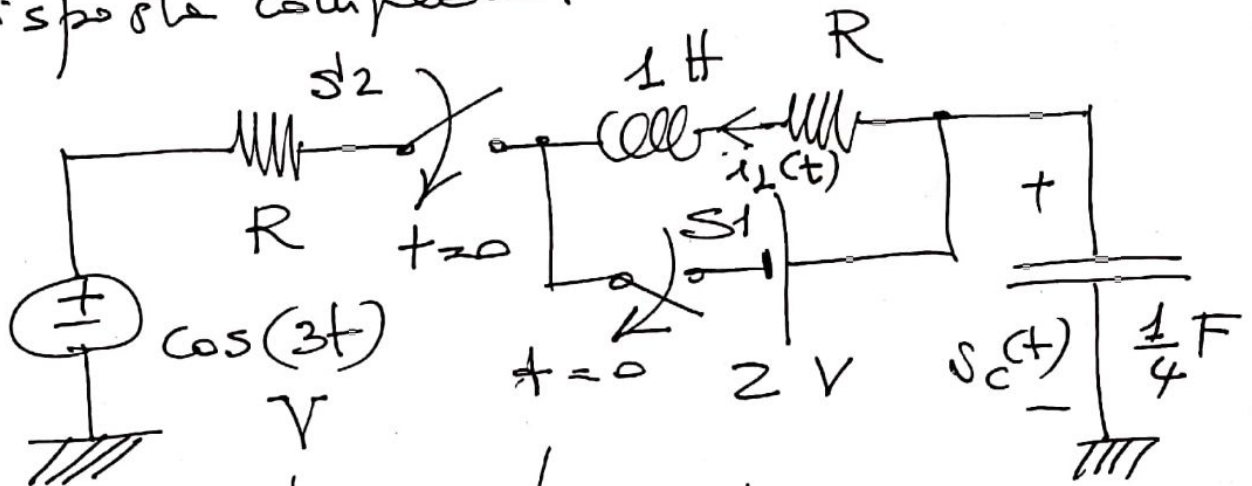Esempio S_1 , chiuso da lungo tempo, si apre a $t=0$; S_2 , aperto da lungo tempo, si chiude a $t=0$. Determinare $v_c(t)$, $t \geq 0$, risposta completa.




Il circuito è criticamente smorzato per $t \geq 0$. Si ha $v_c(0^-) = 3 \text{ V}$.

Soluzione (traccia).

$t=0^-$ regime stazionario

$$i_L(0^-) = \frac{2}{R} ; v_c(0^-) = 3 \text{ V}$$
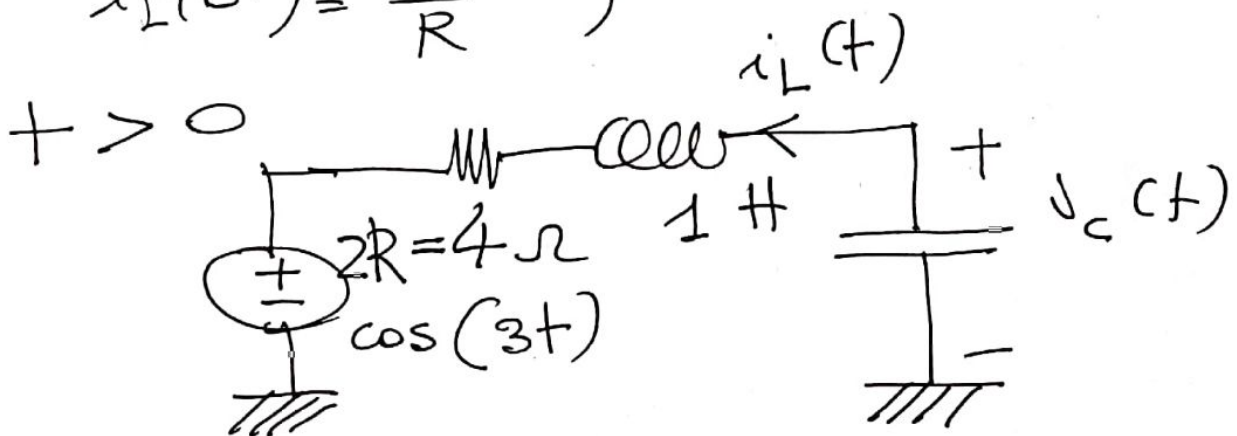
$$i_L(0^+) = \frac{2}{R} ; v_c(0^+) = 3 \text{ V}.$$



$$|t > 0 \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2 = \alpha_s = \frac{2R}{2L} \Rightarrow \textcircled{2}$$


$$R = 2 \Omega.$$

Si ha $v_c(t)$

$e = TE + \text{Regime Sinusoidale}$

$$v_c(t) = k_1 e^{-2t} + k_2 t e^{-2t} + V_H \cos(3t + \varphi_v) \quad t \geq 0$$


Regime sinusoidale $|t \rightarrow \infty$.

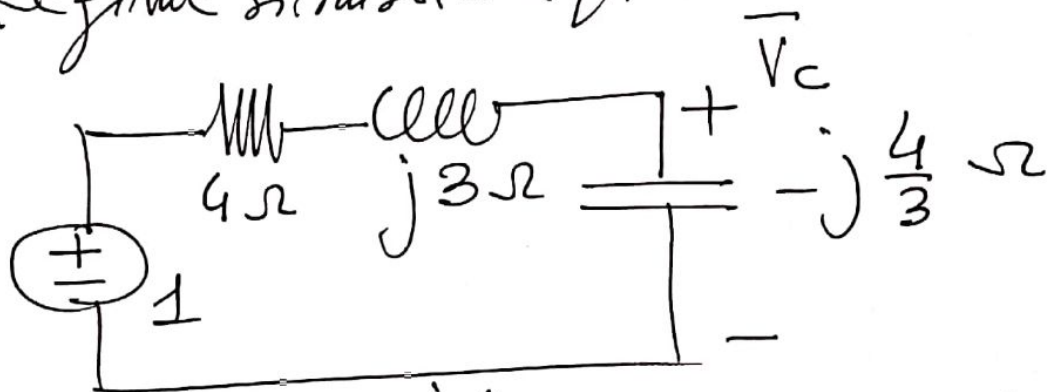

$$\bar{V}_c = 1 \cdot \frac{-j\frac{4}{3}}{4 + j(3 - \frac{4}{3})} = \dots = V_H e^{j\varphi_v}$$

Condizioni iniziali per problema di Cauchy.


$t = 0^+$

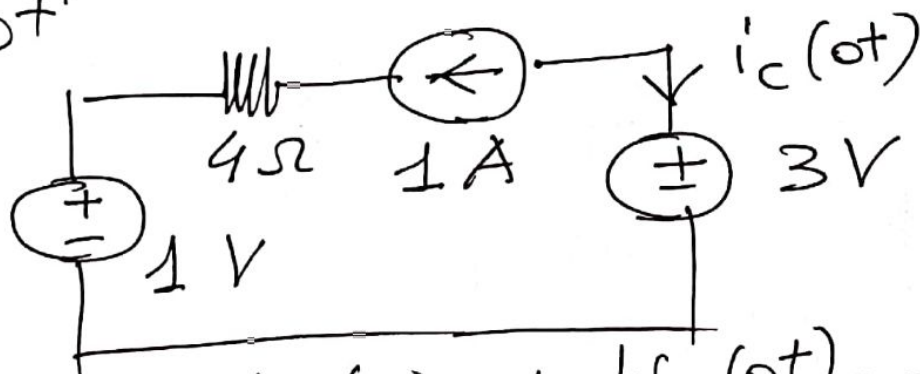

$$i_c(0^+) = C \frac{dv_c}{dt}(0^+) = \frac{1}{4} \frac{dv_c}{dt}(0^+) = -1$$

$$\Rightarrow \frac{dv_c}{dt}(0^+) = -4 \text{ V/}\mu\text{s}.$$

Esempio

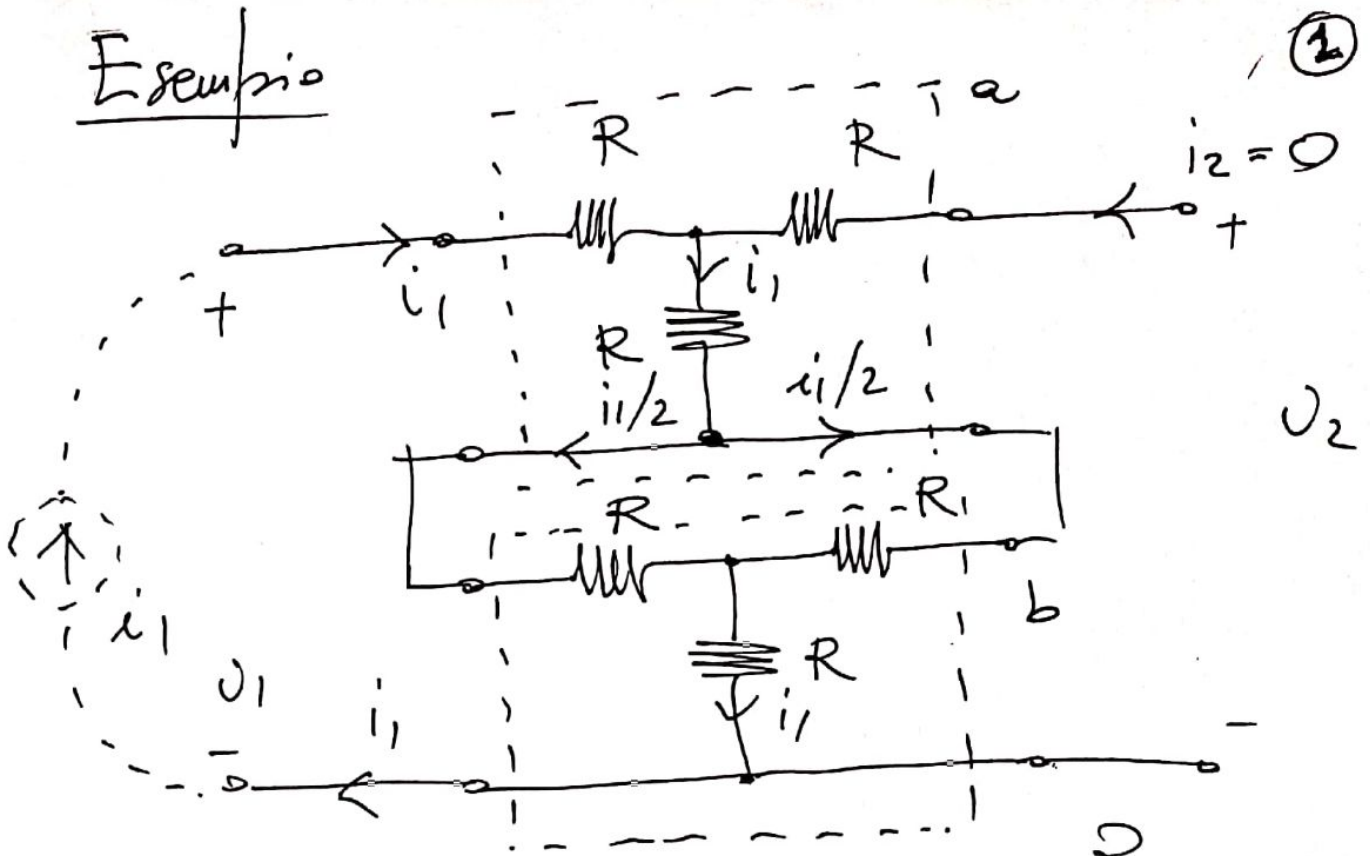

$$\underline{\underline{Z}}_a = \underline{\underline{Z}}_b = \begin{pmatrix} 2R & R \\ R & 2R \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\underline{\underline{Z}} = \underline{\underline{Z}}_a + \underline{\underline{Z}}_b = \begin{pmatrix} 4R & 2R \\ 2R & 4R \end{pmatrix} !?$$

ma dalla definizione operativa


$$Z_{11} = R + R + \frac{R}{2} + R = \frac{7}{2}R \neq 4R$$

Il problema è che i due quadripoli così interconnessi non funzionano da reti due porte.

È una interconnessione serie

NON VALIDA.

Esempio ? $\equiv$

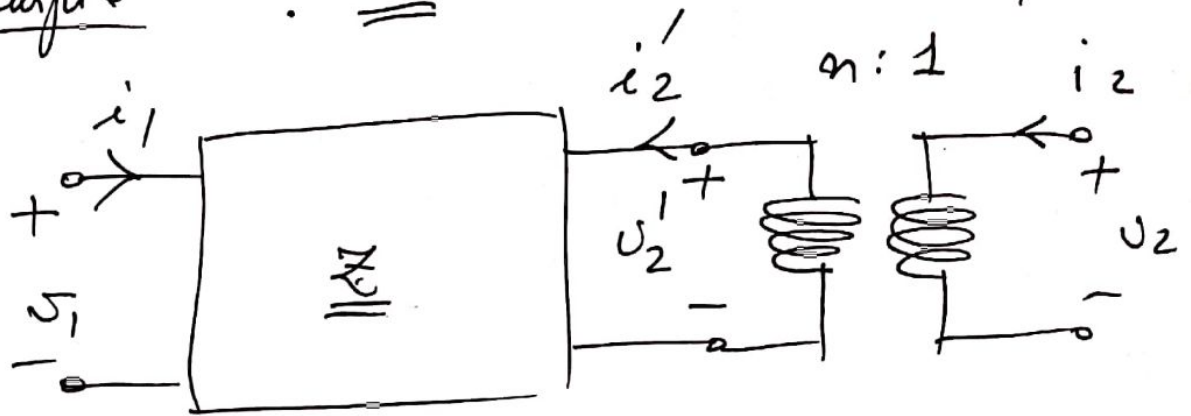

T ideale: $v_1' = n v_2$; $i_2' = \frac{1}{n} i_2$
 È una rete due porte


$$Z_{11} = \frac{v_1}{i_1} \Big|_{i_2=0} = \frac{v_1}{i_1'} \Big|_{i_2'=0} = Z_{11}$$

$$Z_{21} = \frac{v_2}{i_1} \Big|_{i_2=0} = \frac{1}{n} \frac{v_2'}{i_1} \Big|_{i_2'=0} = \frac{1}{n} Z_{21}$$

Mostrare poi che

$$Z_{12} = \frac{1}{n} Z_{12} \quad ; \quad Z_{22} = n^2 Z_{22}$$

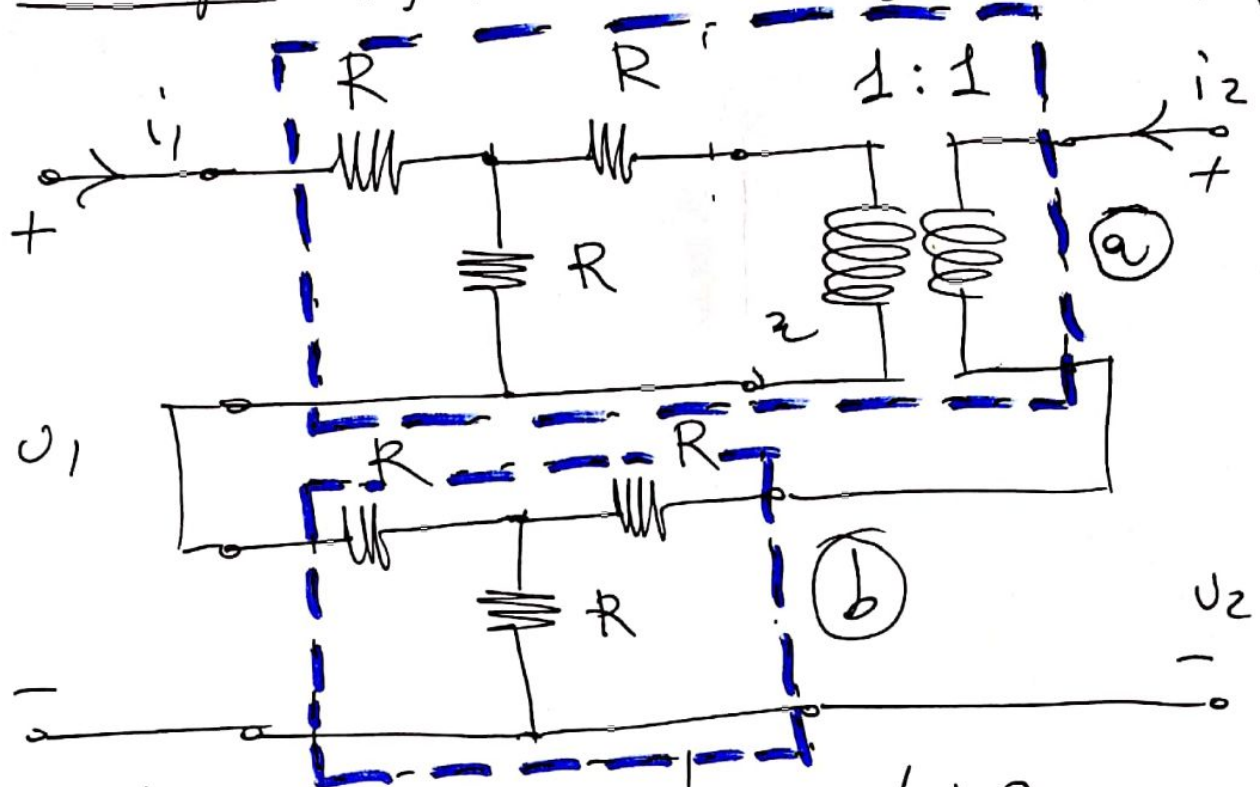
Esempio Interconnessione serie valida. (3)



Adesso si sommano i parametri z .
Si ha

$$\underline{Z} = \underline{z}_a + \underline{z}_b = \begin{pmatrix} 4R & 2R \\ 2R & 4R \end{pmatrix}.$$

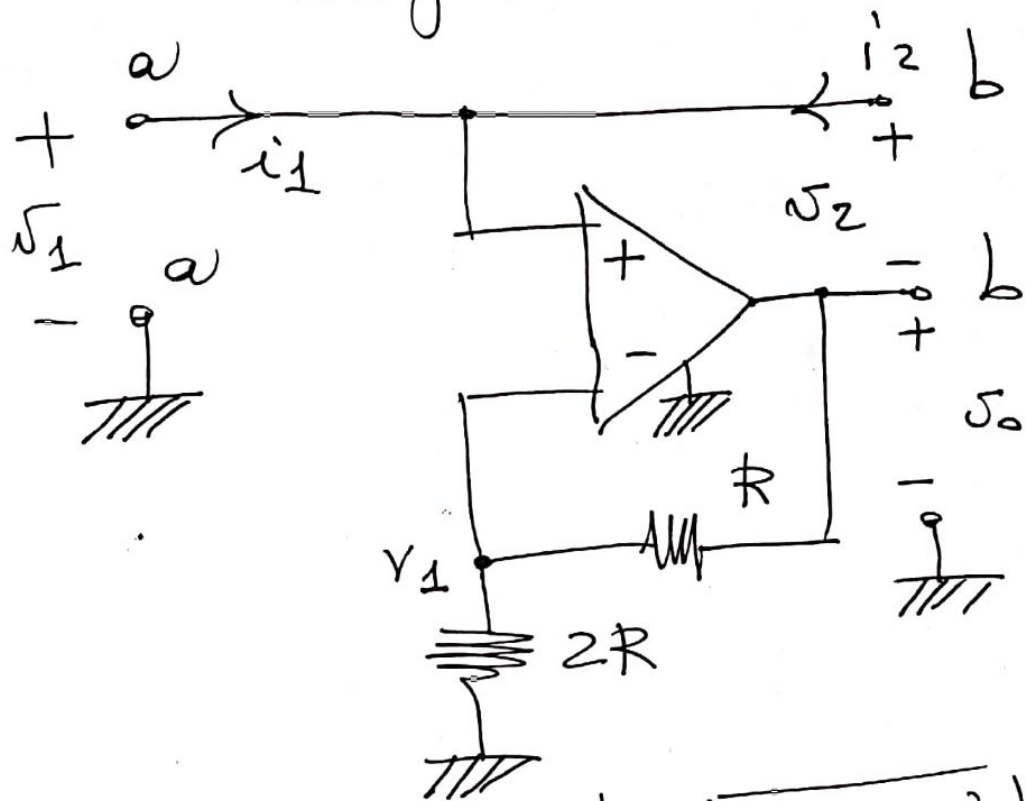Esempio: ? parametri z, y , ABCD rete
due porte aa-bb



Soluzione: si ha $|i_1 = -i_2| \Rightarrow$
~~parametri z~~

Inoltre:

$$v_1 = \frac{2}{3} v_2 ; v_1 = v_2 + v_0 \Rightarrow$$

$$v_1 = v_2 + \frac{3}{2} v_1 ; -\frac{1}{2} v_1 = v_2 \Rightarrow$$

$$|v_1 = -2v_2| \Rightarrow \text{parametri } y$$

Il sistema è un sistema lineare; parametri ABCD e
si ha

$$\underline{T} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$