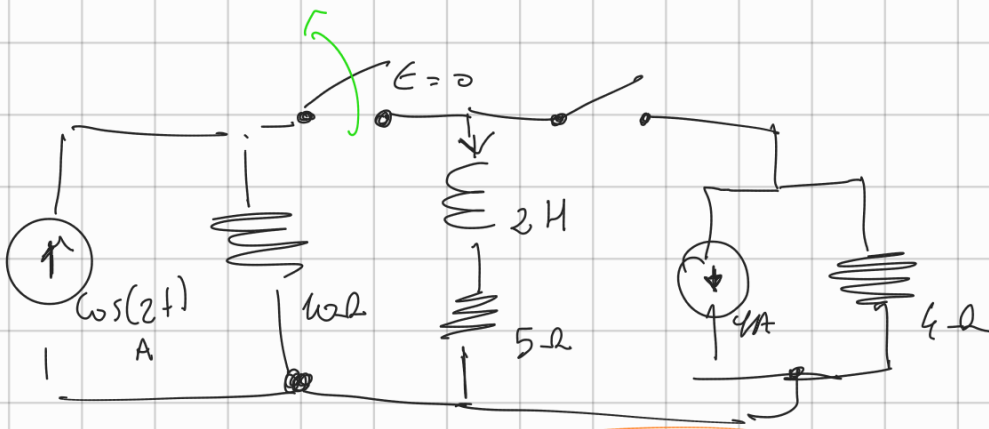


F 38



reg. sim
v. & completa
reg. stat.


stat.
a $t=0^-$
 $i(0^-)$

↓
da trovare


$$i(0^+) = i(0^-) \text{ si conserva}$$

Circuito non degenero
Si conserva var.
stato

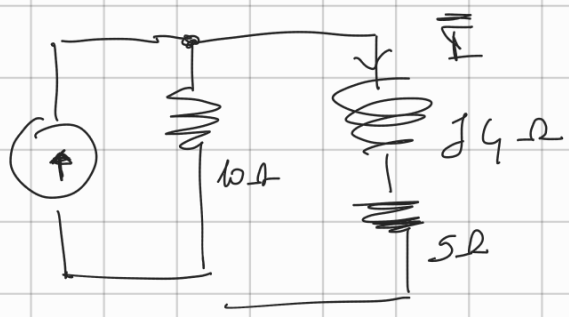non sono uguali;
stat. non conserv.
almeno stato
eserci
in Transitorio



con Teorema trasformo

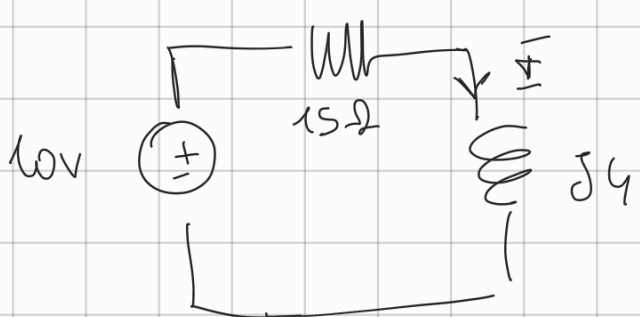


$$\bar{I} = \frac{10}{15 + j4} = 10 \frac{10 - j4}{141} \text{ A}$$

molto è
diviso
per
conjugato

$$i(0^-) = \operatorname{Re} \bar{I} = \frac{150}{141} \text{ A}$$

per $t > 0$, 150 Tensione (?)

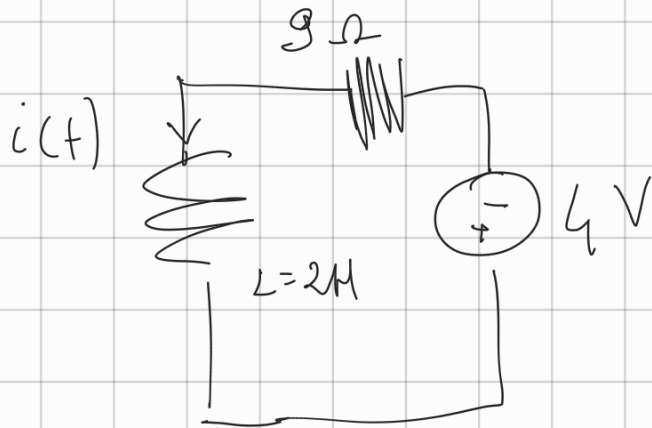

$$i_{LIB}(t) = i(0^+) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= \frac{150}{141} e^{-t}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2}{9} \text{ sec}$$


$$= \frac{150}{141} e^{-\frac{t}{2}} \text{ A}$$

$$i_{\text{FORZATA}} = i_{\text{FORZ}}(\infty) \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$i_{\text{FOR}}(0) = 0 \text{ per def.}$$

$$= -\frac{4}{9} \left(1 - e^{-\frac{9}{2}t} \right), \quad t \geq 0$$

• ~ ~ ~ ~ ~

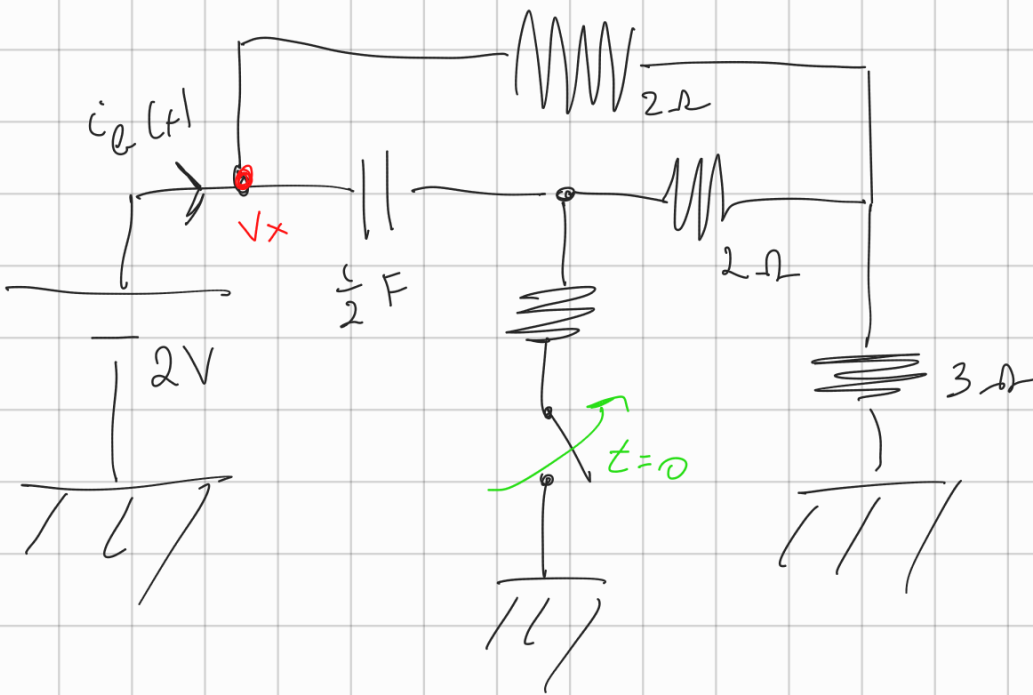

Reg. Stas. 1 completa Reg. Stas. 2




$t(0^-)$

$$V_c(0^-) = V_c(0^+) =$$

$i_b(0^-)$ non è un. di stas.,
sarà discontinua

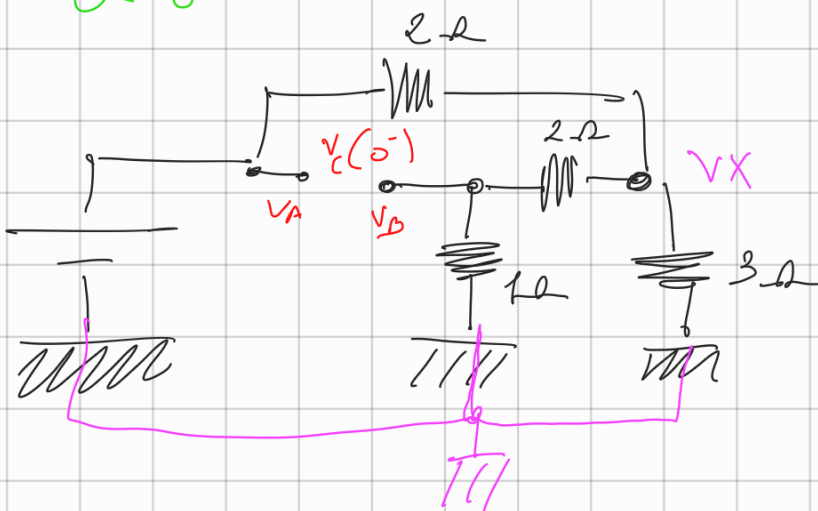in regime stas. un condensatore è un circuito aperto
 $t=0$




partitore di tensione

$$V_x = 2 \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{\frac{7}{2} + 2} = \frac{6}{7}$$

$$V_B = \frac{6}{7} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{7} \text{ V}$$

$$V_C(0^-) = 2 - \frac{2}{7} = \frac{12}{7} \text{ V}$$


$t > 0$ si apre l'interruttore

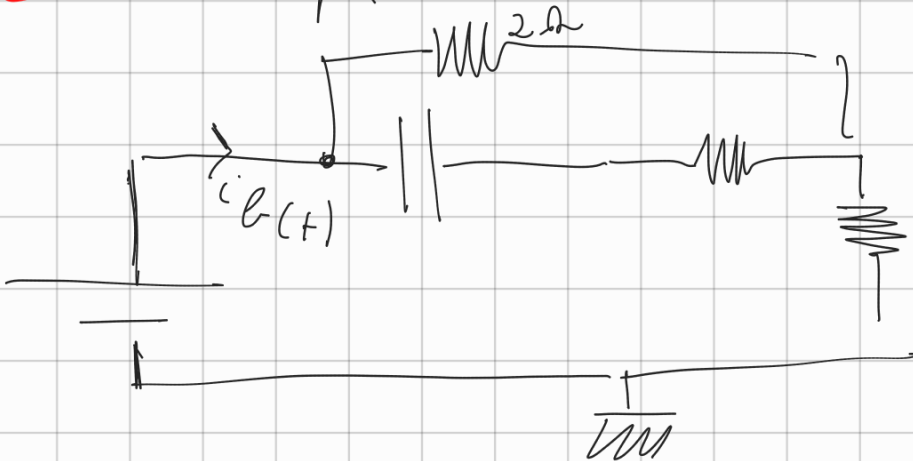

Formula generale

Per il calcolo di
circuiti del primo ordine senza
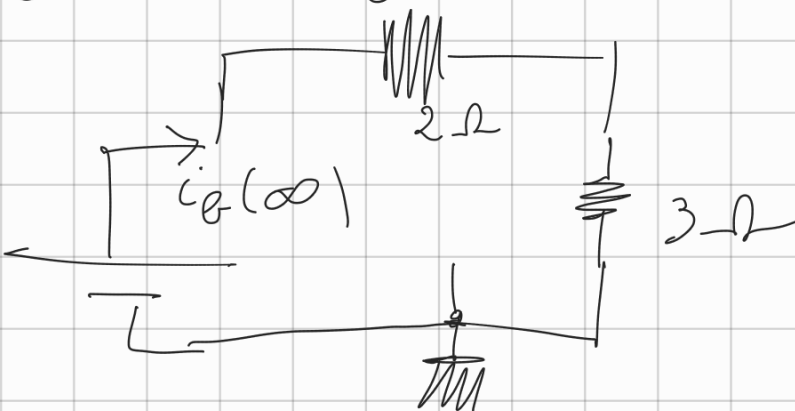
$$i_C(t) = i_C(0^+) e^{-\frac{t}{\tau_{eq}}} + i_C(\infty) \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{eq}}}\right)$$



$$i_b(\infty) = \frac{2}{5} A$$



$$T_{eq} = C \cdot R_{eq}$$

Scollego condensatore e faccio

l'equivalente di Thevenin, oppure

- Si studia la risposta libera (spegnendo il generatore)

il condensatore dunque si scarica su

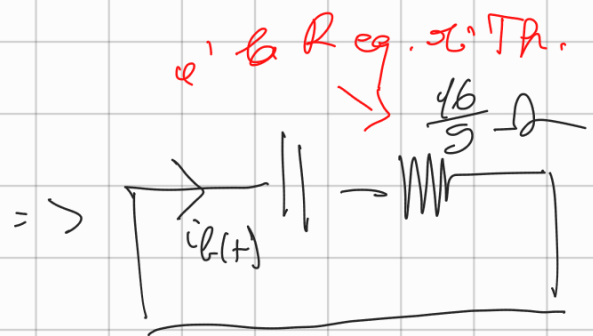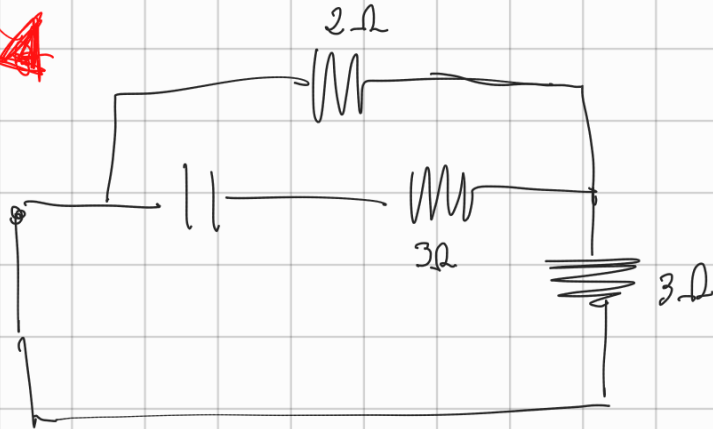


$$i_b(\infty) = \frac{2}{5} A$$

$$T_{eq} = C R_{eq} = \frac{8}{5}$$

Valiamo le condizioni iniziali.

a $t=0^+$ il condensatore è carico ed è
come un generatore di tensione


$$i_B(0^+) ??$$

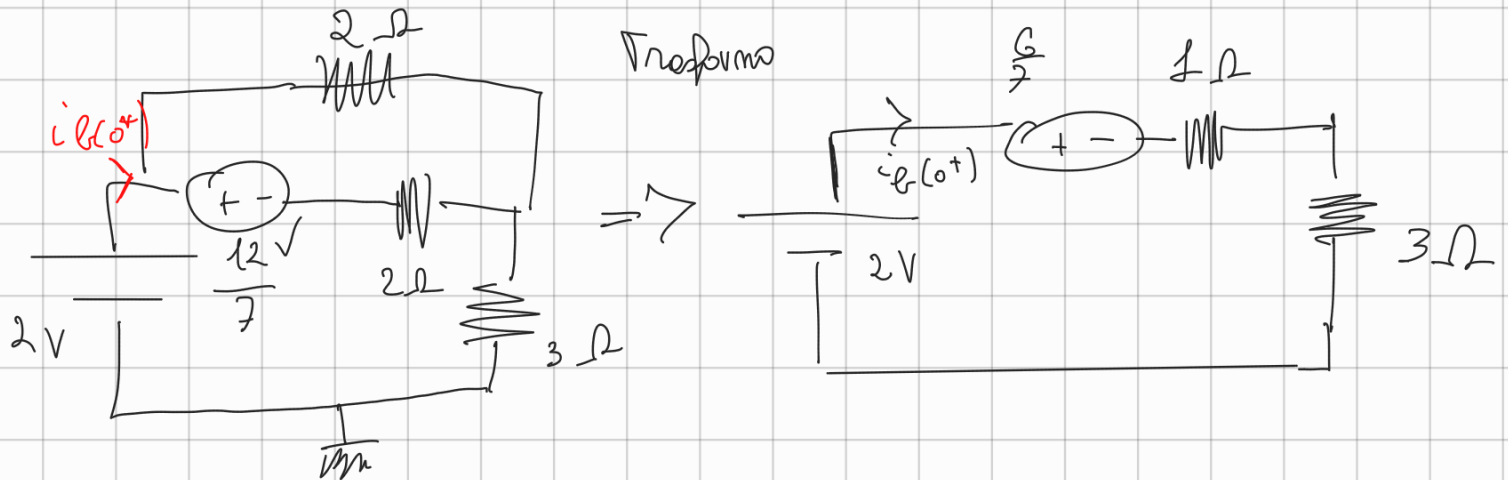

$$i_B(0^+) = \frac{8}{7} \left(\frac{1}{4} \right) = \frac{2}{7} \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_B(t) = \frac{2}{7} e^{-\frac{5}{8}t} + \frac{2}{5} \left(1 - e^{-t\frac{5}{8}} \right)$$

2020/08/30

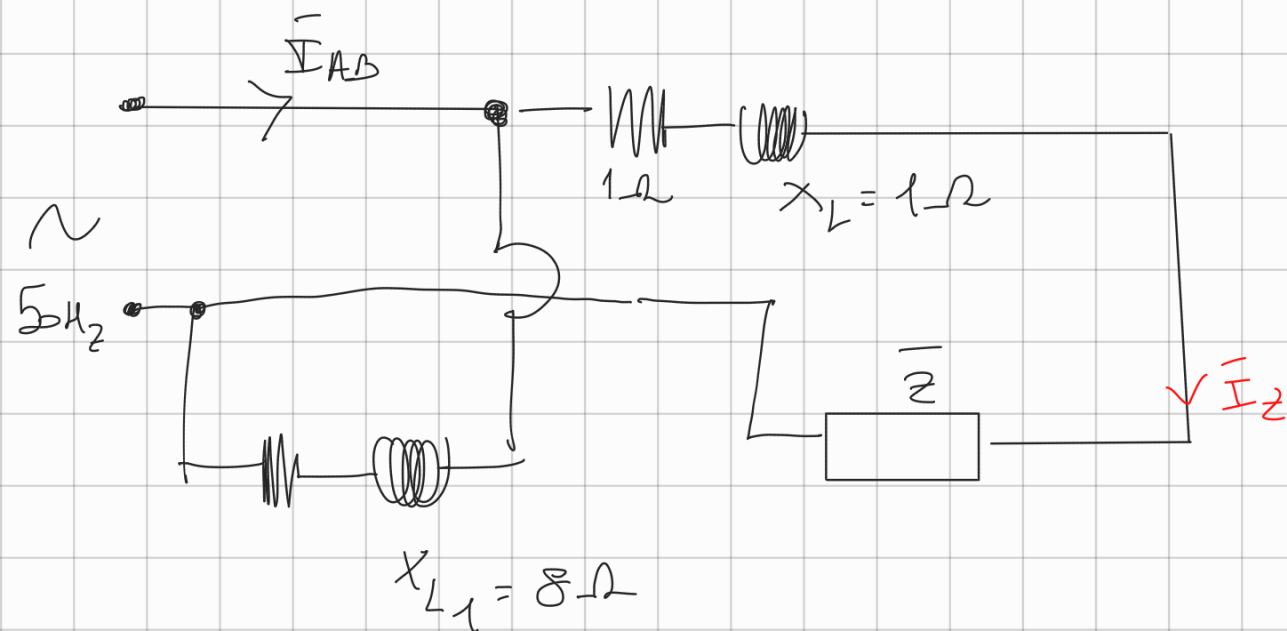

$$\omega = 314 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$\bar{E}$ ohmic-inductive

$$V = 100 \text{ Veff}$$

$$P_{\max} = 2500 \text{ W}$$

$$I_2 = \frac{A}{V} = 20 \text{ Aeff}$$

Effektivwert $\approx$ $\sqrt{2}$ (0,707) $\times$ eff AB


$$\Rightarrow P_{\max} = P + A \Rightarrow P = P_{\max} - A = 2500 - 200 = 2300$$

$$p(t) = P + A \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_c)$$

$$P = A \cos \varphi_2 \quad A = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad Q = A \sin \varphi_2$$

$$Q_2 = \sqrt{A^2 - P^2} = \sqrt{200^2 - 200^2} = 1936 \text{ VAR}$$

diviso in ser. il circuito

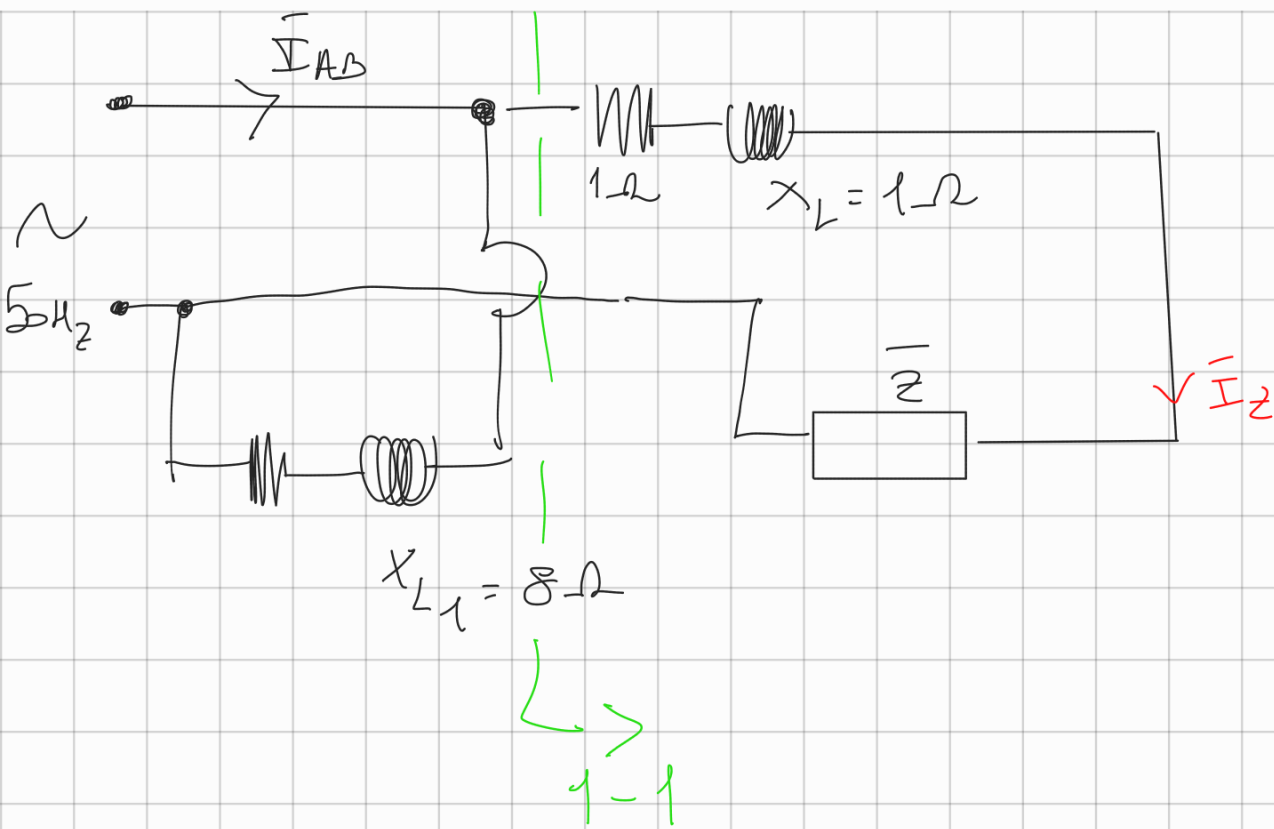

$$P_{11} = R \cdot I_Z^2 + 500 \text{ W} = 900 \text{ W}$$

$$Q_{11} = X_L I_Z^2 + 1936 = 2336 \text{ VAR}$$

$$A_{11} = \sqrt{900^2 + 2336^2} \approx 2500 \text{ VA}$$

$$V_{11} = \frac{A_{11}}{I_Z} = \frac{\sqrt{900^2 + 2336^2}}{20} = \frac{2500}{20} = 125 \text{ V}$$

$$P_{AB} = P_{11} + 6(12,5)^2 = 1837 \text{ W}$$

$$I_Z = \frac{V_{AB}}{Z} = 12,5 \text{ A eff}$$

$$Q_{AB} = 2336 + (8,12,5)^2 = 3586 \text{ VAR}$$

=> *Rephasierung*

$$C_{\text{corr}} = \frac{Q_{AB} - P_{AB} \tan \varphi_{\text{corr}}}{\omega V_{AB}^2} =$$

$$\frac{3586 - 1837}{\omega V_{AB}^2} = \underline{\underline{2382}} = 608 \mu\text{F}$$

$$\varphi_{\text{corr}} = \arccos(0,85)$$


$$\tan \varphi_{\text{corr}} = \tan(\arccos(0,85))$$

$$I_{AB} = \frac{A_{AB}}{V_{AB}} = \frac{4028}{125} = 32,2 \text{ A eff}$$

$$\cos \varphi_{AB} = \frac{P_{\text{ATT}}}{P_{\text{APP}}} = \frac{P_{AB}}{A_{AB}}$$

$$\hookrightarrow \varphi_{AB} \quad \cos^{-1}(0,95) = 62,8^\circ \text{ poiché è } 0,46$$
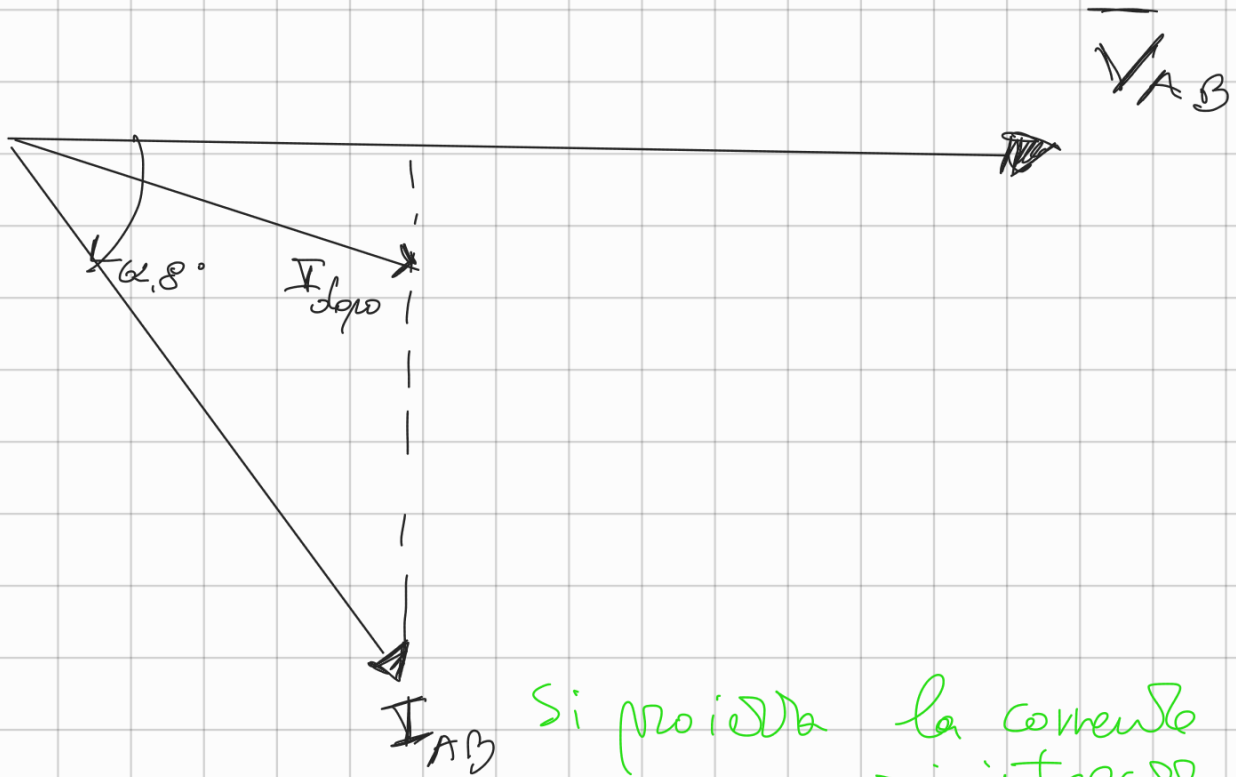
$$\varphi_{\text{corr}} = \arccos(0,95) =$$



Si proietta la corrente e si interviene a 18°

$$I_{AB \text{ dopo}} = \frac{A_{AB \text{ dopo}}}{V_{AB}} = \frac{P_{AB}}{0,95 \cdot V_{AB}} = \frac{1833,15,5}{0,95} \text{ A}$$

$$A_{AB \text{ dopo}} = \frac{P_{AB}}{\cos \varphi_{\text{corr}}} = 1833 \text{ V.A}$$

$$\cos \varphi_{\text{corr}} = 0,95 = \frac{P_{AB}}{A_{AB \text{ dopo}}}$$

Da compito 2020-08-15

Per l'ottimizzazione e risoluzione,

one 2:35 registrazione Tablet

22/09/23