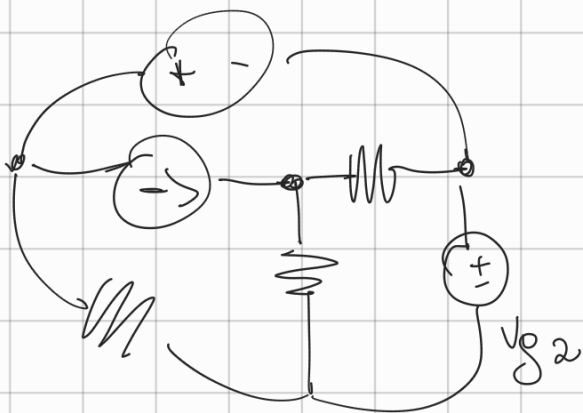


6 Bipoli, $l=6$ n° bipoli, $n=4$ nodi



le tensioni incognite

le correnti incognite

le incognite

Risolvere il circuito, determinare le l incognite

Stiposizione delle incognite: variabili ausiliarie

e scrivere la sistema di

variabili ausiliarie, e trovare

indipendentemente dalle l incognite

INIZIARE con le leggi di Kirchhoff

