
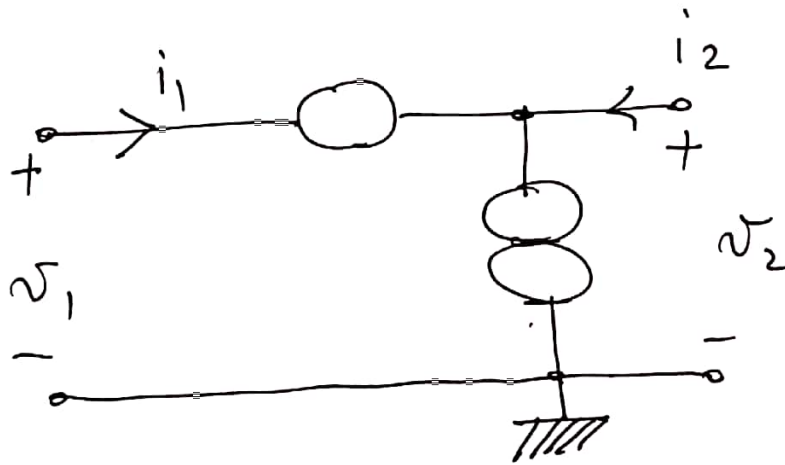



Esempio Circuito separatore (buffer)

17/04/23

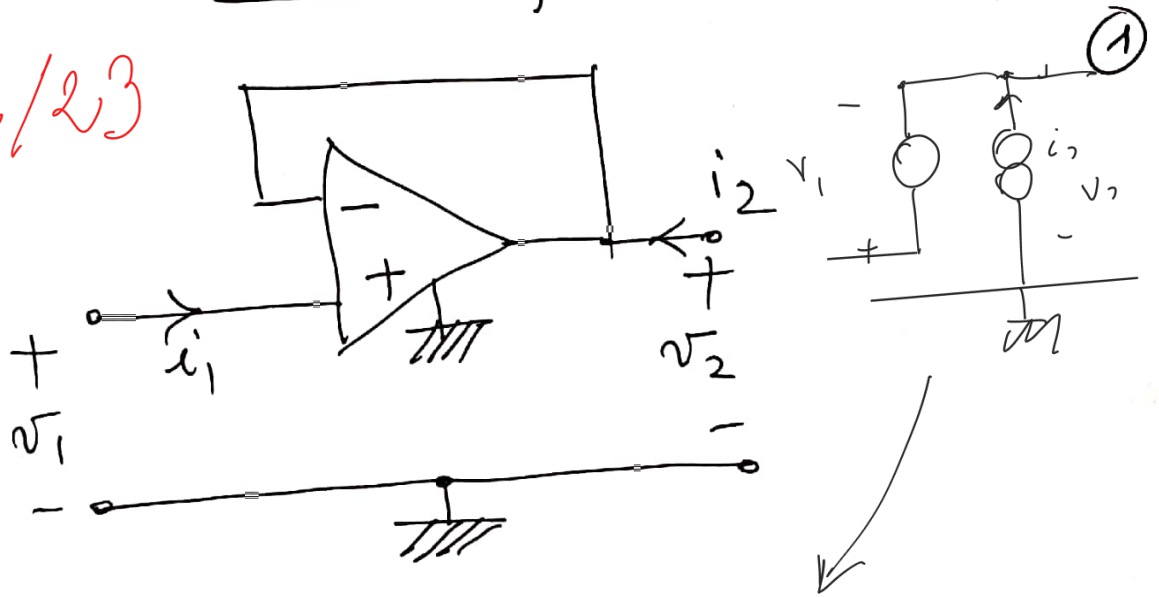


$$\begin{cases} v_2 = v_1 \\ i_1 = 0 \end{cases}$$

relazioni costitutive

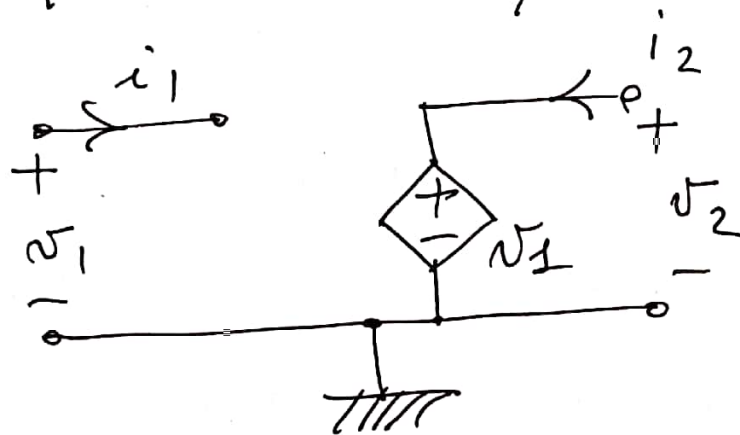


Esempio

Impiego c.to Reparatore ②

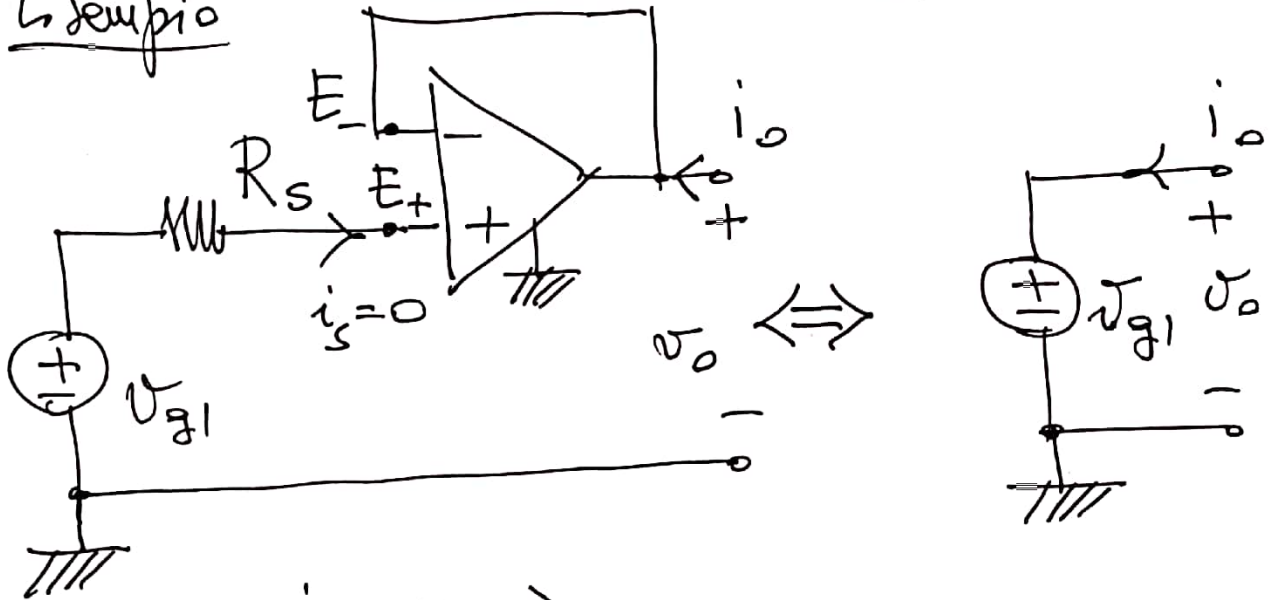

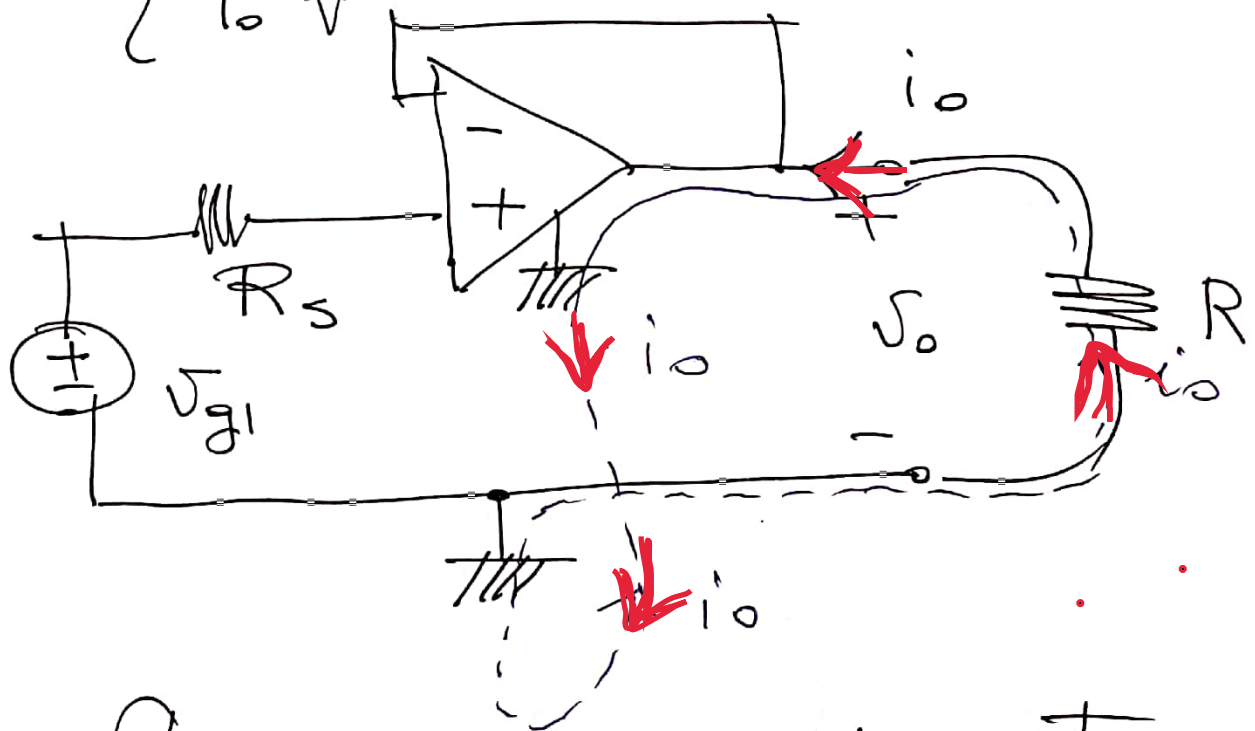
$$i_s = 0 \Rightarrow$$
$$\begin{cases} V_o = E_- = E_+ = V_{g1} \\ i_o \neq 0 \end{cases}$$



Notare la circolazione di corrente nel circuito.

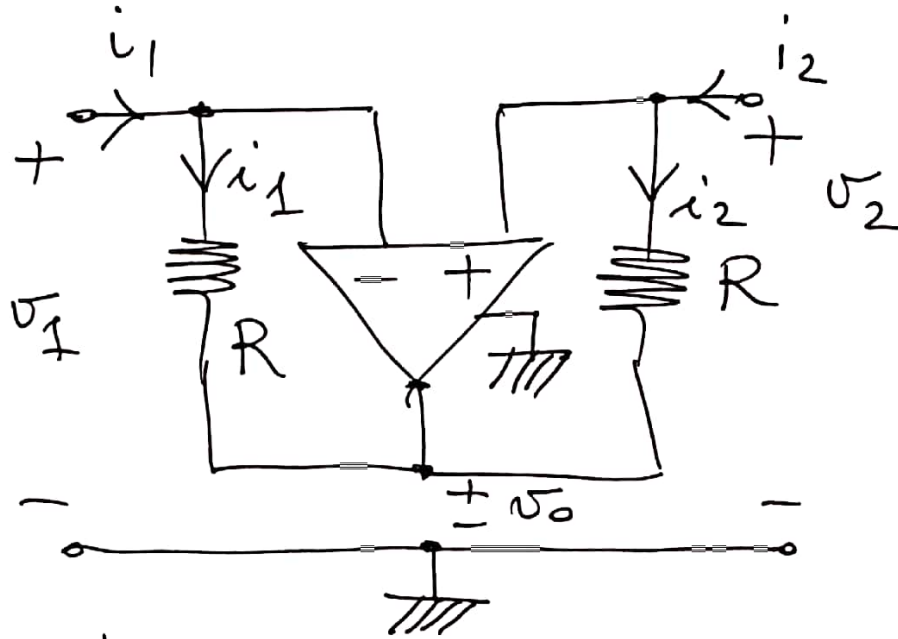Invertitore di corrente ($I-\sqrt{ic}$) (3)




Si ha: $v_1 = v_2$

$$i_1 = \frac{v_1 - v_0}{R} ; i_2 = \frac{v_2 - v_0}{R}$$

$$\Rightarrow i_1 = i_2$$
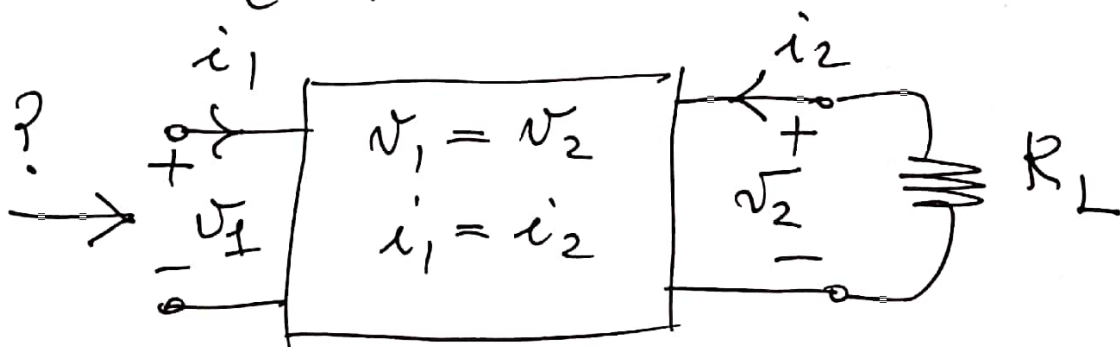
$$\Rightarrow \begin{cases} v_1 = v_2 \\ i_1 = i_2 \end{cases} \quad \underline{I-\sqrt{ic}}$$




$$\frac{v_1}{i_1} = \frac{v_2}{i_2} \quad \text{ma} \quad v_2 = -R_L i_2$$

$$\Rightarrow \frac{v_1}{i_1} = -R_L \quad \dots \Leftrightarrow \quad \text{Circuit diagram showing } v_1 \text{ across } -R_L \text{ with current } i_1$$

Esercizio

④

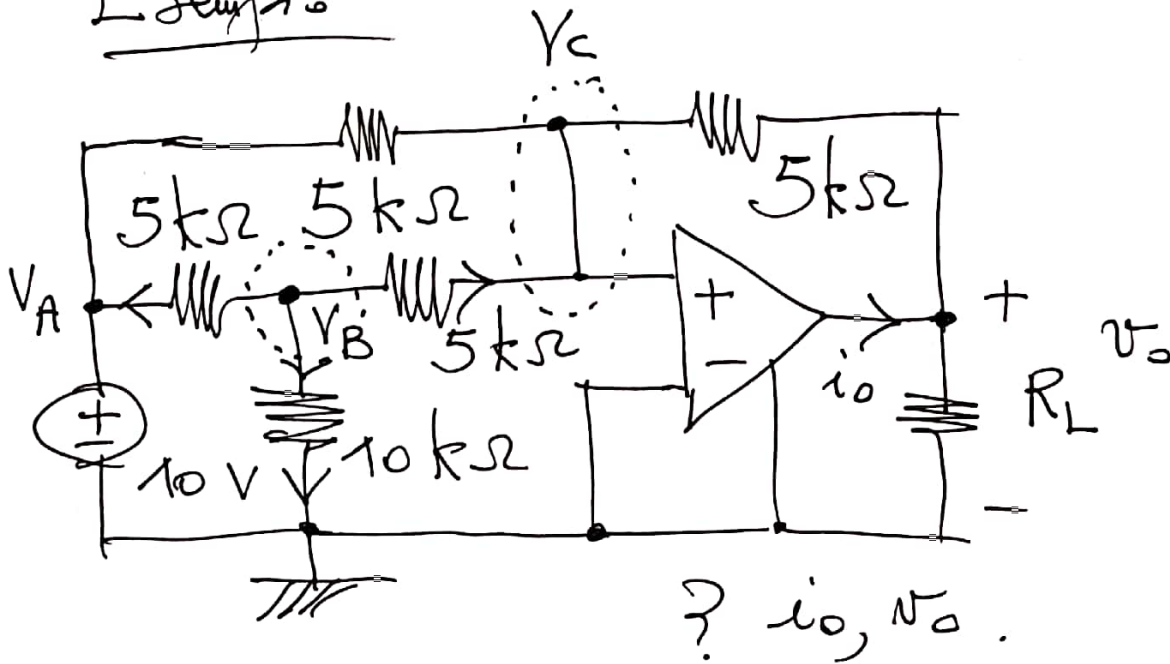

4 nodi A, B, C, D;

4 incognite V_A, V_B, V_C, V_D

Ma: $V_A = 10V, V_C = 0$.

$\Rightarrow$ 2 sole incognite V_B e V_o

KI nodi B e C.

$$\textcircled{B} \quad \frac{V_B - 10}{5 \times 10^3} + \frac{V_B}{5 \times 10^3} + \frac{V_B}{10 \times 10^3} = 0$$

$$2V_B - 20 + 2V_B + V_B = 0 \Rightarrow$$


$$\boxed{V_B = 4V}$$

$$\textcircled{C} \quad \frac{10 - 0}{5 \times 10^3} + \frac{V_o - 0}{5 \times 10^3} + \frac{V_B - 0}{5 \times 10^3} + 0 = 0$$


$$10 + V_o + 4 = 0$$

$$\boxed{V_o = -14V}$$

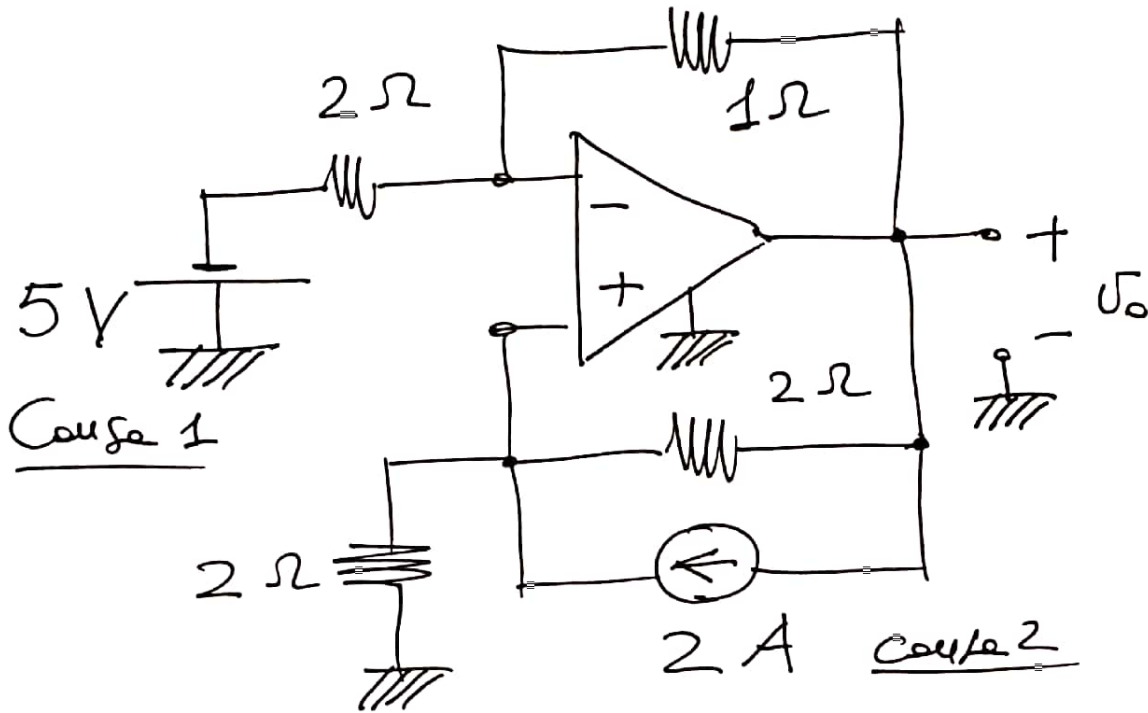Esempio Determinare V_o usando il p.s.e. ①



$$V_o = V_{o1} + V_{o2}$$

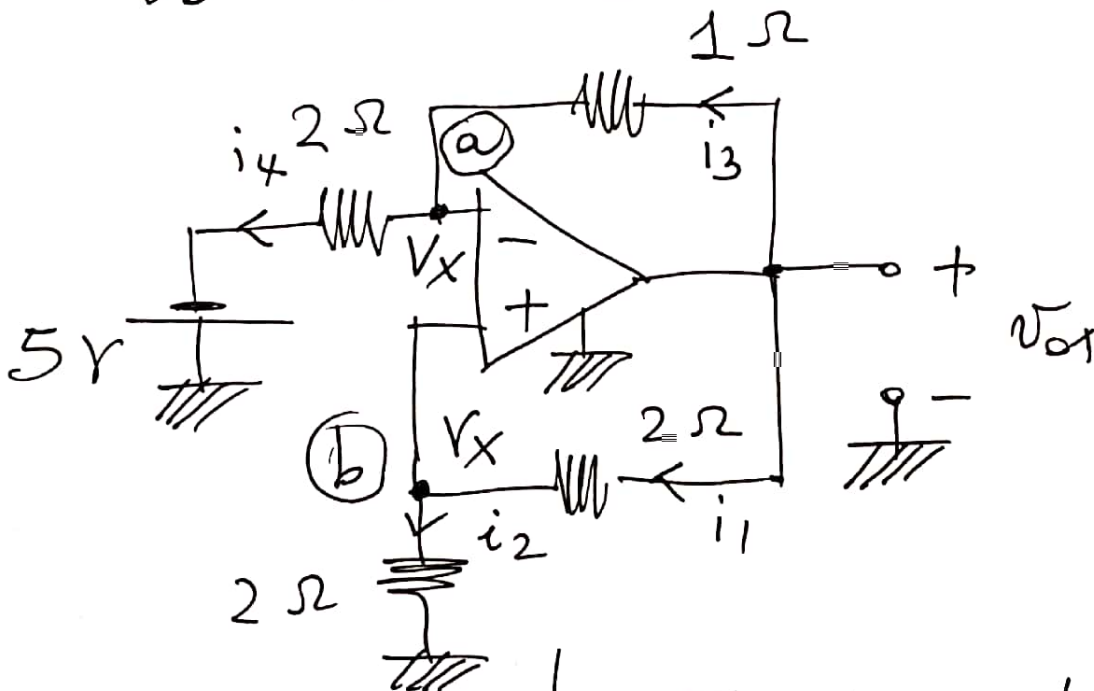


1 sola incognita V_x in equazione e V_{o1}
 KI nodo (b): $i_1 = i_2$, cioè

$$\frac{V_{o1} - V_x}{2} = \frac{V_x - 0}{2} \Rightarrow V_x = \frac{V_{o1}}{2}$$

KI nodo (a): $i_3 = i_4$
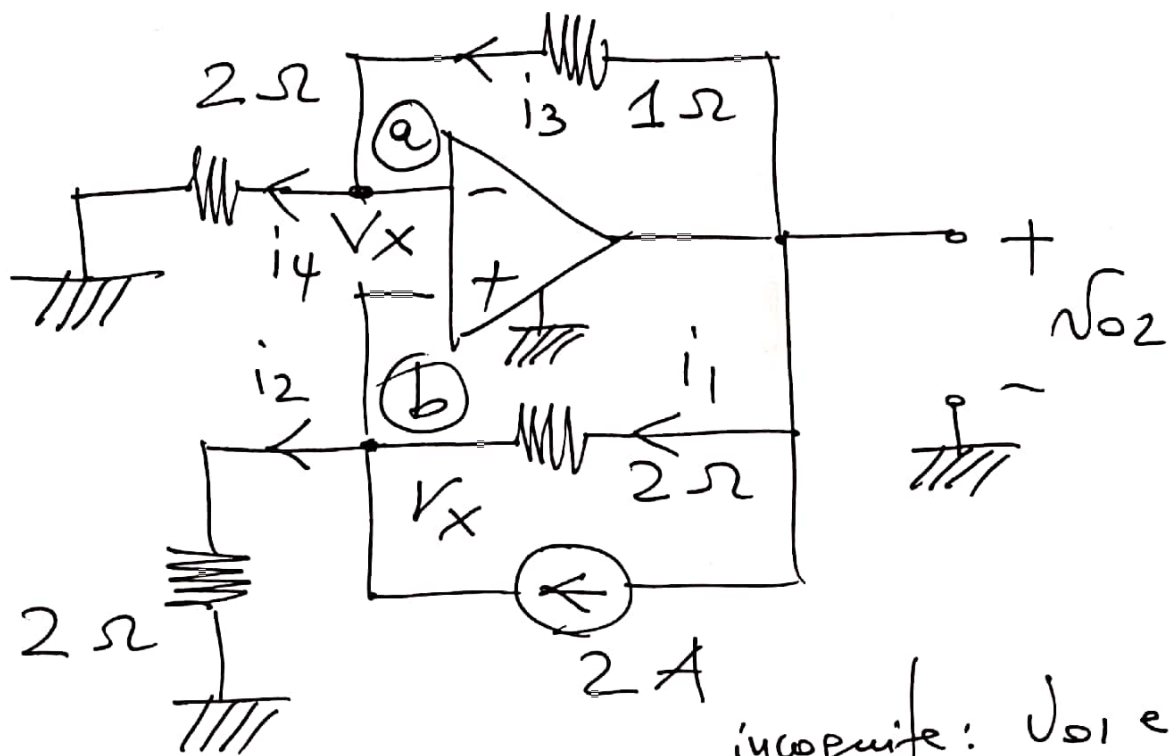
$$V_{o1} - \frac{V_{o1}}{2} = \left[\frac{V_{o1}}{2} + 5 \right] \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{V_{o1} = 10 \text{ V}}$$



incognite: V_{o1} e V_x

KI node (b): $i_1 + 2 = i_2$

$$2 + \frac{V_{o2} - V_x}{2} = \frac{V_x - 0}{2}$$

KI node (a): $i_3 = i_4$

$$\frac{V_{o2} - V_x}{1} = \frac{V_x - 0}{2}$$

risolvendo otteniamo: $V_{o2} = 12 \text{ V.}$

Allora


$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = 10 + 12 = 22 \text{ V.}$$

4

Esempio

Prova VO

17/04

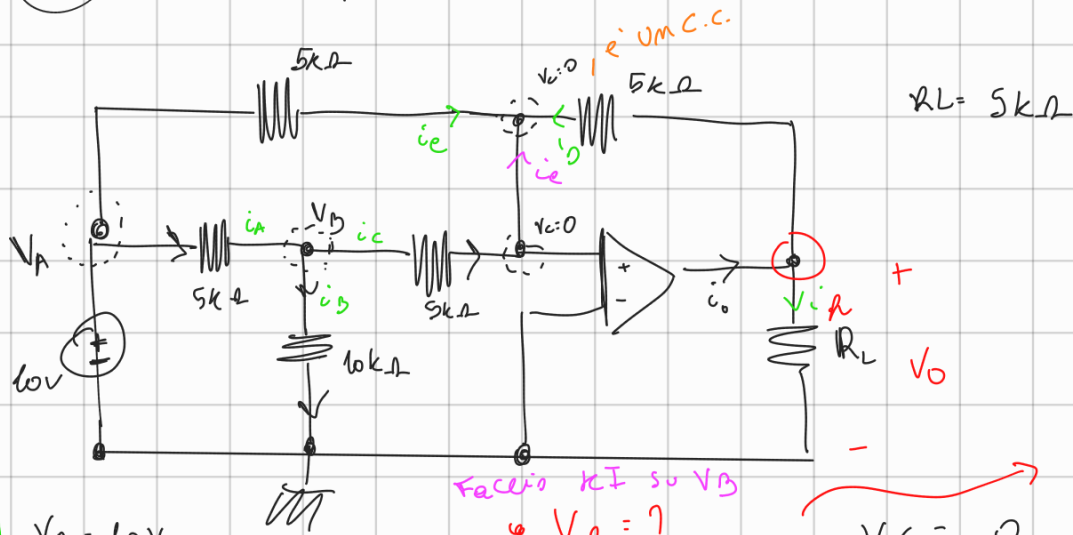

① vedo nodi che hanno V incognita rispetto a terra, vedo le V incognite e vedo nodi usati e collegati agli altri.

1) $V_A = 10V$

$i_A = i_B + i_C$
per trovare V_B

Corrente presa non come da ex

KI al nodo di sopra in V_L

$i_C + i_D + i_E = 0$

KI a V_C in
altro 10-0

$10 + V_O + 4 = 0$

• TROVAMO i_O

$i_O = i_D + i_F = \frac{V_O}{5k} + \frac{V_O}{RL} = -\frac{28}{5} A$

KI al nodo di uscita

Faccio KI su V_B
 $V_B = ?$

$V_C = 0$

incognite V_O e V_B

unica incognita è V_B

$\frac{V_A - V_B}{5k} = \frac{V_B - 0}{10k} + \frac{V_O - V_C = 0}{5k} \Rightarrow V_A = V_B + \frac{3}{2} V_B$

$V_B = \frac{2}{5} V_A = 4V$

sulpo: calcoli

$\left(\frac{10-0}{5k} + \frac{V_O-0}{5k} + \frac{V_B-0}{5k} \right)$

Trovo ora corrente di uscita

$V_O = -14V$

$i_C + i_D + i_E = 0$


$-\frac{V_O}{5k} + \frac{V_C - V_A}{5k} + \frac{V_B - V_C}{5k}$

$= \frac{V_O}{5k} - \frac{V_A}{5k} + \frac{V_B}{5k} = 0$
 $-V_O - 10 + 4 = 0 \Rightarrow V_O = -14$

4C N. 7

Esempio

Eq. di Thevenin bipolo a b con definita.

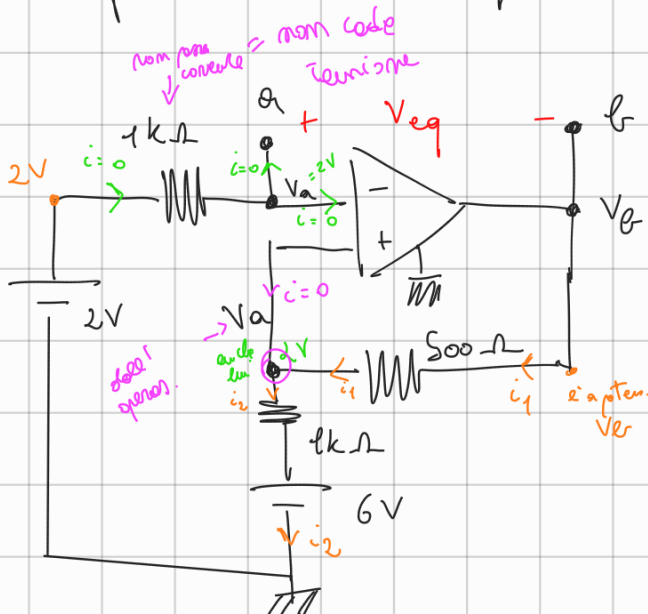

$V_{eq} = V_A - V_E$

$V_A = 2V$ su R_1 1k non posso convert

$i_1 = i_2$ KI $i_1 - i_2 = 0$

$\frac{V_E - 2}{500} = \frac{2 - V_E}{500} \Rightarrow 2V_E - 4 = -4$

$V_E = 0$

ripetuto a terra

pot. di uscita e' 0

$$V_{eq} = 2 - 0 = 2V$$

Rappresenta Nullatore

Req?

Resistenza di quando

spezzo le

batterie

, uso nullatore

Def. operativo

alimento con i_o , V_o com. Utilizzo.

$$R_{eq} = \frac{V_o}{i_o}$$

i_o sull nullatore non pone

$$V_o = V_a - V_b$$

o scrivo 2 Kirchhoff o vedo come vedo le correnti.

scrivere Kirchhoff

i_o non pu' passare nel nullatore

$$V_a = 1000 i_o$$

sul resistore per i_o non va sul nullatore

$$i_x = \frac{1000 i_o}{1000} = i_o$$

perche' corrente uguale a i_o

$$a\ terra\ per\ i_o + i_x = 2i_o$$

e' niente

$$V_b = 500 i_o + 1000 i_o = 1500 i_o$$

$$V_b = V_x - V_a$$

$$V_o = V_a - V_b = 1000 i_o - 1500 i_o \Rightarrow$$

$$V_o = -500 i_o$$


o, con KI

$$R_{eq} = -500 \Omega$$


Configurazioni. Buffer, Inverter V_o

NON PASSA CORRENTE

non c'è caduta
d. tensione

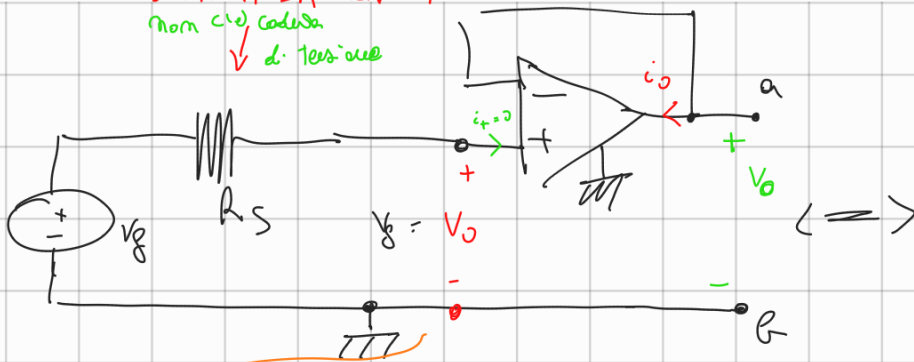

$$V_o = V_g (V_{i_o})$$

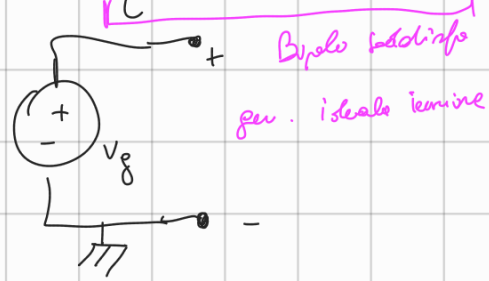

Stessa
Tensione


Modo classico su come si realizza un generatore ideale

ora ci attacco un carico

da generatore reale posso ad
un ideale, non cambia
resistenza in serie

non passa corrente

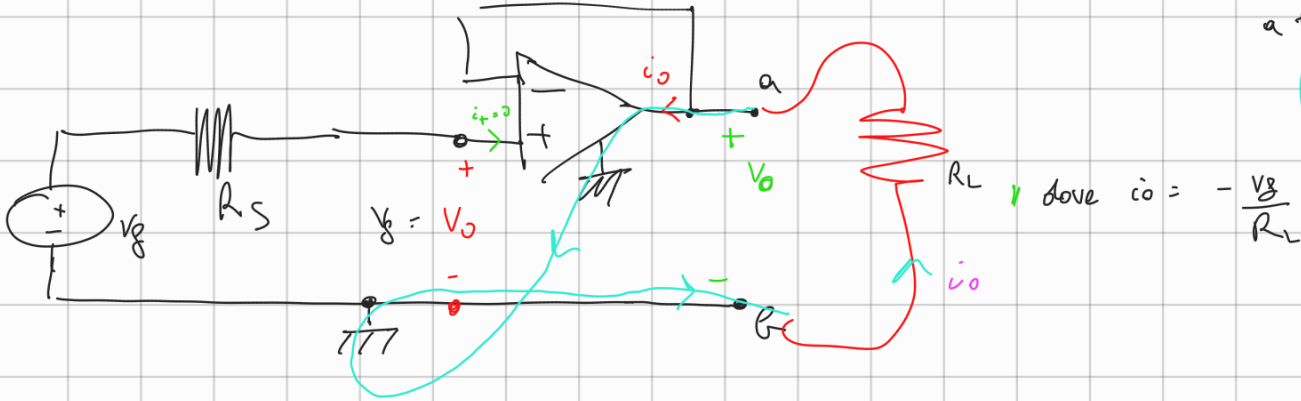negli operazionali: c.
fatto almeno 2
a terra, la corrente
fa giri strani





$$\text{dove } i_o = -\frac{V_g}{R_L}$$

Devo trovare
eq. Thevenin

taglio

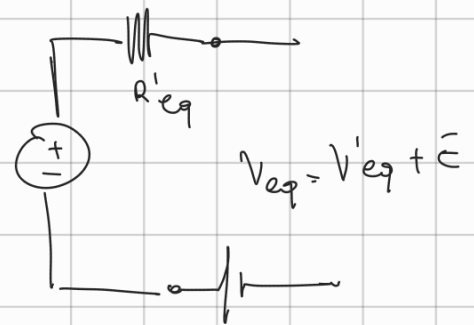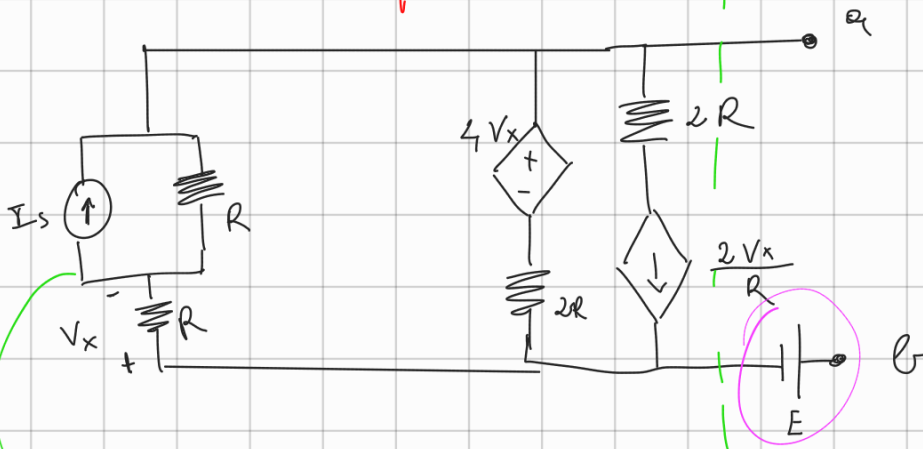faccio equivalente
la batteria si somma a Veq




$$V_{eq} = V'_{eq} + E$$

E' in serie la
batteria


la R equivalente e' la stessa
e la V di batteria

Stessa R, stessa corrente

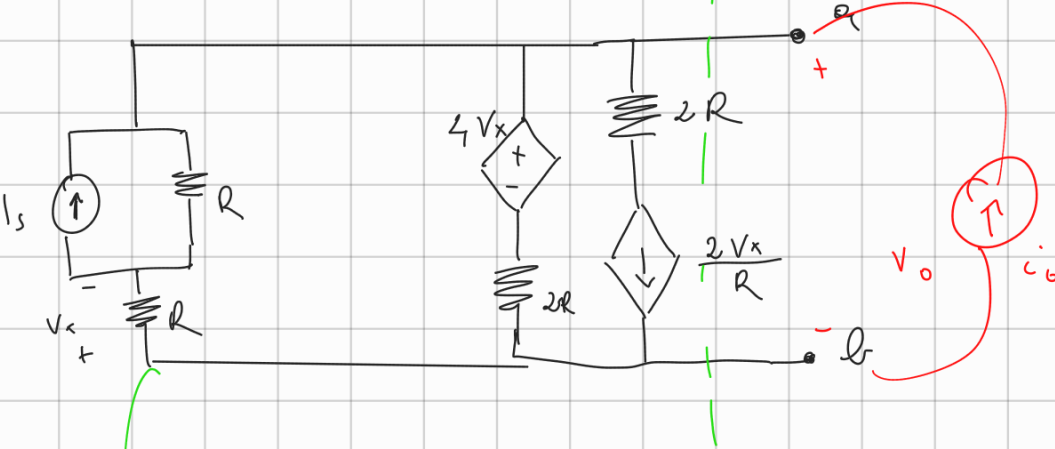

resistenza ridotta
in serie a R

connekte

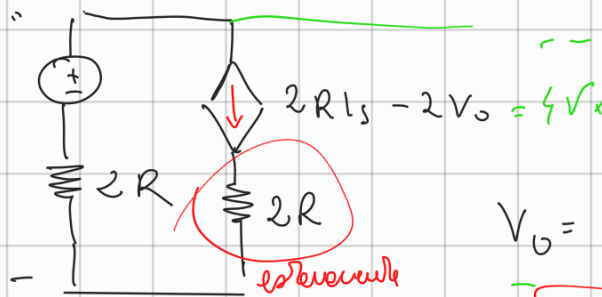


$$V_G = R1S - 2V_x$$

del'alto verso
il basso

$$V_0 = R_{is} - 2V_k$$

✓ Millman

$$V_k = \frac{RI_s - V_o}{2}$$

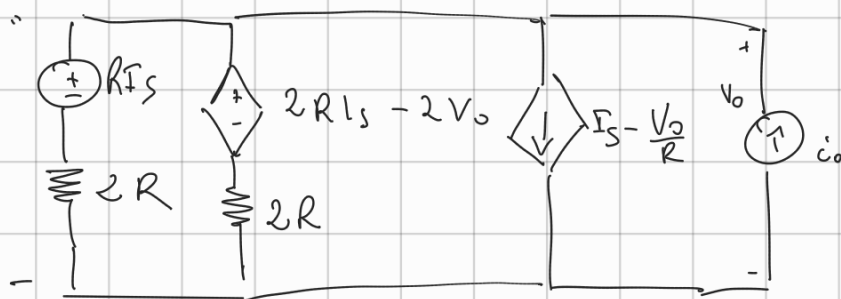

Una resistenza e'
risolvente (in serie al
generatore di
corrente
controllata)

Vo era unica
no il bene incognita

from the new il bone

• MILLMAN


$$V_o = \frac{21s}{2R} + \frac{2R1s - 2V_o}{2R} - 1s + \frac{V_o}{R} + i_o$$

agregando um tipo modelo de


Norton Bipolo a b usando Proporzioni simili.






Theremin (?)

offensiv im general

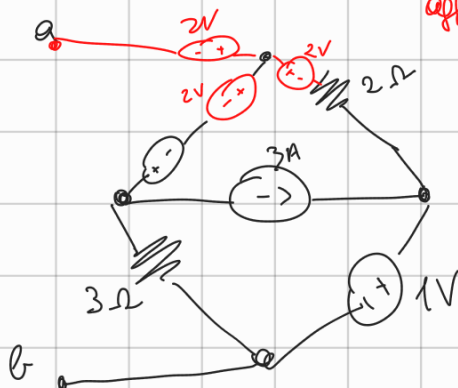

elimino il centocinque

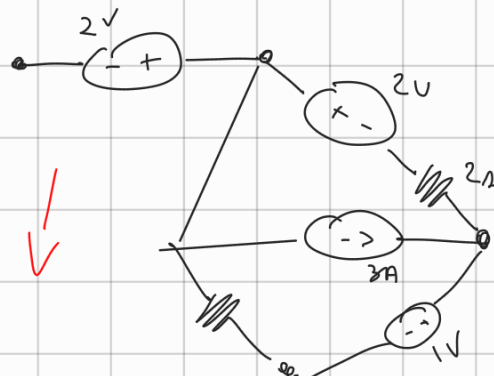

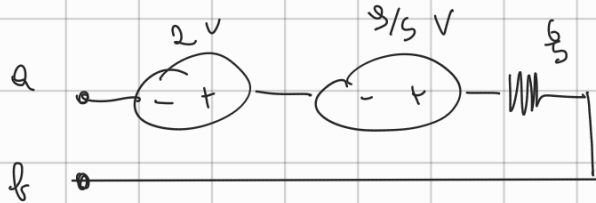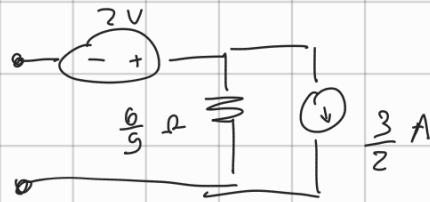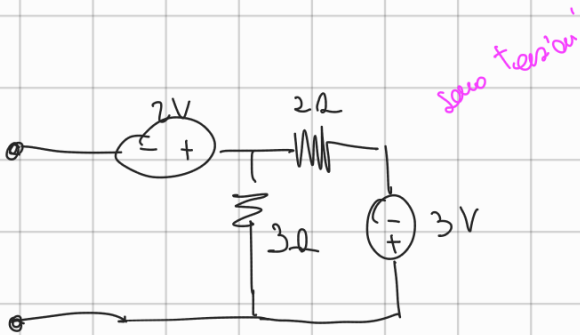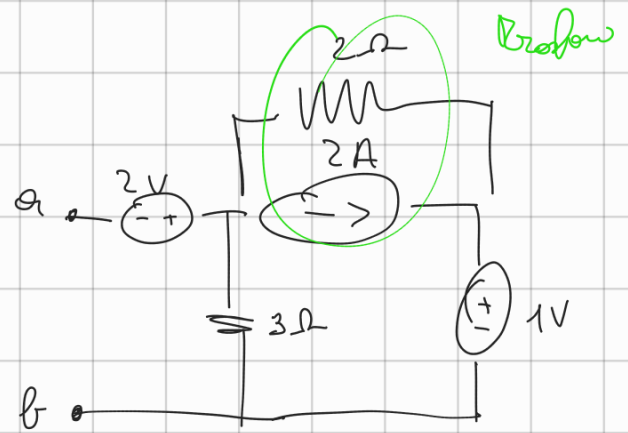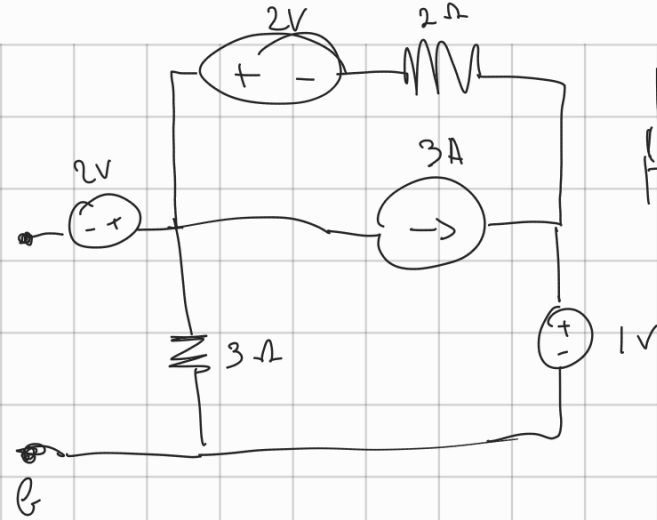

$$V_{eq} = \frac{19}{5} V$$

$$R_{eq} = \frac{6}{5} \Omega$$

Preferire con trasformazioni
generatore di corrente.

$$I_{eq} = \frac{V}{R} = \frac{19}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{19}{6} A$$

$$G_{eq} = \frac{5}{6} \Omega^{-1}$$