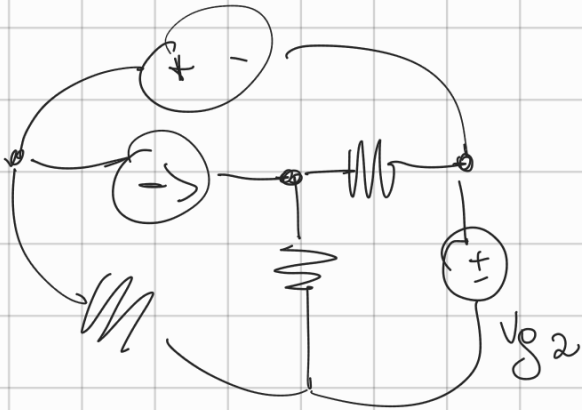


27/03/13

6 Bipoli, $l=6$ n° bipoli, $m=7$ nodi

Voglio risolvere circuito, cioè

perché a me
sono collegati
almeno 2
bipoli



• le tensioni incognite

• le correnti in corso

• 2 l incognite

Risolvere il circuito, determinare le l incognite
individuali

tutte le tensioni
e tutte le
correnti

Stiposizione delle incognite: variabili
ausiliarie

e scrivere la sistema di

variabili ausiliarie, e trovare

indipendentemente tutte le l incognite

WIRZIGLO con le leggi di
Kirchhoff

