
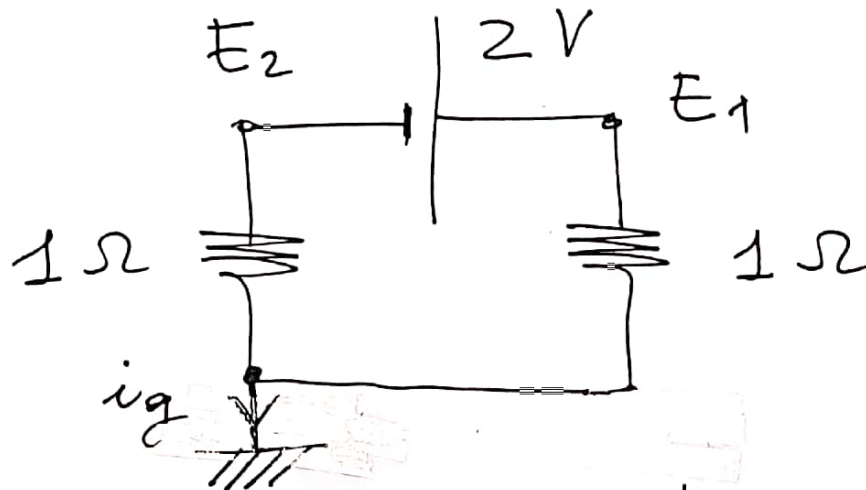


Esercizio

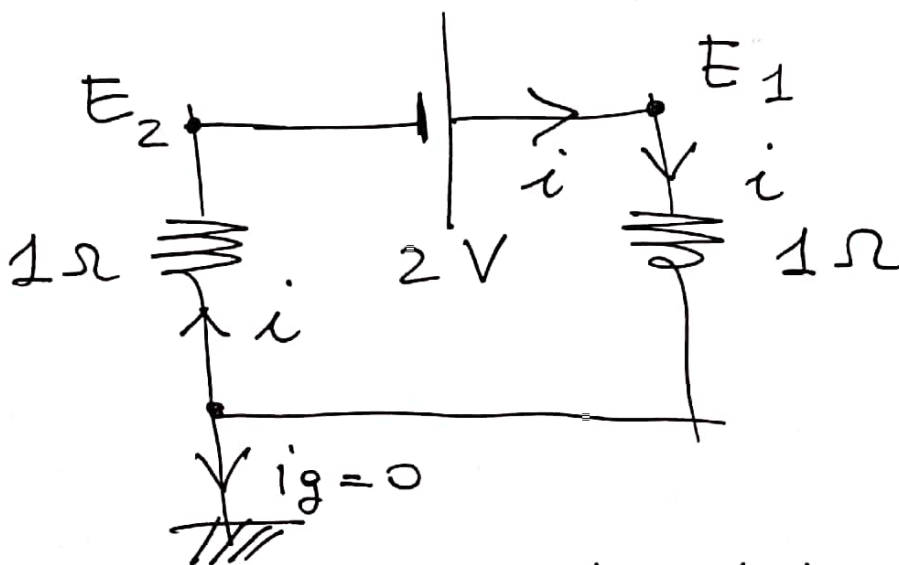

? determinare il potenziale dei nodi E_1 e E_2 rispetto a T_{avg} .

Soluzione. Essendoci un solo collegamento a T_{avg} si ha $i_g = 0$




$$\text{KV: } -2 + 1 \cdot i + 1 \cdot i = 0 \Rightarrow$$

$$i = 1 \text{ A} \Rightarrow$$

$$E_1 = 1 \cdot i = 1 \text{ V},$$

$$E_2 = -1 \cdot i = -1 \text{ V}.$$

Esercizio

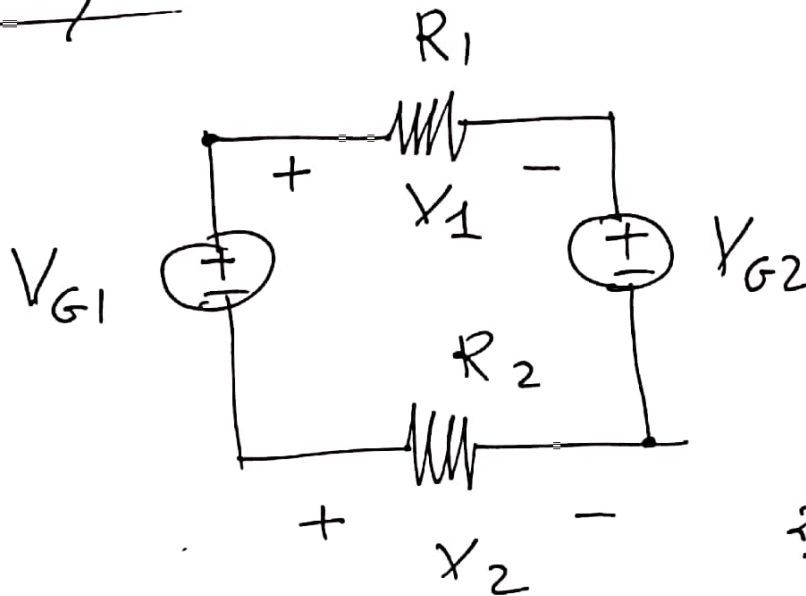

$$R_1 = 2 \Omega \quad (1)$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

$$V_{G1} = 15 \text{ V}$$


$$V_{G2} = 10 \text{ V}$$

? V_1, V_2 ,
? potenza assorbita
da R_1 e R_2
? potenza erogata
da V_{G1} e V_{G2} .

Soluzione

Ho una sola maglia.

Indico con i la corrente di maglia.

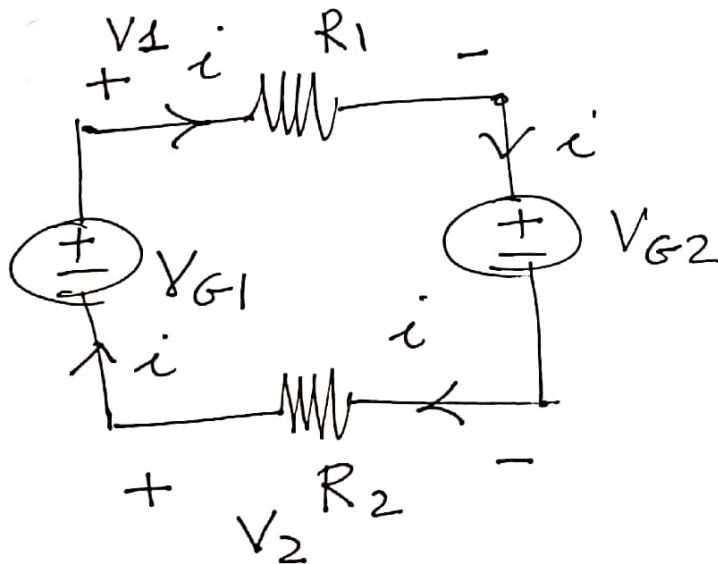

$$\text{KV: } -V_{G1} + V_1 + V_{G2} - V_2 = 0$$

Relazioni costitutive

$$V_1 = R_1 i; \quad V_2 = -R_2 i$$


②

$$-V_{G1} + R_1 i + V_{G2} - R_2 i = 0$$


$$\Rightarrow i = \frac{V_{G1} - V_{G2}}{R_1 + R_2} = 1 \text{ Ampère}$$

$$V_1 = R_1 i = 2 \text{ V}; V_2 = -R_2 i = -3 \text{ V}$$
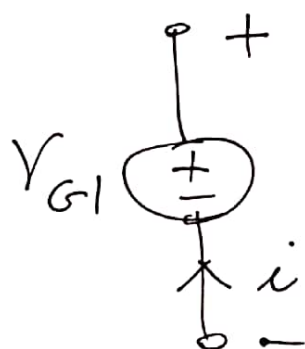
$$P_1 = R_1 i^2 = 2 \text{ W}; P_2 = R_2 i^2 = 3 \text{ W}$$



courant.
générateur

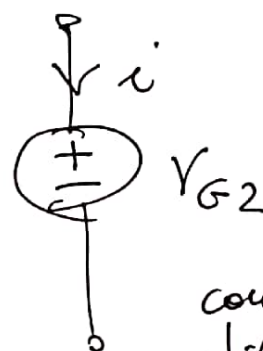

courant.
utilisateur


$$P_{G1} = V_{G1} i = 15 \text{ W} \text{ émise}$$

$$P_{G2} = -V_{G2} i = -10 \text{ W} \text{ émise.}$$


il générateur V_{G1} émet une puissance
réelle de 15 W

il générateur V_{G2} absorbe une puissance
réelle de 10 W (se charge).


Esercizio

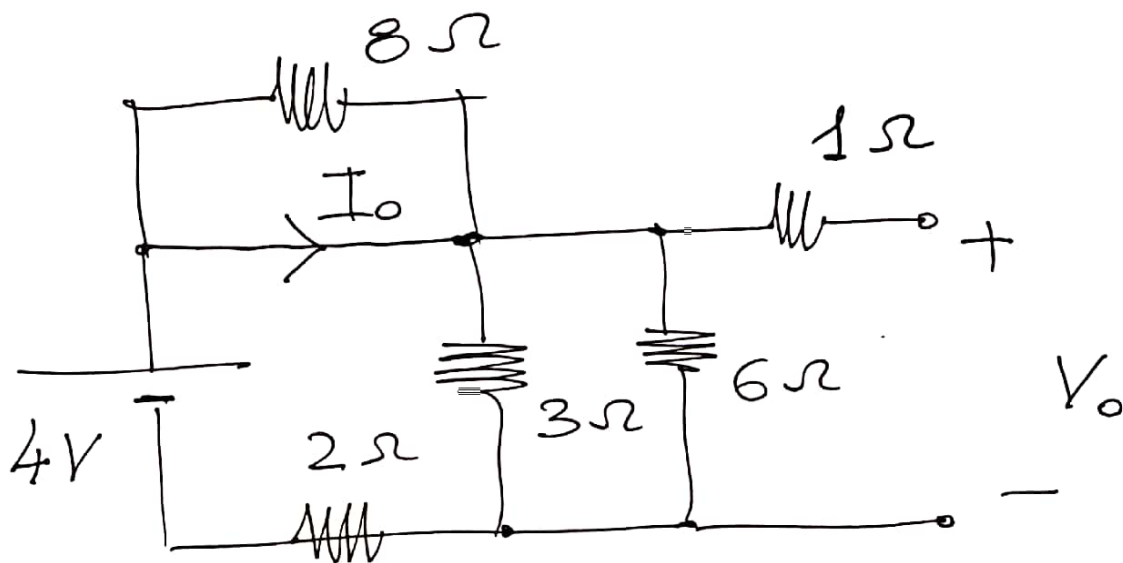


Soluzione Semplifichiamo il circuito.

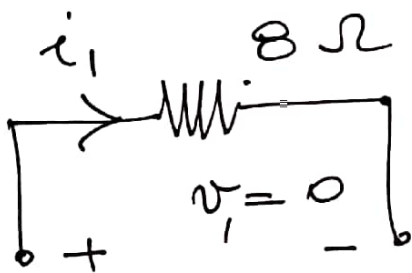
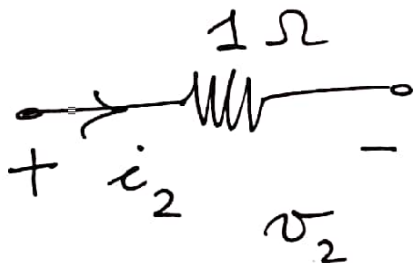
$$\Rightarrow \begin{aligned} v_1 &= 0 \\ i_1 &= 0 \end{aligned}$$




$$i_2 = 0 \Rightarrow v_2 = 0$$

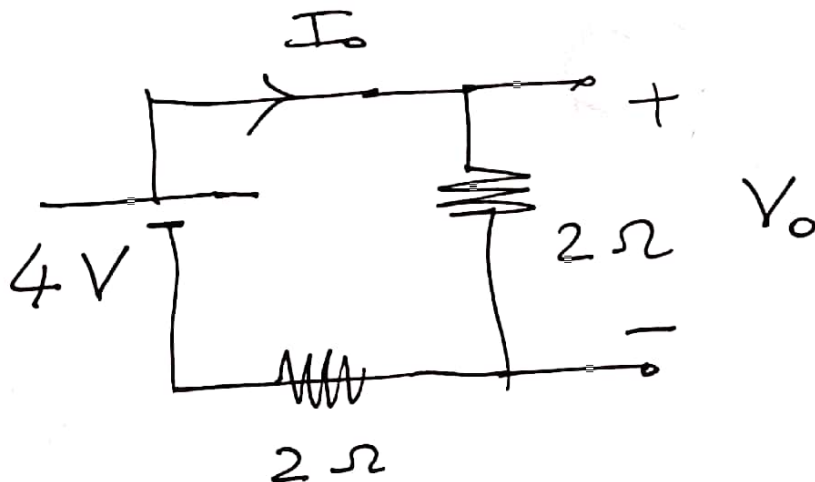

$$\begin{aligned} I_0 &= 1 \text{ Ampere} \\ V_0 &= 2 \text{ Volt.} \end{aligned}$$

Esempio

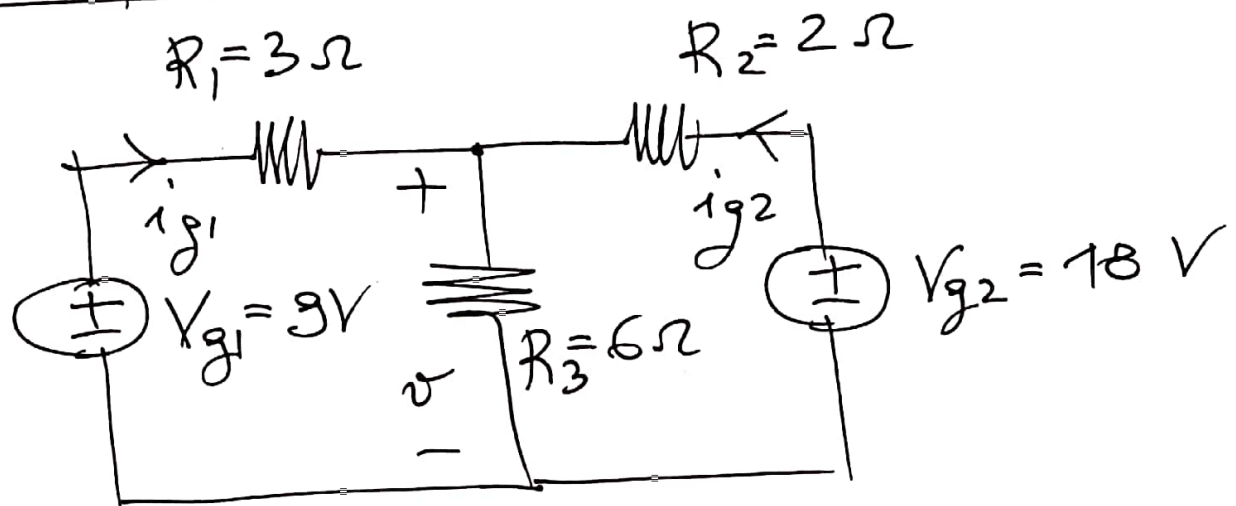

? corrente e potenza istantanea erogate dai 2 generatori

Soluzione Using Millman

$$v = \frac{\frac{V_{G1}}{R_1} + \frac{V_{G2}}{R_2}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{\frac{9}{3} + \frac{18}{2}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2}} = 12 \text{ Volt}$$

$$\text{KV: } V_{G1} = R_1 i_{g1} + v \Rightarrow$$

$$i_{g1} = \frac{V_{G1} - v}{R_1} = -1 \text{ Ampere}$$


$$i_{g2} = \frac{V_{G2} - v}{R_2} = 3 \text{ Ampere}$$

Potenza erogata

$$P_{G1} = V_{G1} \cdot i_{g1} = -9 \text{ W}$$

$$P_{G2} = V_{G2} \cdot i_{g2} = 54 \text{ W.}$$

Esempio

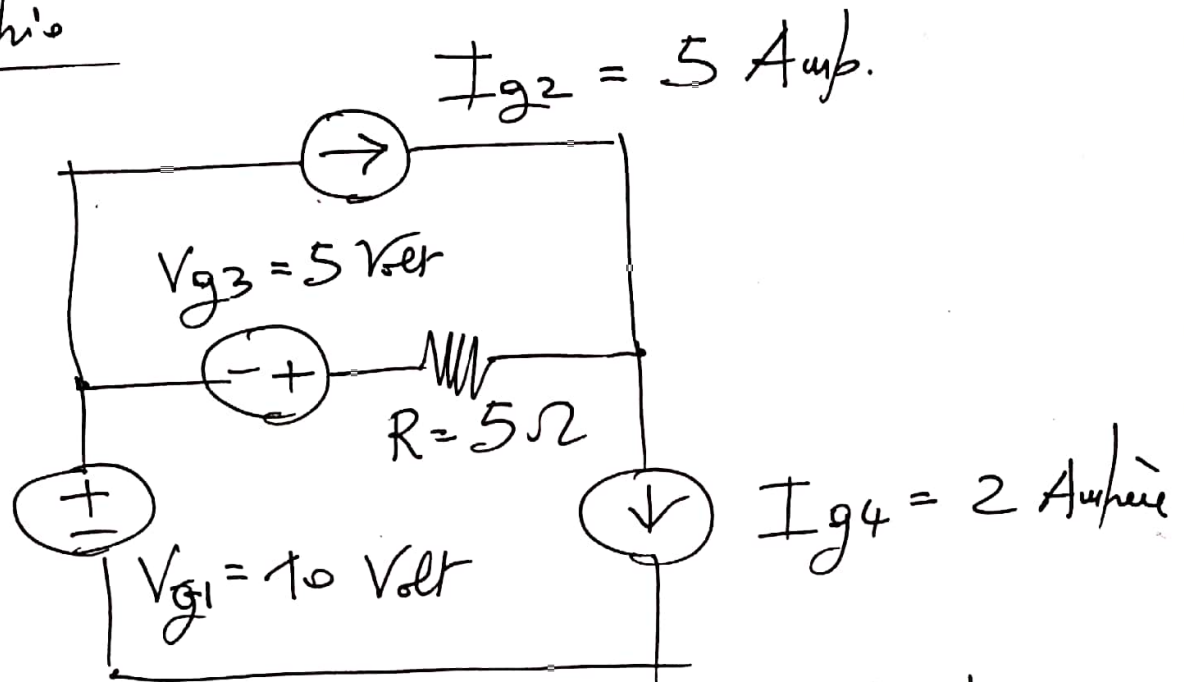


? determinare la potenza erogata dai 4 generatori.


Soluzione. Si ha

$$P_{g1} = 10 \cdot 2 = 20 \text{ W}$$


Eliminiamo V_{g1} e applichiamo Millman

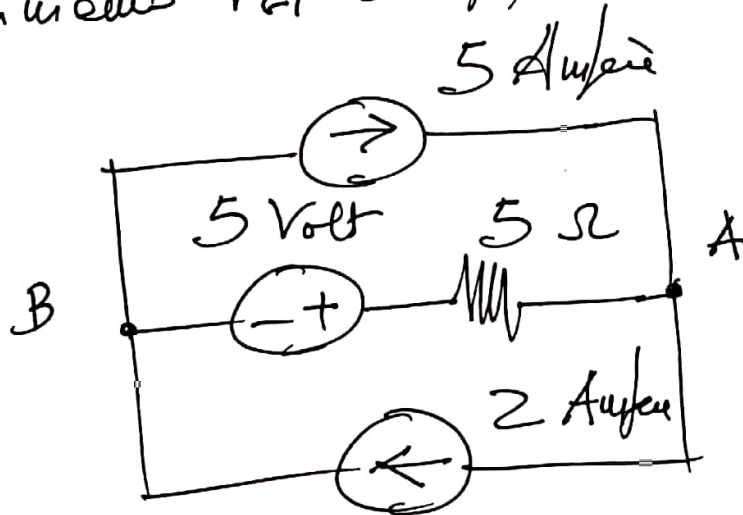
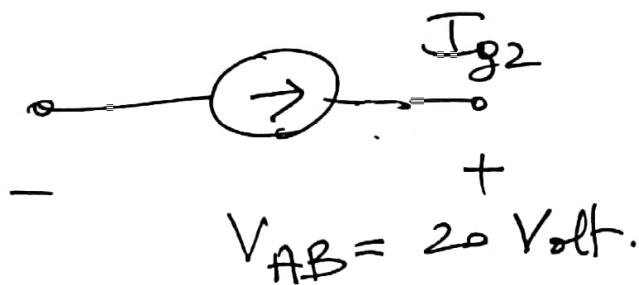
$$V_{AB} = \frac{5 + \frac{5}{5} - 2}{\frac{1}{5}} = 20 \text{ Volt.}$$


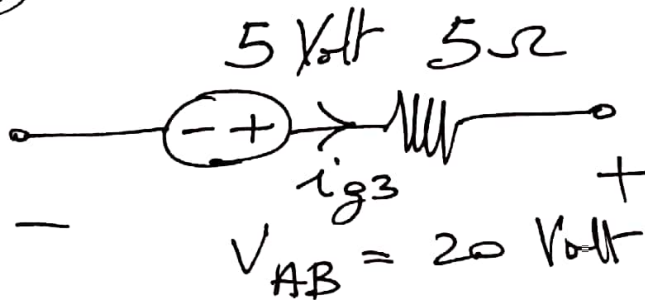
$$P_{g2} = V_{AB} \cdot I_{g2} = 100 \text{ W}$$




$$\text{KV: } 20 = -5 \cdot i_{g3} + 5 \Rightarrow$$

$$i_{g3} = -3 \text{ Ampere} \Rightarrow$$

$$P_{g3} = 5 \cdot (-3) = -15 \text{ W.}$$

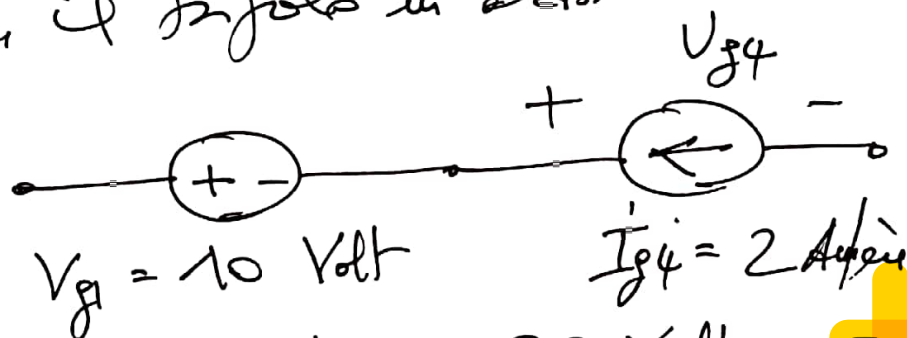Attenzione forniamo un ultimo indizio per il trifolo in basso



$V_{AB} = 20 \text{ Volt}$


$$\text{KV: } 20 = -V_{g4} - 10 \Rightarrow$$

$$V_{g4} = -30 \text{ Volt} \Rightarrow$$

$$P_{g4} = V_{g4} \cdot I_{g4} = -60 \text{ W.}$$

Esempio

①

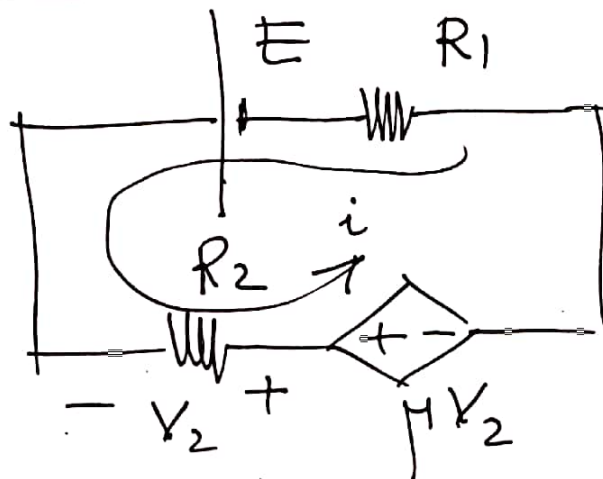


? $\sqrt{2}$

Soluzione. Introduco la corrente incognita i

$$KV: -V_2 + \mu V_2 + R_1 i - E = 0$$

Elimino grandezze di controllo V_2 :

$$V_2 = -R_2 i$$

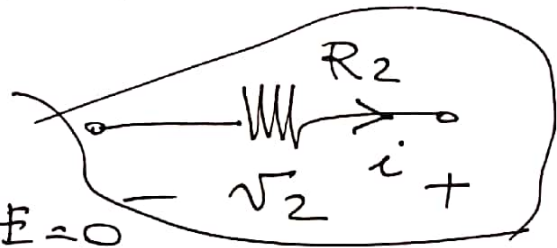

$$R_2 i - \mu R_2 i + R_1 i - E = 0$$




$$[(1-\mu)R_2 + R_1]i = E \Rightarrow$$

$$i = \frac{E}{(1-\mu)R_2 + R_1} \Rightarrow$$

$$\sqrt{2} = \frac{R_2 E}{(\mu-1)R_2 - R_1}.$$

Esercizio : Calcolare V_x usando
equivalenze per generatori.


(2)

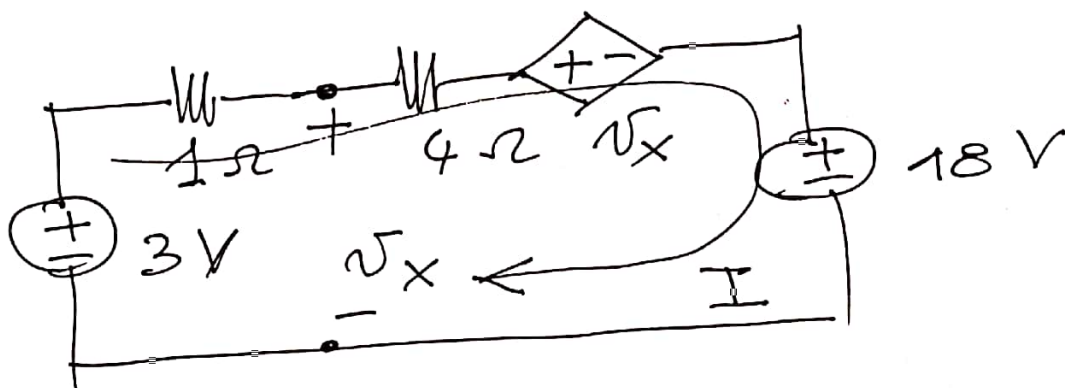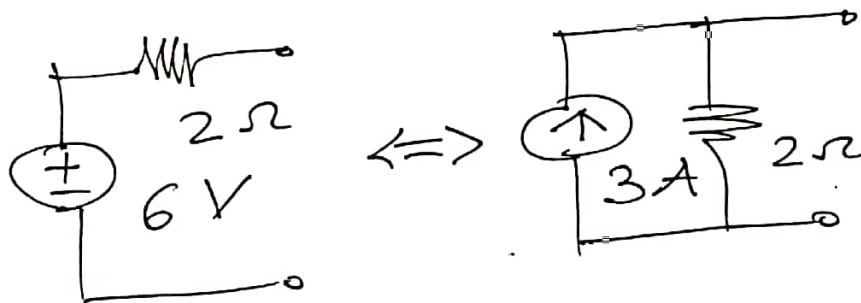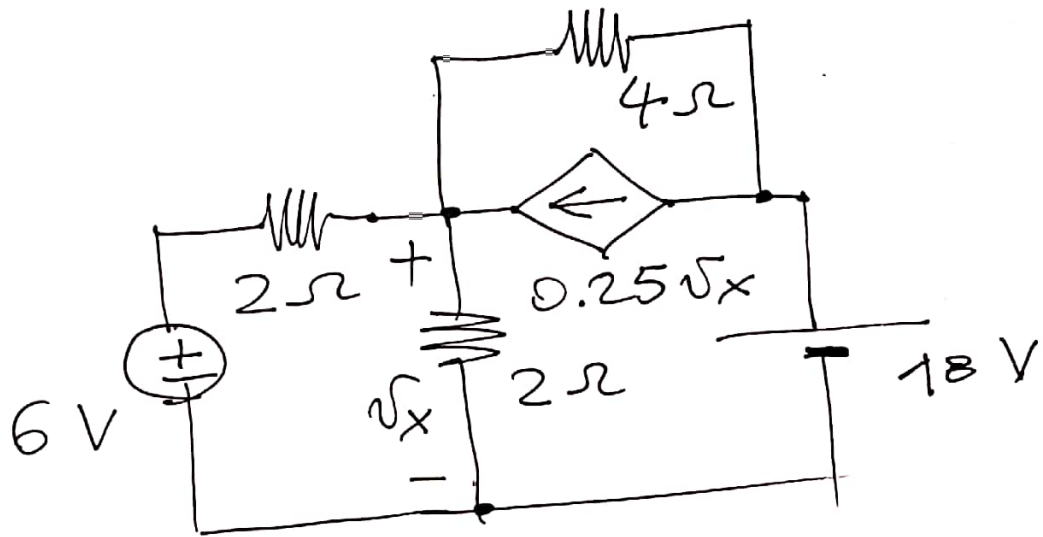

$$\begin{cases} 3 = 5I + v_x + 18 \\ v_x = -I + 3 \end{cases}$$


③

- 2 eq. in 2 incognite
- risolvendo:

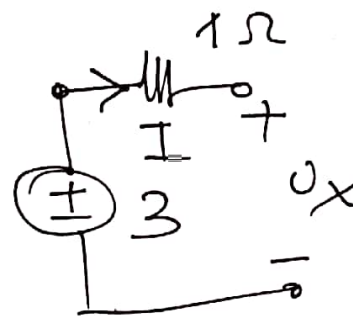

$$v_x = \frac{15}{2} \text{ Volt.}$$

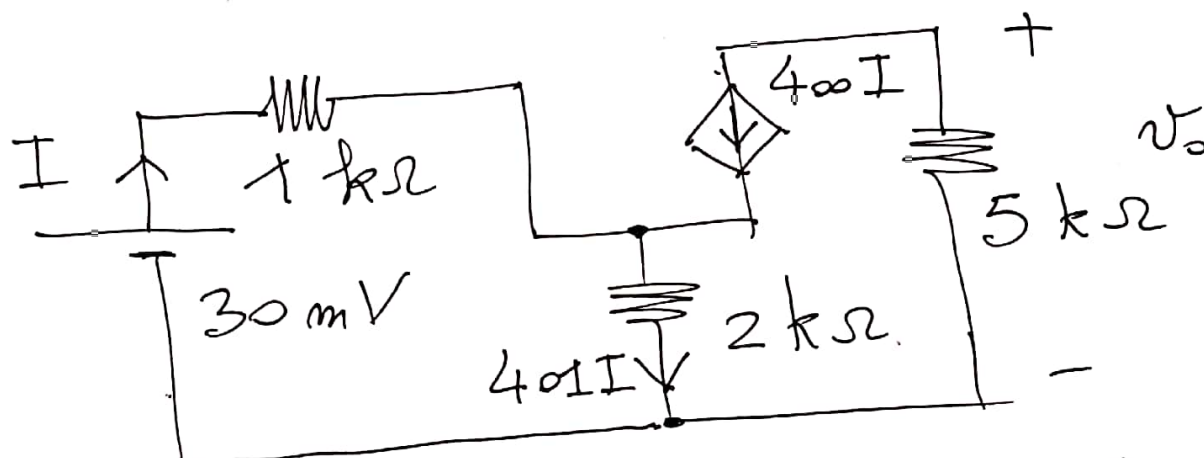Esempio Determinare v_o per il circuito a transistor.



$$\text{KV: } 30 \times 10^{-3} = 1000 I + 2000 \times 401 \times I = 803000 I \Rightarrow$$

$$I = 3.73 \times 10^{-8} \text{ Ampère}$$



$$v_o = -5000 \times 400 \times I = -0.075 \text{ V} = -75 \text{ mV}$$



Esempio


Circuito separatore (buffer)

①

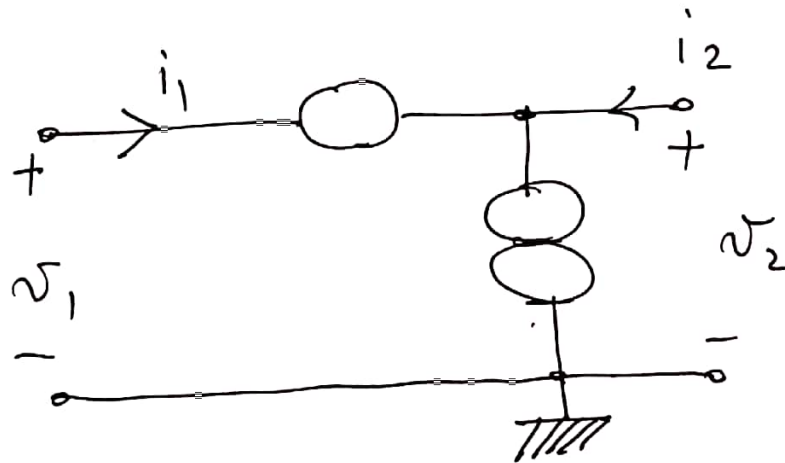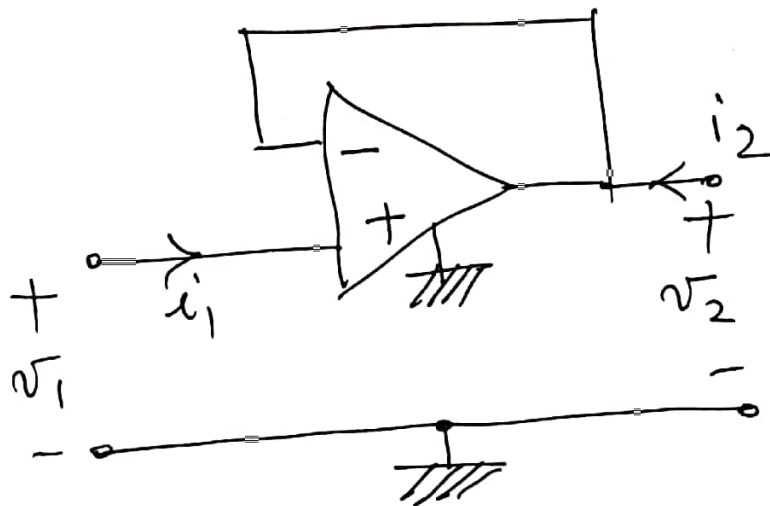


$$\begin{cases} v_2 = v_1 \\ i_1 = 0 \end{cases}$$

relazioni costitutive

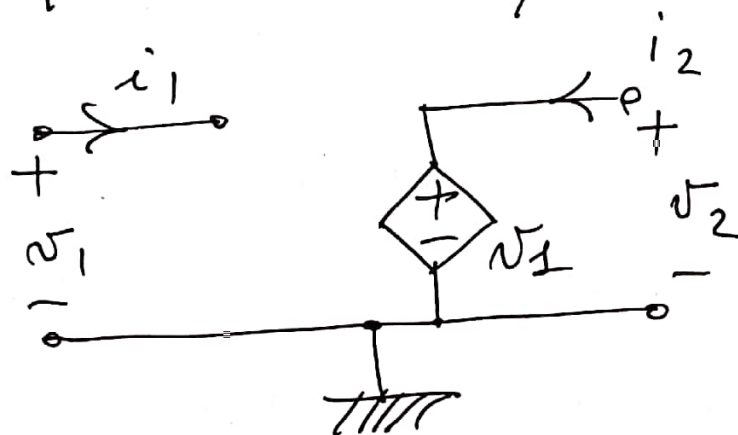


Esempio

Impiego c.to Reparatore ②

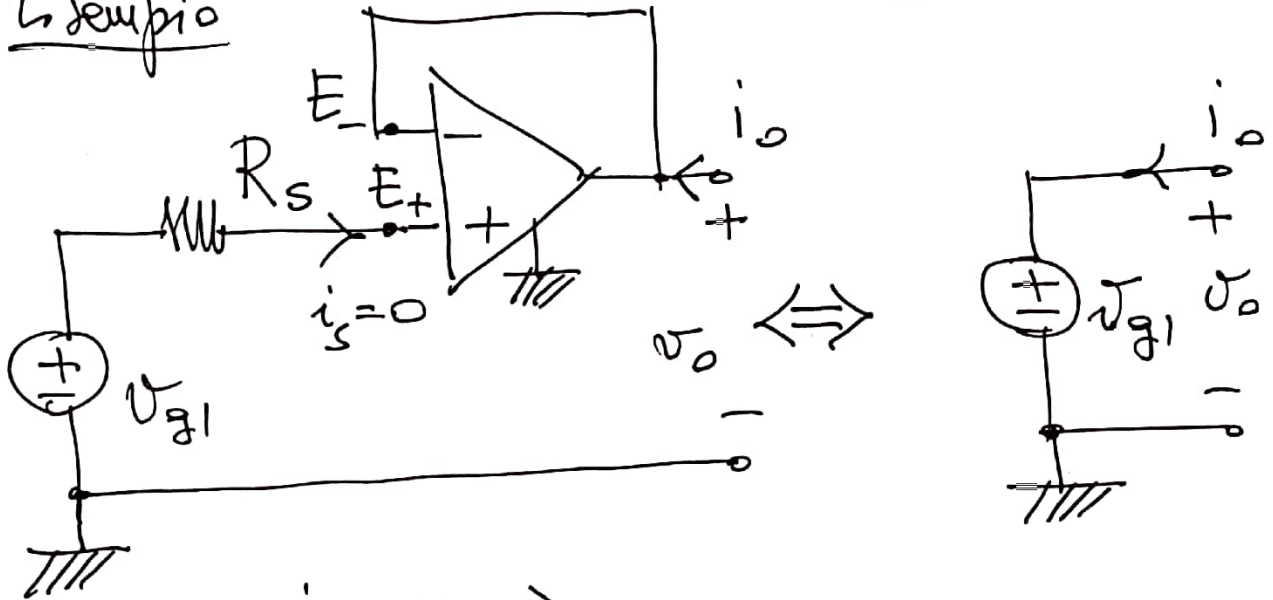

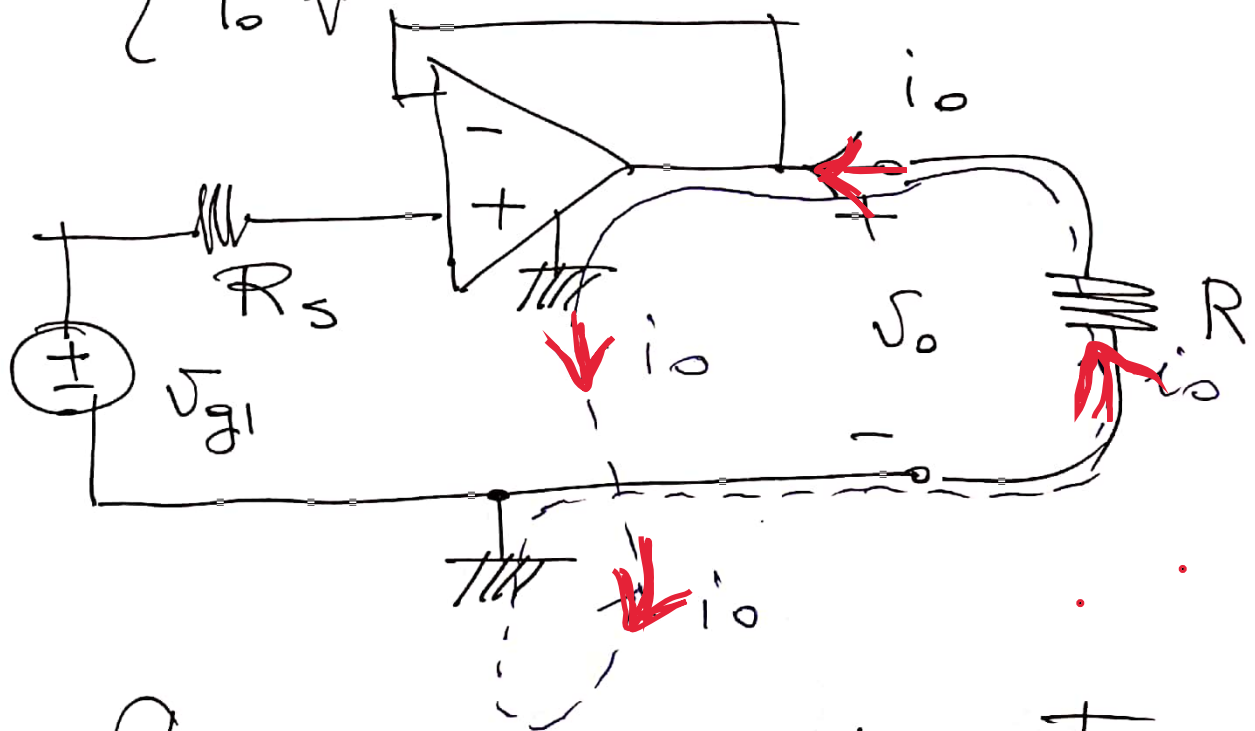
$$i_s = 0 \Rightarrow$$
$$\begin{cases} V_o = E_- = E_+ = V_{g1} \\ i_o \neq 0 \end{cases}$$



Notare la circolazione di corrente nel circuito.

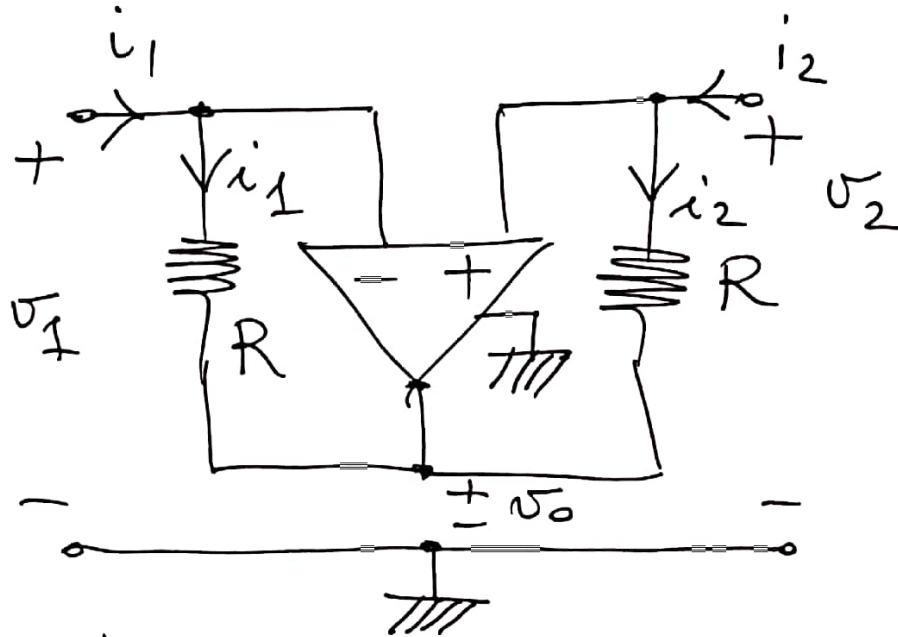Invertitore di corrente ($I-\sqrt{1}C$) (3)




Si ha: $v_1 = v_2$

$$i_1 = \frac{v_1 - v_0}{R} ; i_2 = \frac{v_2 - v_0}{R}$$

$$\Rightarrow i_1 = i_2$$
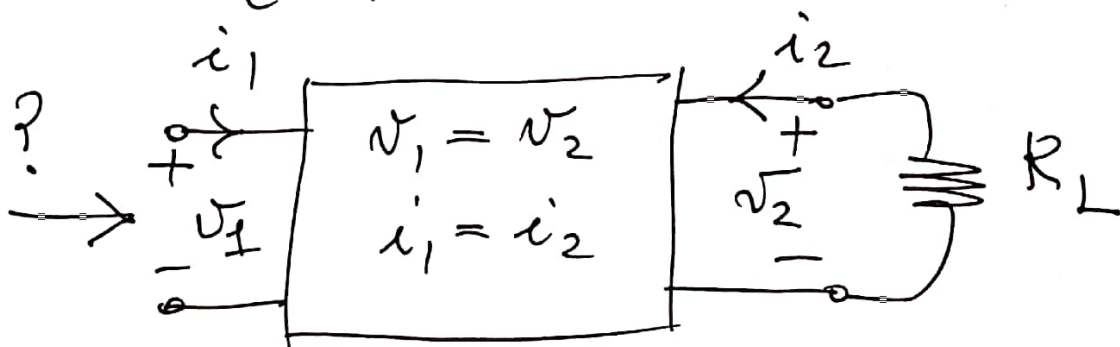
$$\Rightarrow \begin{cases} v_1 = v_2 \\ i_1 = i_2 \end{cases} \quad \underline{I-\sqrt{1}C}$$




$$\frac{v_1}{i_1} = \frac{v_2}{i_2} \quad \text{ma} \quad v_2 = -R_L i_2$$

$$\Rightarrow \frac{v_1}{i_1} = -R_L \quad \dots \Leftrightarrow \quad \text{Circuit diagram showing } v_1 = -R_L i_1$$

Esercizio

(4)

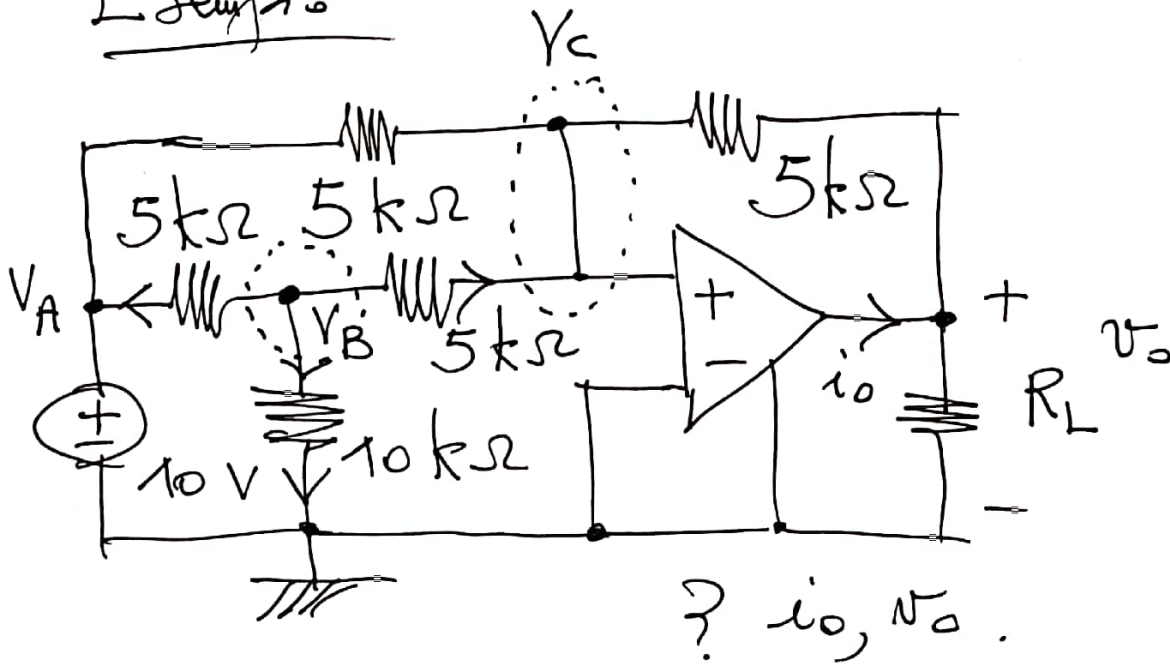

4 nodi A, B, C, D;

4 incognite V_A, V_B, V_C, V_D

Ma: $V_A = 10V, V_C = 0$.

$\Rightarrow$ 2 sole incognite V_B e V_o

KI nodi B e C.

$$\textcircled{B} \quad \frac{V_B - 10}{5 \times 10^3} + \frac{V_B}{5 \times 10^3} + \frac{V_B}{10 \times 10^3} = 0$$

$$2V_B - 20 + 2V_B + V_B = 0 \Rightarrow$$


$$\boxed{V_B = 4V}$$

$$\textcircled{C} \quad \frac{10 - 0}{5 \times 10^3} + \frac{V_o - 0}{5 \times 10^3} + \frac{V_B - 0}{5 \times 10^3} + 0 = 0$$


$$10 + V_o + 4 = 0$$

$$\boxed{V_o = -14V}$$

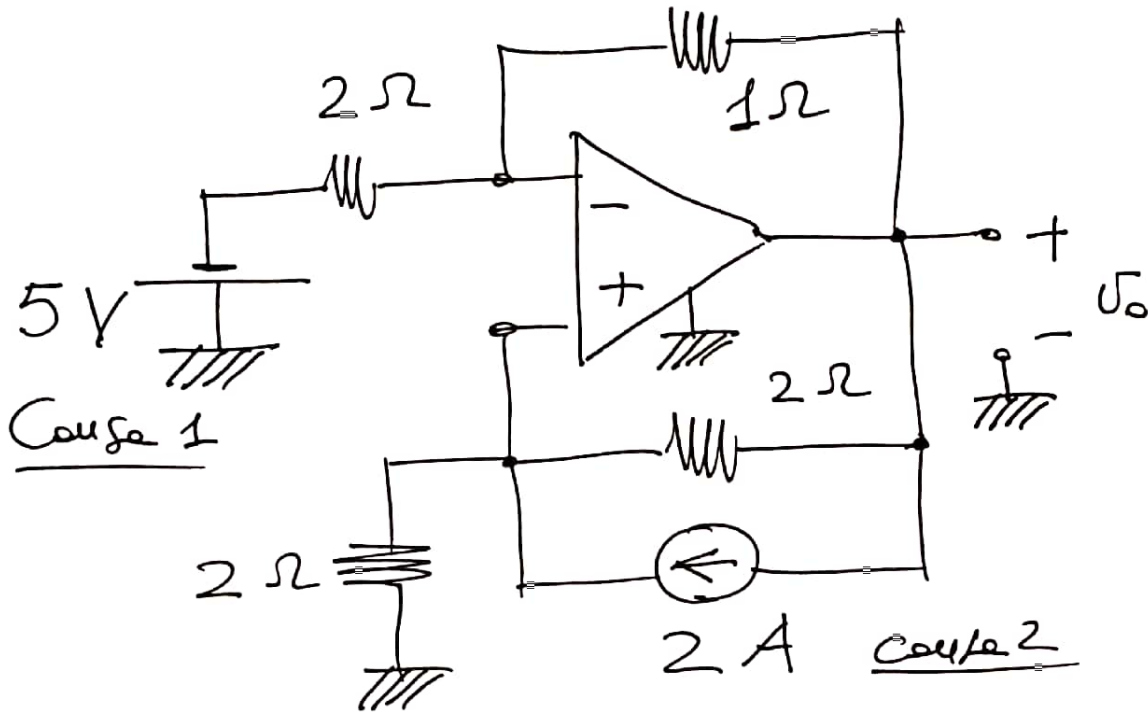Esempio Determinare V_o usando il p.s.e. ①



$$V_o = V_{o1} + V_{o2}$$

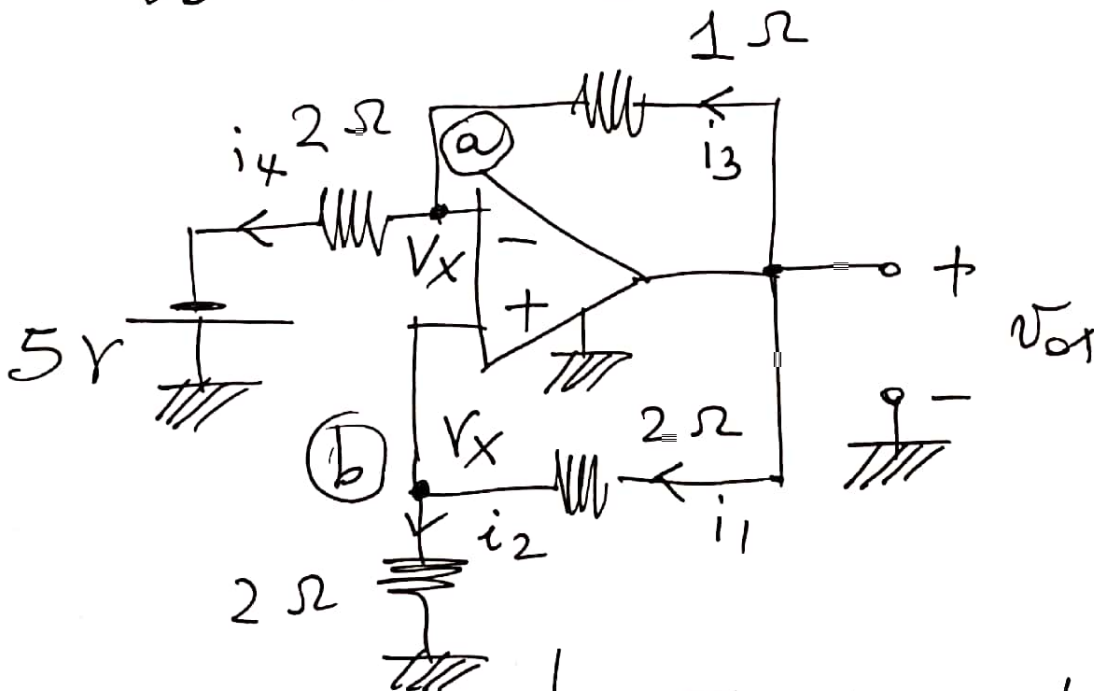


1 sola incognita V_x in equazione e V_{o1}
 KIR nodo (b): $i_1 = i_2$, cioè

$$\frac{V_{o1} - V_x}{2} = \frac{V_x - 0}{2} \Rightarrow V_x = \frac{V_{o1}}{2}$$

KIR nodo (a): $i_3 = i_4$
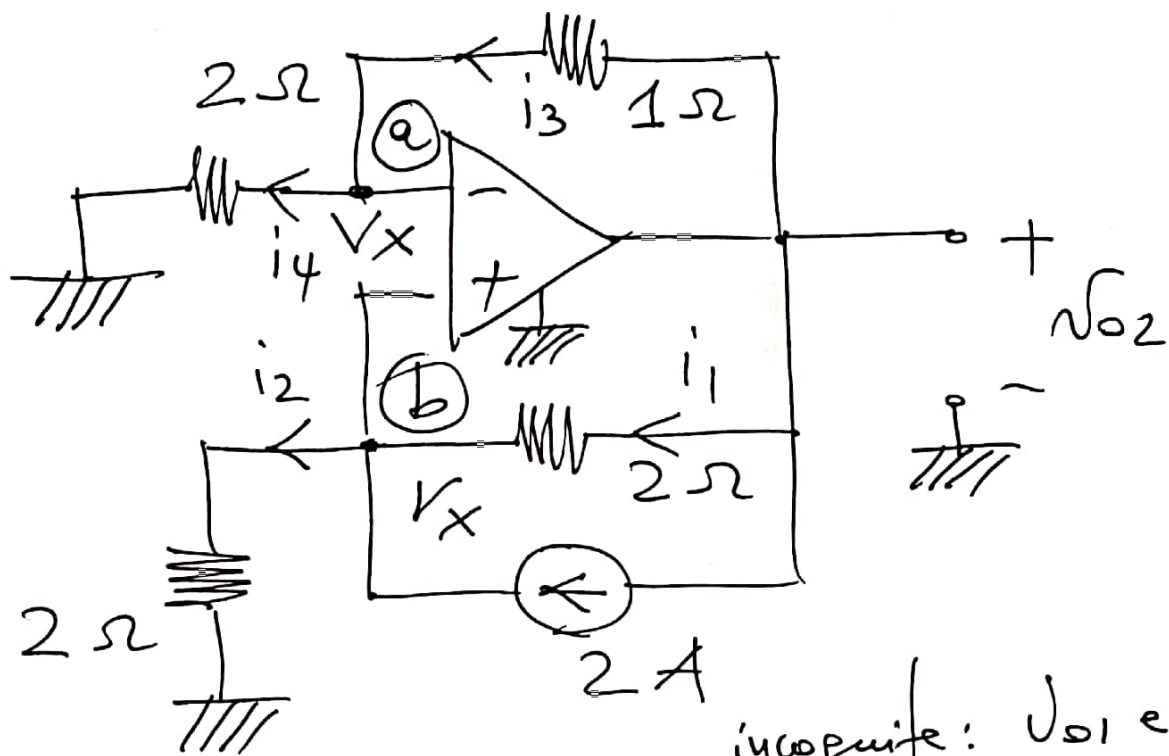
$$V_{o1} - \frac{V_{o1}}{2} = \left[\frac{V_{o1}}{2} + 5 \right] \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{V_{o1} = 10 \text{ V}}$$



incognite: V_{o1} e V_x

KI node (b): $i_1 + 2 = i_2$

$$2 + \frac{V_{o2} - V_x}{2} = \frac{V_x - 0}{2}$$

KI node (a): $i_3 = i_4$


$$\frac{V_{o2} - V_x}{1} = \frac{V_x - 0}{2}$$

risolvendo otteniamo: $V_{o2} = 12 \text{ V.}$


Allora

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = 10 + 12 = 22 \text{ V.}$$

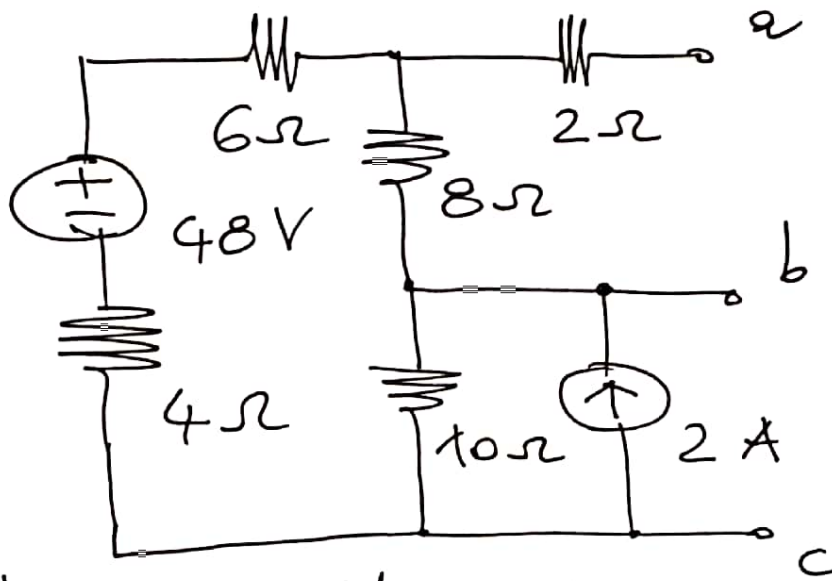E sempre ? Thevenin dipolo ab e dipolo bc ①



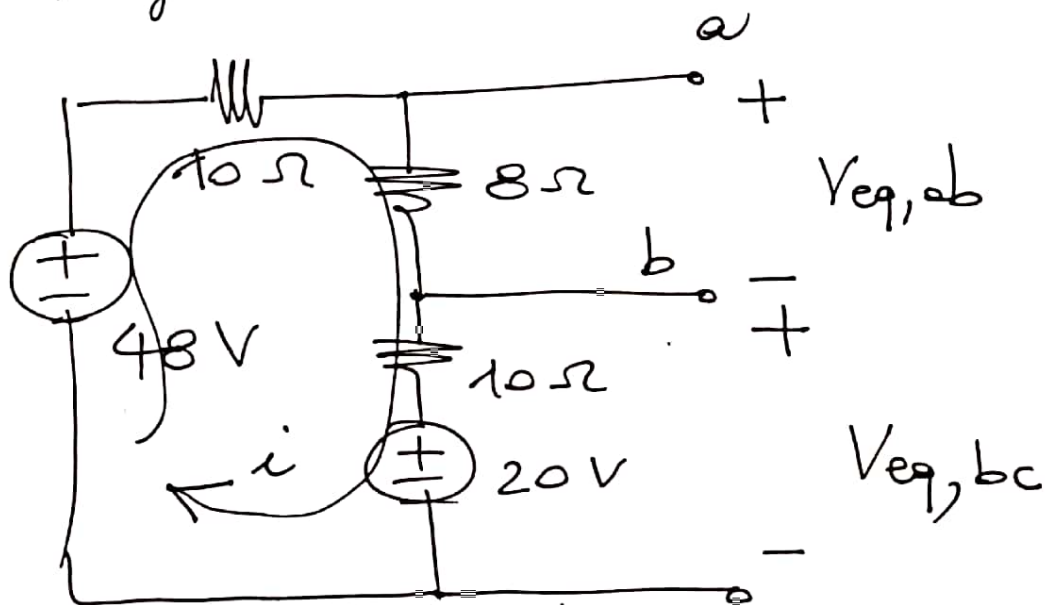Soluzione Mi riconduco a un circuito ad un solo
maglia



Tensioni equivalenti: c


$$KV: -48 + 10i + 8i + 10i + 20 = 0 \Rightarrow$$

$$i = 1 A$$


$$V_{eq,ab} = 8i = 8 V$$

$$V_{eq,bc} = 10i + 20 = 30 V$$



Resistenze equivalenti:

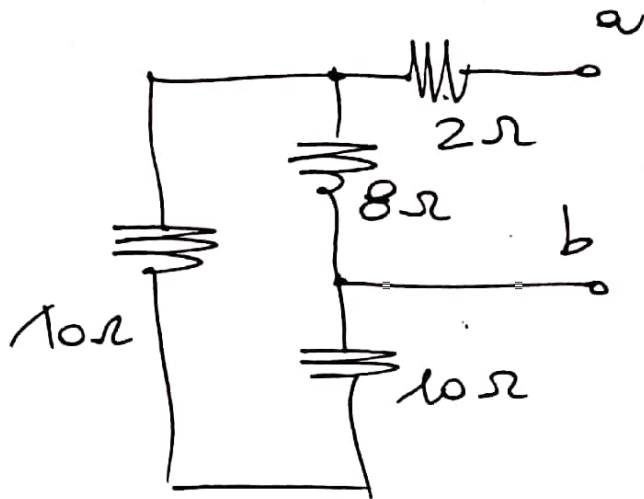
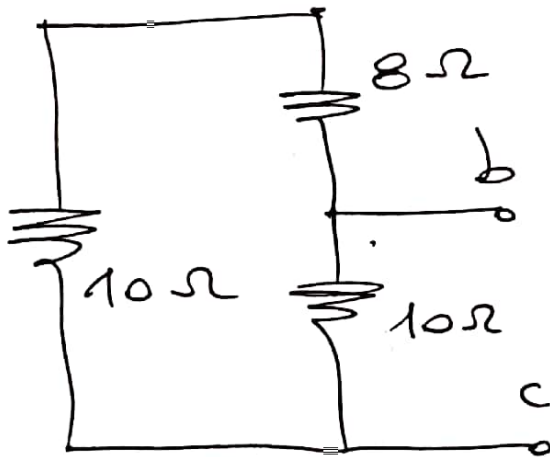
$$R_{eq,ab} = 2 + 8 \parallel 20 \approx 7.71 \Omega$$







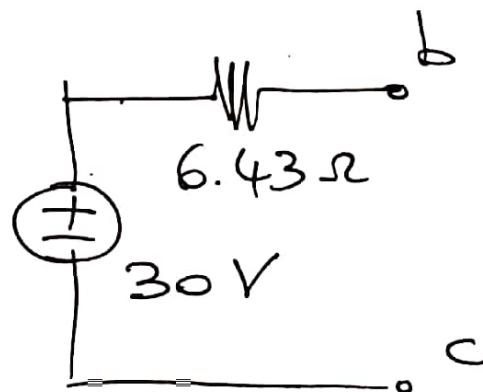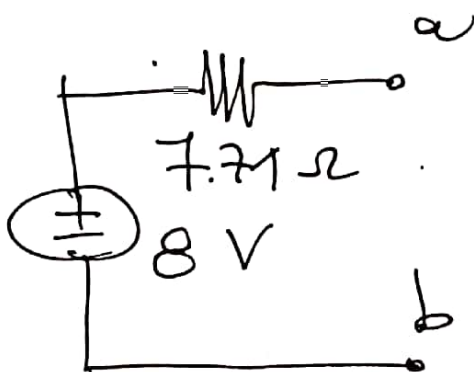
$$R_{eq,bc} = 10 \parallel 18 \approx 6.43 \Omega$$




Esempio ? Norton bipolo ab



3

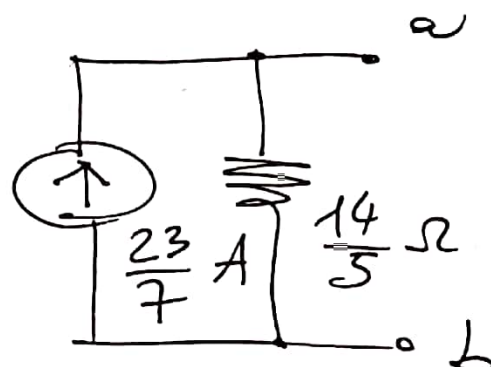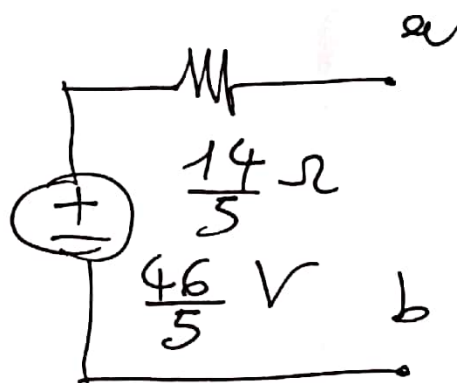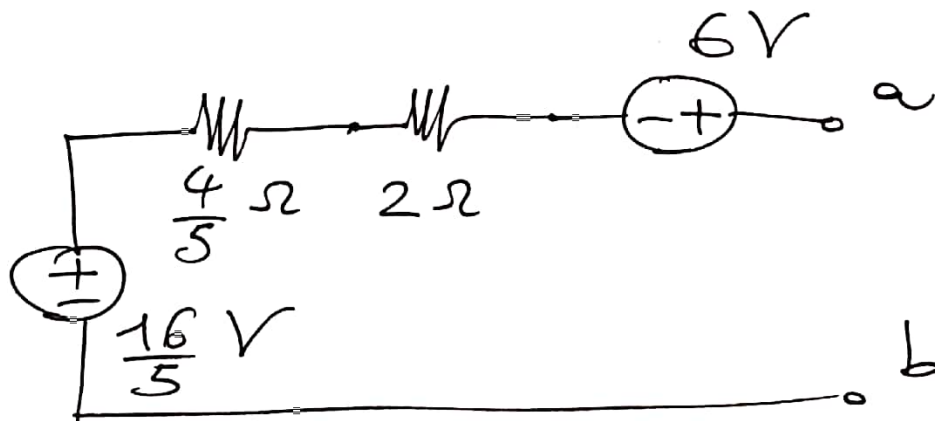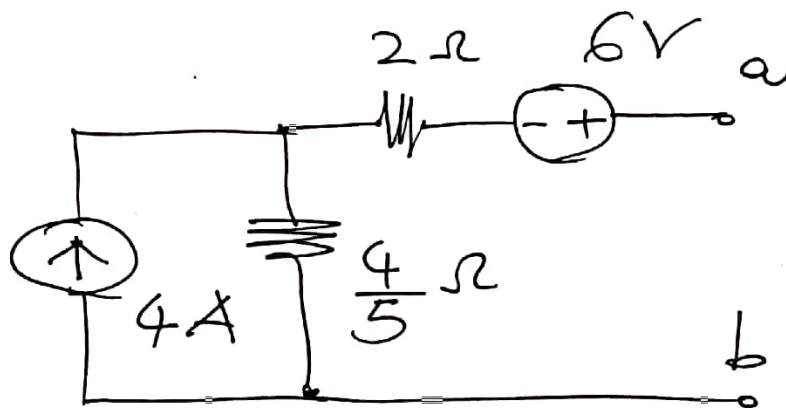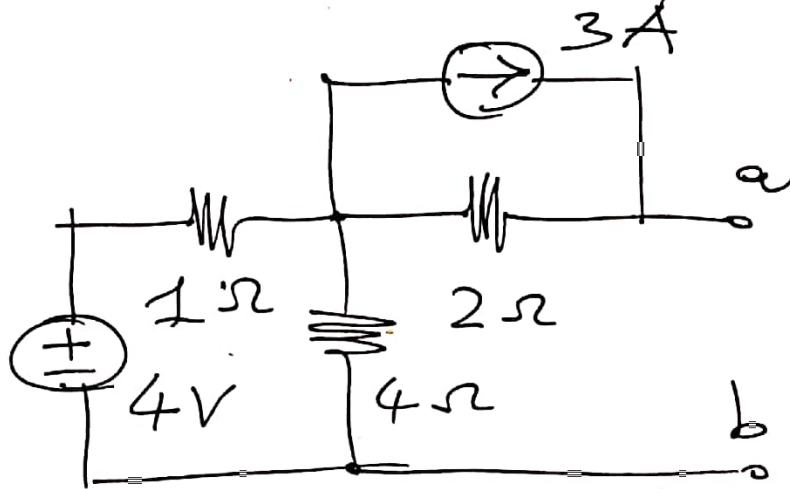

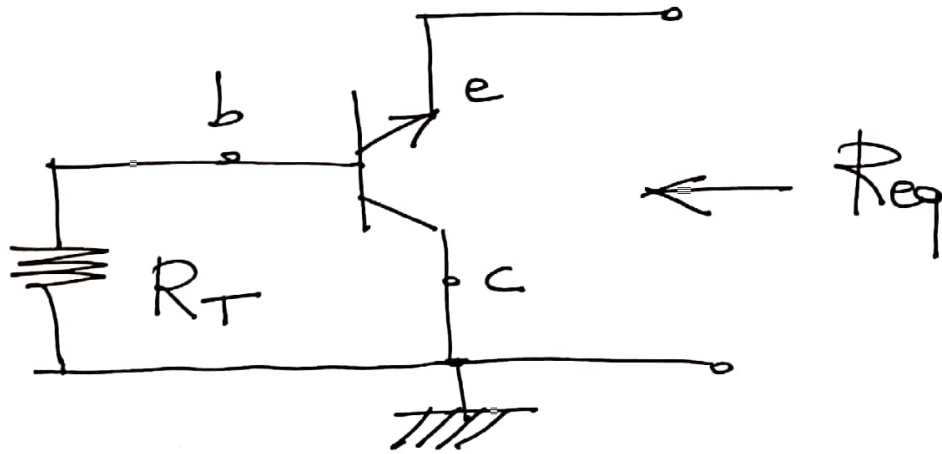Esempio : Determinare R_{eq} usando per ①
il BJT il modello a parametri ibridi
a emettitore comune con $h_{oe} = 0 \Omega^{-1}$.



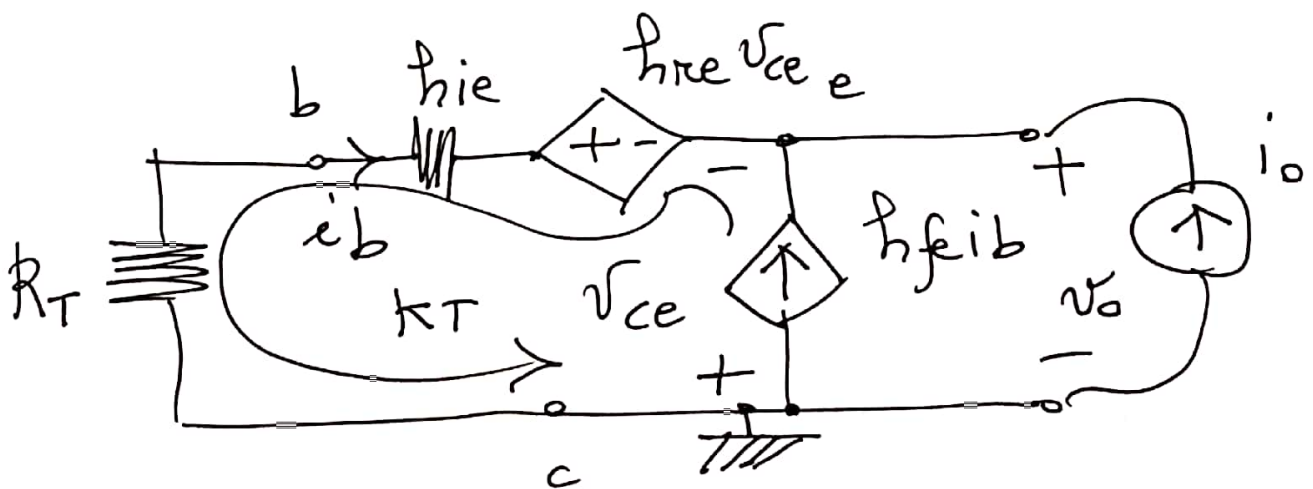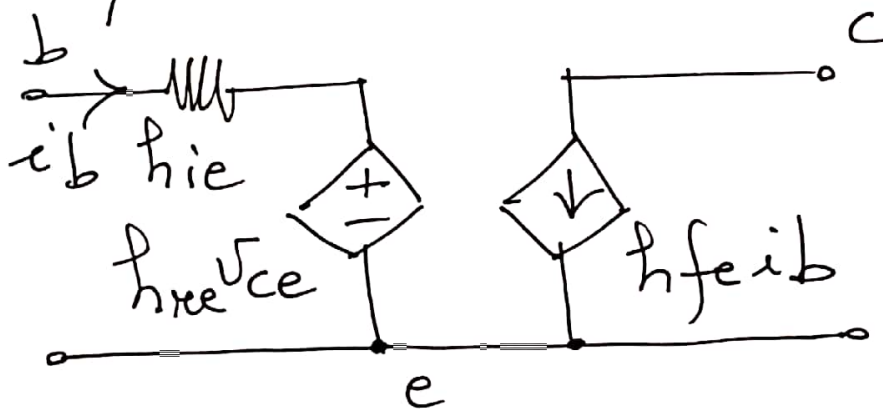Soluzione : usiamo il modello con $h_{oe} = 0 \Omega^{-1}$



(2)

Troviamo le grandezze di controllo i_b e v_{ce} in funzione di i_o , v_o , e altri parametri noti. Si ha:

$$v_{ce} = -v_o$$

KI nodo (e) $\Rightarrow$

$$i_b + h_{fe} i_b = (1 + h_{fe}) i_b = -i_o$$

$$\Rightarrow i_b = -\frac{i_o}{1 + h_{fe}}$$

KV maglia indicata $\Rightarrow$

$$v_o = -h_{re} v_{ce} - (h_{ie} + R_T) i_b$$


$$= h_{re} v_o + \frac{h_{ie} + R_T}{1 + h_{fe}} i_o \Rightarrow$$

$$v_o (1 - h_{re}) = \frac{h_{ie} + R_T}{1 + h_{fe}} i_o \quad \checkmark \Rightarrow$$

$$R_{eq} = \frac{v_o}{i_o} = \frac{h_{ie} + R_T}{(1 + h_{fe})(1 - h_{re})}$$

Esercizio ? Thevenin, Norton bipolo AB

①

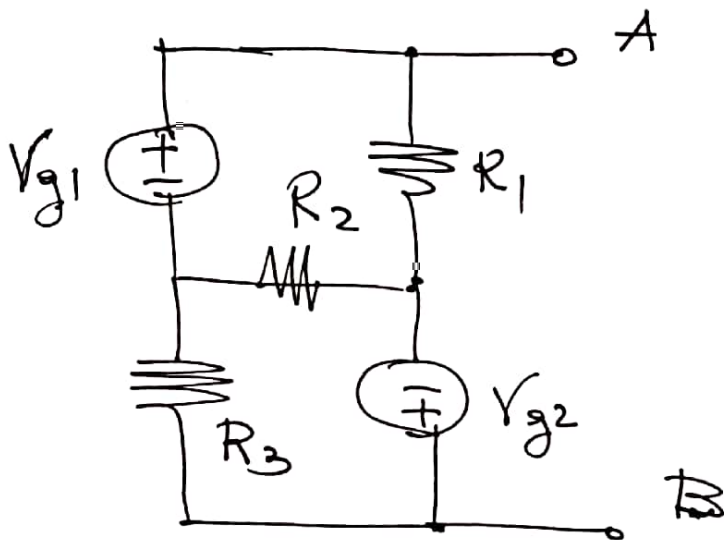

$$R_1 = 9 \Omega$$



$$R_2 = 18 \Omega$$

$$R_3 = 6 \Omega$$

$$V_{g1} = 30 V$$


$$V_{g2} = 10 V$$

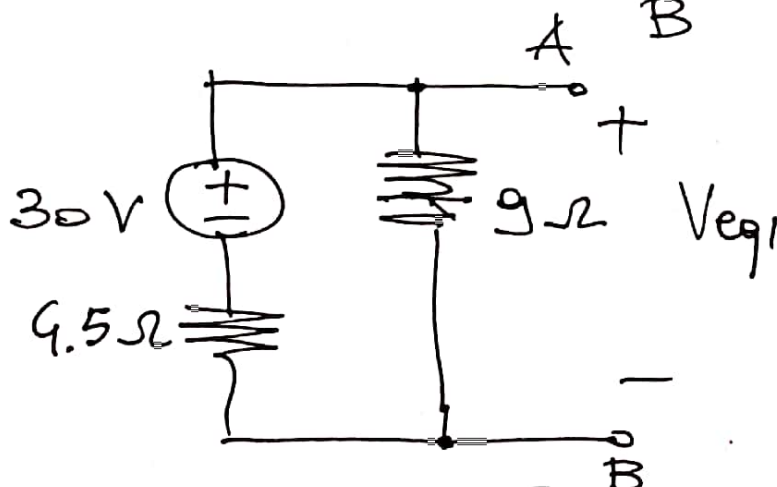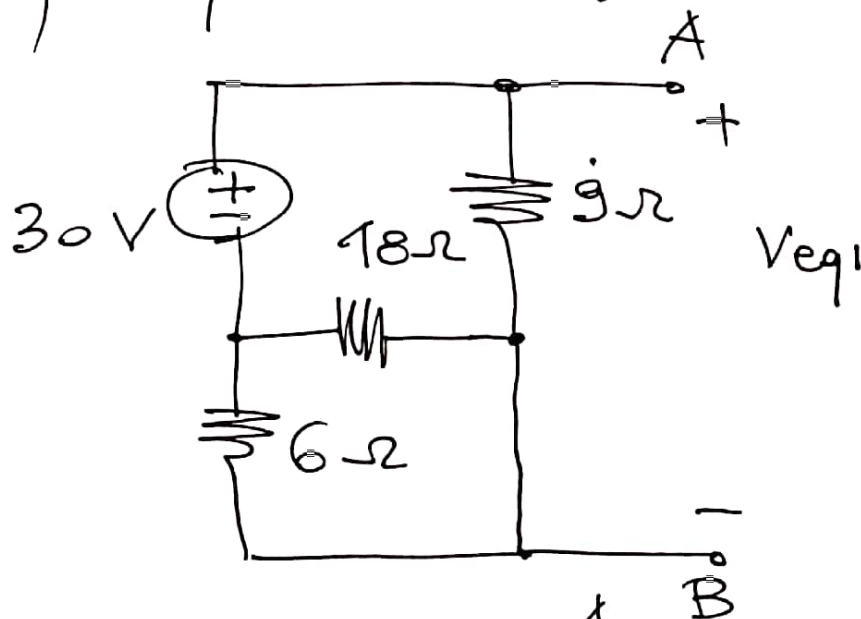Soluzioni Use p.s.e. for determine V_{eq} .





$$V_{eq1} = 30 \times \frac{9}{4.5 + 9} = 20 V$$

(2)

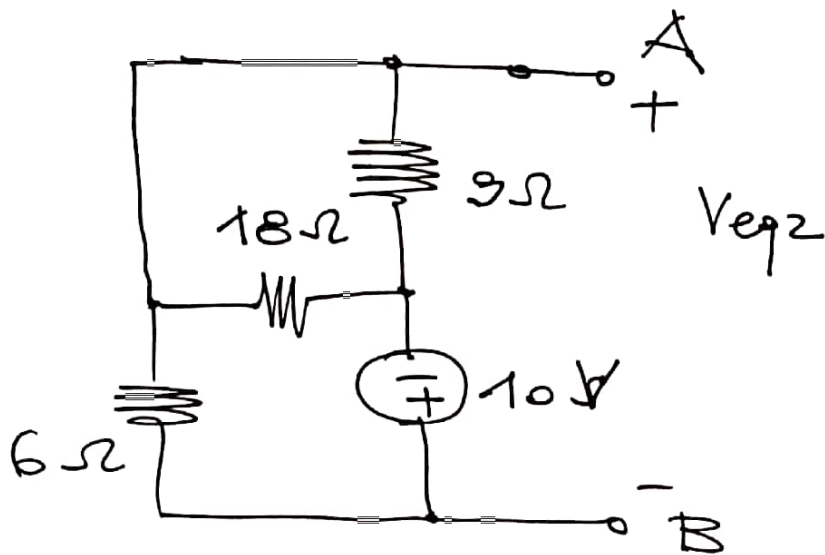

$$V_{eq2} = -10 \times \frac{6}{6+6} = -5 \text{ V}$$

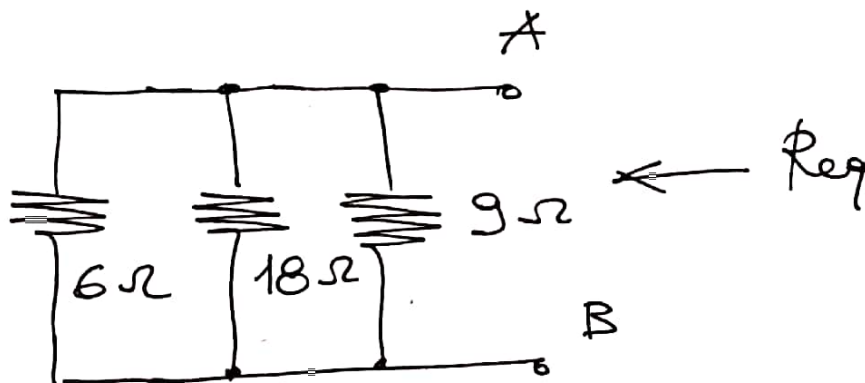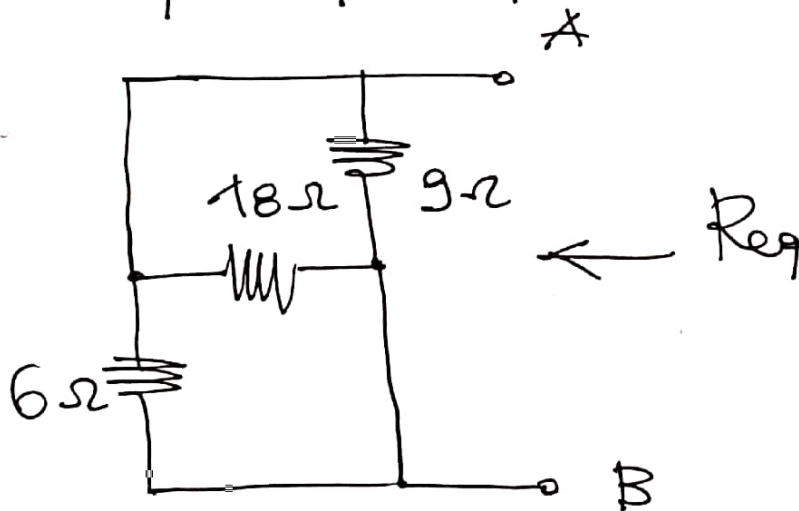
$$V_{eq} = V_{eq1} + V_{eq2} = 15 \text{ V.}$$



$$G_{eq} = \frac{1}{6} + \frac{1}{18} + \frac{1}{9} = \frac{3+1+2}{18} = \frac{1}{3} \Omega^{-1}$$

$$R_{eq} = 3 \Omega ; i_{cc} = G_{eq} V_{eq} = 5 \text{ A.}$$


Esempio ? Thevenin, Norton bipolo AB ①

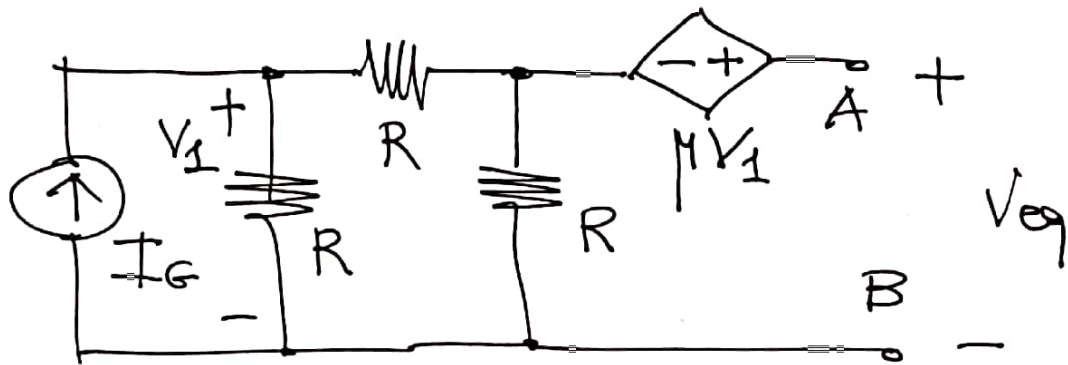


Soluzione Utilizziamo la definizione di V_{eq} e R_{eq} .

Usando partitore di corrente

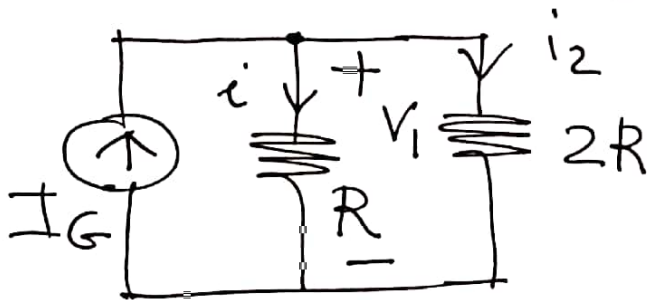
$$i_1 = \frac{2}{3} I_G, \quad i_2 = \frac{1}{3} I_G$$



quindi $V_1 = \frac{2}{3} R I_G$.

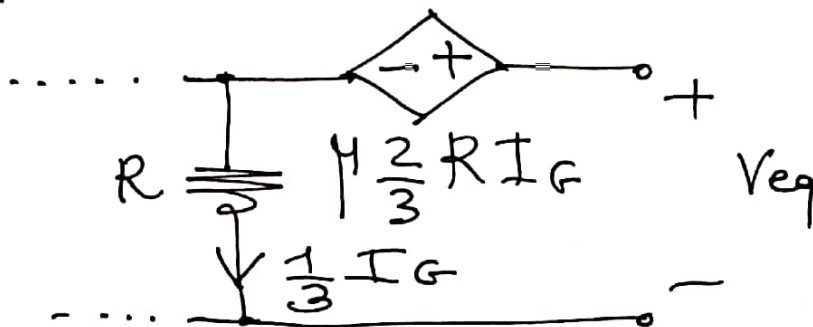
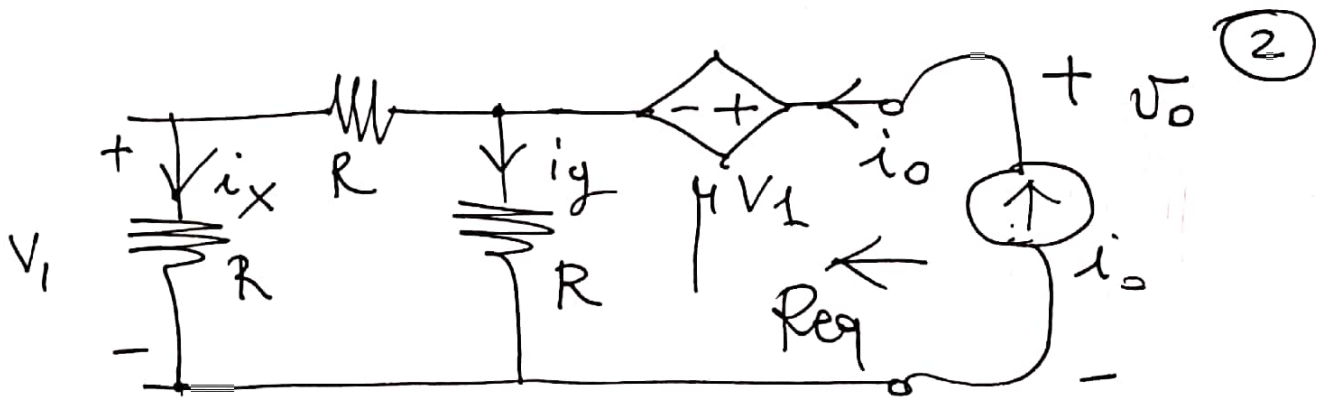
$$V_{eq} = \frac{2}{3} R I_G + \frac{1}{3} R I_G$$



Partitore di corrente:

$$i_x = \frac{1}{3} i_o \Rightarrow V_1 = \frac{1}{3} R i_o$$

$$i_y = \frac{2}{3} i_o \Rightarrow$$


$$V_o = \mu V_1 + R i_y = \frac{1}{3} \mu R i_o + \frac{2}{3} R i_o$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{V_o}{i_o} = \frac{1}{3} \mu R + \frac{2}{3} R.$$


In fine:

$$i_{c.c.} = \frac{V_{eq}}{R_{eq}} = I_G \frac{1 + 2\mu}{2 + \mu}.$$

Esempio ? Thevenin, Norton rispetto AB ①

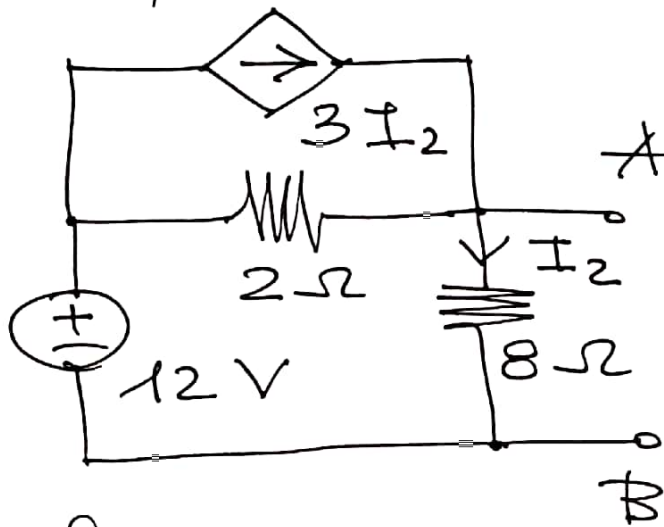

Soluzione

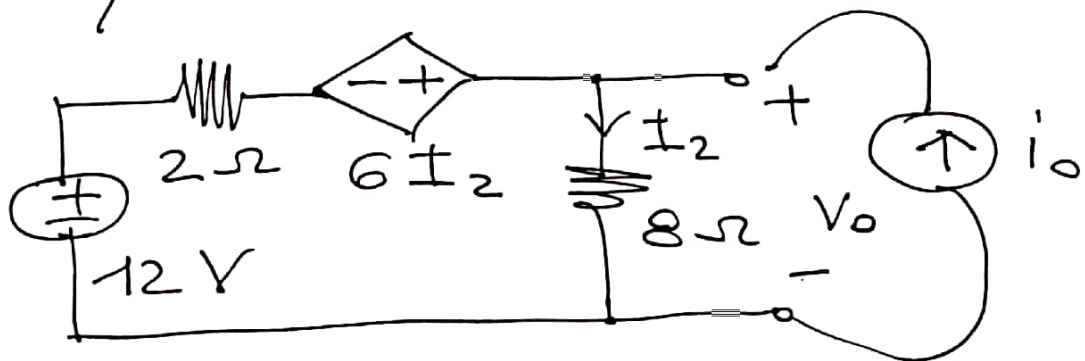

$$I_2 = \frac{V_0}{8}$$

$$\text{Millmann: } V_0 = \frac{12 + 6 \times \frac{V_0}{8} + i_0}{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}} =$$


$$= \frac{6 + \frac{3}{8}V_0 + i_0}{\frac{5}{8}} =$$

$$= \frac{48 + 3V_0 + 8i_0}{5}$$

$$5V_0 = 48 + 3V_0 + 8i_0; \quad 2V_0 = 48 + 8i_0$$

$$V_0 = \underbrace{24}_{V_{eq}} + \underbrace{4i_0}_{R_{eq}}; \quad i_{c.c.} = \frac{V_{eq}}{R_{eq}} = 6 \text{ A.}$$

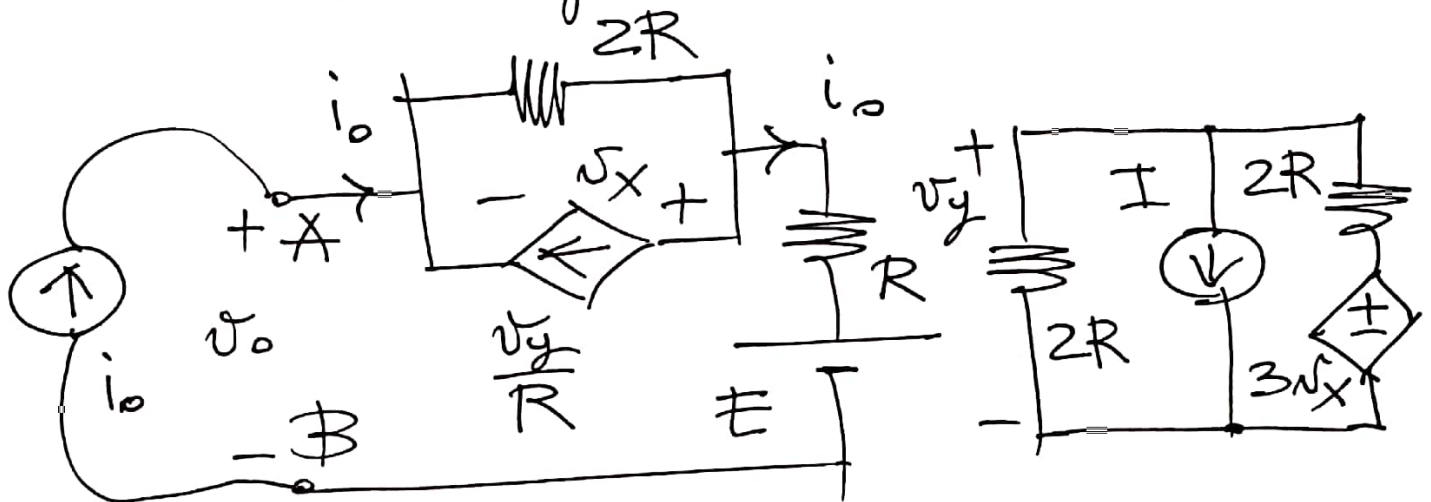Esercizio ? Thevenin di circuito AB con metodo rapido.




Potenzione

$$v_0 = -5x + Ri_0 + E \Rightarrow$$

$$5x = -v_0 + Ri_0 + E$$

$$\text{Millmann: } v_y = \frac{\frac{3v_x}{2R} - I}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R}} = \frac{3}{2} v_x - RI$$
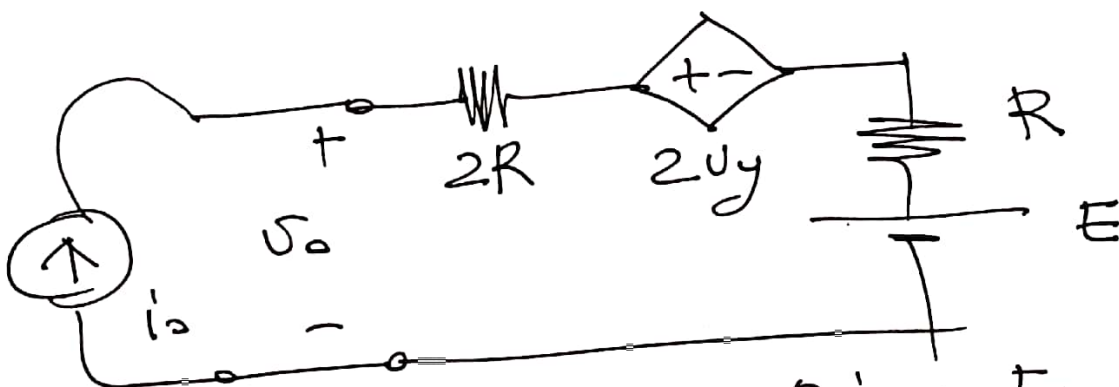
$$\Rightarrow v_y = -\frac{3}{2} v_0 + \frac{3}{2} Ri_0 + \frac{3}{2} E - RI$$




$$v_0 = 2Ri_0 + 2v_y + Ri_0 + E$$


Sostituendo v_y stesso

$$v_0 = \underbrace{\frac{3}{2} Ri_0}_{R_{eq}} + \underbrace{E - \frac{RI}{2}}_{V_{eq}}$$

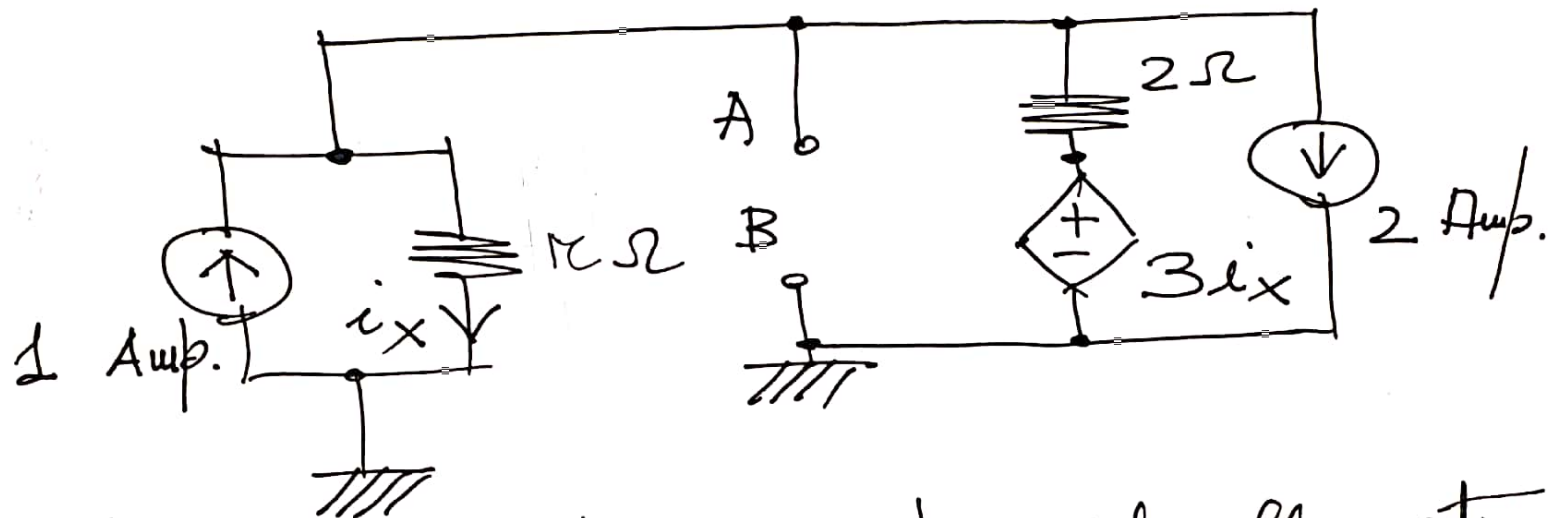Esempio Determinare l'equivalente di ①
 Thevenin del bipolo A-B per $\alpha \in \mathbb{R}$.



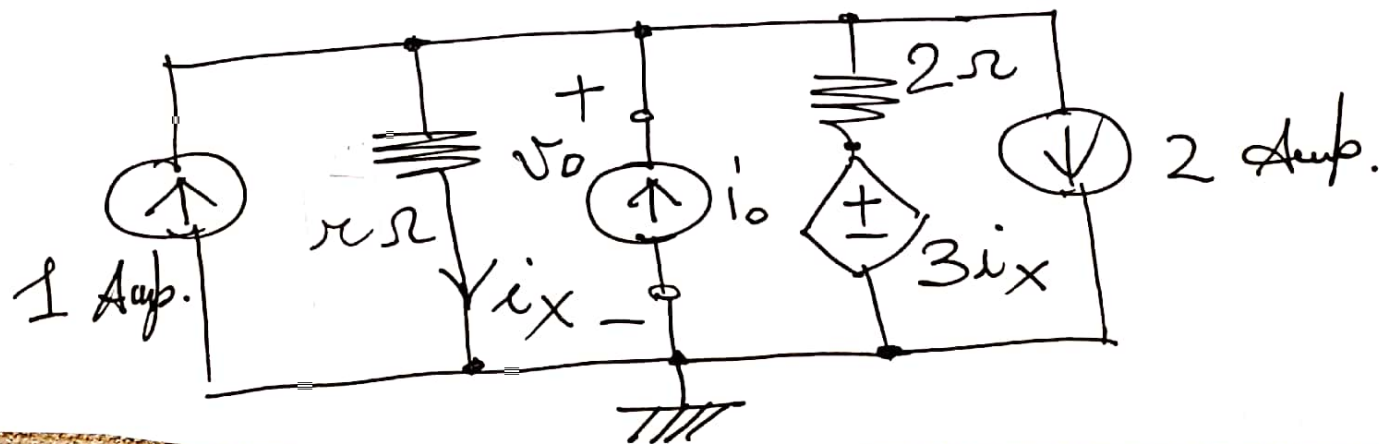Soluzione. Ridisegna usando un solo collegamento
 di terra.



$$g = \frac{1}{\pi} \quad \text{Per Millmann}$$

(2)

$$v_o = \frac{1 - 2 + \frac{3}{2}ix + i_o}{g + \frac{1}{2}} = \frac{-1 + \frac{3}{2}ix + i_o}{g + \frac{1}{2}}$$

$$(g + \frac{1}{2})v_o = -1 + \frac{3}{2}ix + i_o$$

$$ix = g v_o$$

$$(g + \frac{1}{2})v_o = -1 + \frac{3}{2}g v_o + i_o$$

$$(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}g)v_o = -1 + i_o$$

$$g \neq 1 \Rightarrow$$

$$v_o = \underbrace{-\frac{1}{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}g}}_{v_{eq}} + \underbrace{\frac{1}{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}g} i_o}_{R_{eq}}$$

$$g = 1$$


$$0 = -1 + i_o \Rightarrow$$

$$i_o = 1 \Rightarrow$$

il bipolo non è controllabile in corrente.

Esercizio ? Thevenin bipolo ab

(3)

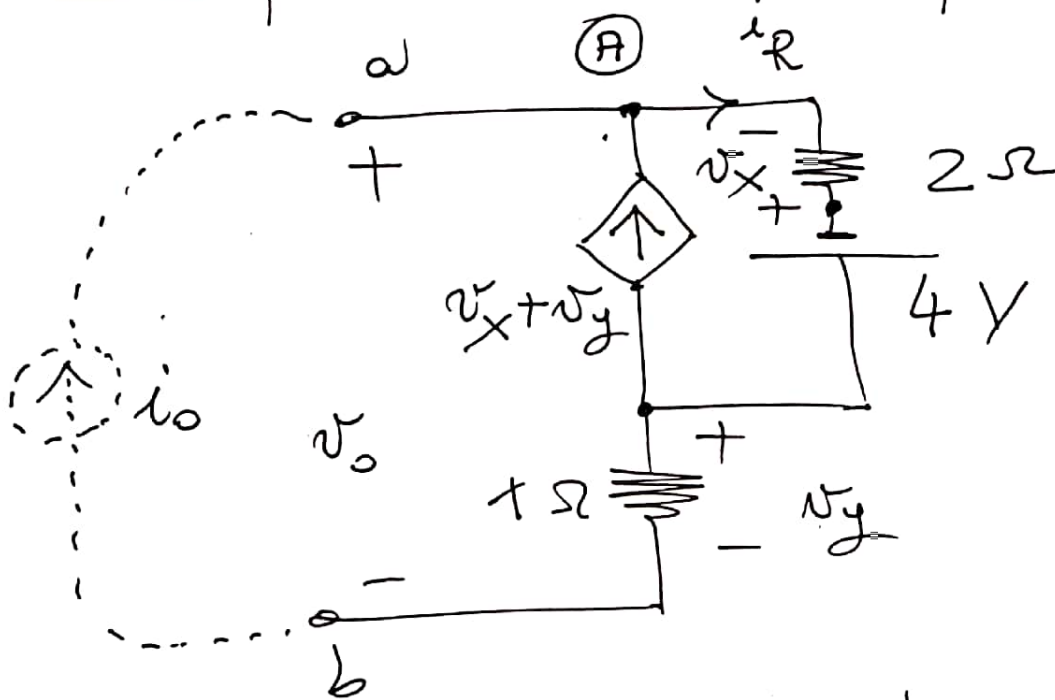

Soluzione : con metodo rapido...

$$v_y = 1 \cdot i_o$$

KI nodo (A) :

$$i_o + v_x + v_y = i_R = -\frac{v_x}{2}$$


$$i_o + \frac{3}{2}v_x = -v_y = -i_o$$

$$\frac{3}{2}v_x = -2i_o \Rightarrow v_x = -\frac{4}{3}i_o$$


$$v_o = -v_x - 4 + v_y = \frac{4}{3}i_o - 4 + i_o$$

$$v_o = \underbrace{\frac{7}{3}i_o}_{R_{eq}} - \underbrace{4}_{v_{eq}}$$

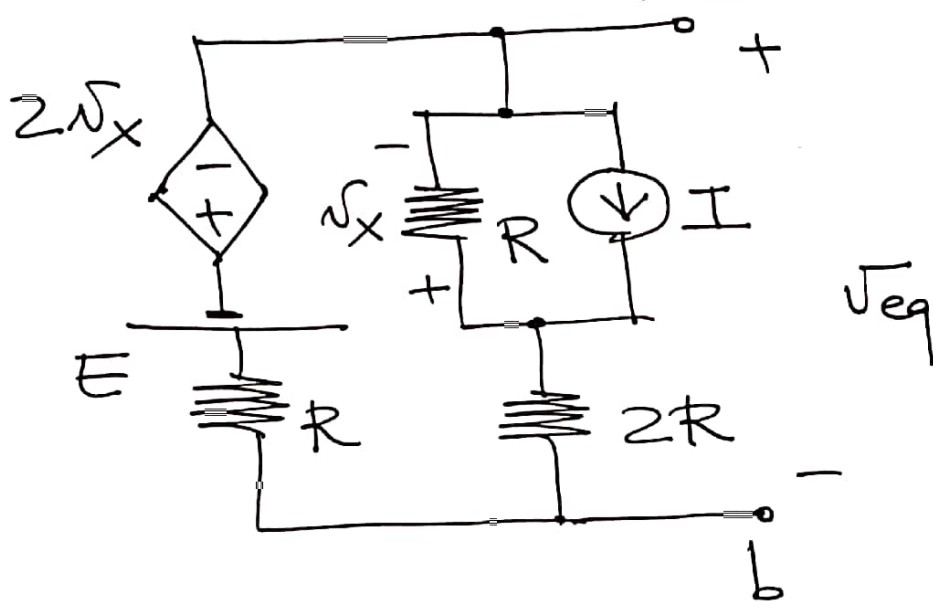Esempio ? Thevenin bipolo ab usando ④
definizione di V_{eq} e R_{eq}



Soluzione: Determiniamo V_x

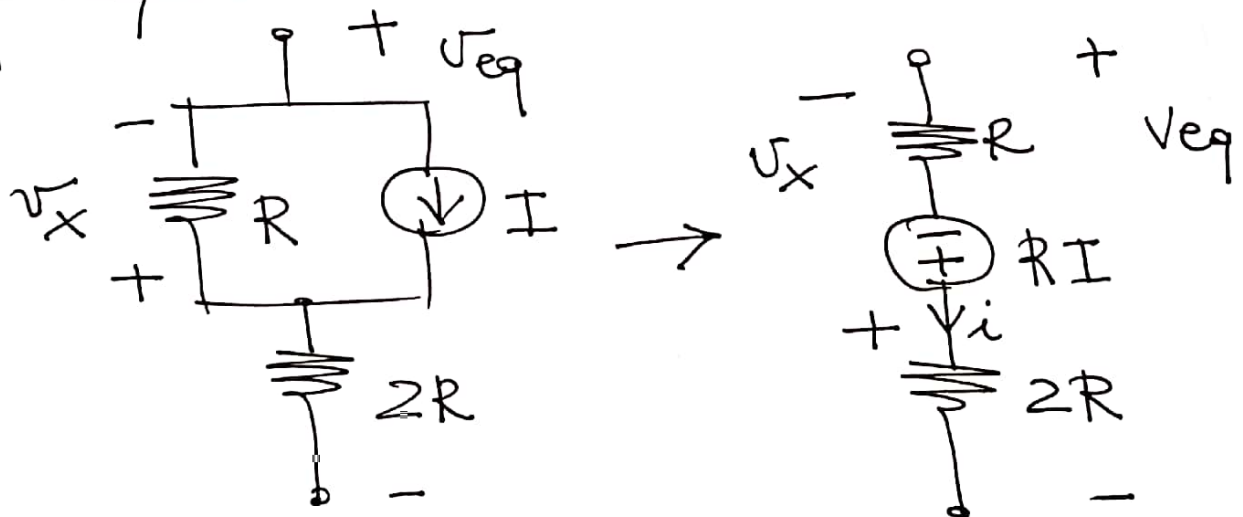


$$V_{eq} = Ri - Ri + 2Ri = 3Ri - RI \Rightarrow$$

$$i = \frac{V_{eq} + RI}{3R}$$

$$V_x = -Ri + RI = -\frac{1}{3}V_{eq} - \frac{RI}{3} + RI$$
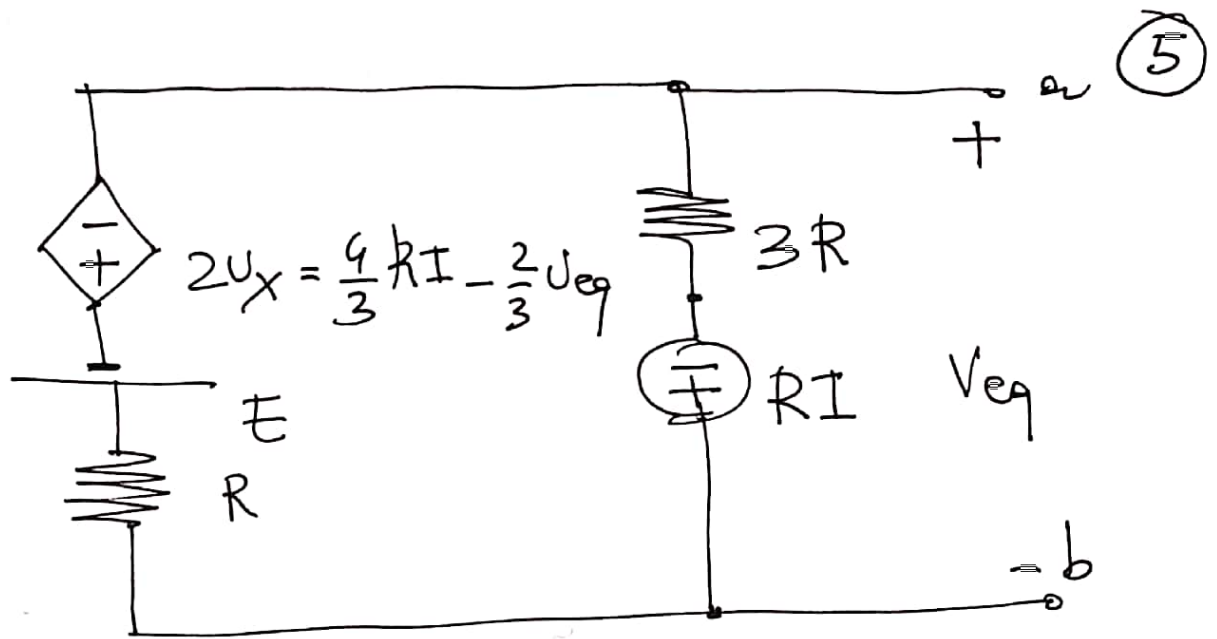
$$\boxed{V_x = \frac{2}{3}RI - \frac{1}{3}V_{eq}}$$




Millmann :

$$V_{eq} = - \frac{E + \frac{4}{3}RI - \frac{2}{3}V_{eq}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{3R}} - \frac{RI}{3R}$$

.... risolvendo

$$V_{eq} = -\frac{3}{2}E - \frac{5}{2}RI.$$

Resistenza equivalente :

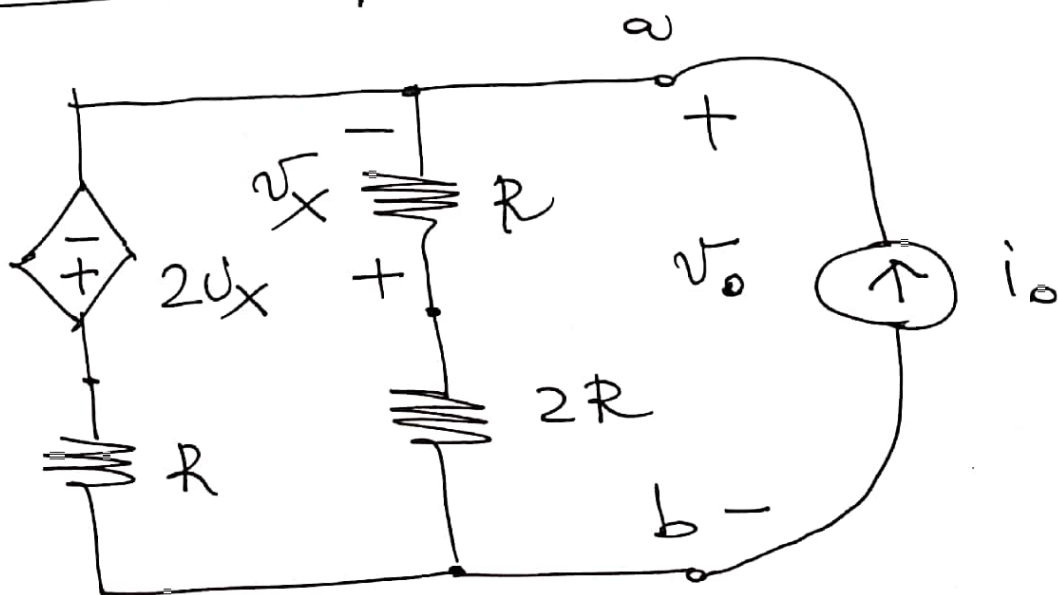

Hillmann:

⑥

$$v_o = \frac{-\frac{2v_x}{R} + i_o}{\frac{1}{R} + \frac{1}{3R}} = -\frac{3}{2}v_x + \frac{3}{4}Ri_o$$


$$v_x = -v_o \frac{R}{3R} = -\frac{v_o}{3}$$

Sostituendo:

$$v_o = -\frac{3}{2}\left(-\frac{v_o}{3}\right) + \frac{3}{4}Ri_o = \frac{v_o}{2} + \frac{3}{4}Ri_o$$


$$v_o = \frac{3}{2}Ri_o \Rightarrow$$

$$R_{eq} = \frac{3}{2}R$$

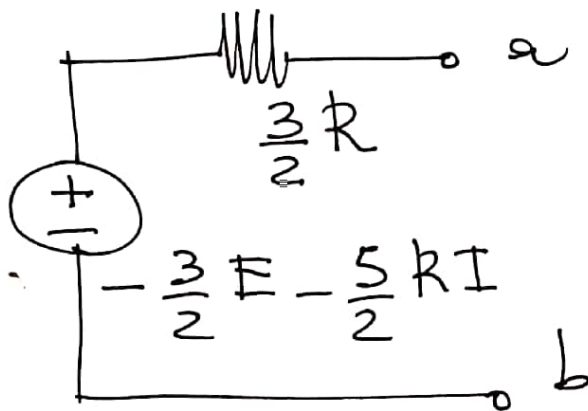

Esempio ? Thevenin bipolo ab

⑦

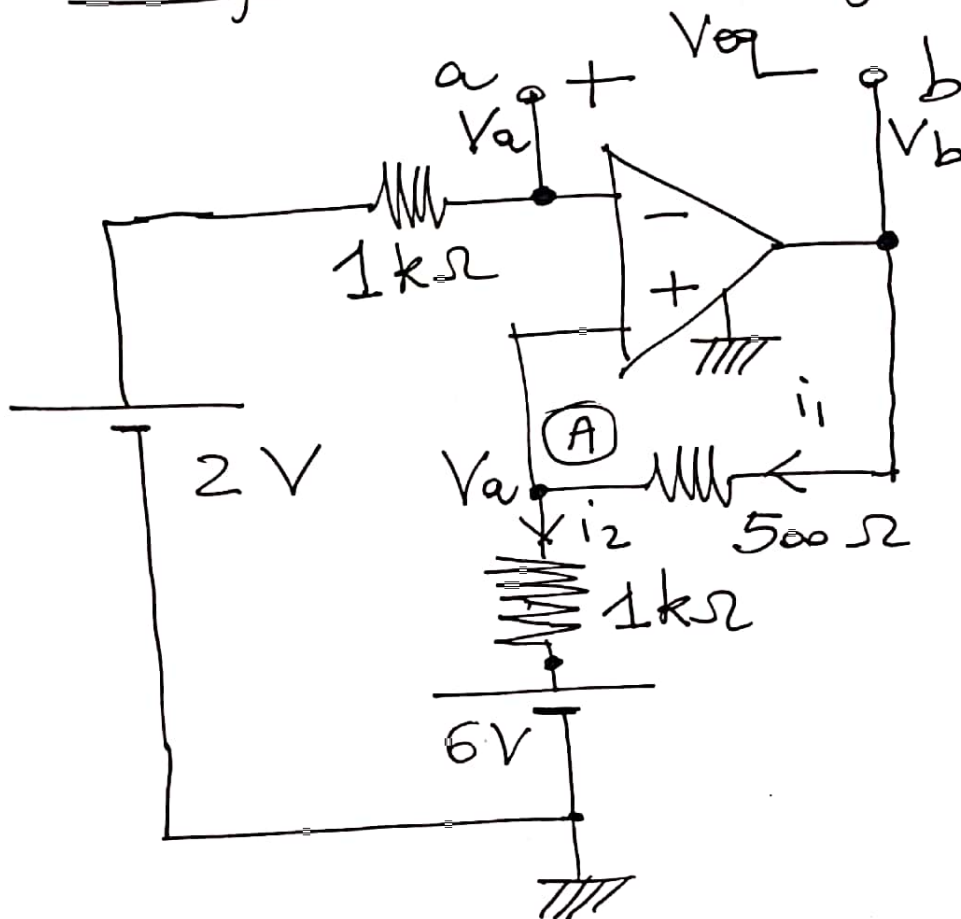

Soluzione

$$V_{eq} = V_a - V_b ; V_a = 2\text{V}$$


$$\text{KCL nodo (A)} : i_1 = i_2$$

$$\frac{V_b - 2}{500} = \frac{2 - 6}{1000}$$

$$2V_b - 4 = -4 \Rightarrow V_b = 0 \Rightarrow$$

$$V_{eq} = V_a - V_b = 2\text{V}$$

8

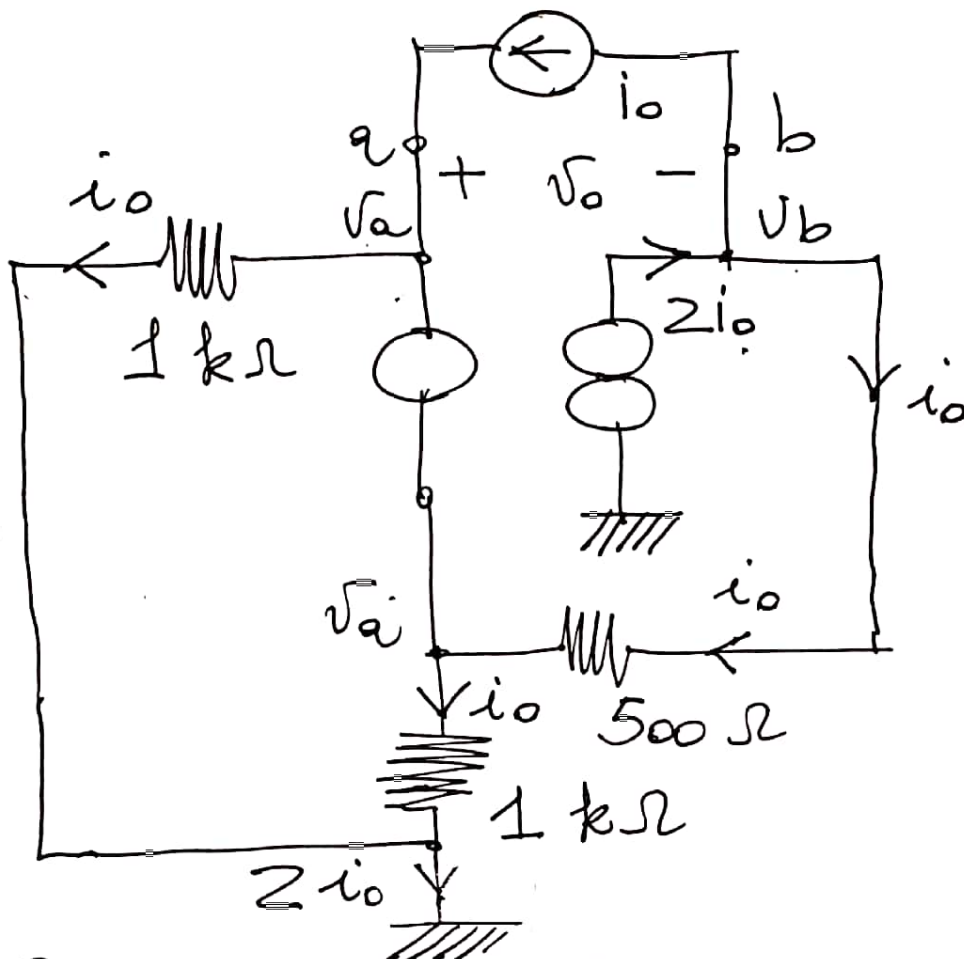


$$R_{eq} = \frac{V_0}{i_0} = \frac{V_a - V_b}{i_0}$$

$$V_a = 1000 i_0 ; \quad V_b = 1000 i_0 + 500 i_0 = 1500 i_0$$


$$V_a - V_b = -500 i_0 \Rightarrow$$

$$R_{eq} = \frac{V_0}{i_0} = -500 \Omega.$$

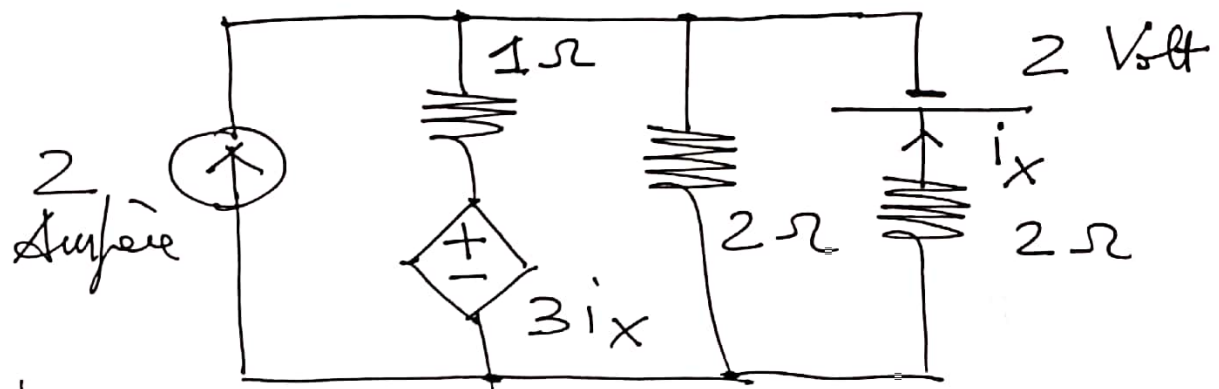Esempio Verificare il teorema di Tellegen ①
per il circuito in figura.



Soluzione.

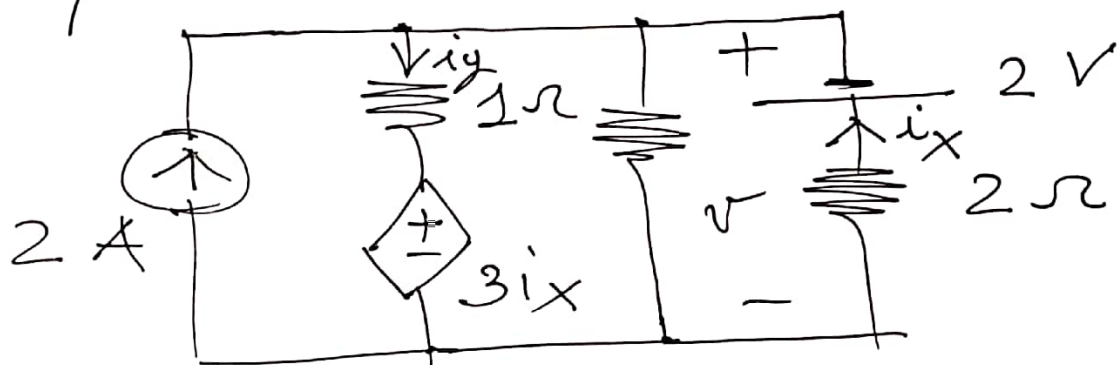

Si ha:

$$v = \frac{2 + 3i_x - \frac{2}{2}}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i_x$$

$$v = -2 - 2i_x \Rightarrow i_x = -1 - \frac{v}{2}$$

Da cui
$$v = -\frac{4}{7} \text{ V} ; i_x = -\frac{5}{7} \text{ A}.$$

Inoltre:

$$i_x = -1 - \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{7} \right) = -\frac{5}{7} \text{ A}$$

$$v = i_y + 3i_x \Rightarrow i_y = v - 3i_x = -\frac{4}{7} + \frac{15}{7} = \frac{11}{7} \text{ A}.$$

Potenze assorbite dai bipoli:

(2)

$$P_{\text{gen.ve. corrente}} = -2 \cdot v = \frac{8}{7} \text{ W}$$

$$P_{1\Omega} = 1 \cdot i_y^2 = \frac{121}{49} \text{ W}$$

$$P_{\text{gen.ve. controllato}} = 3 i_x \cdot i_y = 3 \left(-\frac{5}{7}\right) \left(\frac{11}{7}\right) = -\frac{165}{49} \text{ W}$$

$$P_{2\Omega_{sx}} = \frac{v^2}{2} = \frac{1}{2} \frac{16}{49} = \frac{8}{49} \text{ W}$$

$$P_{\text{batterie}} = 2 \cdot i_x = -\frac{10}{7} \text{ W}$$

$$P_{2\Omega_{dx}} = 2 \cdot i_x^2 = 2 \cdot \frac{25}{49} = \frac{50}{49} \text{ W}$$


Si ha:

$$\frac{8}{7} + \frac{121}{49} - \frac{165}{49} + \frac{8}{49} - \frac{10}{7} + \frac{50}{49} =$$


$$= \frac{56 + 121 - 165 + 8 - 70 + 50}{49} = 0.$$

Telegen è verificato.

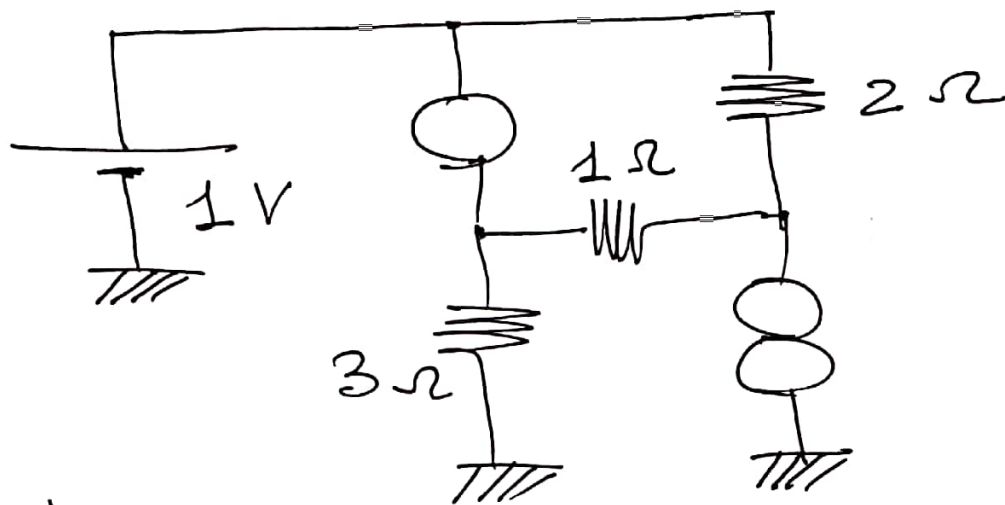Esempio Verificare il teorema di Tellegen per il circuito in figura.



Soluzione

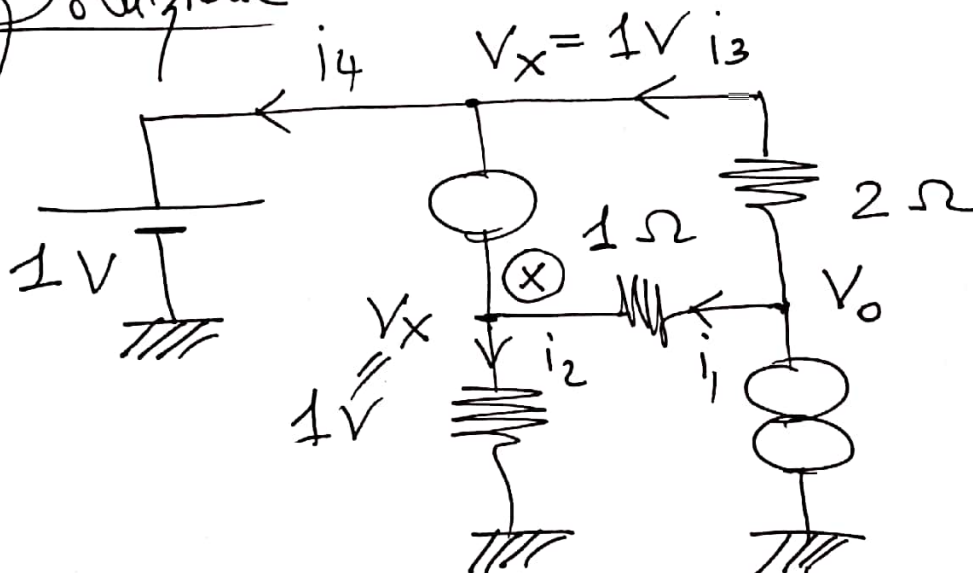


$V_x = 1V$; unica incognita V_0
 KI nodo $\otimes$: $\frac{V_0 - 1}{1} = \frac{1}{3} \Rightarrow \boxed{V_0 = \frac{4}{3} V}$

$\Rightarrow i_1 = i_2 = \frac{1}{3} A$; $i_3 = i_4 = \frac{1}{6} A$.

Ne segue la situazione delle potenze assorbite come in figura.


2

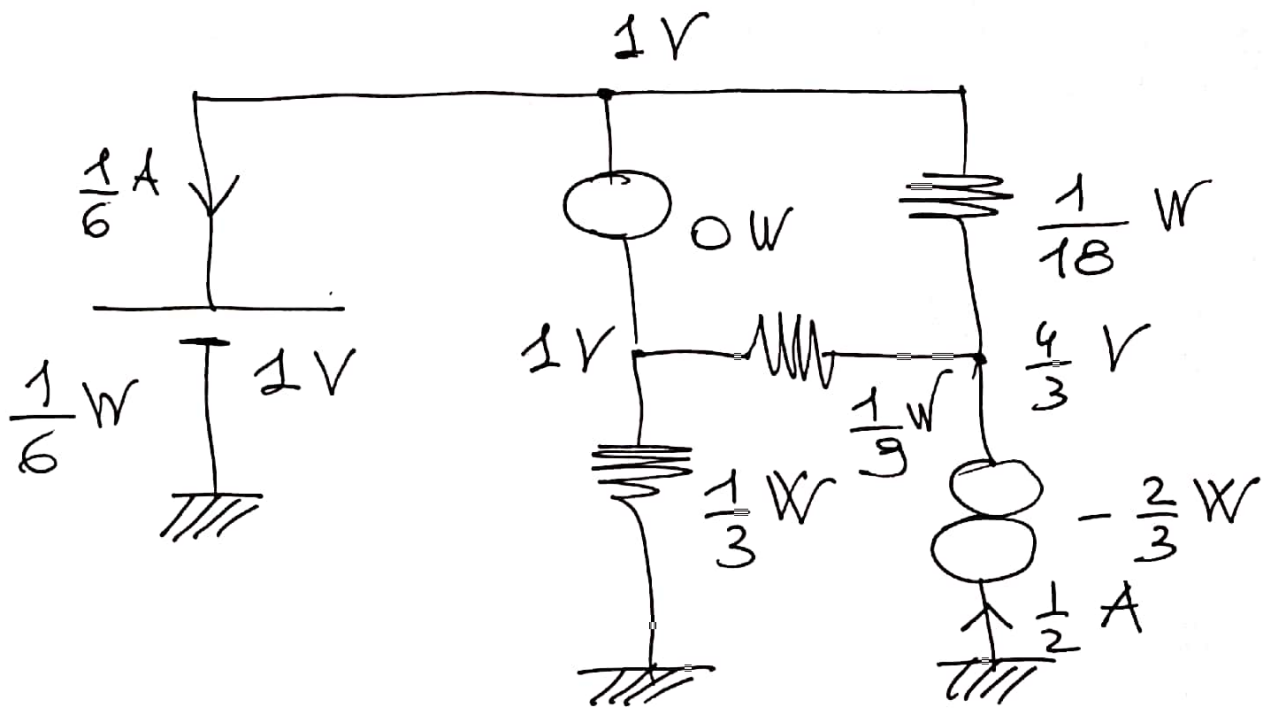



$$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \text{ W.}$$

È verificato il terreno di Tellepen.

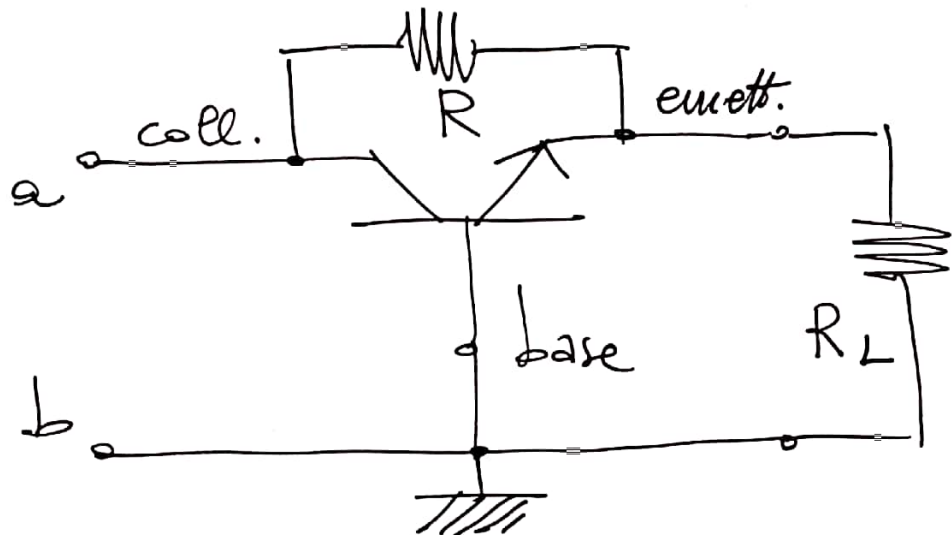
Esempio. ? Req bipolo ab usando ①
 per il transistor il modello a parametri
 ha a emettitore comune con $h_{re} = 0$
 e $h_{oe} = 0 \text{ Ohm}^{-1}$.



Soluzione

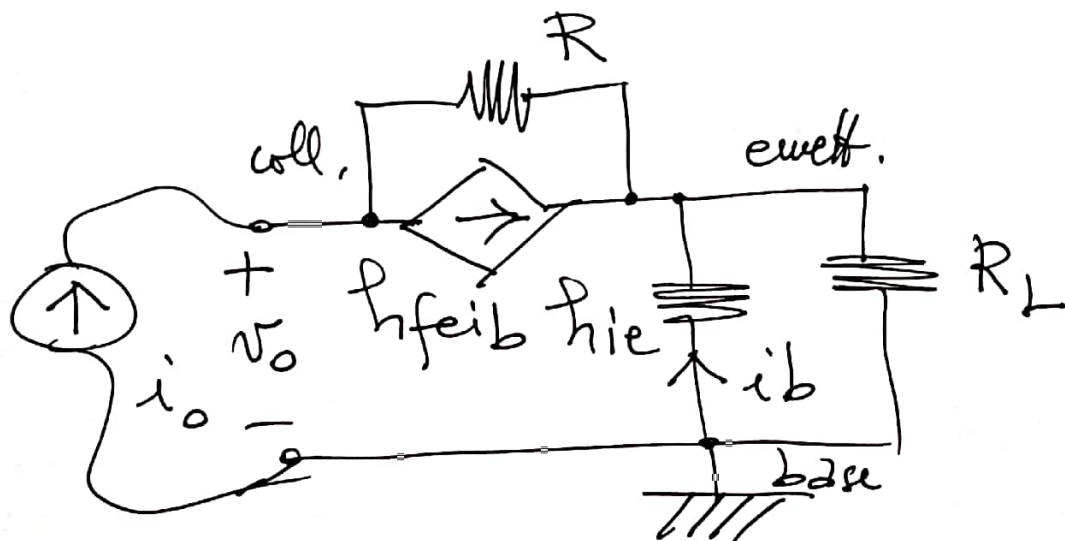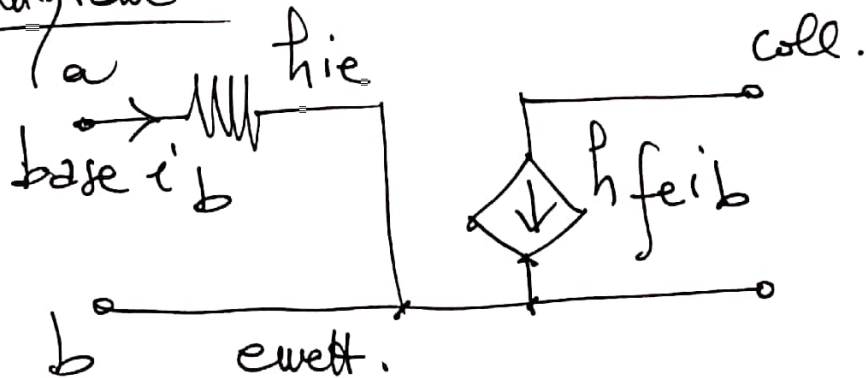

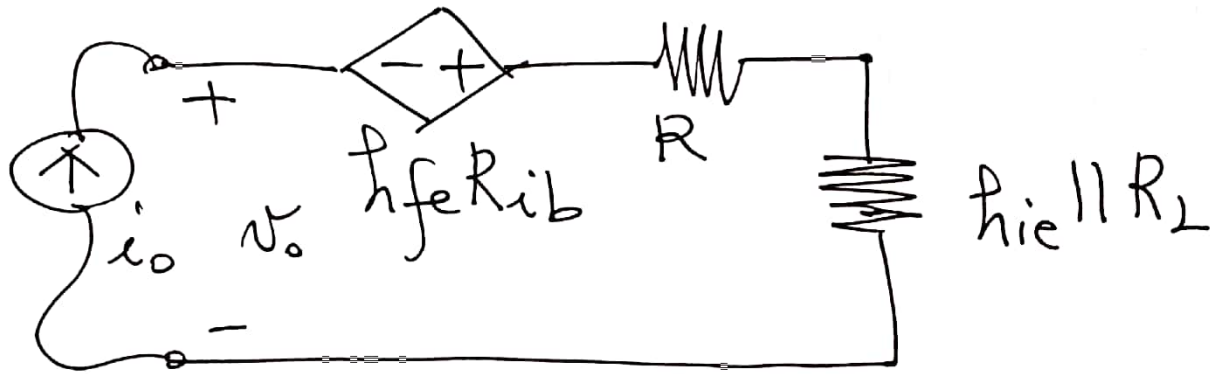
$$i_b = -i_o \frac{\frac{1}{h_{ie}}}{\frac{1}{h_{ie}} + \frac{1}{R_L}} = -i_o \frac{R_L}{R_L + h_{ie}} \quad (2)$$



$$\begin{aligned} v_o &= -h_{fe} R i_b + R i_o + h_{ie} \parallel R_L i_o \\ &= h_{fe} \frac{R R_L}{R_L + h_{ie}} i_o + R i_o + h_{ie} \parallel R_L i_o \end{aligned}$$

$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{v_o}{i_o} = h_{fe} \frac{R R_L}{R_L + h_{ie}} + R + h_{ie} \parallel R_L.$$

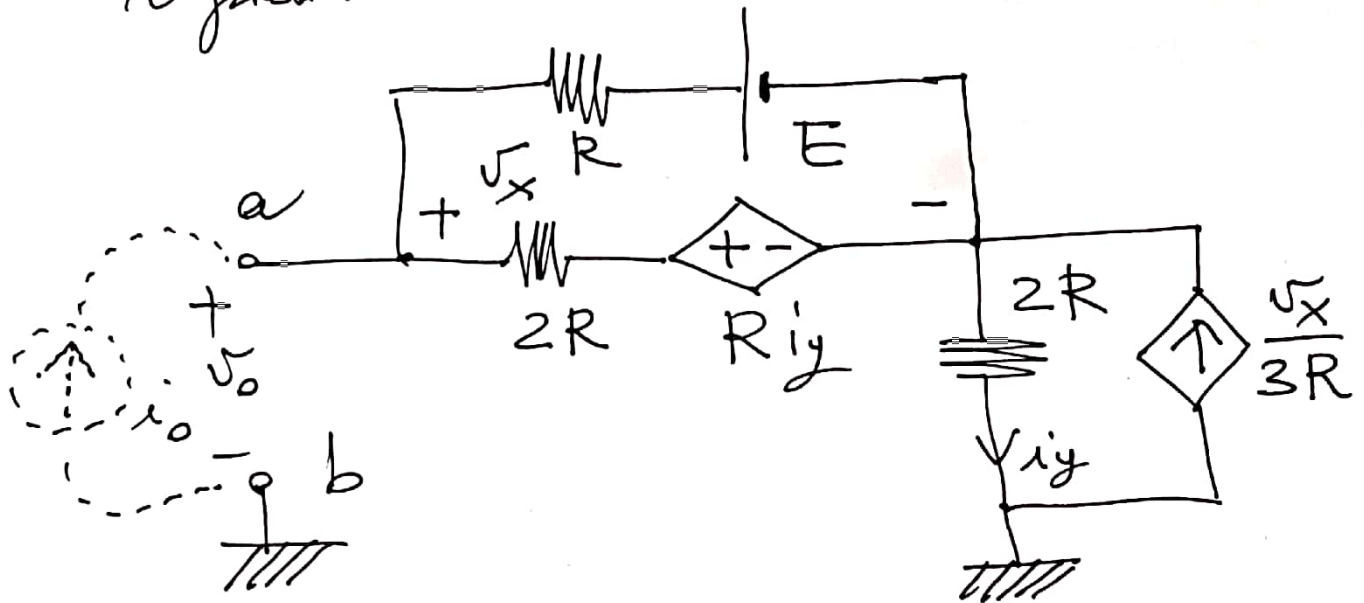Esempio Determinare l'equivalente di Thevenin del bipolo a b usando il metodo nodale. ①



Soluzione Si ha


$$i_o = i_y - \frac{5x}{R}$$

$$v_o = 5x + 2R i_y$$


Risolvendo:

$$5x = \frac{3}{5} v_o - \frac{6}{5} R i_o$$
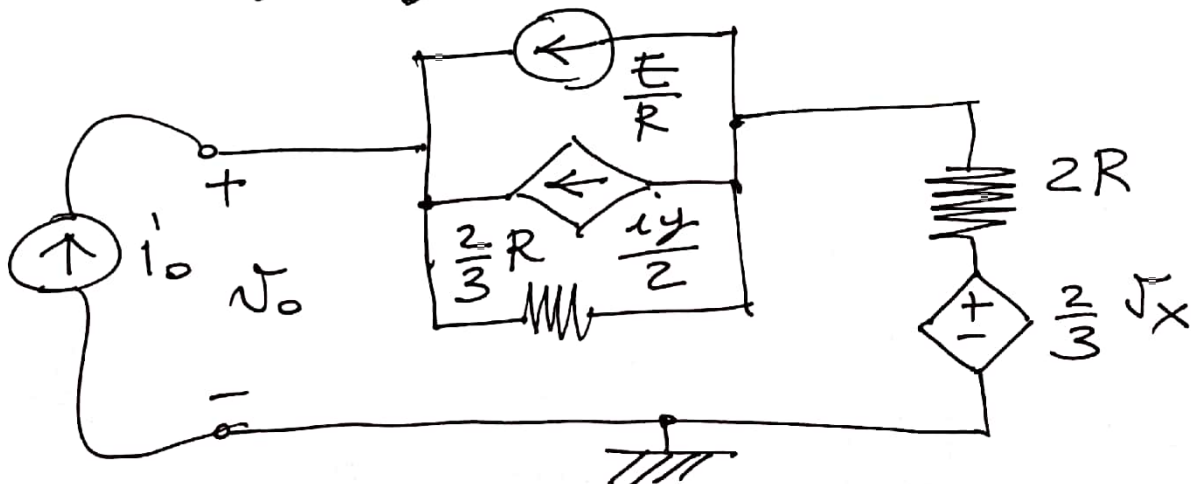
$$i_y = \frac{3}{5} i_o + \frac{v_o}{5R}$$



(2)

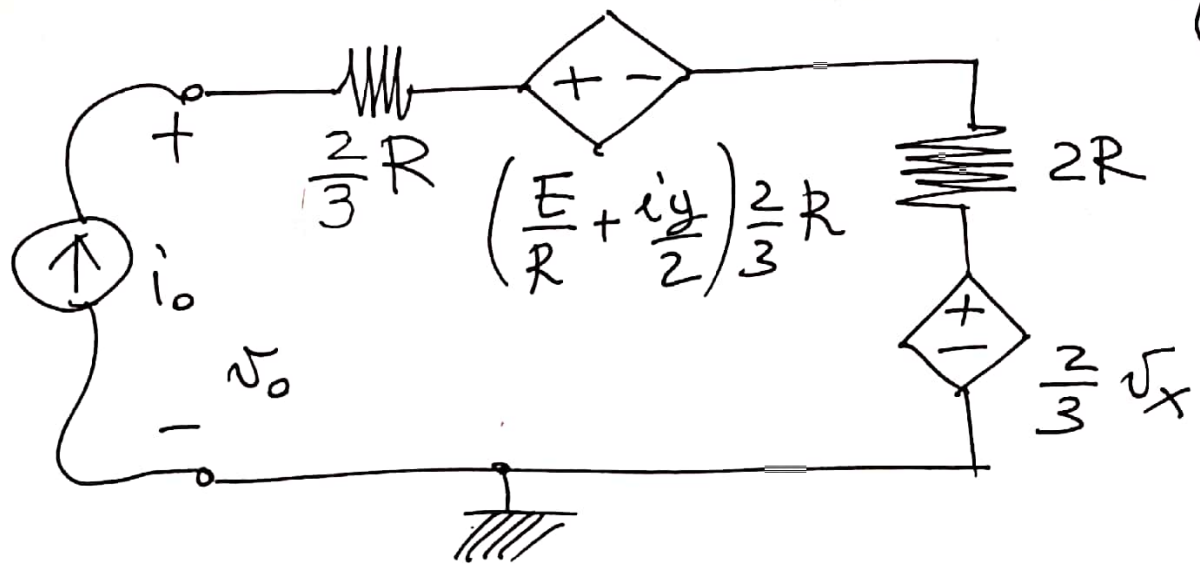


$$v_0 = \frac{8}{3} R i_0 + \frac{2}{3} E + \frac{R i_y}{3} + \frac{2}{3} v_x$$

$$= \frac{8}{3} R i_0 + \frac{2}{3} E + \frac{R i_0}{5} + \frac{v_0}{15} + \frac{2}{5} v_0 - \frac{4}{5} R i_0$$

Riannunciando:


$$v_0 = \frac{31}{8} R i_0 + \frac{5}{4} E.$$

Quindi:


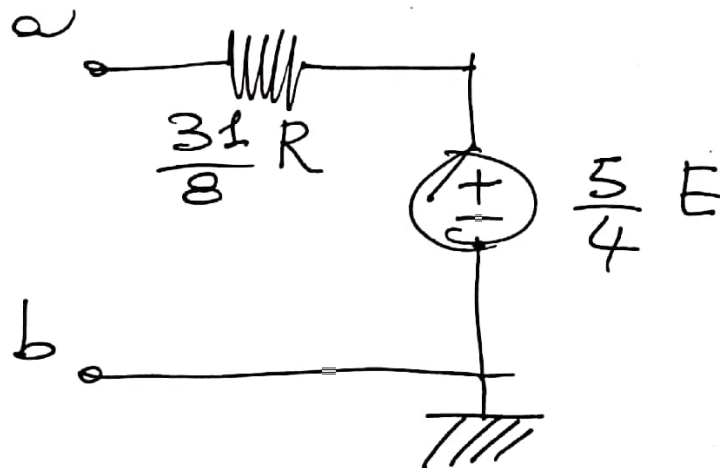


È sempre? Norton si può ab usando
trasformazioni circuitali.

①

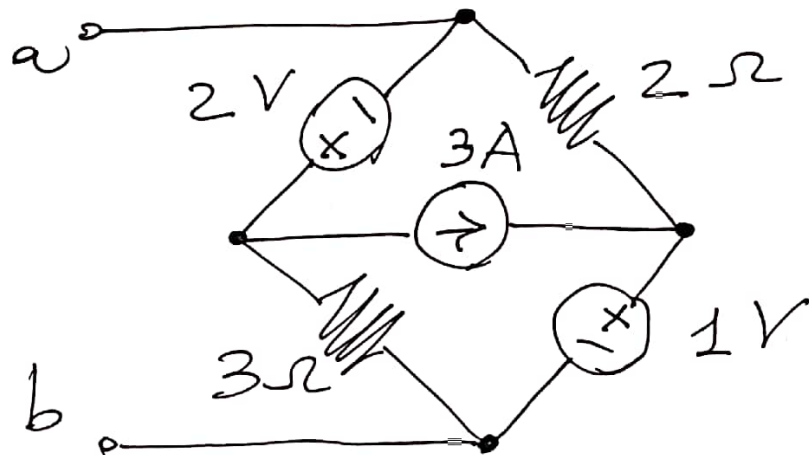

Soluzione:

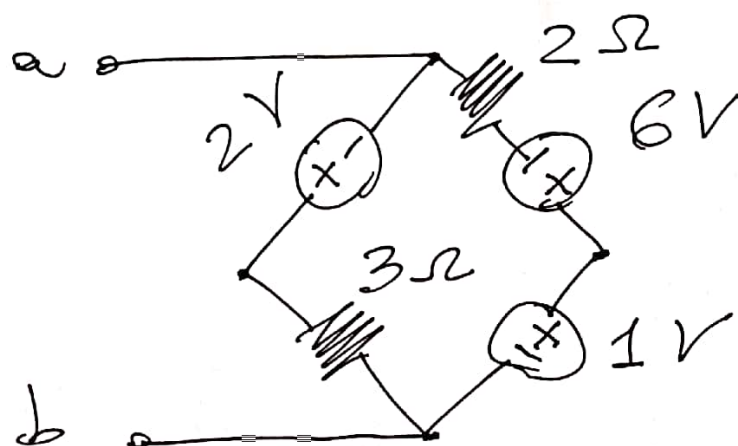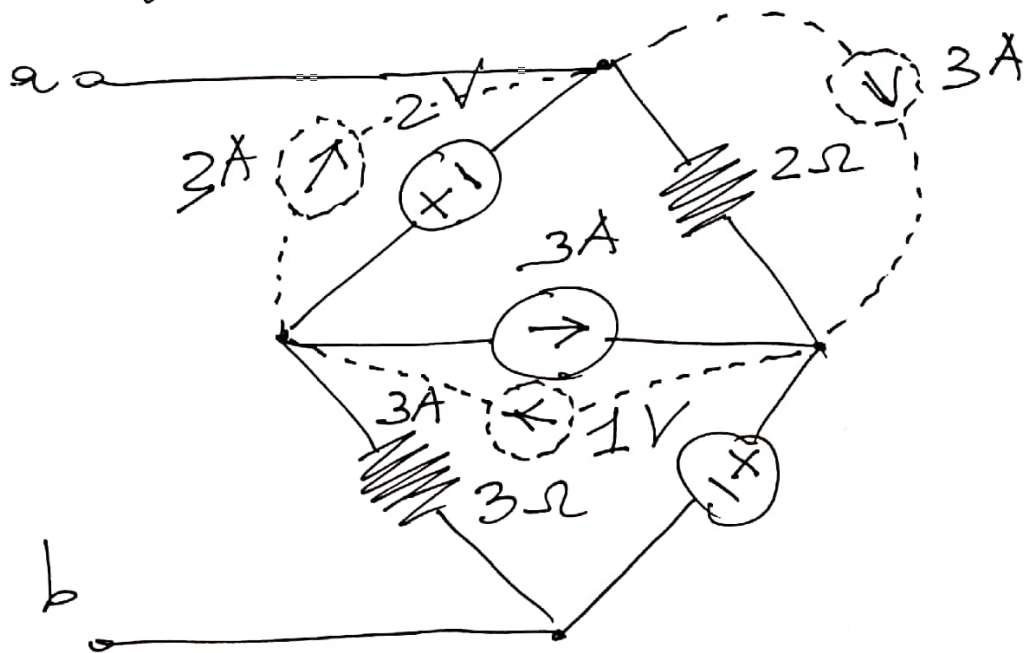

2

