

Compito di Elettronica II

14/11/2018

- 1) Disegnare lo schema di un convertitore doppia rampa e spiegarne il funzionamento. A questo scopo riportare l'andamento temporale dell'uscita del blocco integratore nelle varie fasi di funzionamento.
- 2) Disegnare lo schema elettrico di una cella di RAM statica con carico resistivo. Spiegare come avviene la lettura dello stato della cella e quali sono i possibili problemi nell'esecuzione di questa operazione..