
 


# Esercitazione 1

## Verilog Tools
 
# Analisi del Diagramma Temporale di una rete logica




File Verilog

Tool

Diagramma Temporale
 
# Istallazione di Verilogger

- Distribuibile gratuitamente
- Istruzioni per l'istallazione:
  - Sul proprio PC (Windows)
    - Scaricare:  
<https://arcal.diism.unisi.it/tools1/verilog.exe>
    - Eseguire (verrà creato il folder C:\VERILOG)
    - Crearsi un link (es. dal Desktop)  
al file C:\VERILOG\vlogev.exe
  - In Laboratorio
    - (gia' istallato) → individuare l'icona relativa




# Uso di Verilogger: un primo esempio

- Lanciare il programma Verilogger (vlogev.exe)
  - Selezionare nella prima finestra "VeriLogger"





# Verilogger: schermata iniziale

 


- Sono presenti 4 finestre
  - Report
  - Project
  - Parameter
  - Diagram

# Creazione di un progetto VERILOG

- Selezionare: Project/New\_HDL\_Project

  

 - Poi: tasto destro del mouse nella finestra "Project" e selezionare: "Add HDL File(s)"




- 1: scegliere la cartella di lavoro (es. Desktop)
- 2: scrivere il nome del file Verilog (es. Prova1.v)
- 3: aprire (Open) → il file viene creato (se non esiste)
 
# Inserimento codice VERILOG

- Confermare la creazione del file
- Fare doppio click sul riga del file HDL (verilog)



- Inserire il codice Verilog  
(o fare copy-paste di esempi esistenti)



- Inserire ad esempio il codice di una porta NAND  
(v. codice di esempio nella slide successiva)
- Salvare ! → CTRL+S sulla finestra "prova1.v" e  
→ CTRL+S sulla finestra "Project"  
(es. Assegnare al progetto il nome "my1prj.hpj")

# Esempio 1: Porta nand

```
`timescale 1ns / 1ps
//test the NAND gate
module encoder_testbench; //module with no ports
    reg A, B;
    wire C;

    //instantiate your circuit
    some_logic_component S1(C, A, B);

    //Behavioral code block generates stimulus to test circuit
    initial
    begin
        A = 1'b0; B = 1'b0;
        #50; $display("A = %b, B = %b, NAND output C = %b\n", A, B, C);
        A = 1'b0; B = 1'b1;
        #50 $display("A = %b, B = %b, NAND output C = %b\n", A, B, C);
        A = 1'b1; B = 1'b0;
        #50 $display("A = %b, B = %b, NAND output C = %b\n", A, B, C);
        A = 1'b1; B = 1'b1;
        #50 $display("A = %b, B = %b, NAND output C = %b\n", A, B, C);
    end
endmodule
```


**TESTBENCH**

```
//create a NAND gate out of an AND and an Inverter
module some_logic_component (c, a, b);
    // declare port signals
    output c;
    input a, b;
    // declare internal wire
    wire d;
    //instantiate structural logic gates
    and a1(d, a, b); //d is output, a and b are inputs
    not n1(c, d);    //c is output, d is input
endmodule
```

**ARCHITECTURAL  
MODULE**

# Compilazione e generazione del diagramma temporale

- **Compilare**

 


```
Report - verilog.log
VeriLogger Pro simulation log created at Fri Mar 02 11:25:14 2018
Beginning Compile
Beginning Phase I
Compiling source file: C:\Users\Roberto\Desktop\prova1.v
Finished Phase I
Entering Phase II...
Compiling auto-generated top level module file: C:\Users\Roberto\Desktop\untitledTim.v
Finished Phase II
Entering Phase III...
Finished Phase III
Highest level modules: syncad_top
Finding handle to syncad_top.test_bench.A
Finding handle to syncad_top.test_bench.B
Finding handle to syncad_top.test_bench.C
Compile Complete
```




- **Generare il diagramma temporale**

(risultato nella slide successiva)

 

# NAND: diagramma e report

 

## Report - C:\VERILOG\verilog.log

Finding handle to syncad\_top.test\_bench.C  
Compile Complete

Running...

A = 0, B = 0, Nand output C = 1

A = 0, B = 1, Nand output C = 1


A = 1, B = 0, Nand output C = 1

A = 1, B = 1, Nand output C = 0



0 Errors, 0 Warnings

Compile time = 0.02000, Load time = 0.28400, Execution time = 0.02400



# Ulteriore documentazione dettagliata

 

 
 
## Esempio 2: selezione di un progetto esistente


  
# Esempio 2 (segue): compilazione e generazione diag. temporale



```
Report - verilog.log
Finished Phase II
Entering Phase III...
C:\Users\Roberto\Desktop\verilog_cartella_pulita\prova.v: L10: warning: Port sizes don't match in port #3
C:\Users\Roberto\Desktop\verilog_cartella_pulita\prova.v: L10: warning: Port sizes don't match in port #4
Finished Phase III
Highest level modules: syncad_top
Finding handle to syncad_top.TopLevel.reset_
Finding handle to syncad_top.TopLevel.clock
Finding handle to syncad_top.TopLevel.X
Finding handle to syncad_top.TopLevel.Y
Finding handle to syncad_top.TopLevel.rfd
Finding handle to syncad_top.TopLevel.dav_
Finding handle to syncad_top.TopLevel.q
Finding handle to syncad_top.TopLevel.done
Finding handle to syncad_top.TopLevel.STAR
Compile Complete
```

  

# Esempio 3: Encoder a 4-bit


```
`timescale 1ns / 1ps
//test a 4-bit ENCODER
module test_bench;
  reg [3:0] X;
  wire[1:0] Z;

  //instantiate your circuit
  encoder ENC(X, Z);

  //Behavioral code block generates stimulus to test circuit
  initial
    begin
      X = 4'b0001;
      #50; $display("X = %b, ENCODER output Z = %b \n", X, Z);
      X = 4'b0010;
      #50 $display("X = %b, ENCODER output Z = %b \n", X, Z);
      X = 4'b0100;
      #50 $display("X = %b, ENCODER output Z = %b \n", X, Z);
      X = 4'b1000;
      #50 $display("X = %b, ENCODER output Z = %b \n", X, Z);
    end
endmodule
```

```
module encoder(x, z);
  input [3:0] x;
  output[1:0] z; reg[1:0] z;

   always @(x) casex(x)
    4'b0001: z<=2'b00;
    4'b0010: z<=2'b01;
    4'b0100: z<=2'b10;
    4'b1000: z<=2'b11;
    default: z<=2'bzz;
  endcase
endmodule
```



# Esercizi

---

- Provare a descrivere in Verilog le reti combinatorie notevoli che abbiamo visto a lezione

**OBIETTIVI**

- 1) Capire la sintesi delle reti di Mealy e Moore
- 2) Uso del simulatore VERILOGGER

## 1) Capire la sintesi delle reti di Mealy e Moore

Es. n.6 e n.7 del 04/11/2016: <https://arcal.diism.unisi.it/esercizi1/c1161104-sol.pdf>

6) [8] Sintetizzare una rete sequenziale utilizzando il modello di Mealy-Ritardato con un ingresso X su un bit e una uscita Z su due bit che funziona nel seguente modo: devono essere riconosciute le sequenze non interallacciate 1,1,0,0 e 0,1,0,1; l'uscita Z[1] va a 1 se si presenta una delle due sequenze mentre Z[0] dice quale sequenza si e' presentata (Z[0]=1 se si presenta 1,1,0,0; Z[0]=0 altrimenti). Rappresentare la macchina a stati finiti per tale rete di Mealy-Ritardato, la tabella delle transizioni, le equazioni booleane delle reti CN1 e CN2 e il circuito sequenziale sincronizzato basato su flip-flop D.

7) [8] Descrivere e sintetizzare in Verilog la rete sequenziale descritta nell'esercizio 6. Tracciare il diagramma di temporizzazione come verifica della correttezza dell'unità XXX (il modulo TopLevel e' riportato in calce). Nota: si puo' svolgere l'esercizio con ausilio del simulatore oppure su carta e salvare una copia dell'output e del programma nella cartella ARCALxxxxxx

```
module TopLevel;
reg reset_;initial begin reset_=0; #22 reset_=1; #400; end
reg clock ;initial begin clock=0; forever #5 clock <=(!clock); end
reg X;
wire [1:0] Z;
wire [2:0] STAR=Xxx.STAR;
wire Z1=Xxx.z[1];
wire Z0=Xxx.z[0];
initial begin X=0;
wait(reset_==1); #5
  @(posedge clock); X<=1; @(posedge clock); X<=1; @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=0;
  @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=0;
  @(posedge clock); X<=1; @(posedge clock); X<=1; @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=0;
  @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=1; @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=1;
  @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=0;
  $finish;
end
XXX Xxx(X,Z,clock,reset_);
endmodule
```

ESERCIZIO 6

In corrispondenza del pattern  $X_{t-3}, X_{t-2}, X_{t-1}, X_t = 1, 1, 0, 0$  ottengo  $\rightarrow Z_{t+1} = 11$ ; (ricordare che e' richiesto Mealy ritardato). In corrispondenza del pattern  $X_{t-3}, X_{t-2}, X_{t-1}, X_t = 0, 1, 0, 1$  ottengo  $\rightarrow Z_{t+1} = 10$ .

 


Tabella delle Transizioni  
(Tabella degli Stati)

TABELLA DELLE TRANSIZIONI

| STATO ATTUALE | x     |       |
|---------------|-------|-------|
|               | 0     | 1     |
| S0            | S4/00 | S1/00 |
| S1            | S4/00 | S2/00 |
| S2            | S3/00 | S2/00 |
| S3            | S0/11 | S5/00 |
| S4            | S4/00 | S5/00 |
| S5            | S6/00 | S2/00 |
| S6            | S4/00 | S0/10 |
|               |       |       |
|               |       |       |

STATO SUCCESSIVO/USCITA

Scelta della codifica degli Stati

| STATO | CODIFICA       |                |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|
|       | y <sub>2</sub> | y <sub>1</sub> | y <sub>0</sub> |
| S0    | 0              | 0              | 0              |
| S1    | 0              | 0              | 1              |
| S2    | 0              | 1              | 1              |
| S3    | 0              | 1              | 0              |
| S4    | 1              | 0              | 0              |
| S5    | 1              | 0              | 1              |
| S6    | 1              | 1              | 1              |
| X     | 1              | 1              | 0              |

(completare il n. di stati a una potenza di 2)

Rappresentazione della Tabella degli Stati in Formato più comodo per la sintesi

OVVERO

| y <sub>2</sub> x / y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> | 00    | 01    | 11    | 10    |
|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 00                                               | S4/00 | S1/00 | S5/00 | S4/00 |
| 01                                               | S4/00 | S2/00 | S2/00 | S6/00 |
| 11                                               | S3/00 | S2/00 | S0/10 | S4/00 |
| 10                                               | S0/11 | S5/00 | X/XX  | X/XX  |

STATO SUCCESSIVO/USCITA

OVVERO

| y <sub>2</sub> x / y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> | 00     | 01     | 11     | 10     |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 00                                               | 100/00 | 001/00 | 101/00 | 100/00 |
| 01                                               | 100/00 | 011/00 | 011/00 | 111/00 |
| 11                                               | 010/00 | 011/00 | 000/10 | 100/00 |
| 10                                               | 000/11 | 101/00 | XX/XX  | XX/XX  |

a<sub>2</sub>, a<sub>1</sub>, a<sub>0</sub>, z<sub>1</sub>, z<sub>0</sub>

Sintesi della variable 'a' (stato successivo o ingresso dello STATUS REGISTER -- STAR):

| y <sub>2</sub> x / y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 00                                               | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 01                                               | 1  | 0  | 0  | 1  |
| 11                                               | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 10                                               | 0  | 1  | X  | X  |

a<sub>2</sub>

a<sub>2</sub>=y<sub>1</sub>/x+y<sub>2</sub>/x+y<sub>2</sub>/y<sub>1</sub>/y<sub>0</sub>+y<sub>1</sub>/y<sub>0</sub>x

| y <sub>2</sub> x / y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 00                                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01                                               | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 11                                               | 1  | 1  | 0  | 0  |
| 10                                               | 0  | 0  | X  | X  |

a<sub>1</sub>

a<sub>1</sub>=y<sub>2</sub>y<sub>1</sub>y<sub>0</sub>+y<sub>2</sub>/y<sub>1</sub>y<sub>0</sub>+y<sub>1</sub>y<sub>0</sub>

| y <sub>2</sub> x / y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 00                                               | 0  | 1  | 1  | 0  |
| 01                                               | 0  | 1  | 1  | 1  |
| 11                                               | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 10                                               | 0  | 1  | X  | X  |

a<sub>0</sub>

a<sub>0</sub>=y<sub>2</sub>x+y<sub>1</sub>x+y<sub>2</sub>/y<sub>1</sub>y<sub>0</sub>

Sintesi della variable 'b' (uscita successiva o ingresso dell'OUTPUT REGISTER -- OUTF):

| y <sub>2</sub> x / y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 00                                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01                                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11                                               | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 10                                               | 1  | 0  | X  | X  |

b<sub>1</sub>

b<sub>1</sub>=y<sub>2</sub>y<sub>1</sub>x+y<sub>1</sub>/y<sub>0</sub>x


| y <sub>2</sub> x / y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 00                                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 01                                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 11                                               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 10                                               | 1  | 0  | X  | X  |

b<sub>0</sub>

b<sub>0</sub>=y<sub>1</sub>/y<sub>0</sub>/x

ESERCIZIO 7

Diagramma degli stati:

 

Codice Verilog del modulo da realizzare (possibile soluzione con Mealy-Ritardato):

| Implementazione basta sul template di Mealy-Ritardato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Implementazione basata sulle equazioni booleane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>module XXX(x,z,clock,reset_); input    clock,reset_,x; output  [1:0] z; reg     [1:0] OUTR; reg     [2:0] STAR; parameter S0='B000,S1='B001,S2='B010,S3='B011,            S4='B100,S5='B101,S6='B110; always @(reset_==0) #1 begin STAR&lt;=S0; OUTR&lt;=0; end assign z=OUTR;  always @(posedge clock) if(reset_==1) #3 casez (STAR)   S0:begin STAR&lt;=(x==0)?S4:S1; OUTR&lt;=0; end   S1:begin STAR&lt;=(x==0)?S4:S2; OUTR&lt;=0; end   S2:begin STAR&lt;=(x==0)?S3:S2; OUTR&lt;=0; end   S3:begin STAR&lt;=(x==0)?S0:S5; OUTR&lt;=(x==0)?'B11:'B00; end   S4:begin STAR&lt;=(x==0)?S4:S5; OUTR&lt;=0; end   S5:begin STAR&lt;=(x==0)?S6:S2; OUTR&lt;=0; end   S6:begin STAR&lt;=(x==0)?S4:S0; OUTR&lt;=(x==1)?'B10:'B00; end endcase endmodule</pre> | <pre>module XXX(x,z,clock,reset_); input    clock,reset_,x; output  [1:0] z; wire    [2:0] y; wire    [1:0] b; wire    [2:0] a; reg     [1:0] OUTR; reg     [2:0] STAR; always @(reset_==0) #1 begin STAR&lt;=0; OUTR&lt;=0; end assign z=OUTR; assign y=STAR;  assign a[2]=((~y[1])&amp;(~x)) (y[2]&amp;(~x)) (y[2]&amp;(~y[1])&amp;(~y[0]))             (y[1]&amp;(~y[0])&amp;x); assign a[1]=((~y[2])&amp;y[1]&amp;y[0]) (y[2]&amp;(~y[1])&amp;y[0]) ((~y[1])&amp;y[0]&amp;x); assign a[0]=((~y[2])&amp;x) ((~y[1])&amp;x) (y[2]&amp;(~y[1])&amp;y[0]);  assign b[1]=(y[2]&amp;y[1]&amp;x) (y[1]&amp;(~y[0])&amp;(~x)); assign b[0]=y[1]&amp;(~y[0])&amp;(~x);  always @(posedge clock) if(reset_==1) #3 begin OUTR&lt;=b; STAR&lt;=a; end endmodule</pre> |

Diagramma di Temporizzazione: (template)



 


Diagramma di Temporizzazione: (equazioni booleane – nota 2→S3,3→S2,7→S6)

 

 
## Analisi del Diagramma Temporale di una rete logica



Roberto Giorgi, Università di Siena, C119E01, Slide 2
 
## Uso di VeriLogger: un primo esempio

- Lanciare il programma VeriLogger (vlog.exe)
- Selezionare nella prima finestra "VeriLogger"



Roberto Giorgi, Università di Siena, C119E01, Slide 4

## Installazione di VeriLogger

- Distribuibile gratuitamente


- Istruzioni per l'installazione:

- Sul proprio PC (Windows)
  - Scaricare: <https://arcal.diism.unisi.it/tools1/verilog.exe>
  - Eseguire (verrà creato il folder C:\VERILOG)
  - Crearsi un link (es. dal Desktop) al file C:\VERILOG\vlog.exe
- In Laboratorio
  - (già installato) → individuare l'icona relativa



Roberto Giorgi, Università di Siena, C129E01, Slide 3

## VeriLogger: schermata iniziale

 

- Sono presenti 4 finestre

- Report
- Project
- Parameter
- Diagram

Roberto Giorgi, Università di Siena, C119E01, Slide 5

## Creazione di un progetto VERILOG

- Selezionare: Project/New\_HDL\_Project
- Poi: tasto destro del mouse nella finestra "Project" e selezionare: "Add HDL File(s)"

- 1: scegliere la cartella di lavoro (es. Desktop)
- 2: scrivere il nome del file Verilog (es. Prova1.v)
- 3: aprire (Open) → il file viene creato (se non esiste)


Roberto Giorgi, Università di Siena, C119E01, Slide 6
 
## Inserimento codice VERILOG

- Confermare la creazione del file
- Fare doppio click sul riga del file HDL (verilog)



- Inserire il codice Verilog (o fare copy-paste di esempi esistenti)



- Inserire ad esempio il codice di una porta NAND (v. codice di esempio nella slide successiva)
- Salvare! → CTRL+S sulla finestra "prova1.v" e → CTRL+S sulla finestra "Project" (es. Assegnare al progetto il nome "my1prj.hjp")

Roberto Giorgi, Università di Siena, C119E01, Slide 7

## Compilazione e generazione del diagramma temporale

- Compilare

Report - verillog.log

VeriLogger Pro simulation log created at Fri Mar 02 11:25:14 2018

Beginning Compile

Beginning Phase I

Compiling source file: C:\Users\Roberto\Desktop\prova1.v

Finished Phase I

Entering Phase II

Compiling auto-generated top level module file: C:\Users\Roberto\Desktop\untitledTim.v

Finished Phase II

Entering Phase III

Finished Phase III

Highest level modules: syncad\_top

Finding handle to syncad\_top\_test\_bench A

Finding handle to syncad\_top\_test\_bench B

Finding handle to syncad\_top\_test\_bench C

Compile Complete

Project - my1prj.hjp


Project Hierarchy

- C:\Users\Roberto\Desktop\prova1.v
- some\_logic\_component
- test\_bench

- Generare il diagramma temporale (risultato nella slide successiva)

Roberto Giorgi, Università di Siena, C119E01, Slide 9

## NAND: diagramma e report

 

Report - C:\VERILOG\verilog.log

Finding handle to syncad\_top\_test\_bench C

Compile Complete

Running...

A = 0, B = 0, Nand output C = 1

A = 0, B = 1, Nand output C = 1

A = 1, B = 0, Nand output C = 1

A = 1, B = 1, Nand output C = 0

0 Errors, 0 Warnings

Compile time = 0.02000, Load time = 0.28400, Execution time = 0.02400

Roberto Giorgi, Università di Siena, C119E01, Slide 10


---

# Esercitazione 3

## Testbench
 
# Informazioni

- Assistente: Marco Procaccini
- E-mail: [marco.procaccini@unisi.it](mailto:marco.procaccini@unisi.it)
- Ricevimento: Lunedì 16:30/19:00
- Online: <https://unisi.webex.com/meet/marco.procaccini>
- In persona: Laboratorio 223 - Secondo Piano San Niccolò



# Come possiamo sapere se un circuito funziona?

- Abbiamo scritto il codice Verilog del nostro circuito...
- Ma ... funziona correttamente? ... il circuito fa ciò che deve?
- Dobbiamo testare il codice e abbiamo due possibilità:
  1. **Trial and Error:** carichiamo il codice direttamente su hardware (e.g., sintesi su FPGA) e testiamo che tutti i segnali siano corretti.
  2. **Simulazione:** scriviamo un altro modulo in Verilog per testare il nostro circuito (il Testbench) all'interno di un simulatore (Verilogger).

# Il modulo TestBench


---

- Codice Verilog per testare un altro modulo Verilog, detto anche "Device Under Test" (DUT), oppure "Unit Under Test" (UUT).
- E' il modulo "Top-Level" nella simulazione
  - contiene tutti gli altri moduli DUT.
  - non è istanziato all'interno di altri moduli.
 
# Testbench vs Moduli DUT

---


- I moduli DUT hanno come input dei wire e l'output può essere un wire oppure un registro.
- Il modulo testbench utilizza dei wire come output per inviare gli stimoli ai moduli DUT, mentre l'input è rappresentato dai dati in uscita del DUT.


 
# Blocco Initial

---


- Il blocco **initial** viene utilizzato per inizializzare registri e wire all'inizio della simulazione.
- Il blocco **initial** viene quindi eseguito una sola volta.



# Esempio di blocco initial

---


- Si possono inserire dei ritardi

 
 
# Blocchi Initial multipli

---

- Non c'è un limite al numero di blocchi initial.
- Tutti i blocchi initial partono nello stesso istante e vengono eseguiti in parallelo.



# Esempio: la porta NAND

---

- Scriviamo il codice Verilog per implementare una porta NAND in hardware:



| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

- Chiamiamo questo modulo: `nand_module`

```
module nand_module(c,a,b);  
    outut c;  
    input a,b;  
    wire d;           //filo interno per connettere and e not  
  
    and a1(d,a,b);    //d è output, a e b sono inputs  
    not n1(c,d);      // c è output, d è input  
endmodule
```

# Istanziare il modulo DUT nand

---

Modulo da testare

```
module nand_module (c,a,b);  
  output c;  
  input a,b;  
  wire d;  
  and a1(d,a,b);  
  not n1(c,d);  
endmodule
```


Sintassi

**<nome\_modulo> <nome\_istanza> (<segnali\_modulo>)**

Istanza nel Testbench


```
module TopLevel;  
  reg A,B;  
  wire C;  
  
  nand_module N (C,A,B);  
  
endmodule
```

# Testbench semplice

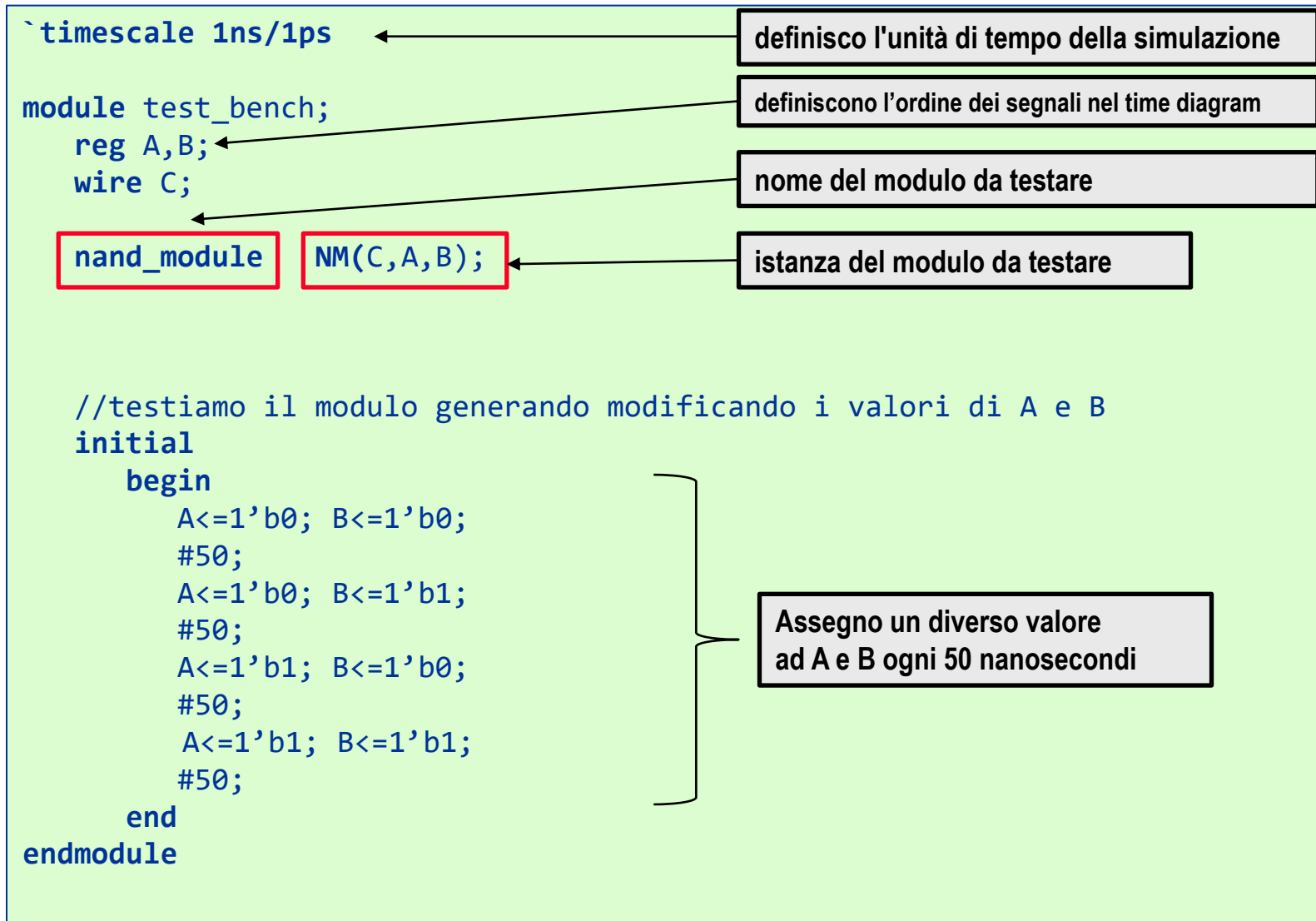
 
# Testbench semplice

```
//testiamo il modulo generando modificando i valori di A e B
initial
  begin
    A<=1'b0; B<=1'b0;
    #50;
    A<=1'b0; B<=1'b1;
    #50;
    A<=1'b1; B<=1'b0;
    #50;
    A<=1'b1; B<=1'b1;
    #50;
  end
endmodule
```



# Testbench Processi

---

- **\$display ("<formato>", espressione1, espressione2...);**  
Stampa immediata a video del valore delle espressioni
- **\$monitor ("<formato>", espressione1, espressione2...);**  
Stampa a video alla fine del time step corrente se il valore dell'espressione e' cambiato.
- **\$strobe ("<formato>", espressione1, espressione2...);**  
Stampa a video del valore delle espressioni alla fine del time step:

| Alcuni possibili formati |                      |
|--------------------------|----------------------|
| %b                       | Binario              |
| %c                       | Char                 |
| %d                       | Decimale             |
| %s                       | String               |
| %h                       | Esadecimale          |
| %t                       | Tempo di simulazione |

# Testbench Processi - 2

---

- **\$stop**

- Sospende la simulazione ed imposta il simulatore in modalità interattiva.
- Utile per osservare la simulazione nel momento dello stop.

- **\$finish**

- Esce dalla simulazione e restituisce il controllo al sistema operativo.
- Obbligatorio inserirlo per terminare la simulazione.

- **\$readmemh("data.txt", buf)**

- Legge il contenuto di un file in formato esadecimale (caratteri ASCII 0-9, A-F) e lo carica nel registro buf (con la corrispondente codifica binaria).
- buf deve essere opportunamente dichiarato (ad esempio, reg[31:0] buf[0:11])

# Testbench Monitoraggio delle Variabili

```
`timescale 1ns/1ps
```

```
module test_bench;
```

```
  reg A,B;
```

```
  wire C;
```

```
  nand_module  NM(C,A,B);
```

```
  //testiamo il modulo generando modificando i valori di A e B
```

```
  initial
```

```
  begin
```

```
    A<=1'b0; B<=1'b0;
```

```
    #50; if (C != 1) $display ("ERROR! A=%b B=%b C=%0b", A,B,C);
```

```
    A<=1'b0; B<=1'b1;
```

```
    #50; if (C != 1) $display ("ERROR! A=%b B=%b C=%0b", A,B,C);
```

```
    A<=1'b1; B<=1'b0;
```

```
    #50; if (C != 1) $display ("ERROR! A=%b B=%b C=%0b", A,B,C);
```

```
    A<=1'b1; B<=1'b1;
```

```
    #50;
```

```
    if (C != 0) $display ("ERROR! A=%b B=%b C=%0b", A,B,C);
```

```
    else $display ("OK C=%d",C);
```

```
  end
```

```
endmodule
```

controllo dell'output ad ogni step

formato binario

espressione

# Esempi Testbench: DET con SRMS

---


```
`timescale 1ns/1ps

module TopLevel;
  reg reset_;
  initial begin reset_=0; #22 reset_=1; #500; $stop; end

  reg clock; initial clock=0; always #10 clock<=(!clock);
  reg D;
  wire ND=dsrms.r;
  wire CK=dsrms.mysrms.ck;
  wire Q1 = dsrms.mysrms.q1;
  wire NQ1 = dsrms.mysrms.qbar1;
  wire NCK = dsrms.mysrms.nck;
  wire Q;

  initial begin
    wait(reset_==1); D<=0; #32 D<=1; #8; D<=0; #30 D<=1; #30; D<=0; #1000
    $finish;
  end

  DET_SRMS dsrms(D,clock,Q);
endmodule
```

 


Monitoraggio delle variabili dei  
sottomoduli nel time diagram
 
# Esempi Testbench: DET con SRMS

```
wire ND=dsrms.r;  
wire CK=dsrms.mysrms.ck;  
wire Q1 = dsrms.mysrms.q1;  
wire NQ1 = dsrms.mysrms.qbar1;  
wire NCK = dsrms.mysrms.nck;  
wire Q;
```

Monitoraggio delle variabili dei  
sottomoduli nel time diagram



# Esempi Testbench: Riconoscitore sequenza

```
`timescale 1ns/1ps
module Toplevel;

  reg reset_; initial begin reset_=0; #22 reset_=1; #300; $stop; end
  reg clock; initial clock=0; always #5 clock<=(!clock);
  reg [1:0] X;
  wire z=Xxx.z;
  wire [1:0] STAR=Xxx.STAR;
  initial begin X=0;
  wait(reset_==1);
  @(posedge clock); X<=0; @(posedge clock); X<=3; @(posedge clock); X<=1;
  @(posedge clock); X<=2; @(posedge clock); X<=3; @(posedge clock); X<=1;
  @(posedge clock); X<=3; @(posedge clock); X<=1; @(posedge clock); X<=2;
  @(posedge clock); X<=1; @(posedge clock); X<=3; @(posedge clock); X<=1;
  @(posedge clock); X<=1; @(posedge clock); X<=2; @(posedge clock); X<=3;
  @(posedge clock); X<=3; @(posedge clock); X<=3; @(posedge clock); X<=1;
  @(posedge clock); X<=2; @(posedge clock); X<=2; @(posedge clock); X<=2;
  @(posedge clock); X<=3; @(posedge clock); X<=2; @(posedge clock); X<=2;
  $finish;
  end

  ricseq110110moore Xxx(z,X,clock,reset_); //ad esempio, Moore

endmodule
```

ATTENZIONE: non è un always. L'assegnamento successivo diventa bloccante.

## OBIETTIVI

- 1) Capire la descrizione formale in Verilog di un semplice processore RISC-V
- 2) Capire come costruire il testbench per un modulo

## 1) Capire la descrizione formale in Verilog di un semplice processore RISC-V

v. slide collegate [https://arcal.dii.unisi.it/lezioni/lezioni124/c124es04-verilog\\_riscv.pdf](https://arcal.dii.unisi.it/lezioni/lezioni124/c124es04-verilog_riscv.pdf)

## 2) Capire come costruire il testbench per un modulo


a) Scaricare i file:

[https://arcal.dii.unisi.it/tools1/rv64\\_test1.v](https://arcal.dii.unisi.it/tools1/rv64_test1.v) (descrizione in Verilog di un semplice RISC-V)

<https://arcal.dii.unisi.it/tools1/memfilerv.dat> (codice macchina di un semplice programma)

b) Generare un nuovo progetto Verilogger (v. esercitazione #01) e aggiungere il file Verilog `rv64_test1.v`

 c) Provare a compilare ed eseguire la simulazione di questo codice: deve essere riprodotto il diagramma temporale [https://arcal.dii.unisi.it/tools1/rv64\\_test1.png](https://arcal.dii.unisi.it/tools1/rv64_test1.png)



d) Ad ogni gruppo verrà assegnato uno o più moduli

e) Il gruppo dovrà creare un nuovo progetto relativo solo a quel modulo e generare i segnali di ingresso (nel testbench) e verificare che i segnali di uscita corrispondano a quelli del diagramma del punto c per quel modulo. La struttura del testbench sarà del tipo

```
module testbench;
  reg reset_; initial begin reset_=0; #22 reset_=1; #400; end
  reg clock; initial clock=0; always #5 clock<=(!clock);
  initial begin wait(reset_); #180 $finish; end
  reg ...
  wire ...
  initial begin
    ...
    $finish
  end
  XXX xxx (clock,reset, <segnali_ingresso>, <segnali_uscita>)
endmodule
```

# Esercitazione 4: Processore RISC-V in Verilog

- **OBIETTIVO: DESCRIVERE IL PROCESSORE RISC-V IN VERILOG e IMPARARE A SCRIVERE IL TESTBENCH PER UN MODULO**
  - Verificare la struttura dei vari moduli che lo compongono in modo da descrivere i corrispondenti moduli del processore RISC-V a 64 bit
  - Ad OGNI GRUPPO è assegnato un modulo:  
il gruppo dovrà scrivere un testbench per fare il testing del modulo assegnato
  - Verificare nel Verilogger  
la correttezza del diagramma temporale di ciascun modulo
  - Possibilmente: mettiamo insieme tutti i moduli per avere una descrizione completa del processore RISC-V

# Ricapitolazione dei formati e istruzioni principali

|            |           |    |    |         |    |            |     |        |        |    |          |         |        |        |        |        |
|------------|-----------|----|----|---------|----|------------|-----|--------|--------|----|----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 31         | 30        | 25 | 24 | 21      | 20 | 19         | 15  | 14     | 12     | 11 | 8        | 7       | 6      | 0      |        |        |
| funct7     |           |    |    | rs2     |    |            | rs1 |        | funct3 |    | rd       |         |        | opcode |        | R-type |
| imm[11:0]  |           |    |    |         |    | rs1        |     | funct3 |        | rd |          |         | opcode |        | I-type |        |
| imm[11:5]  |           |    |    | rs2     |    |            | rs1 |        | funct3 |    | imm[4:0] |         |        | opcode |        | S-type |
| imm[12]    | imm[10:5] |    |    | rs2     |    |            | rs1 |        | funct3 |    | imm[4:1] | imm[11] | opcode |        | B-type |        |
| imm[31:12] |           |    |    |         |    |            |     |        |        | rd |          |         | opcode |        | U-type |        |
| imm[20]    | imm[10:1] |    |    | imm[11] |    | imm[19:12] |     |        |        | rd |          |         | opcode |        | J-type |        |

| <u>Istruzione</u> | <u>Significato</u>                                             | <u>Variante</u> | <u>Significato</u>     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| add x5,x6,x7      | x5 = x6 + x7                                                   | addi x5,x6,10   | x5 = x6 + 10           |
| sub x5,x6,x7      | x5 = x6 - x7                                                   |                 |                        |
| slt x5,x6,x7      | x5 = (x6 < x7) ? 1 : 0                                         | slti x5,x6,10   | x5 = (x6 < 10) ? 1 : 0 |
| ld x5,100(x9)     | x5 = Memory[x9+100] (64 bit)                                   | lw x5,100(x9)   | (32 bit)               |
| sd x5,100(x9)     | Memory[x9+100] = x5 (64 bit)                                   | sw x5,100(x9)   | (32 bit)               |
| bne x6,x7,L       | salta a L se x6!=x7 (L si trova a offset imm13=(&L-PC))        |                 |                        |
| beq x6,x7,L       | salta a L se x6==x7 (L si trova a offset imm13=(&L-PC))        |                 |                        |
| lui x5,imm20      | carica imm20 nei 20 bit alti                                   |                 |                        |
| jal FUN           | esegue la funzione FUN (che si trova a offset imm21=(&FUN-PC)) |                 |                        |
| ret               | ritorna da funzione (jalr x0,0(x1))                            |                 |                        |

Programma riscvtest.s → derivare gli opcode = bit 6:0  
 func7,func3 = bit 31:25,14:12, o immediate,func3=bit 31:20,14:12, o...

|         | ISTRUZIONE ASSEMBLY |                       | PC | ISTR. MACCHINA | OPCODE | R-type:func7,func3 |
|---------|---------------------|-----------------------|----|----------------|--------|--------------------|
| main:   | addi x5, x0, 5      | # initialize x5 = 5   | 0  | 00500293       | → 13   | → 005,0            |
|         | addi x6, x0, 12     | # initialize x6 = 12  | 4  | 00c00313       | → 13   | → 00c,0            |
|         | addi x7, x6, -9     | # initialize x7 = 3   | 8  | ff730393       | → 13   | → ff7,0            |
|         | add x3, x0, x0      | # initialize x3 = 0   | c  | 000001b3       | → 33   | → 00,0             |
|         | or x8, x7, x5       | # x8 = (3 OR 5) = 7   | 10 | 0053e433       | → 33   | → 00,6             |
|         | and x9, x6, x8      | # x9 = (12 AND 7) = 4 | 14 | 008374b3       | → 33   | → 00,7             |
|         | add x9, x9, x8      | # x9 = 4 + 7 = 11     | 18 | 008484b3       | → 33   | → 00,0             |
|         | beq x9, x7, end     | # shouldn't be taken  | 1c | 02748263       | → 63   | → 012,0            |
|         | slt x8, x6, x8      | # x8 = 12 < 7 = 0     | 20 | 00832433       | → 33   | → 00,2             |
|         | beq x8, x0, around  | # should be taken     | 24 | 00040463       | → 63   | → 004,0            |
|         | addi x9, x0, 0      | # shouldn't happen    | 28 | 00000493       | → 13   | → 000,0            |
| around: | slt x8, x7, x5      | # x8 = 3 < 5 = 1      | 2c | 0053a433       | → 33   | → 00,2             |
|         | add x7, x8, x9      | # x7 = 1 + 11 = 12    | 30 | 009403b3       | → 33   | → 00,0             |
|         | sub x7, x7, x5      | # x7 = 12 - 5 = 7     | 34 | 400538b3       | → 33   | → 20,0             |
|         | add x9, x3, x6      | # x9 = 10008000 + 12  | 38 | 006184b3       | → 33   | → 00,0             |
|         | sw x7, 68(x9)       | # [10008050] = 7      | 3c | 0474a223       | → 23   | → 047,2            |
| end:    | lw x5, 80(x3)       | # x5 = [10008050] = 7 | 40 | 0501a283       | → 03   | → 050,2            |

I-type:imm,func3

B-type:bit31:25,11:5→imm[12],imm[10:5],imm[4:1],imm[11],func3


S-type:bit31:25,11:5→imm[11:5],imm[4:0],func3

# Costruzione del Datapath del processore RISC-V
 
## • c.f. PHRV1 figura 4.11

Gestione indirizzo istruzione successiva


I segnali di controllo vengono pilotati in base a “op-code” e “funct” dell’istruzione:



- **RegWrite:** abilita la scrittura nel registro destinazione
- **PCSrc:** sceglie se caricare nel PC, il valore “PC+4” o il target del salto
- **ALUSrc:** sceglie se usare, come operando B della ALU, il secondo valore letto nei registri o il valore immediato
- **AluControl[2:0]:** determina quale operazione deve essere eseguita dalla ALU
- **MemWrite:** abilita la scrittura nella memoria
- **MemtoReg:** sceglie se scrivere nel registro destinazione il valore letto dalla memoria o il risultato prodotto dalla ALU

Gestione del risultato della ALU o dato dalla memoria

# Datapath del RISC-V (più preciso)

 

RegWrite  
PCSrc  
ALUSrc  
AluControl[2:0]  
MemWrite  
MemtoReg

MemRead

Non c'e' rispetto al Patterson


Branch Nuovo

ALUcontrol 3 fili anziche' 4


TESTBENCH:

```
`timescale 1ns/1ps
module cpu_testbench;
    reg reset_; initial begin reset_=0; #22 reset_=1; #400; end
    reg clock; initial clock=0; always #5 clock=~(!clock);
    initial begin wait(reset_); #180 $finish; end
    riscvmem cpu(clock,reset_);
endmodule
```

# RISC-V processor

 

# RISC-V Controller

 


```
module controller(funct7,funct3,opcode,zero,
                  memwrite,regwrite,alusrc,memtoereg,
                  pcsrc,alucontrol);
    input[2:0] funct3;
    input[6:0] opcode,funct7;
    input zero;
    output memwrite,regwrite,alusrc,memtoereg,pcsrc;
    output [2:0] alucontrol;
    wire [1:0] aluop;
    wire branch;


    maindec md(opcode, memwrite,regwrite,alusrc,
                memtoereg,branch,aluop);
    aludec ad(funct7,funct3,aluop, alucontrol);
    assign pcsrc = branch & zero;
endmodule
```

# RISC-V Main Decoder

# RISC-V ALU Decoder

 


```
module maindec(opcode, memwrite, regwrite, alusrc, memtoReg, branch, aluop);
    input [6:0] opcode;
    output memwrite, regwrite, alusrc, memtoReg, branch; output [1:0] aluop; reg [7:0] controls;
    assign {regwrite, alusrc, branch, memwrite, memtoReg, aluop} = controls;
    always @(opcode) casex(opcode) // (opcode->controls)
        7'b0110011: controls <= 7'b1000010; // R-TYPE (0x33->0x42)
        7'b0000011: controls <= 7'b1100100; // LW (0x03->0x64)
        7'b0100011: controls <= 7'b0101000; // SW (0x23->0x28)
        7'b1100011: controls <= 7'b0010001; // BEQ (0x63->0x11)
        7'b0010011: controls <= 7'b1100000; // ADDI (0x13->0x60)
        default: controls <= 7'bxxxxxx; // illegal op
    endcase
endmodule
```

 


```
module aludec(funct7, funct3, aluop, alucontrol);
    input [6:0] funct7; input [2:0] funct3; input [1:0] aluop;
    output [2:0] alucontrol; reg [2:0] alucontrol;
    always @(aluop or funct3 or funct7) casex(aluop) // (aluop->alucontrol)
        2'b00: alucontrol <= 3'b010; //lw/sw/addi 0->2 alu=add
        2'b01: alucontrol <= 3'b110; //beq 1->6 alu=eq
        2'b10: casex(funct3) //R-TYPE instructions 2->R-type
            3'b000: casex(funct7) //add or sub (funct3->alucontrol)
                7'b0000000: alucontrol <= 3'b010; //add 0(funct7=0x00)->2 alu=add
                7'b0100000: alucontrol <= 3'b110; //sub 0(funct7=0x20)->6 alu=sub
            endcase
            3'b111: alucontrol <= 3'b000; //and 7->0 alu=and
            3'b110: alucontrol <= 3'b001; //or 6->1 alu=or
            3'b010: alucontrol <= 3'b111; //slt 2->7 alu=slt
            default: alucontrol <= 3'bxxx; //??? Unknown funct3
        endcase
        default: alucontrol <= 3'bxxx; //??? Unknown aluop
    endcase
endmodule
```

| ALUcontrol | Function |
|------------|----------|
| 0 00 =0    | AND      |
| 0 01 =1    | OR       |
| 0 10 =2    | ADD      |
| 1 10 =6    | SUB      |
| 1 11 =7    | SLT      |
| 1 10 =6    | EQ       |

# RISC-V Registerfile, Adder, ALU

 


```
module regfile(clk,we3,a1,a2,a3,wd3, rd1,rd2);
    input clk,we3; input[4:0] a1,a2,a3; input[63:0] wd3;
    output[63:0] rd1,rd2; reg[63:0] rd1,rd2;
    reg[63:0] rf[0:31];
    // three ported register file: read two ports combinationaly;
    // write third port on falling edge of clk; register 0 hardwired to 0
    always @(negedge clk) if (we3) rf[a3] <= wd3;
    always @(a1) rd1 <= (a1 != 0) ? rf[a1] : 0;
    always @(a2) rd2 <= (a2 != 0) ? rf[a2] : 0;
endmodule
```

 

| ALUcontrol | Function |
|------------|----------|
| 0 00       | AND      |
| 0 01       | OR       |
| 0 10       | ADD      |
| 1 10       | SUB      |
| 1 11       | SLT      |
| 1 10       | EQ       |

```
module alu(a,b,aluctrl, aluout,zero);
    input[63:0] a,b; input[2:0] aluctrl;
    output[63:0] aluout; reg[63:0] aluout; output zero;
    assign zero = (aluout==0);
    always @(aluctrl or a or b) #0.1 //delay to avoid infinite speed loops
        casex (aluctrl)
            0: aluout <= a & b;
            1: aluout <= a | b;
            2: aluout <= a + b;
            6: aluout <= a - b;
            7: aluout <= a<b ? 1:0;
            default: aluout<=0; // should not happen!
        endcase
endmodule
```

 


```
module adder(a,b, aluout);
    input[63:0] a,b;
    output[63:0] aluout;
    assign aluout=a+b;
endmodule
```

 
# Shift-Left-1, Gen-Immediate, Resettable Flip-flop, MUX2




```
module genimm(a, z);
  input[31:0] a; output[63:0] z; reg[11:0] y; wire[6:0] opc;
  assign opc=a[6:0];
  always @(a or opc) casex(opc)
    7'b00x0011: y <= a[31:20];
    7'b0100011: y <={a[31:25],a[11:7]};
    7'b1100011: y <={a[31],a[7],a[30:25],a[11:8]};
  endcase
  assign z = {{52{y[11]}}, y};
endmodule
```


 
```
module s11(a, y); // shift left by 1
  input[63:0] a; output[63:0] y;
  assign y = {a[62:0], 1'b0};
endmodule
```



 
```
module flopr (clk,reset_,d, q);
  parameter WIDTH = 8;
  input [WIDTH-1:0] d; input clk, reset_;
  output [WIDTH-1:0] q; reg [WIDTH-1:0] q;
  always @(posedge clk) // reset on posedge
    #1.1 if (!reset_) q <= 0; //delay to avoid infinite speed loops
    else q <= d;
endmodule
```




```
module mux2 (d0,d1,s, y);
  parameter WIDTH = 64;
  input[WIDTH-1:0] d0, d1; input s; output[WIDTH-1:0] y;
  assign y = s ? d1 : d0;
endmodule
```

# Instruction Memory and Data Memory

 

 
```
module imem(a, rd);
    input[5:0] a; output[31:0] rd;
    reg[31:0] ROM[0:63];
    initial $readmemh("memfilerv.dat", ROM);
    assign rd = ROM[a]; // word aligned
endmodule
```



```
module dmem(clk,a,wd,we, rd);
    input clk, we; input[5:0] a; input[63:0] wd; output[63:0] rd;
    reg[63:0] RAM[0:7]; // 64 bytes (i.e., 8 dwords)
    assign rd = RAM[a[5:3]]; // dword aligned
    always @(posedge clk)
        if (we) RAM[a[5:3]] <= wd;
endmodule
```

# RISC-V Datapath

 

```


module datapath(clk,reset_,instr,readdata,regwrite,
                alusrc,memtoReg,pcsrc,alucontrol,
                zero,pc,aluout,writedata);

    input        clk,reset_;
    input[31:0]  instr;
    input[63:0]  readdata;
    input        regwrite,alusrc,pcsrc,memtoReg;
    input[2:0]    alucontrol;
    output       zero;
    output[63:0] pc,aluout,writedata;
    wire[63:0]   pcnext,pcplus4,pcbranch,signimmsh;
    wire[63:0]   signimm,srca,srcb,result;

    // next PC logic
    flopr #(64)  pcreg(clk,reset_,pcnext,      pc);
    adder        pcadd1(pc,64'b100,           pcplus4);
    sll          immsh(signimm[63:0],         signimmsh);
    adder        pcadd2(pc,signimmsh,         pcbranch);
    mux2 #(64)   brmux(pcplus4,pcbranch,pcsrc, pcnext);

    // register file logic
    regfile      rf(clk,regwrite,instr[19:15],instr[24:20],
                    instr[11:7],result,      srca,writedata);
    mux2 #(64)   resmux(aluout,readdata,memtoReg, result);
    genimm       gimm(instr,      signimm);

     // ALU logic
    mux2 #(64)   srcbmux(writedata,signimm,alusrc,  srcb);
    alu          alu(srca,srcb,alucontrol,  aluout,zero);
endmodule
    
```



# ESERCIZIO (a gruppi - ogni fila un gruppo)

- Costruire il TESTBENCH **\*\*SEPARATO\*\*** per i seguenti moduli:
- FILA1: CONTROLLER      • FILA5: ALU
- FILA2: MAIN-DEC          • FILA6: GEN-IMM + SL1
- FILA3: ALU-DEC           • FILA7: FLOPR + MUX2
- FILA4: REGFILE           • FILA8: IMEM + DMEM
- TESTBENCH (versione estesa per verificare più segnali):

```
module cpu_testbench;
  reg reset_; initial begin reset_=0; #22 reset_=1; #400; end
  reg clock;  initial clock=0; always #5 clock=~(!clock);
  initial begin wait(reset_); #180 $finish; end
  wire[63:0] PC; wire[11:0] IMM; wire[31:0] IR; wire[6:0] OPCODE, FUNCT7;
  wire[2:0] FUNCT3, ALUCTRL; wire[4:0] RD, RS1, RS2; wire[1:0] ALUOP;
  assign PC=cpu.mycore.dp.pc, IR=cpu.mycore.dp.instr, ALUCTRL=cpu.mycore.dp.alu.aluctrl;
  assign ALUOP=cpu.mycore.c.ad.aluop;
  assign OPCODE=cpu.mycore.c.opcode, FUNCT7=cpu.mycore.c.funct7;
  assign FUNCT3=cpu.mycore.c.funct3, RD=cpu.mycore.dp.rf.a3;
  assign RS1=cpu.mycore.dp.rf.a1, RS2=cpu.mycore.dp.rf.a2;
  wire[63:0] A, B, RESULT; assign A=cpu.mycore.dp.srca, B=cpu.mycore.dp.srb;
  assign RESULT=cpu.mycore.dp.result, IMM=cpu.mycore.dp.gimm.y;
  initial begin wait(reset_); #180
    $display("X5=%h (should contain '00000007')", cpu.mycore.dp.rf.rf[5]);
    $finish;
  end
  riscvmem cpu(clock, reset_);
endmodule
```

## OBIETTIVI

- 1) Capire la programmazione del Timer 8254
- 2) Capire la programmazione della Porta Seriale 16550A)

## 1) Capire la programmazione del Timer 8254

### Timer Intel-8254 (2)

• Visione logica del chip (tutti registri a 8 bit):

| DR | AL-30 / RD / WR | CR0 | Counter Register 0                                                          |
|----|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 00 | 1 0             |     | Scrivendo in questo registro fisso la Time Constant 0                       |
| 01 | 1 0             | CR1 | Counter Register 1<br>Scrivendo in questo registro fisso la Time Constant 1 |
| 10 | 1 0             | CR2 | Counter Register 2<br>Scrivendo in questo registro fisso la Time Constant 2 |

| CR | 11 1 0 | CWR | Control Word Register                                                                                  |
|----|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |     | Scrivendo in questo registro fisso il funzionamento di un dato contatore oppure da comandi particolari |

Nota: la Time Constant e' a 16 bit. CRj funziona come un "bus" a 8 bit verso un registro interno a 16 bit che contiene tale Time Constant

Roberto Giorgi, Universita' di Siena, C121L14, Slide 5

### Programmazione del timer

- 1) Scrivere in CWR per **selezionare uno dei contatori** e il **modo**
- 2) Scrivere in CRj la **costante di tempo**
- 3) **Abilitare** il conteggio con un segnale alto sul pin **GATE**
- 4) L'uscita **OUT** produrrà un segnale di uscita alla fine del (oppure durante il) conteggio a seconda del modo prescelto

Es. CWR ← 10110110  
significa che il timer #2 deve effettuare un conteggio binario in modalita' #3, le scritture/letture seguono lo schema LSB+MSB

Roberto Giorgi, Universita' di Siena, C121L14, Slide 7

DOMANDA: Generare una interruzione dopo  $\Delta t = 50\text{ms}$  utilizzando il timer 8254.

RISPOSTA: Nel timer 8254 la frequenza di riferimento vale  $F_c = 1.19318 \text{ MHz}$  ( $T_c = 1/1.19318 \cdot 10^6 \approx 838\text{ns}$ ). Da cui si ricava che la costante da scrivere per programmare il timer è  $N = F_c \cdot \Delta t = 1.19318 \cdot 10^6 \cdot 50 \cdot 10^{-3}$  ovvero  $N \approx 59659$

Tale valore va scritto nel registro CR0 (quindi con indirizzo 0x0040).

Inoltre per programmare il contatore 0 con costante di tempo a 16bit LSB+MSB, modo operativo 0 e conteggio binario la costante di tempo da scrivere nel registro CWR (quindi con indirizzo 0x0043) vale 0011'0000 ovvero in esadecimale: 0x30. Il codice equivalente in C risulta quindi:

```
int init_8254(void)
{
    int cr_l, cr_h;
    outp(0x0043, 0x30); /* contatore 0, costante di tempo a 16 bit,
                           modo 0, conteggio binario */

    cr_l = 59659 & 0x000000FF;
    cr_h = (59659 >> 8) & 0x000000FF;
    outp(0x0040, cr_l);
    outp(0x0040, cr_h);
}
```

## 2) Capire la programmazione della Porta Seriale 16550A)

Es. n.1 del 4/12/2006: <https://arcal.diism.unisi.it/esercizi1/c1061204-sol.pdf>

Si supponga di dover programmare la porta seriale 16550A in modo da generare una trama di 5 bit dati, 1.5 bit di stop, parità dispari (numero di "uni" dispari) a un baud rate pari a 9600. Tale chip sia mappato a partire dall'indirizzo 0x 8000 03F8 dello spazio di memoria di un processore RISC-V. Si scriva il codice assembly necessario per programmare tale chip supponendo che la frequenza esterna di clock sia pari a 1.8432 MHz.


### UART Intel-16550A

#### • Visione logica del chip (tutti registri a 8 bit):

| A2-A0 | access | DLAB | bit | nome/registro                                                                                                                |
|-------|--------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000   | R      | 0    | RBR | Receive Buffer Register<br>Dove si trova il dato ricevuto                                                                    |
| 000   | W      | 0    | THR | Transmitter Holding Register<br>Dove si mette il dato da trasmettere                                                         |
| 001   | RW     | 0    | IER | Interrupt Enable Register                                                                                                    |
| 010   | R      | 0    | IIR | Interrupt Identification Register                                                                                            |
| 010   | W      | 0    | FCR | FIFO Control Register                                                                                                        |
| 011   | RW     | -    | LCR | Line Control Register                                                                                                        |
| 100   | RW     | -    | MCR | Modem Control Register<br>I bit 0 e 1 sono dei latch su /RTS e /DTS<br>(in scrittura gli altri bit possono essere messi a 0) |
| 101   | RW     | -    | LSR | Line Status Register                                                                                                         |
| 110   | RW     | -    | MSR | Modem Status Register                                                                                                        |
| 111   | RW     | -    | SCR | Scratchpad Register<br>Registro di appoggio da usare liberamente                                                             |
| 001   | RW     | 1    | DLM | Divisor Latch MSB                                                                                                            |
| 000   | RW     | 1    | DLL | Divisor Latch LSB                                                                                                            |

Roberto Giorgi, Università di Siena, C107L14, Slide 52
 
### Visione logica: LCR, Line Control Register



Roberto Giorgi, Università di Siena, C107L14, Slide 54

### SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO 1

Dalla figura a destra si ricava che il valore da scrivere nel registro LCR per programmare la porta seriale in modo da generare una trama di 5 bit dati, 1.5 bit di stop, parità dispari (numero di "uni" dispari) e ricordando che occorre predisporre l'accesso al registro DLM/DLL ponendo ad 1 il bit DLAB (bit7 di LCR) e':

$$V_{LCR} = (1000'1100)_2 = (140)_{10}$$

Inoltre, dato che la trasmissione avviene ad un baud rate  $BR=9600$  si ricava che il valore della costante di tempo da scrivere nel Divisor Latch e' (dato che la frequenza esterna di clock del chip 16550A e' pari a  $F_{CK}=1.8432$  MHz):

$$V_{DL} = F_{CK}/BR/16 = 1843200/9600/16 = 12$$

Dalla figura a sinistra si ricava che gli offset (rispetto all'indirizzo base 0x8000'03F8 a cui è mappato il chip) delle porte LCR, DLL, DLM sono rispettivamente:

$$OFF_{LCR}=3, \quad OFF_{DLL}=0, \quad OFF_{DLM}=1$$

Per programmare la porta come richiesto una possibile versione del codice assembly RISC-V e':

```
addi t1, x0, 1          # >
slli t1, t1, 31          # >
ori t1, t1, 0x03F8       # carica indirizzo base 16550° pari a 0x8000'03F8
addi t2, x0, 140         # carica V_LCR
addi t3, x0, 12          # carica V_DLL
sb t2, 3(t1)             # scrive in LCR (OFF_LCR=3)
sb t3, 0(t1)             # scrive in DLL (OFF_DLL=0)
sb x0, 1(t1)             # scrive in DLM (OFF_DLM=1) (gli 8 bit più significativi
                        # di V_DLM sono zero)
```

## OBIETTIVI

- 1) Analizzare gli esercizi di esame sulle reti logiche sequenziali in Verilog nel simulatore Verilogger e verificare la correttezza dei relativi diagrammi temporali:
  - I. Ripple Counter a 4-bit
  - II. Serial Carry Counter a 4-bit
  - III. Ring Counter a 4-bit
  - IV. Carry Look Ahead Adder a 4-bit
  - V. Look Ahead Carry Counter a 4-bit
  - VI. Parallel Carry Counter a 4-bit
  - VII. Ripple Carry Adder a 4-bit

## 1. Testare le implementazioni in Verilog nel simulatore Verilogger delle seguenti reti logiche sequenziali e verificare la correttezza dei relativi diagrammi temporale



1. Aprire simulatore Verilogger in modalità Verilogger
2. Creare un nuovo progetto HDL (Project-> new HDL Project)
3. Creare un nuovo file HDL nel progetto (Project-> Add HDL file)
4. Salvare il file con il nome della rete logica (e.g., ripple\_counter.v)
5. Aprire il file HDL nell'editor di Verilogger con un doppio click
6. Copiare l'implementazione in Verilog e il relativo testbench nel file HDL
7. Salvare il progetto (Project-> Save HDL Project)
8. Compilare cliccando sul pulsante 
9. Verificare nella finestra Report che la compilazione sia avvenuta con successo
10. Eseguire la simulazione cliccando sul pulsante 
11. Verificare la correttezza del diagramma temporale

Le tracce dei compiti con le relative soluzioni sono disponibili al seguente link:

<https://arcal.diism.unisi.it/compitini.htm>
  
### I. Ripple Counter a 4-bit- Compito del 17-01-2018


Un ripple counter a 4-bit effettua il conteggio attraverso il collegamento di 4 Flip-Flop di tipo T (FFt). I FFt ricevono tutti in comune il segnale di Toggle (T) che significa che, quando  $T=1$ , ad ogni fronte del clock i FFt devono commutare l'uscita: questo segnale viene messo quindi a 1 "fisso". Il clock fa quindi commutare il primo FFt ad ogni ciclo: questo genera il bit meno significativo del conteggio ( $Q_0$ ); il secondo FFt commuta sulla base dell'uscita  $Q_0$  (quindi ogni 2 cicli di clock) generando  $Q_1$  e così via. Con 4 FFt si generano quindi 4 cifre  $\{Q_3, Q_2, Q_1, Q_0\}$  di un numero intero su 4 bit. Il conteggio inizia con valore 0, 1, 2, ... arriva a 15 e poi continua di nuovo con 0, 1, 2, ... . Il difetto di questo contatore è che le cifre  $Q_1, Q_2, Q_3$  non commutano precisamente sui fronti del clock ma hanno un lieve ritardo (crescente per i bit successivi).



Realizzare in Verilog sia un ripple counter a 4-bit che il relativo testbench: il clock ha un periodo di 10ns; il segnale `_reset` e' attivo basso: resta alto per 5ns, basso per 20ns, e poi ritorna alto per 600ns. Il contatore inizia il conteggio producendo sull'uscita Q il valore binario 0000 quando il segnale di `/reset` e' attivato, appena disattivato il `/reset` il conteggio prosegue. Tracciare il diagramma di temporizzazione come verifica della correttezza dell'unita' riportando i segnali clock, `/reset`, uscita Q per la durata complessiva (625ns). Nota: si può svolgere l'esercizio su carta oppure con ausilio del simulatore salvando una copia dell'output (diagramma temporale) e del programma Verilog su USB-drive del docente. (Per studenti 2014 e anni precedenti descrivere il comportamento di questa rete e disegnare l'intero diagramma di temporizzazione, come sopra specificato).
 
## II. Serial Carry Counter a 4-bit – Compito del 14-02-2018






Un Serial Carry Counter a 4-bit effettua il conteggio attraverso il collegamento di 4 Flip-Flop di tipo T (FFt). Gli FFt ricevono tutti in comune il segnale di clock che attiva i FFt ad ogni ciclo di clock, andando a mitigare il ritardo generato dal Ripple Counter. Per poter abilitare il conteggio, il segnale di Toggle (T) viene impostato ad un "1" fisso. Quindi il primo FFt commuta e produce il bit meno significativo sull'uscita Q0. Il secondo FFt commuta quando il segnale Toggle (T) e l'uscita Q0 sono entrambi "1" (il check avviene attraverso una porta AND), producendo l'uscita Q1 e così via. Il Carry del conteggio verrebbe generato solo quando il quarto FFt avrà prodotto l'output Q4. Con 4 FFt si generano quindi 4 cifre {Q3,Q2,Q1,Q0} di un numero intero su 4 bit ed il segnale Carry "cout". Il conteggio inizia con valore 0, 1, 2, ... arriva a 15 e poi continua di nuovo con 0,1, 2, ... . Il difetto di questo contatore è che le porte AND generano un lieve ritardo nel produrre il segnale. Questo ritardo si propaga fino alla generazione del "cout" (critical path).



Realizzare in Verilog sia un serial carry counter a 4-bit che il relativo testbench: il clock ha un periodo di 10ns; il segnale `_reset` e' attivo basso: resta alto per 5ns, basso per 20ns, e poi ritorna alto per 600ns. Il contatore inizia il conteggio producendo sull'uscita Q il valore binario 0000 quando il segnale di `/reset` e' attivato, appena disattivato il `/reset` il conteggio prosegue. Tracciare il diagramma di temporizzazione come verifica della correttezza dell'unita' riportando i segnali clock, `/reset`, uscita Q per la durata complessiva (625ns). Nota: si può svolgere l'esercizio su carta oppure con ausilio del simulatore salvando una copia dell'output (diagramma temporale) e del programma Verilog su USB-drive del docente. (Per studenti 2014 e anni precedenti descrivere il comportamento di questa rete e disegnare l'intero diagramma di temporizzazione, come sopra specificato).
     
## III. Ring Counter – Compito del 14-11-2017



Il Ring Counter si basa su un Flip Flop di tipo D (FFd) sensibile al fronte di salita del clock che effettua il conteggio decrescente su registro Q a 4 bit da 8 verso 1. Inizialmente il valore del registro Q e' impostato a 0000. Al primo fronte di salita del clock, il conteggio parte scrivendo "1" nel bit piu' significativo (1000). Nel secondo fronte di salita del clock, il valore "1" verrebbe spostato nella seconda posizione del registro Q (0100) e così via. Quando il valore "1" viene impostato nel bit meno significativo (0001), lo spostamento successivo fa tornare il valore "1" nel bit piu' significativo (1000) andando a formare un anello.



Realizzare in Verilog un contatore look-ahead-carry a 4-bit ottenuto collegando l'uscita S (opportunamente memorizzata su flip-flop-D) all'ingresso B di un sommatore look-ahead-carry mentre l'ingresso A e' fissato a 4'b0001. Realizzare la descrizione del circuito in Verilog e il relativo testbench: il clock ha un periodo di 10ns; il segnale \_reset e' attivo basso: resta alto per 5ns, basso per 20ns, e poi ritorna alto per 600ns. Il contatore inizia il conteggio producendo sull'uscita Q il valore binario 0000 quando il segnale di /reset e' attivato, appena disattivato il /reset il conteggio prosegue. Tracciare il diagramma di temporizzazione come verifica della correttezza dell'unita' riportando i segnali clock, /reset, uscita Q e Cout (carry in uscita al contatore) per la durata complessiva (625ns). Nota: si può svolgere l'esercizio su carta oppure con ausilio del simulatore salvando una copia dell'output (diagramma temporale) e del programma Verilog su USB-drive del docente. (Per studenti 2014 e anni precedenti descrivere il comportamento di questa rete e disegnare l'intero diagramma di temporizzazione, come sopra specificato).
  
## VI. Parallel Carry Counter a 4-bit- Compito del 01-03-2018

Il Parallel Carry Counter a 4-bit effettua il conteggio attraverso il collegamento di 4 Flip-Flop di tipo T (FFt). Gli FFt ricevono tutti in comune il segnale di clock che attiva i FFt ad ogni ciclo di clock, andando a mitigare il ritardo generato dal Ripple Counter. Inoltre, il Parallel Carry va a mitigare il ritardo prodotto dalle porte AND del Serial Carry Counter andando ad espandere le porte AND come somma di prodotti (teorema di Shannon). Per poter abilitare il conteggio, il segnale di Toggle (T) viene impostato ad un "1" fisso. Quindi il primo FFt commuta e produce il bit meno significativo sull'uscita Q0. Il secondo FFt commuta quando il segnale Toggle (T) e l'uscita Q0 sono entrambi "1" (il check avviene attraverso una porta AND), producendo l'uscita Q1. Il terzo FFt commuta quando il segnale di Toggle e gli output precedenti Q0 e Q1 sono uguali a "1". Il quarto FFt commuta quando il segnale di Toggle e gli output precedenti Q0, Q1, Q2 sono uguali a "1". Il Carry in uscita verra' prodotto quando mettendo in AND il segnale di Toggle e tutti gli output dei FFt Q0, Q1, Q2, Q3. Si generano quindi 4 cifre {Q3, Q2, Q1, Q0} di un numero intero su 4 bit ed il segnale di Carry cout. Il conteggio inizia con valore 0, 1, 2, ... arriva a 15 e poi continua di nuovo con 0, 1, 2, ...



Realizzare in Verilog sia un parallel carry counter a 4-bit che il relativo testbench: il clock ha un periodo di 10ns; il segnale \_reset e' attivo basso: resta alto per 5ns, basso per 20ns, e poi ritorna alto per 600ns. Il contatore inizia il conteggio producendo sull'uscita Q il valore binario 0000 quando il segnale di /reset e' attivato, appena disattivato il /reset il conteggio prosegue. Assumere inoltre che le porte AND abbiano un ritardo di 1ns. Tracciare il diagramma di temporizzazione come verifica della correttezza dell'unita' riportando i segnali clock, /reset, uscita Q e Cout (carry in uscita al contatore) per la durata complessiva (625ns). Nota: si può svolgere l'esercizio su carta oppure con ausilio del simulatore salvando una copia dell'output (diagramma temporale) e del programma Verilog su USB-drive del docente. (Per studenti 2014 e anni precedenti descrivere il comportamento di questa rete e disegnare l'intero diagramma di temporizzazione, come sopra specificato). Opzionalmente: discutere che differenza c'e' su Cout rispetto allo stesso contatore ma con serial-carry.

## VII. Ripple Carry Adder a 4-bit – vedi Lezione 06

```
module full_adder(input a,input b,input c_in,output
s,output c);

    assign s = a ^ (b ^ c_in);
    assign c = (a & b) | (c_in & (a | b));

endmodule

module rc_adder(input wire[N-1:0]a,input wire[N-1:0]b,
input wire cin,

    output wire [N-1:0]s,output wire cout);
    parameter N = 32; // bits
    wire [N-1:0] _c;
    assign cout = _c[N-1];
```

```
    full_adder add0(.a(a[0]),.b(b[0]),.c_in(cin),
        .s(s[0]),.c(_c[0]));

    genvar i;
    generate
        for (i = 1; i < N; i = i + 1) begin : gen_adder
            full_adder addN(.a(a[i]),.b(b[i]),.c_in(_c[i-1]),
                .s(s[i]),.c(_c[i]));
        end
    endgenerate


endmodule
```

## OBIETTIVI


- 1) Introduzione e guida agli strumenti hardware e software necessari all'esercitazione
- 2) Analizzare ed eseguire programmi interagendo con una board FPGA reale
  - I. eseguire un programma in RISC-V assembly
  - II. Analizzare la traccia del programma RISC-V in GTKWave
  - III. eseguire un programma in RISC-V assembly che faccia lampeggiare un led della board
  - IV. eseguire un programma in RISC-V assembly che abiliti un interruttore ad accendere un led della board
  - V. Eseguire un programma in RISC-V assembly che stampi il numero 51 sul display della board
 
## 1. Introduzione e guida agli strumenti hardware e software necessari all'esercitazione


- Esercitazione basata sul corso prodotto da Imagination Technologies "RVFPGA Understanding Computer Architecture".
- Gli esercizi verranno svolti utilizzando una versione del core RISC-V SweRVolf adattato per essere eseguito su una board FPGA reale: la Digilent Nexys 4 DDR/Nexys A7.



 - Di seguito possiamo analizzare il design del progetto, che ci permette di accedere alle periferiche della board (per esempio, led, interruttori ecc)



 - Di seguito la struttura del progetto verilog del RISC-V core SweRV EH1 Core. Il progetto e' organizzato in due blocchi: un wrapper (box grigio) che contiene il core e alcuni blocchi di debugging ed interrupt, e il blocco Dati/Istruzioni (box rosso).



- Le periferiche della board sono mappate ad indirizzi specifici

### SweRVolfX Memory Map

| System            | Address                 |
|-------------------|-------------------------|
| Boot ROM          | 0x80000000 - 0x80000FFF |
| System Controller | 0x80001000 - 0x8000103F |
| SPI1              | 0x80001040 - 0x8000107F |
| SPI2              | 0x80001100 - 0x8000113F |
| Timer             | 0x80001200 - 0x8000123F |
| GPIO              | 0x80001400 - 0x8000143F |
| UART              | 0x80002000 - 0x80002FFF |

- Altri tool software necessari per questa esercitazione

- Visual Studio Code
- PlatformIO extention di Visual Studio Code
- VerilatorSIM
- GTK-Wave

- Viene messa a disposizione una macchina virtuale Virtualbox (richiesta versione 7.0.8) già configurata per l'esercitazione che e' possibile avviare cliccando sul link "Win10RVFPGA" presente sul desktop del pc del laboratorio e poi sul tasto



STEP1) Avviare VirtualBox


STEP2) Cliccare sul file Win10RVFPGA.vbox

STEP3) Cliccare sul pulsante e attendere l'avvio del sistema


STEP4) Inserire la password: rvfpga

- Accensione della board FPGA (Saltare al punto 2 della guida se non si ha a disposizione una board FPGA)

 
STEP1) Accendere la board FPGA spostando su ON l'interruttore che si trova nella parte in alto a sinistra della board (adiacente al connettore dell'alimentazione).



 STEP2) I LED presenti sulla board inizieranno a lampeggiare e quando rimarranno fissi, la board e' pronta per essere programmata (vedi foto seguente)




 **STEP3)** Una volta avviata la board e la macchina virtuale, assicurarsi che la board sia connessa cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona  che si trova nella toolbar in basso destra. Nel menu successivo, spuntare l'opzione "Digilent USB Device"



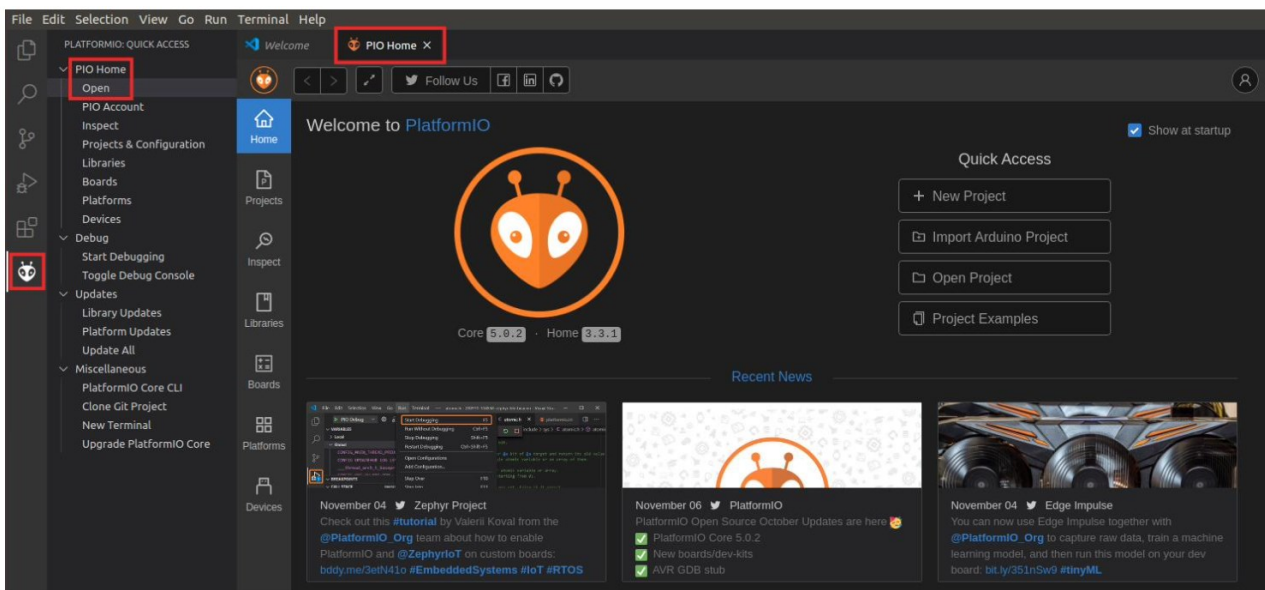
## 2. Analizzare ed eseguire un programma assembly RISCv

Aprire Visual Studio Code cliccando sull'icona  presente sul desktop e spostarsi sulla estensione PlatformIO cliccando sul pulsante  nella barra verticale a sinistra.



 
# I. Eseguire un programma in RISCV assembly


**STEP1)** Aprire il progetto HelloRiscv cliccando su File->OpenFolder nel menu' in alto a sinistra di Visual Studio Code, selezionare la cartella "HelloRiscv e cliccare sul pulsante "Select Folder".



 **STEP2)** Prima di eseguire il programma dobbiamo programmare la board FPGA caricando il "Bitstream". Spostarsi nell'estensione PlatformIO cliccando sul pulsante  nel menu a sinistra di Visual Studio Code e cliccare su "Upload Bitstream"




 **STEP3)** Se l'upload e' avvenuto con successo, il terminale stampera' il messaggio **[SUCCESS]** e la board avra' il LED "DONE" acceso e di colore verde.



**STEP3.1)** Nel caso l'upload fallisse mostrando il messaggio di errore **[FAILED]** nel terminale, installare i driver seguendo le istruzioni nell'appendice A.

 **STEP4)** Eseguiere il programma sulla board FPGA. Cliccare sul pulsante  nel menu a sinistra di Visual Studio Code e poi cliccare sul file HelloRiscv.S




```
src > ASM HelloRiscv.S
1  .globl main
2  main:
3
4  # Register t3 is also called register 28 (x28)
5  li t3, 0x0                # t3 = 0                #0x00000E13
6
7  REPEAT:
8      addi t3, t3, 6        # t3 = 0 + 6 = 6        # 0x006E0E13
9      addi t3, t3, -1       # t3 = t3 - 1 = 5        # 0xFFFF0E13
10     andi t3, t3, 3         # t3 = t3 AND 3 = 1      # 0x003E7E13
11     beq zero, zero, REPEAT # Repeat the loop      # 0xFE00CE3
12     nop                   # 0x00000013
13 .end
14
```


**STEP5)** Il programma che stiamo eseguendo e' un loop continuo che va ad aggiornare il registro "t3". Inseriamo un breakpoint sull'istruzione "beq" per stoppare l'esecuzione ed effettuare del debugging. Per inserire un breakpoint sull'istruzione "beq" clicchiamo alla sinistra del numero "11" nella colonna che numera le istruzioni ed apparira' un pallino rosso

BREAKPOINT


```
src > ASM HelloRiscv.S
1  .globl main
2  main:
3
4  # Register t3 is also called register 28 (x28)
5  li t3, 0x0                # t3 = 0                #0x00000E13
6
7  REPEAT:
8      addi t3, t3, 6         # t3 = 0 + 6 = 6        # 0x006E0E13
9      addi t3, t3, -1        # t3 = t3 - 1 = 5        # 0xFFFE0E13
10     andi t3, t3, 3         # t3 = t3 AND 3 = 1       # 0x003E7E13
11     beq zero, zero, REPEAT # Repeat the loop        # 0xFE00CE3
12     nop                   # 0x00000013
13 .end
```

 **STEP6)** Compilare il programma cliccando sul pulsante "Run and Debug"  nella toolbar a sinistra. La compilazione sarà terminata quando apparirà il messaggio "success" nella finestra Terminal. Una volta terminata la compilazione apparirà in alto a sinistra il pulsante .

 
**STEP7)** E' possibile eseguire il programa cliccando sul pulsante a forma di freccia verde



 **STEP8)** Controllare l'esecuzione attraverso la debugging toolbar. Cliccando una volta sul tasto , il debugging partira' e si fermerà alla prima istruzione (breakpoint automatico). Cliccando nuovamente sul tasto , partira' l'esecuzione delle istruzioni.



 **STEP9)** Possiamo controllare lo stato dei registri utilizzati dal programma nel menu "Registers" a sinistra.



**STEP10)** Stoppiamo l'esecuzione cliccando sul pulsante  della debugging toolbar.


## II. Analizzare la traccia del programma RISCV in GTKWave

• Possiamo analizzare e debuggare le forme d'onda dei segnali del nostro programma attraverso il tool GTKWave. La traccia del programma viene fornita nella macchina virtuale virtualbox, ma può essere anche generata attraverso l'utilizzo di un simulatore verilator (attualmente non compatibile con windows).




**STEP1)** Lanciamo il programma gtkwave facendo doppio click sull'icona presente sul desktop della macchina virtuale.

 
**STEP2)** Carichiamo la traccia del programma cliccando sul "File" -> "Open New Tab". Selezioniamo il file "HelloRiscv\_trace.vcd" presente nella cartella "Desktop/Rvfpfga/examples/HelloRiscv" e clicchiamo su "Open"



 
**STEP3)** Adesso dobbiamo aggiungere i segnali che vogliamo analizzare nella colonna "Signals". Per fare ciò, espandiamo la gerarchia presente nel pannello in alto a sinistra: "rvfpfgasim->swervolf->swerv\_eh1->swerv" e clicchiamo sul modulo "ifu" (instruction fetch unit).



 
**STEP4)** Visualizziamo l'onda del segnale di clock. Cliccare sul segnale di clock clk presente nel tab in basso a sinistra e trascinarlo nel tab "Signals". Cliccare sul pulsante  per ridurre lo zoom e visualizzare l'onda del segnale di clock.



 **STEP5)** Aggiungiamo al tab "Signals" i segnali che contengono le istruzioni della Instruction Fetch Unit. Trascinare i segnali "ifu\_i1\_instr[31:0]" e "ifu\_i0\_instr[31:0]" nel tab "Signals". Potete cercare i segnali utilizzando il campo "Filter"



 **STEP6)** Aggiungiamo il segnale che contiene i valori del registro "t3" (x28) utilizzato nel programma. Espandiamo la gerarchia nel tab in alto a sinistra: swerv->dec->arf->gpr\_banks(0)->gpr(28) e clicchiamo sul modulo "gprff" e trasciniamo il segnale "dout[31:0]" nel tab "Signals"




**STEP7) Spostiamoci nella tab “Wave” intorno ai 10100 ps, dove possiamo notare come le istruzioni del nostro programma vengono caricare nei segnali ifu\_i0\_instr[31:0] e ifu\_i1\_instr[31:0]**

```


                li    t3, 0x0                # t3 = 0                # 0x000000E13
REPEAT:        addi  t3, t3, 6                # t3 = 0 + 6 = 6            # 0x006E0E13
                addi  t3, t3, -1              # t3 = 5                    # 0xFFFE0E13
                andi   t3, t3, 3              # t3 = 5 & 3 = 1            # 0x003E7E13
                beq    zero, zero, REPEAT     # Repeat the loop          # 0xFE000CE3
                nop                               # nop                      # 0x00000013
REPEAT:        addi  t3, t3, 6                # t3 = 1 + 6 = 7            # 0x006E0E13
                addi  t3, t3, -1              # t3 = 7 - 1 = 6            # 0xFFFE0E13
                andi   t3, t3, 3              # t3 = 6 & 3 = 2            # 0x003E7E13
                beq    zero, zero, REPEAT     # Repeat the loop          # 0xFE000CE3

```

 

 
### III. Eseguire un programma in RISCV assembly che faccia lampeggiare un led della board


L'obiettivo e' andare ad abilitare l'attivazione dei LEDs sulla board e creare un programma che faccia lampeggiare un LED. Inizialmente dobbiamo abilitare il LED che vogliamo lampeggi, abilitando il relativo three state buffer attraverso il registro GPIO\_INOUT. Successivamente, possiamo far lampeggiare il LED abilitato cambiando lo stato del LED nel registro GPIO\_LEDS. Lo schema dell'abilitazione e cambiamento di stato del LED numero zero e' il seguente:




 
**STEP1) Aprire il progetto “Blinky” cliccando su File->OpenFolder nel menu’ in alto a sinistra di Visual Studio Code**selezionare la cartella “Blinky” e cliccare sul pulsante “Select Folder”.



 **STEP2) Cliccare sul pulsante Explorer  e cliccare sul file “Blinky.S”**



  
**STEP3) Compilare il programma cliccando sul pulsante “Run and Debug” . Una volta terminata la compilazione, e’ possibile eseguire il debugging cliccando sul pulsante .**



**STEP4) Controllare l’esecuzione attraverso la debugging toolbar. Cliccando una volta sul tasto , il debugging partira’ e si fermerà alla prima istruzione (breakpoint automatico). Cliccando nuovamente sul tasto , partira’ l’esecuzione delle istruzioni.**



 
**STEP5) Controllare che il led numero 0 stia lampeggiando sulla board.**




**ESERCIZIO) Modificare il codice assembly del programma per in modo che venga acceso il LED numero 2**

 
## IV. Eseguire un programma in RISCV assembly che abiliti un interruttore ad accendere un led della board


**STEP1)** Aprire il progetto “LedSwitches” cliccando su File->OpenFolder nel menu’ in alto a sinistra di Visual Studio Code selezionare la cartella “LedSwitches” e cliccare sul pulsante “Select Folder”.



 **STEP2)** Cliccare sul pulsante Explorer  e cliccare sul file “LedsSwitches.S”



  
**STEP3) Compilare il programma cliccando sul pulsante “Run and Debug” . Una volta terminata la compilazione, e' possibile eseguire il debugging cliccando sul pulsante .**



**STEP4) Controllare l'esecuzione attraverso la debugging toolbar. Cliccando una volta sul tasto , il debugging partirà e si fermerà alla prima istruzione (breakpoint automatico). Cliccando nuovamente sul tasto , partirà l'esecuzione delle istruzioni.**




 **STEP5) Azionando gli interruttori  presenti sulla board, si accenderà il led corrispondente.**


 
## V. Eseguire un programma in RISCV assembly che stampi il numero 51 sul display della board

L'obiettivo e' quello di utilizzare il display ad 8 cifre presente sulla board. Ognuna delle 8 cifre sulla board e' composta da 7 segmenti, con un LED per ogni segmento. Ogni segmento e' definito con una label A-G. Ognuno dei 7 segmenti e' raggruppato in un unico circuito "anode". Essendoci 8 cifre a disposizione, abbiamo 8 anode marcati come AN0-AN7. Tutti i 7 segmenti A-G di tutti gli 8 anode (8 cifre) sono connessi su 7 segnali (CA-CG). Tutti questi segnali sono attivi bassi. Quindi, per esempio, per illuminare il segmento D della cifra 2 dobbiamo attivare (basso) l'anode AN2 e il segnale CD.



- Struttura dell'implementazione Verilog del SegDisplay

La connessione tra l'input/output del core SweRV e la board viene definita nel file "Rvfpga/src/rvfpganexys.xdc". Ognuno dei device I/O presente sulla board e' connesso ad uno specifico pin del chip FPGA. I segnali che connettono gli 8 anode per le 8 cifre sono definiti come AN[0-7], mentre i 7 segnali dei segmenti sono definiti come CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG (vedi foto sotto).

```
60 ##7 segment display
61 set_property -dict { PACKAGE_PIN T10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CA }]; #IO_L24N_T3_A00_D16_14 Sch=ca
62 set_property -dict { PACKAGE_PIN R10 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CB }]; #IO_25_14 Sch=cb
63 set_property -dict { PACKAGE_PIN K16 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CC }]; #IO_25_15 Sch=cc
64 set_property -dict { PACKAGE_PIN K13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CD }]; #IO_L17P_T2_A26_15 Sch=cd
65 set_property -dict { PACKAGE_PIN P15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CE }]; #IO_L13P_T2_MRCC_14 Sch=ce
66 set_property -dict { PACKAGE_PIN T11 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CF }]; #IO_L19P_T3_A10_D26_14 Sch=cf
67 set_property -dict { PACKAGE_PIN L18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { CG }]; #IO_L4P_T0_D04_14 Sch=cg
68 #set_property -dict { PACKAGE_PIN H15 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { DP }]; #IO_L19N_T3_A21_VREF_15 Sch=dp
69 set_property -dict { PACKAGE_PIN J17 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[0] }]; #IO_L23P_T3_F0E_B_15 Sch=an[0]
70 set_property -dict { PACKAGE_PIN J18 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[1] }]; #IO_L23N_T3_FWE_B_15 Sch=an[1]
71 set_property -dict { PACKAGE_PIN T9 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[2] }]; #IO_L24P_T3_A01_D17_14 Sch=an[2]
72 set_property -dict { PACKAGE_PIN J14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[3] }]; #IO_L19P_T3_A22_15 Sch=an[3]
73 set_property -dict { PACKAGE_PIN P14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[4] }]; #IO_L8N_T1_D12_14 Sch=an[4]
74 set_property -dict { PACKAGE_PIN T14 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[5] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_14 Sch=an[5]
75 set_property -dict { PACKAGE_PIN K2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[6] }]; #IO_L23P_T3_35 Sch=an[6]
76 set_property -dict { PACKAGE_PIN U13 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { AN[7] }]; #IO_L23N_T3_A02_D18_14 Sch=an[7]
```

I segnali delle 8 cifre e dei 7 segmenti sono poi specificati nel top-module file “Rvfpga/src/rvfpganexys.sv” per la connessione con lo swervolf\_core (vedi foto sotto).

```
25 module rvfpganexys
26   #(parameter bootrom_file = "boot_main.mem")
27   (input wire      clk,
28    input wire      rstn,
29    output wire [12:0] ddram_a,
30    output wire [2:0]  ddram_ba,
31    output wire      ddram_ras_n,
32    output wire      ddram_cas_n,
33    output wire      ddram_we_n,
34    output wire      ddram_cs_n,
35    output wire [1:0] ddram_dm,
36    inout wire [15:0] ddram_dq,
37    inout wire [1:0]  ddram_dqs_p,
38    inout wire [1:0]  ddram_dqs_n,
39    output wire      ddram_clk_p,
40    output wire      ddram_clk_n,
41    output wire      ddram_cke,
42    output wire      ddram_odt,
43    output wire      o_flash_cs_n,
44    output wire      o_flash_mosi,
45    input wire      i_flash_miso,
46    input wire      i_uart_rx,
47    output wire      o_uart_tx,
48    inout wire [15:0] i_sw,
49    output reg [15:0] o_led,
50    output reg [7:0]  AN,
51    output reg        CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG,
```

```
256   .i_ram_init_error (litedram_init_error),
257   .io_data           ((i_sw[15:0], gpio_out[15:0])),
258   .AN (AN),
259   .Digits_Bits ({CA,CB,CC,CD,CE,CF,CG}),
260   .o_accel_sclk      (accel_sclk),
```

Infine, i due segnali AN e Digits\_Bits vengono inseriti nel System Controller (“swervolf\_syscon”) per la connessione con lo swervolf\_core all’interno del file swervolf\_core.v


```
215 swervolf_syscon
216   #(.clk_freq_hz (clk_freq_hz))
217   syscon
218   (.i_clk      (clk),
219    .i_rst      (wb_rst),
220    .gpio_irq   (gpio_irq),
221    .ptc_irq    (ptc_irq),
222    .o_timer_irq (timer_irq),
223    .o_sw_irq3   (sw_irq3),
224    .o_sw_irq4   (sw_irq4),
225    .i_ram_init_done (i_ram_init_done),
226    .i_ram_init_error (i_ram_init_error),
227    .o_nmi_vec    (nmi_vec),
228    .o_nmi_int    (nmi_int),
229    .i_wb_adr     (wb_m2s_sys_adr[5:0]),
230    .i_wb_dat     (wb_m2s_sys_dat),
231    .i_wb_sel     (wb_m2s_sys_sel),
232    .i_wb_we      (wb_m2s_sys_we),
233    .i_wb_cyc     (wb_m2s_sys_cyc),
234    .i_wb_stb     (wb_m2s_sys_stb),
235    .o_wb_rdt     (wb_s2m_sys_dat),
236    .o_wb_ack     (wb_s2m_sys_ack),
237    .AN (AN),
238    .Digits_Bits (Digits_Bits));
239
```

Andiamo ad analizzare in dettaglio il modulo System Controller situato in Rvfpga/src/SweRVolfSoC/Peripherals/SystemController/swervolf\_syscon.v. Il modulo “SevSegDisplays\_Controller” viene istanziato alle linee 276-288


```
276 // Eight-Digit 7 Segment Displays
277
278 reg [ 7:0] Enables_Reg;
279 reg [31:0] Digits_Reg;
280
281 SevSegDisplays_Controller SegDispl_Ctr(
282     .clk           (i_clk),
283     .rst_n         (i_rst),
284     .Enables_Reg   (Enables_Reg),
285     .Digits_Reg    (Digits_Reg),
286     .AN            (AN),
287     .Digits_Bits   (Digits_Bits)
288 );
289
290 endmodule
```


Il modulo SevSegDisplays\_Controller riceve, oltre ai segnali di clock e reset, due segnali di input “Enables\_Reg” e “Digits\_Reg”, i quali sono due memory-mapped control registers. Mentre i segnali di output AN e Digits\_Bits sono connessi con il display della board.

 
STEP1) Aprire il progetto “SegDisplay” cliccando su File->OpenFolder nel menu’ in alto a sinistra di Visual Studio Code selezionare la cartella “SegDisplay” e cliccare sul pulsante “Select Folder”.



 
STEP2) Cliccare sul pulsante Explorer  e cliccare sul file “SegDisplay.S”



  
**STEP3) Compilare il programma cliccando sul pulsante “Run and Debug”** . Una volta terminata la compilazione, e' possibile eseguire il debugging cliccando sul pulsante .



 **STEP4) Controllare l'esecuzione attraverso la debugging toolbar. Cliccando una volta sul tasto , il debugging partirà e si fermerà alla prima istruzione (breakpoint automatico). Cliccando nuovamente sul tasto , partirà l'esecuzione delle istruzioni.**



 
**STEP5) Controllare che sul display della board appaia il numero 51**



**ESERCIZIO1) Modificare il codice assembly del programma in modo che venga stampato sul display il numero 1234. Suggerimento: bisogna abilitare le prime 4 cifre sul display per poter stampare l'intera cifra.**

 
## APPENDICE A: installare i driver in Windows per utilizzare il framework PlatformIO.

STEP1) Una volta avviata la board e la macchina virtuale, assicurarsi che la board sia connessa cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona  che si trova nella toolbar in basso destra. Nel menu successivo, spuntare l'opzione "Digilent USB Device"




STEP2) Avviare il programma Zadig cliccando sull'icona  presente sul Desktop della macchina virtuale.

 STEP3) Visualizzare tutti i device cliccando su "Options->List All Devices"



 STEP4) Cliccando sul menu a tendina, selezionare il device Digilent USB Device (Interface 0) e cliccare sul pulsante "Replace Driver"



STEP5) Attendere il completamento dell'installazione e poi tornare in Visual Studio Code.

## OBIETTIVI

- 1) Capire il modello produttore-consumatore e la sincronizzazione fra moduli con clock diverso
- 2) Analizzare un semplice esempio di moduli produttore-consumatore

## 1) Capire il modello produttore-consumatore e la sincronizzazione fra moduli con clock diverso

Siano date due moduli sincroni (ognuna con un proprio segnale di clock con periodo in generale diverso) come rappresentato in Figura 1, una denominata Produttore e l'altra Consumatore con l'idea che la prima passi dei dati alla seconda tramite il bus "data".


 


FIGURA 1 – PRODUTTORE E CONSUMATORE LOCALMENTE SINCRONIZZATI MA GLOBALMENTE ASINCRONI.

Essendo però i due moduli senza un clock comune, si rende necessario stabilire una comunicazione asincrona: ciò può essere fatto ricorrendo ad un protocollo di handshake del tutto simile a quello analizzato a proposito dei bus e richiamato in Figura 2 nel caso di scrittura da master a slave. Il ruolo dei segnali Req e Ack è qui giocato dai segnali rfd e /dav.

### Handshake Asincrono: Scrittura

 

- t0 : Il Master ha ottenuto il controllo e specifica l'indirizzo, la direzione e dati; attende poi un certo intervallo di tempo affinché lo Slave capisca di essere coinvolto in quel trasferimento...
- t1: Il Master attiva la linea "Request"
- t2: Lo Slave attiva la linea "Ack", per indicare di aver ricevuto il dato → ha finito
- t3: Il Master rilascia "Req" → ha capito che lo Slave ha finito
- t4: Lo Slave rilascia "Ack" → ha capito che il Master ha capito

FIGURA 2 - HANDSHAKE ASINCRONO IN CASO DI SCRITTURA FRA MASTER E SLAVE.

Se il consumatore indica una richiesta di dati tramite il filo Request-For-Data (ovvero  $rfd==1$ ), il produttore mette a disposizione tali dati sul bus "data" e ne indica la disponibilità tramite il filo Data-Valid (ovvero  $/dav==0$ ). Lo schema viene così ad essere quello indicato in Figura 3.

 


FIGURA 3 – DETTAGLIO DEL MODULO "CONSUMATORE".

Sull'uscita "out" il Consumatore fornirà un ulteriore dato da esso elaborato e la cui validità è indicata dal filo "done", che varrà 1 se l'uscita "out" è pronta mentre varrà 0 altrimenti. Il consumatore può essere implementato come una macchina sequenziale sincronizzata, ad es. ricorrendo al modello di Mealy-Ritardato il cui stato interno sarà mantenuto nel registro di stato "STAR". Le uscite sono mantenute nei registri DONE, OTR ed inoltre il registro RFD manterrà il segnale di handshake con il produttore.

Per governare l'handshake dal lato Produttore assumiamo per il momento che il Produttore si comporti nel seguente modo:

- Prima di tutto il produttore si attiva soltanto se c'è una richiesta di un dato (rfd==1)
- Se rfd==1, il Produttore elabora e genera qualcosa di significativo sul bus "data" ed infine attiva /dav (/dav==0) al solito rispettando i tempi tsetup e thold rispettivamente prima e dopo l'istante di validità dell'informazione su "data".
- Quando il segnale rfd si disattiva (rfd==0), anche il segnale /dav viene disattivato (/dav==1): ciò può avvenire quasi istantaneamente se clock>>clock ovvero, se il Produttore è molto più veloce del Consumatore, anche dopo qualche ciclo del Consumatore (il Produttore è molto più lento del Consumatore (clock<<clock)).

Il Consumatore si comporterà invece nel seguente modo:

- Provvede ad attivare rfd per prima cosa (rfd==1) ed attende l'attivazione di /dav (/dav==0) prima di iniziare il proprio lavoro.
- Se /dav==0, il Consumatore elabora e genera qualcosa di significativo sull'uscita "out" ed infine attiva "done" (done==1) e disattiva rfd (rfd==0) per indicare al Produttore che il dato è stato acquisito.
- Attende che il Produttore abbia capito che il dato è stato acquisito tramite la disattivazione di /dav (/dav==1) e ritorna quindi allo stato iniziale.

Per quanto detto un diagramma a stati che descrive il comportamento del Consumatore può essere quello di Figura 4.

 


FIGURA 4 – DIAGRAMMA A STATI DEL MODULO "CONSUMATORE".

Possiamo formalizzare questo diagramma usando il linguaggio VERILOG:

```

module Consumatore(dav_,data, rfd,out,done, clock,reset_);
  input      clock, reset_;
  output [1:0] out;
  output      rfd,done;
  input      dav_;
  input[n-1:0] data;
  reg [1:0] OTR;      assign out=OUTR;
  reg      RFD,DONE;  assign rfd=RFD, done=DONE;
  reg [1:0] STAR;     parameter S0=0, S1=1, S2=2;

  function [m-1:0] elab;
    input [n-1:0] data;
    elab = .....;
  endfunction

  always @(reset_==0) begin DONE<=0; RFD<=1; STAR<=S0; end

  always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
  case (STAR)
    S0: begin RFD<=1; STAR<=(dav_==1)?S0:S1; end
    S1: begin RFD<=0; OTR<=elab(data);DONE<=1; STAR<=S2; end
    S2: begin DONE<=0; STAR<=(dav_==0)?S2:S0; end
  endcase
endmodule

```

Nel precedente codice VERILOG è stata evidenziata la parte relativa alla elaborazione dei dati letti (data) e la produzione del relativo risultato. Le restanti variabili codificano l'handshake tramite il modello asincrono "/dav-rfd" (anziché "req-ack") e l'implementazione della macchina a stati finiti secondo il modello di Mealy-Ritardato.

## 2) Analizzare un semplice esempio di modulo produttore-consumatore

Es. n.4 (adattato) del 21/12/2015: <https://arcal.diism.unisi.it/esercizi1/c1151221-sol.pdf>

Il modulo XXX (Fig. a) preleva dal Produttore i due numeri naturali X e Y e li utilizza come le rappresentazioni (in complemento a due) di due numeri interi x e y. Interpreta x e y come le coordinate di un punto nel piano cartesiano ed emette tramite l'uscita q il numero d'ordine (0, 1, 2, 3) del quadrante a cui appartiene il punto (Fig. b) tenendo done ad 1 per un ciclo di clock.


 
 


TABELLA c)

| x  | y  | X   | Y   | q |
|----|----|-----|-----|---|
| +1 | +1 | 001 | 001 | 1 |
| +1 | -1 |     |     |   |
| -1 | -1 |     |     |   |
| -1 | +1 |     |     |   |
| +0 | +0 | 000 | 000 | 1 |
| +0 | +1 |     |     |   |
| +0 | -1 |     |     |   |
| +1 | +0 |     |     |   |
| -1 | +0 |     |     |   |

Si specifichino i numeri d'ordine dei quadranti in modo da ottimizzare la rete combinatoria che produce q e si riportino tali numeri d'ordine nella Fig. b. Sempre in questa ottica, si considerino i semiassi come opportunamente appartenenti ai quadranti. Per chiarirsi le idee è utile completare preliminarmente la seguente tabella c.

 
Si descriva e si sintetizzi il modulo XXX e se ne tracci l'evoluzione nell'ipotesi che il Produttore fornisca le rappresentazioni di (x,y)= (-1,+1), (0,+2) indicando chiaramente nel grafico tali rappresentazioni.



Per prima cosa conviene completare le righe più ovvie:

| x  | y  | X   | Y   | q | Si può osservare a questo punto che si potrebbe scegliere una funzione molto semplice che legghi X e Y con q, infatti usando i bit più significativi X[2] e Y[2] ottengo sempre un numero diverso da 0 a 3, quindi potrei usare la seguente mappa | X[2] Y[2]   q={q1,q0} | Si può quindi facilmente osservare che q1 coincide con X[2], mentre q0 corrisponde a NOT(Y[2]). Conviene pertanto completare la codifica dei punti sugli assi facendo un modo che le rispettive codifiche abbiano ancora il bit più significativo tale da mappare i punti sui quadranti che non cambino la precedente scelta {X[2],Y[2]}→{q1,q0} | x  | y  | X   | Y   | q |
|----|----|-----|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----|---|
| +1 | +1 | 001 | 001 | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +1 | +1 | 001 | 001 | 1 |
| +1 | -1 | 001 | 111 | 0 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +1 | -1 | 001 | 111 | 0 |
| -1 | -1 | 111 | 111 | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1 | -1 | 111 | 111 | 2 |
| -1 | +1 | 111 | 001 | 3 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1 | +1 | 111 | 001 | 3 |
| +0 | +0 | 000 | 000 | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +0 | +0 | 000 | 000 | 1 |
| +0 | +1 |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +0 | +1 | 000 | 001 | 1 |
| +0 | -1 |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +0 | -1 | 000 | 111 | 0 |
| +1 | +0 |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | +1 | +0 | 001 | 000 | 1 |
| -1 | +0 |     |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1 | +0 | 111 | 000 | 3 |

 Per esercizio si può sintetizzare il codice VERILOG anche del **produttore** (è del tutto analogo al consumatore coi dovuti cambiamenti di nome e di ruoli delle variabili).



Per il testbench viene dato il seguente codice:

```

module testbench;
    reg reset_; initial begin reset_=0; #1 reset_=1; #350; $stop; end
    reg clock1 ; initial clock1 =0; always #5 clock1 <=(!clock1);
    reg clock2 ; initial clock2 =0; always #2 clock2 <=(!clock2);
    wire[2:0] X,Y;
    wire rfd, dav_;
    wire[1:0]out; wire done;
    wire[1:0] STAR=Xxx.STAR;
    Consumatore Xxx(dav_,X,Y, rfd,out,done, clock1,reset_);
    Produttore PRO(rfd, dav_,X,Y, clock2,reset_);
endmodule

```

Quindi un possibile codice VERILOG per il Produttore è dato da:

```

module Produttore(rfd, dav_,X,Y, clock,reset_);
    input      rfd, clock,reset_;
    output     dav_;
    output [2:0] X,Y;
    reg DAV_;    assign dav_ =DAV_;
    reg [2:0] APP1_X,APP1_Y,APP2_X,APP2_Y; assign X=APP1_X, Y=APP1_Y;
    reg [1:0] STAR;    parameter S0=0, S1=1, S2=2;

    always @(reset_==0) begin APP2_X<='B111; APP2_Y<=001; DAV_<=1; STAR<=S0; end

    always @(posedge clock) if (reset_==1) #0.2
        casex (STAR)
            S0: begin DAV_<=1; APP1_X<=APP2_X; APP1_Y<=APP2_Y; STAR<=(rfd==1)?S1:S0; end
            S1: begin DAV_<=0; APP2_X<=APP1_X+1; APP2_Y<=APP1_Y+1; STAR<=S2; end
            S2: begin STAR<=(rfd==1)?S2:S0;end
        endcase
endmodule

```

Per il Consumatore XXX:

```

module Consumatore(dav_,X,Y, rfd,out,done, clock,reset_);
    input      clock, reset_;
    output [1:0] out;
    output     rfd,done;
    input     dav_;
    input [2:0] X,Y;
    reg [1:0] OUTR;    assign out=OUTR;
    reg RFD,DONE;    assign rfd=RFD, done=DONE;
    reg [1:0] STAR;    parameter S0=0, S1=1, S2=2;


    function [1:0] quadrant;
        input [2:0] x,y;
        quadrant = {x[2],~y[2]};
    endfunction

    always @(reset_==0) begin DONE<=0; RFD<=1; STAR<=S0; end

    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
        casex (STAR)
            S0: begin RFD<=1; STAR<=(dav_==1)?S0:S1; end
            S1: begin RFD<=0; OUTR<=quadrant(X,Y);DONE<=1; STAR<=S2; end
            S2: begin DONE<=0; STAR<=(dav_==0)?S2:S0; end
        endcase
endmodule

```

 $T(\text{clockp})=4$  – diagramma completo



The timing diagram shows the following signals and their values over time:


- testbench.reset\_**: A single pulse at the beginning of the simulation.
- testbench.clock1**: A periodic square wave.
- testbench.clock2**: A periodic square wave with a higher frequency than clock1.
- testbench.X[2:0]**: A 3-bit signal with values 7, 0, and 1.
- testbench.Y[2:0]**: A 3-bit signal with values 1, 2, and 3.
- testbench.rfd**: A signal that is high for most of the simulation.
- testbench.dav\_**: A signal that is high for most of the simulation.
- testbench.q[1:0]**: A 2-bit signal with values 3 and 1.
- testbench.done**: A signal that is high for most of the simulation.
- testbench.STAR[1:0]**: A 2-bit signal with values 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2.

Figure 1 is a detailed timeline of the 2017/2018 season for the 1000m race. The timeline spans from 0hr to 150hr. It shows the progression of various races, including the 1000m race itself, and the number of horses remaining in the race at each hour. The 1000m race starts at 0hr and ends at 150hr. The number of horses remaining in the race is shown in the bottom row of the timeline.


Timing diagram showing signals over 100ns. The signals are:

- testbench.reset\_
- testbench.clock1
- testbench.clock2
- testbench.X[2:0]
- testbench.Y[2:0]
- testbench.rfd
- testbench.dav\_
- testbench.q[1:0]
- testbench.done
- testbench.STAR[1:0]


T(clockp)=10– diagramma completo

 


T(clockp)=10 – zoom

 

T(clockp)=16– diagramma completo

 

T(clockp)=16 – zoom

 

# APPENDICE – STESSO MODULO SINTETIZZATO CON LE EQUAZIONI BOOLEANE

| <div>Tabella delle Transizioni<br/>(Tabella degli Stati)</div> <div>TABELLA DELLE TRANSIZIONI</div> <table><tr><th>STATO<br/>ATTUALE \ x</th><th>0</th><th>1</th></tr><tr><th>S0</th><td>S1/01</td><td>S0/10</td></tr><tr><th>S1</th><td>S2/00</td><td>S2/00</td></tr><tr><th>S2</th><td>S2/00</td><td>S0/10</td></tr><tr><th>S3</th><td>--</td><td>--</td></tr></table> | STATO<br>ATTUALE \ x | 0     | 1 | S0 | S1/01 | S0/10 | S1 | S2/00 | S2/00 | S2 | S2/00 | S0/10 | S3 | -- | -- | <div>Scelta della codifica<br/>degli Stati</div> <table><tr><th>STATO \ CODIFICA<br/>y<sub>1</sub>y<sub>0</sub></th><th></th></tr><tr><th>S0</th><td>00</td></tr><tr><th>S1</th><td>01</td></tr><tr><th>S2</th><td>11</td></tr><tr><th>X</th><td>10</td></tr></table> | STATO \ CODIFICA<br>y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> |  | S0 | 00 | S1 | 01 | S2 | 11 | X | 10 | <div>Rappresentazione della Tabella degli Stati in Formato più comodo per la sintesi</div> <div>OVVERO</div> <table><tr><th>dav_ \ y<sub>1</sub>y<sub>0</sub></th><th>0</th><th>1</th><th></th><th></th></tr><tr><th>00</th><td>S1/01</td><td>S0/10</td><td></td><td></td></tr><tr><th>01</th><td>S2/00</td><td>S2/00</td><td></td><td></td></tr><tr><th>11</th><td>S2/00</td><td>S0/10</td><td></td><td></td></tr><tr><th>10</th><td>xx/xx</td><td>xx/xx</td><td></td><td></td></tr></table> <div>STATO SUCCE-<br/>SIVO/USCITA</div> <div>OVVERO</div> <table><tr><th>dav_ \ y<sub>1</sub>y<sub>0</sub></th><th>00</th><th>01</th><th></th><th></th></tr><tr><th>00</th><td>01/01</td><td>00/10</td><td></td><td></td></tr><tr><th>01</th><td>11/00</td><td>11/00</td><td></td><td></td></tr><tr><th>11</th><td>11/00</td><td>00/10</td><td></td><td></td></tr><tr><th>10</th><td>xx/xx</td><td>xx/xx</td><td></td><td></td></tr></table> <div>a1,a0,b1,b0</div> | dav_ \ y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> | 0 | 1 |  |  | 00 | S1/01 | S0/10 |  |  | 01 | S2/00 | S2/00 |  |  | 11 | S2/00 | S0/10 |  |  | 10 | xx/xx | xx/xx |  |  | dav_ \ y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> | 00 | 01 |  |  | 00 | 01/01 | 00/10 |  |  | 01 | 11/00 | 11/00 |  |  | 11 | 11/00 | 00/10 |  |  | 10 | xx/xx | xx/xx |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---|----|-------|-------|----|-------|-------|----|-------|-------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|----|-------|-------|--|--|----|-------|-------|--|--|----|-------|-------|--|--|----|-------|-------|--|--|--------------------------------------|----|----|--|--|----|-------|-------|--|--|----|-------|-------|--|--|----|-------|-------|--|--|----|-------|-------|--|--|
| STATO<br>ATTUALE \ x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 1     |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| S0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S1/01                | S0/10 |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S2/00                | S2/00 |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S2/00                | S0/10 |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | --                   | --    |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| STATO \ CODIFICA<br>y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |       |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| S0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                   |       |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01                   |       |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| S2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                   |       |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                   |       |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| dav_ \ y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 1     |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S1/01                | S0/10 |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S2/00                | S2/00 |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S2/00                | S0/10 |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xx/xx                | xx/xx |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| dav_ \ y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00                   | 01    |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/01                | 00/10 |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/00                | 11/00 |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/00                | 00/10 |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xx/xx                | xx/xx |   |    |       |       |    |       |       |    |       |       |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |  |    |    |    |    |    |    |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |   |   |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |                                      |    |    |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |    |       |       |  |  |

Sintesi della variabile 'a' (stato successivo o ingresso dello STATUS REGISTER -- STAR):

| dav_ |   | y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> |   |  |  |  |  |
|------|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|
|      |   | 0                             | 1 |  |  |  |  |
| 00   | 0 | 0                             |   |  |  |  |  |
| 01   | 1 | 1                             |   |  |  |  |  |
| 11   | 1 | 0                             |   |  |  |  |  |
| 10   | X | X                             |   |  |  |  |  |

a<sub>1</sub>

a[1]=((~dav\_)&y[0]) + ((~y[1])&y[0])

| dav_ |   | y <sub>1</sub> y <sub>0</sub> |   |  |  |  |  |
|------|---|-------------------------------|---|--|--|--|--|
|      |   | 0                             | 1 |  |  |  |  |
| 00   | 1 | 0                             |   |  |  |  |  |
| 01   | 1 | 1                             |   |  |  |  |  |
| 11   | 1 | 0                             |   |  |  |  |  |
| 10   | X | X                             |   |  |  |  |  |

a<sub>0</sub>

a[0]= (~dav\_) + ((~y[1])&y[0])

Sintesi della variabile 'b' (uscita successiva o ingresso dell'OUTPUT REGISTER -- OUTR):

|                                |   |    |   |    |  |                |  |
|--------------------------------|---|----|---|----|--|----------------|--|
| dav_                           |   | 0  |   | 1  |  |                |  |
|                                |   | 00 |   | 01 |  | 11             |  |
| y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>  | 0 | 0  | 1 |    |  |                |  |
|                                | 1 | 0  | 0 |    |  |                |  |
|                                | 1 | 0  | 1 |    |  |                |  |
|                                | 0 | X  | X |    |  |                |  |
|                                |   |    |   |    |  | b <sub>1</sub> |  |
| b[1]= (~dav_) & (~y[0]) //done |   |    |   |    |  |                |  |

|                                   |   |    |   |    |  |                |  |
|-----------------------------------|---|----|---|----|--|----------------|--|
| dav_                              |   | 0  |   | 1  |  |                |  |
|                                   |   | 00 |   | 01 |  | 11             |  |
| y <sub>1</sub> y <sub>0</sub>     | 0 | 1  | 0 |    |  |                |  |
|                                   | 1 | 0  | 0 |    |  |                |  |
|                                   | 1 | 0  | 0 |    |  |                |  |
|                                   | 0 | X  | X |    |  |                |  |
|                                   |   |    |   |    |  | b <sub>0</sub> |  |
| b[0]= dav_ & ((~y[0])+y[1]) //rfd |   |    |   |    |  |                |  |

La descrizione in VERILOG con le equazioni booleane risulta:

```
module Consumatore(dav_,X,Y, rfd,out,done, clock,reset_);
    input          clock, reset_;
    output [1:0] out;
    output          rfd,done;
    input          dav_;
    input  [2:0] X,Y;
    reg [1:0] OUTR;      assign  out=OUTR;
    reg      RFD,DONE;   assign  rfd=RFD, done=DONE;
    reg [1:0] STAR;      parameter S0=0, S1=1, S2=2;

    function [1:0] quadrant;
        input [2:0] x,y;
        quadrant = {x[2],~y[2]};
    endfunction
    always @(reset_==0) begin DONE<=0; RFD<=1; STAR<=S0; end

    wire [1:0] y, b, a;
    assign y=STAR;
    always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
        begin RFD<=b[0]; DONE<=b[1]; STAR<=a; OUTR<=quadrant(X,Y); end

    assign a[1]= ((~dav_)&y[0]) + ((~y[1])&y[0]);
    assign a[0]= (~dav_) + (~(y[1])&y[0]);
    assign b[1]= (~dav_) & (~y[0]); //done
    assign b[0]= dav_ & (~(y[0])+y[1]); //rfd

endmodule
```

Diagramma di Temporizzazione: (template)

 


Diagramma di Temporizzazione: (equazioni booleane)

